



Lista de Exercícios 3 – Álgebra Booleana

1. Construa o circuito lógico para as funções booleanas abaixo:

a) $F(A, B, C) = \overline{ABC}$

b) $F(A, B, C) = \overline{(\overline{A} + \overline{B})}BC$


c) $F(A, B, C) = (\overline{A} + B)C + ABC$

d) $F(A, B, C, D) = \overline{A(\overline{B} + C) + \overline{CD}}$


e) $F(A, B, C, D) = \overline{(\overline{A}B + C)(B + \overline{C} + D)}$




2. Determine a função booleana para os circuitos lógicos abaixo:

a)

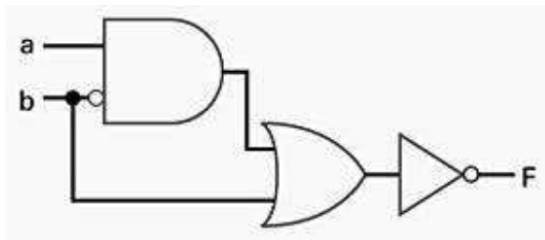

b)

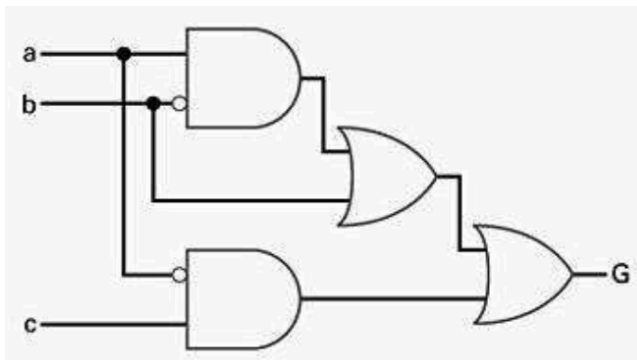

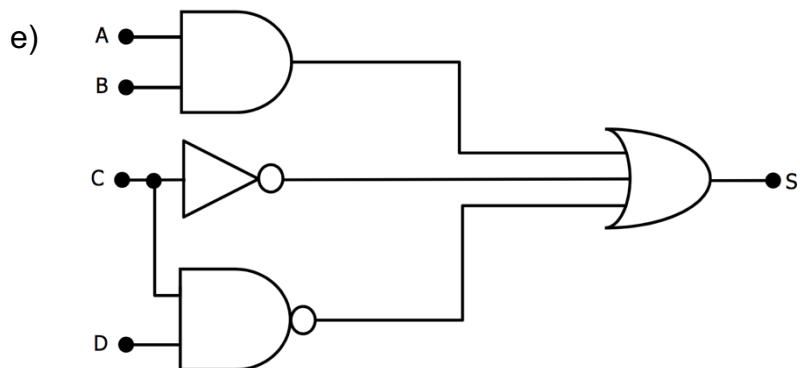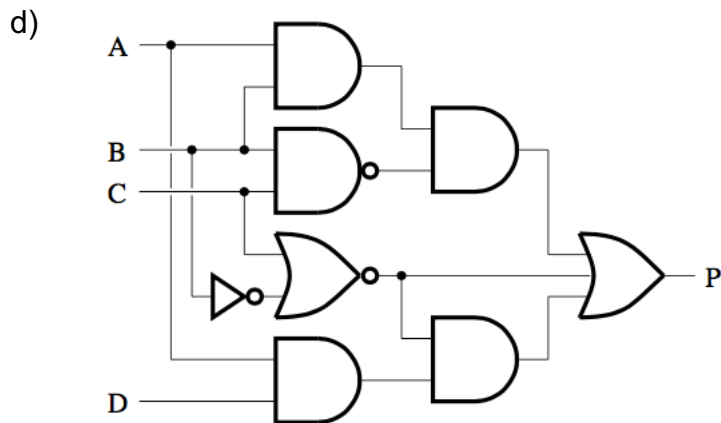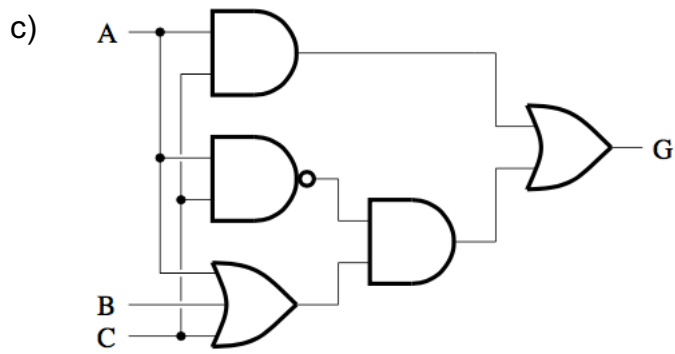

3. Simplifique as seguintes funções booleanas usando as Leis e Regras da álgebra booleana:

a) $F(A, B, C) = AB + A(B + C) + B(B + C)$

b) $F(A, B, C) = (A + \overline{B})(A + C)$

c) $F(A, B, C, D) = (\overline{AC} + B + D) + C(\overline{ACD})$

d) $F(A, B, C) = (\overline{A + \overline{BC}}) + (\overline{AB} + C)$

e) $F(A, B) = \overline{AB}(\overline{A} + B)$

4. Construa o circuito lógico para as funções booleanas abaixo, utilizando somente portas NAND de duas entradas. Não simplifique as funções booleanas!

a) $F(A,B) = \overline{(A + \overline{B})}$

b) $F(A,B,C) = \overline{A\overline{B}C}$

c) $F(A,B,C) = (\overline{A} + B)C$


d) $F(A,B) = \overline{(A + \overline{B})} + AB$

e) $F(A,B,C) = (A + \overline{B})(A + C)$


GABARITO

1.


a)

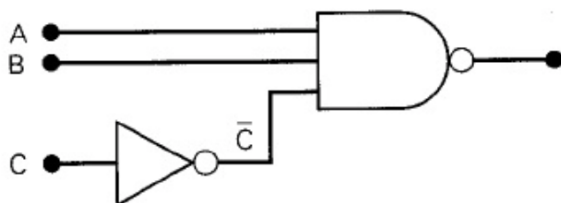


b)

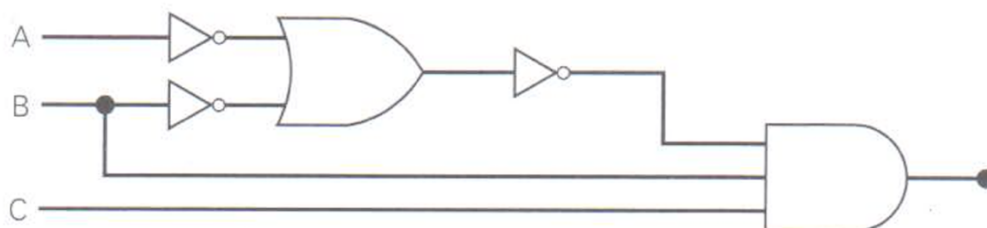


c)

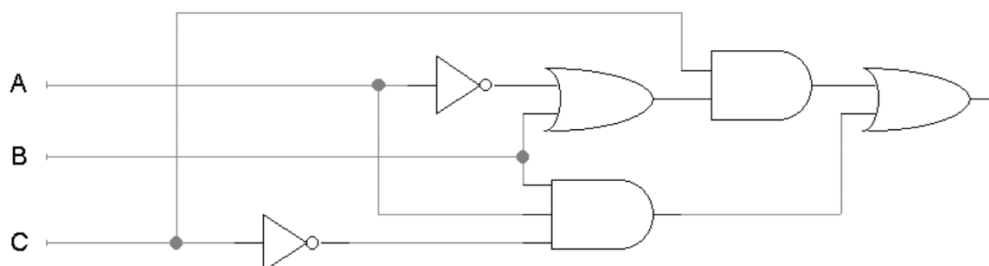

d)

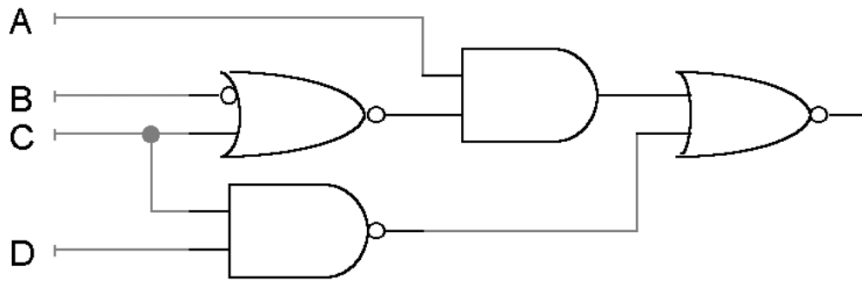

e)

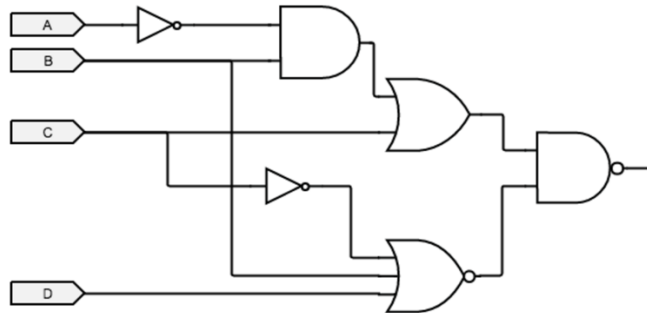

2.

a) $F(A, B) = \overline{A\overline{B} + B}$

b) $G(A, B, C) = (\overline{A\overline{B} + B}) + \overline{A}C$

c) $G(A, B, C) = AC + \overline{A\overline{C}}(A + B + C)$

d) $P(A, B, C, D) = AB\overline{B}C + \overline{(\overline{B} + C)} + [AD\overline{(\overline{B} + C)}]$

e) $S(A, B, C, D) = AB + \overline{C} + \overline{C}D$

3.

a) $F(A, B, C) = AB + A(B + C) + B(B + C)$

$AB + AB + AC + BB + BC \rightarrow$ Lei Distributiva (3)

$(AB + AB) + AC + BB + BC \rightarrow$ Lei Associativa (2)

$AB + AC + BB + BC \rightarrow$ Regra 8 ($A + A = A$)

$AB + AC + B + BC \rightarrow$ Regra 8 ($AA = A$)

$B(A + 1 + C) + AC \rightarrow$ Lei Distributiva (3)

$B(1) + AC \rightarrow$ Regra 6 ($A + 1 = 1$)

$B + AC \rightarrow$ Regra 7 ($A \bullet 1 = 1$)

b) $F(A, B, C) = (A + \overline{B})(A + C)$

$$AA + AC + A\overline{B} + \overline{B}C \rightarrow \text{Lei Distributiva (3)}$$

$$A + AC + A\overline{B} + \overline{B}C \rightarrow \text{Regra 8 (AA = A)}$$

$$A(1 + C + \overline{B}) + \overline{B}C \rightarrow \text{Lei Distributiva (3)}$$

$$A(1) + \overline{B}C \rightarrow \text{Regra 6 (A + 1 = 1)}$$

$$\mathbf{A + \overline{B}C} \rightarrow \text{Regra 7 (A \bullet 1 = 1)}$$

c) $F(A, B, C, D) = (\overline{AC} + B + D) + C(\overline{ACD})$

$$AC\overline{B}\overline{D} + C(\overline{A} + \overline{C} + \overline{D}) \rightarrow \text{De Morgan}$$

$$AC\overline{B}\overline{D} + \overline{AC} + C\overline{C} + C\overline{D} \rightarrow \text{Lei Distributiva (3)}$$

$$AC\overline{B}\overline{D} + \overline{AC} + 0 + C\overline{D} \rightarrow \text{Regra 11 (A \bullet A' = 0)}$$

$$AC\overline{B}\overline{D} + \overline{AC} + C\overline{D} \rightarrow \text{Regra 4 (A + 0 = A)}$$

$$C\overline{D}(\overline{A}B + 1) + \overline{AC} \rightarrow \text{Lei Distributiva (3)}$$

$$C\overline{D}(1) + \overline{AC} \rightarrow \text{Regra 6 (A + 1 = 1)}$$

$$C\overline{D} + \overline{AC} \rightarrow \text{Regra 7 (A \bullet 1 = 1)}$$

$$C(\overline{D} + \overline{A}) \rightarrow \text{Lei Distributiva (3)}$$

$$\mathbf{C(\overline{DA})} \rightarrow \text{De Morgan}$$

d) $F(A, B, C) = (\overline{A + \overline{B}C}) + (\overline{AB} + C)$

$$(\overline{ABC}) + (\overline{A} + \overline{B} + C) \rightarrow \text{De Morgan}$$

$$\overline{A}BC + \overline{A} + \overline{B} + C \rightarrow \text{Lei Associativa (2)}$$

$$\overline{A}(BC + 1) + \overline{B} + C \rightarrow \text{Lei Distributiva (3)}$$

$$\overline{A}(1) + \overline{B} + C \rightarrow \text{Regra 6 (A + 1 = 1)}$$

$$\mathbf{\overline{A} + \overline{B} + C} \rightarrow \text{Regra 7 (A \bullet 1 = 1)}$$

e) $F(A, B) = \overline{AB}(\overline{A} + B)$

$$(\overline{A} + \overline{B})(\overline{A} + B) \rightarrow \text{De Morgan}$$

$$\overline{A}\overline{A} + \overline{A}B + \overline{A}\overline{B} + \overline{B}B \rightarrow \text{Lei Distributiva (3)}$$

$$\overline{A} + \overline{A}B + \overline{A}\overline{B} + \overline{B}B \rightarrow \text{Regra 8 (AA = A)}$$

$$\overline{A} + \overline{A}B + \overline{A}\overline{B} + 0 \rightarrow \text{Regra 11 (A \bullet A' = 0)}$$

$$\overline{A} + \overline{A}B + \overline{A}\overline{B} \rightarrow \text{Regra 4 (A + 0 = A)}$$


$$\overline{A}(1 + B + \overline{B}) \rightarrow \text{Lei Distributiva (3)}$$

$$\overline{A}(1) \rightarrow \text{Regra 6 (A + 1 = 1)}$$


$$\mathbf{\overline{A}} \rightarrow \text{Regra 7 (A \bullet 1 = 1)}$$

4.


a)

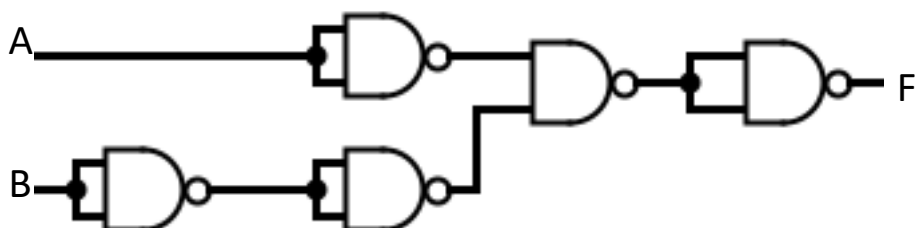


b)

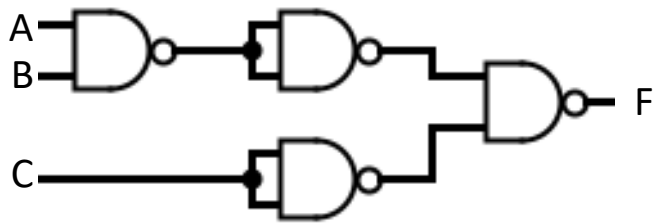

c)

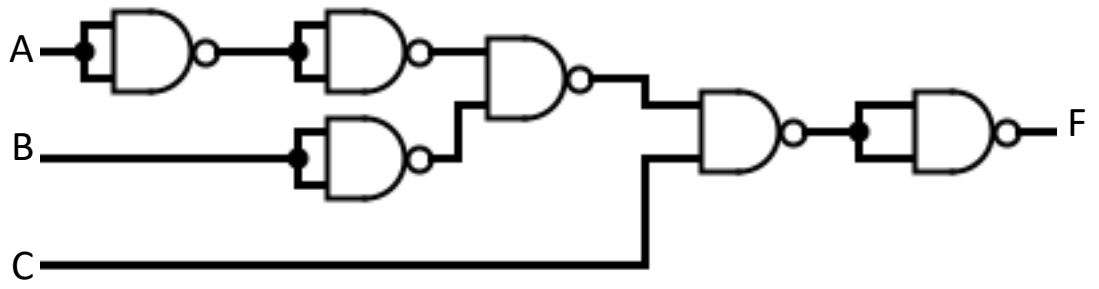

d)

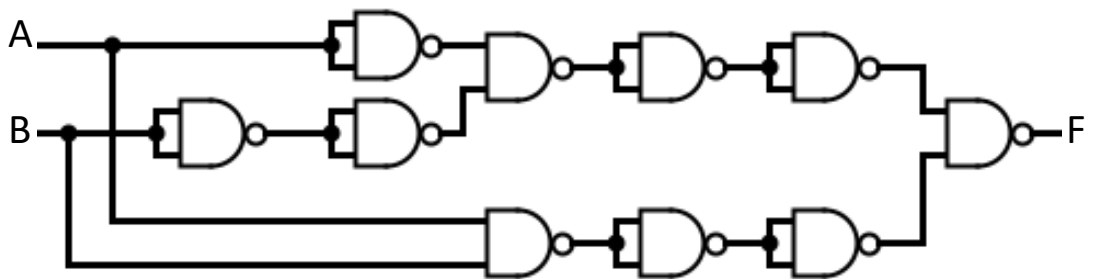

e)

