

# CIRCUITOS DIGITAIS

---

## CHAVES

Prof. Marcelo Grandi Mandelli  
[mgmandelli@unb.br](mailto:mgmandelli@unb.br)

# Chaves

---

□ Chaves???



# Chaves

---

□ Chaves???



# Chaves


---

- ❑ Representações mais simples para sistemas de hardware
- ❑ Um meio de representar funções lógicas

# Chaves

---


- Representação da função lógica AND

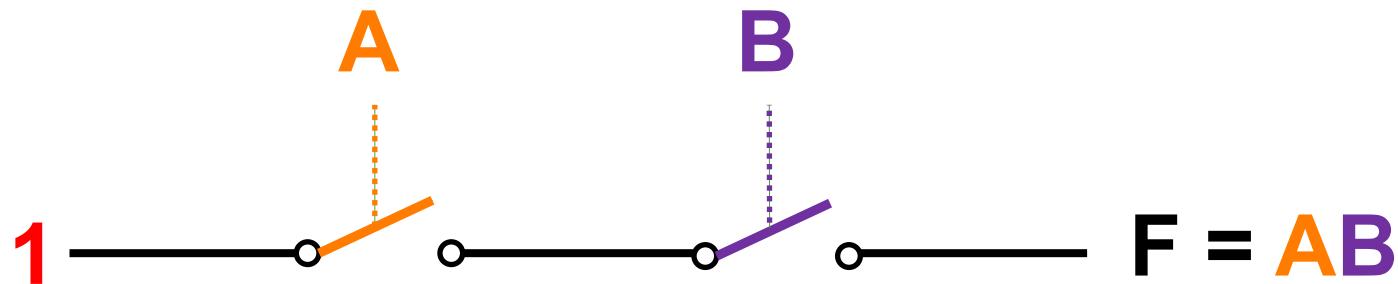

# Chaves

---


## □ Representação da função lógica AND

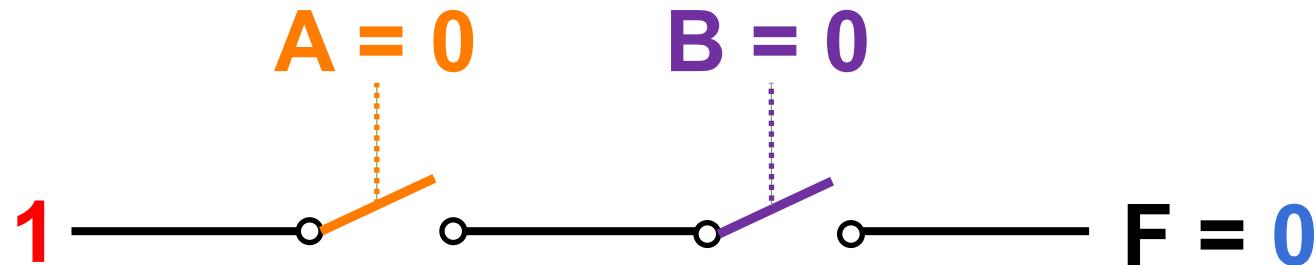

# Chaves

---


## □ Representação da função lógica AND

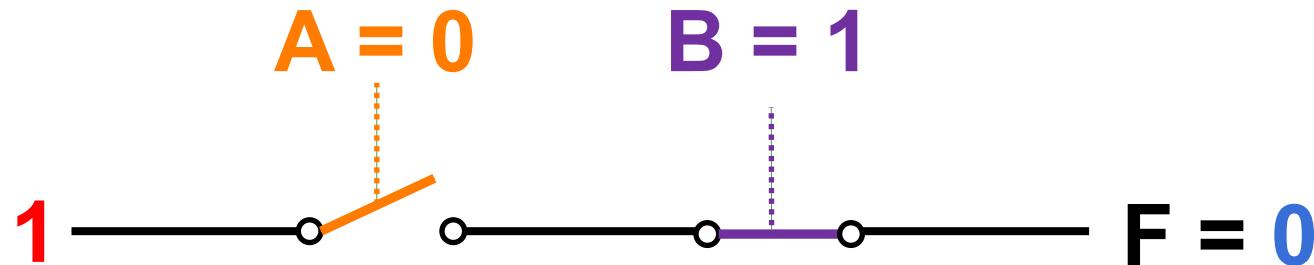

# Chaves

---


## □ Representação da função lógica AND

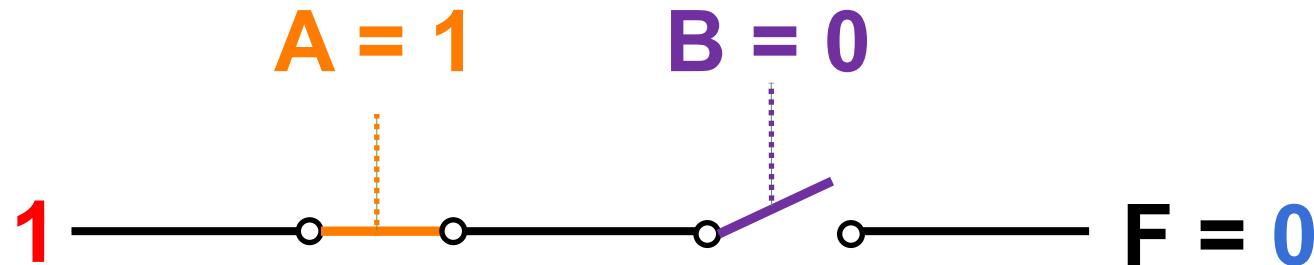

# Chaves

---


## □ Representação da função lógica AND

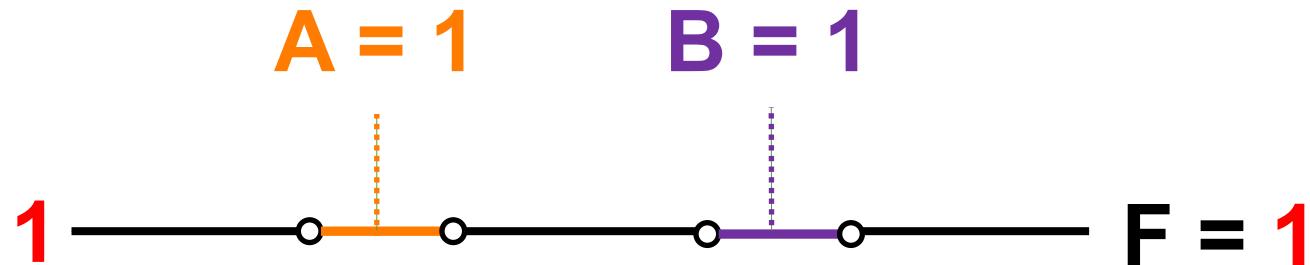

# Chaves


---

- Representação da função lógica OR

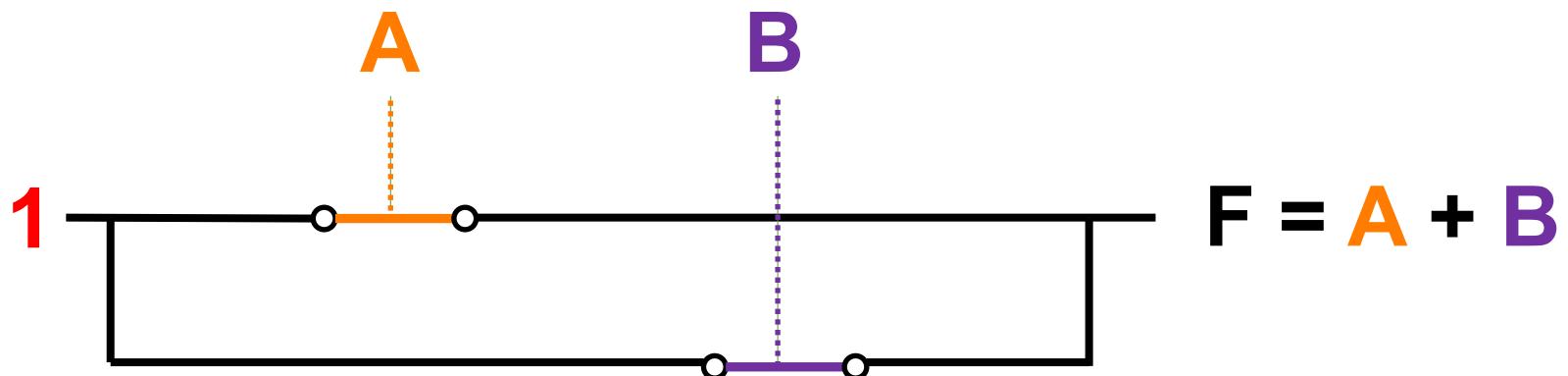


# Chaves

## □ Representação da função lógica OR

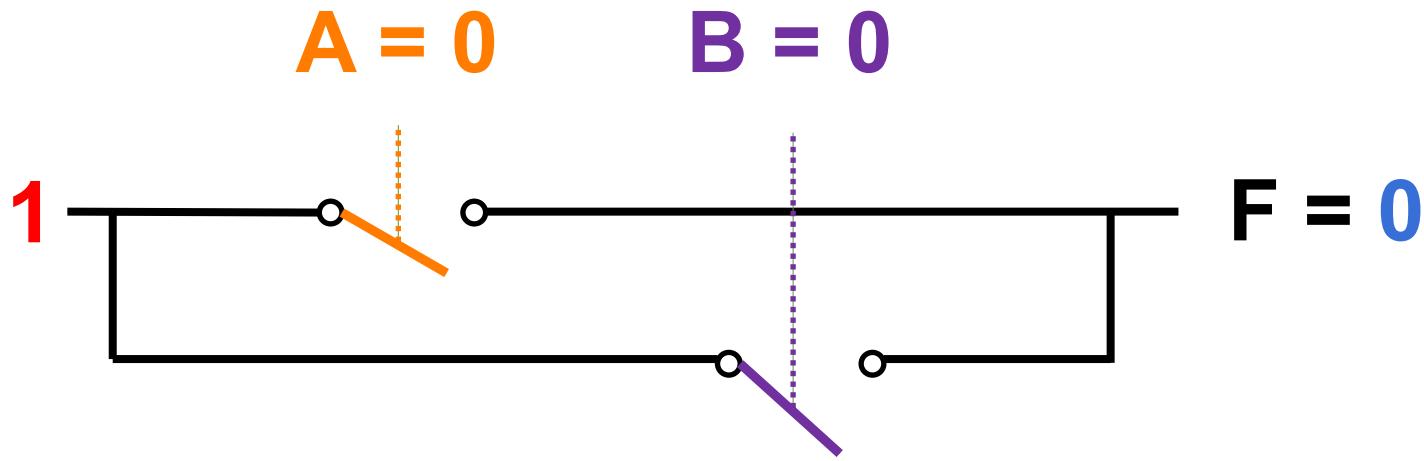


# Chaves

## □ Representação da função lógica OR

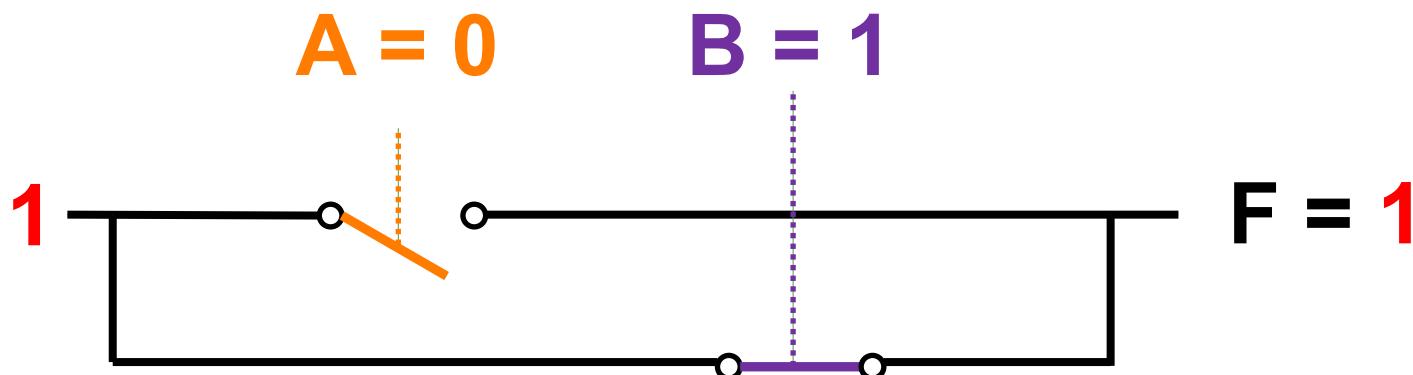

# Chaves


## □ Representação da função lógica OR

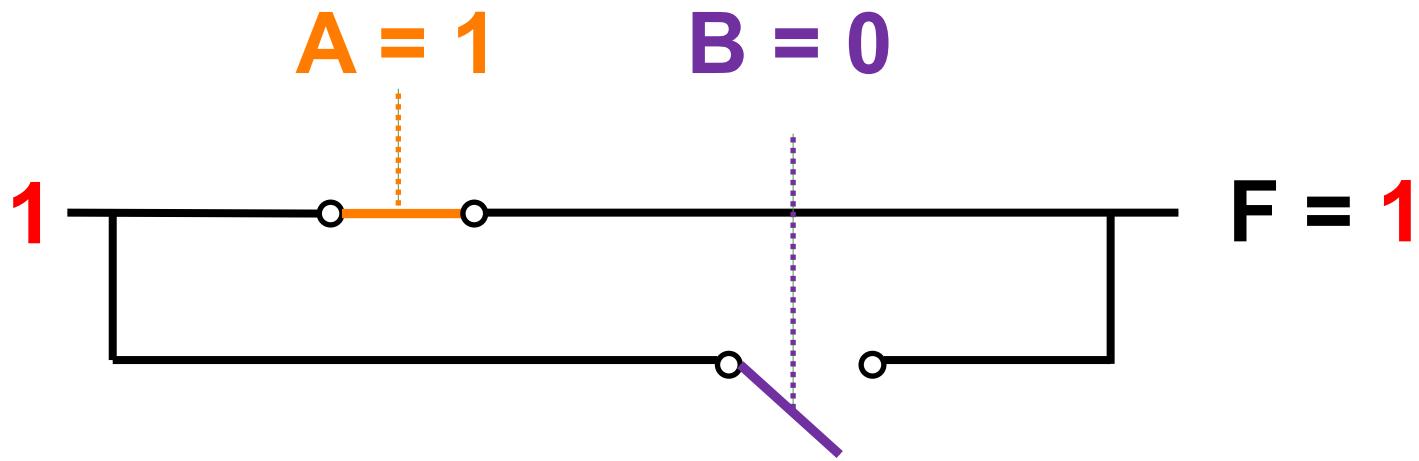

# Chaves

---


## □ Representação da função lógica OR

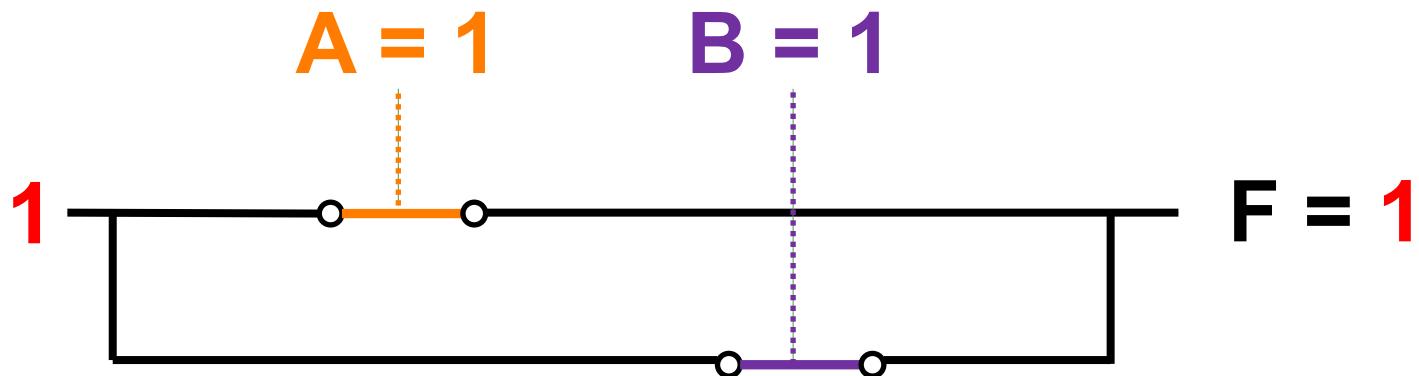

# Chaves

---


- Representação da função lógica NOT

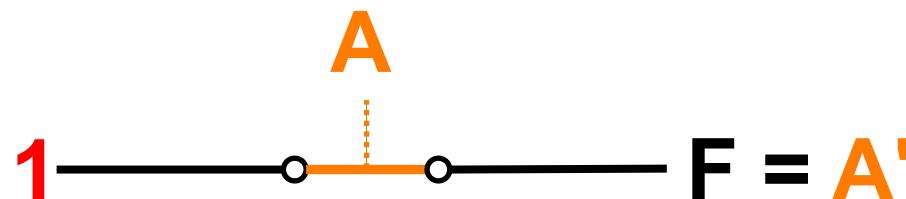

# Chaves

---


- Representação da função lógica NOT

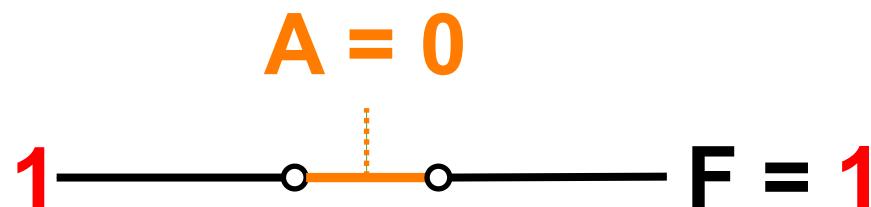

# Chaves

---

- Representação da função lógica NOT

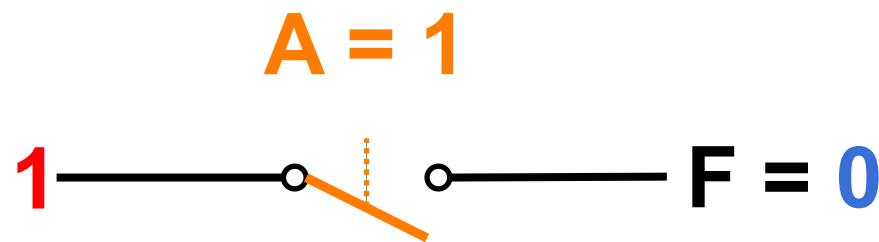


# Outros Dispositivos de Chaveamento...

---

- Relés
- Válvulas
- Transistores

# Relé


- São chaves operadas por eletroímãs

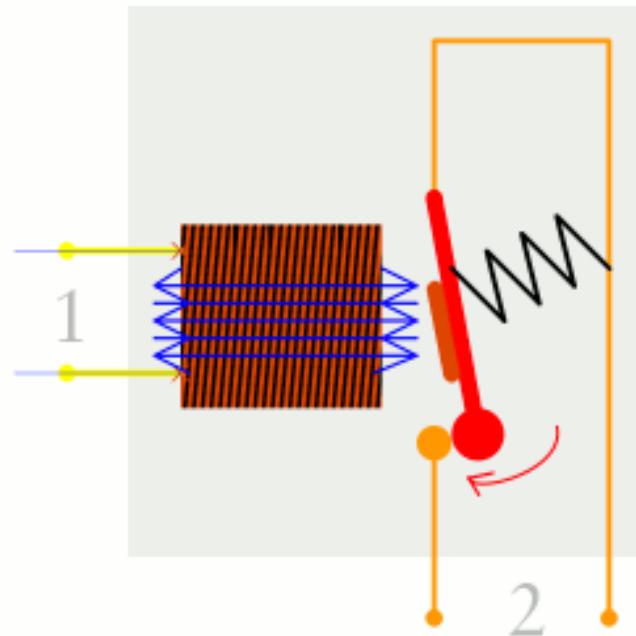

[www.explainthatstuff.com](http://www.explainthatstuff.com)

# Relé

- São chaves operadas por eletroímãs

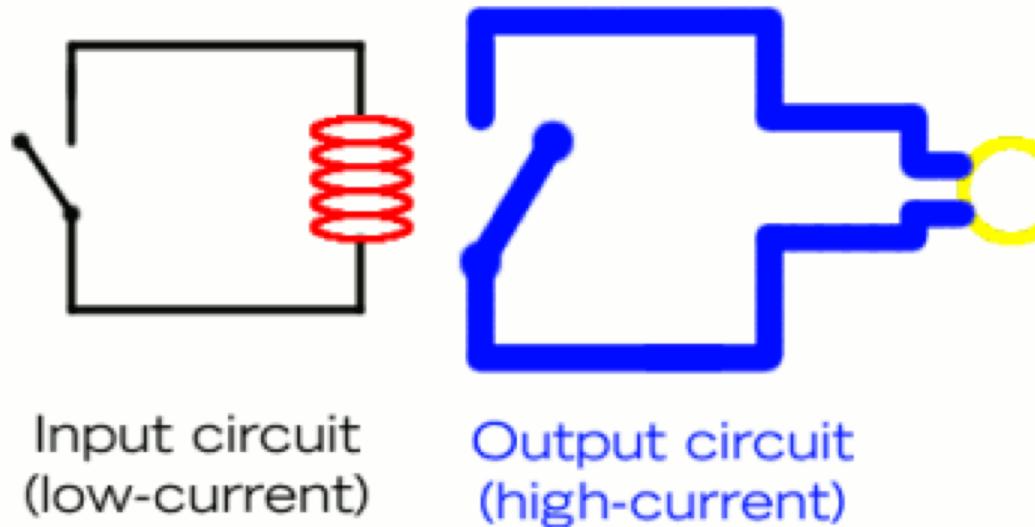


© explainthatstuff.com 2009  
Some rights reserved

[www.explainthatstuff.com](http://www.explainthatstuff.com)


# Relé

- São chaves operadas por eletroímãs
- Dois tipos:

- Normally Open (N.O.)

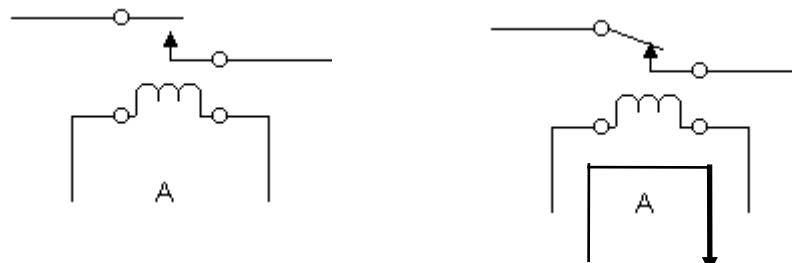


- Normally Closed (N.C.)

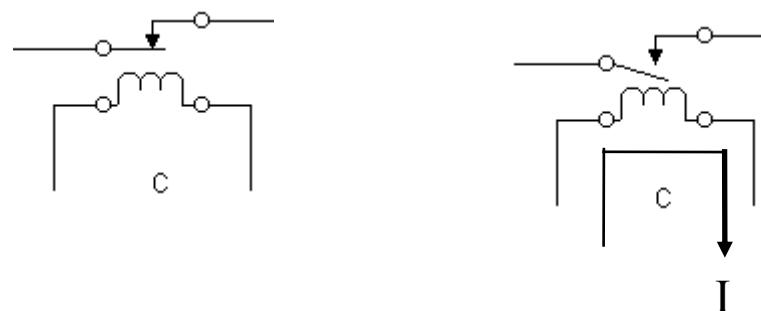

# Relé

N.O. (Normally Open)

N.C. (Normally Closed)

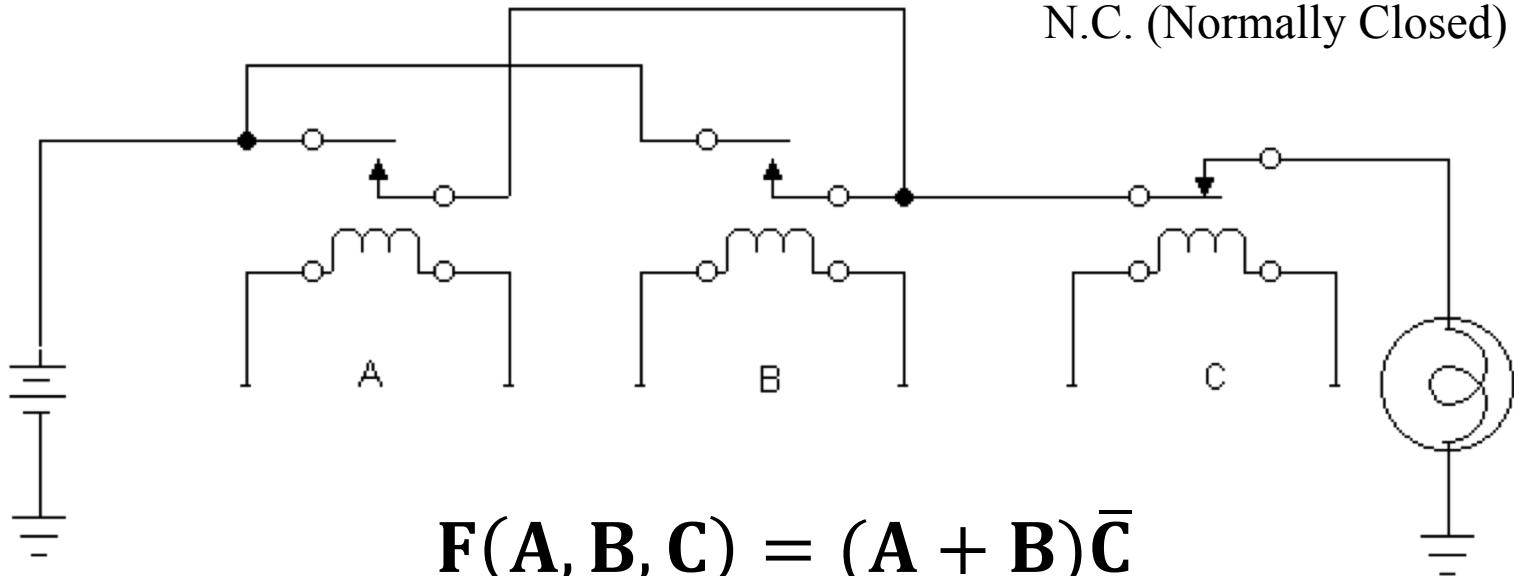

A = fluxo de corrente no eletromagneto do relé A

B = fluxo de corrente no eletromagneto do relé B

C = fluxo de corrente no eletromagneto do relé C


$f(A, B, C)$  = lâmpada acesa

# Relé

## Exemplo:

N.O. (Normally Open)

N.C. (Normally Closed)

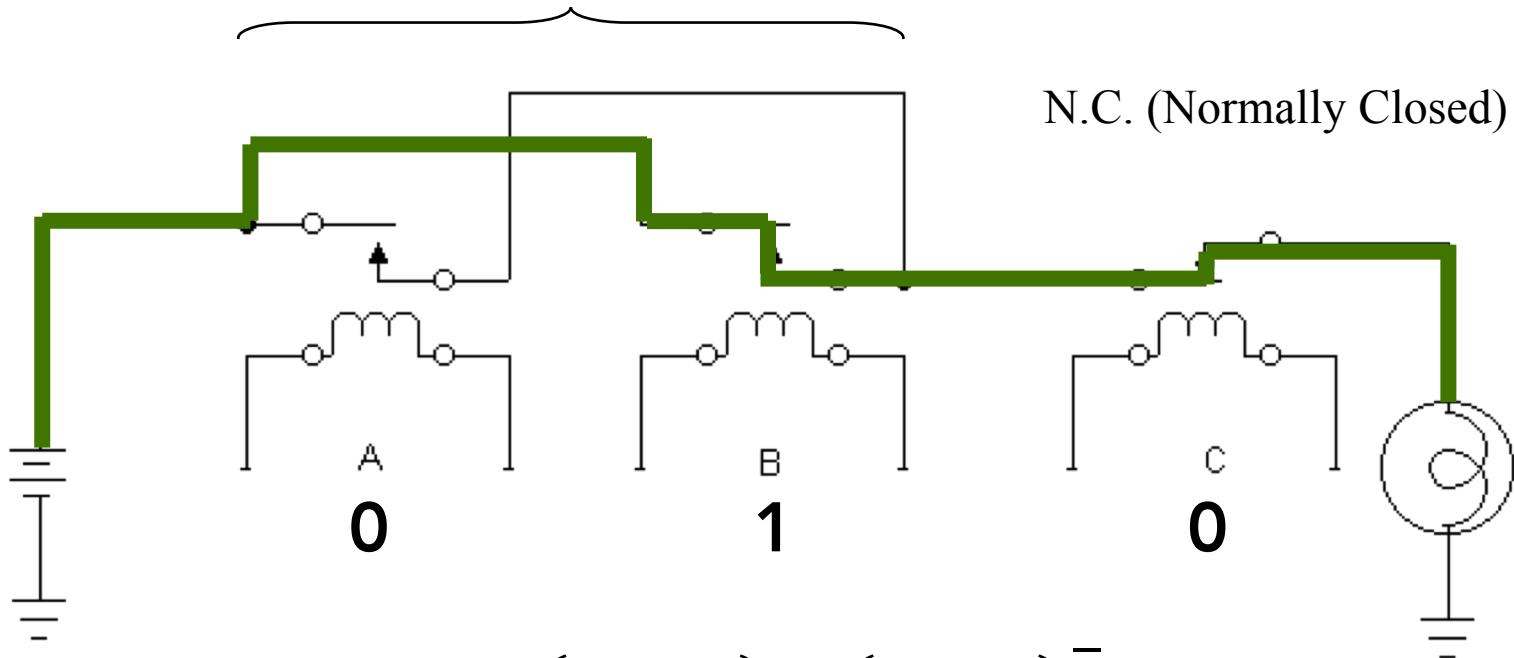

$$F(A, B, C) = (A + B)\bar{C}$$

$$F(A, B, C) = (0 + 1)\bar{0}$$

$$F(A, B, C) = (1)1$$

$$F(A, B, C) = 1$$



# Relé

---

- Por causa do acionamento mecânico, chaves e relés produzem circuitos **lentos e pouco confiáveis**, e portanto com aplicações limitadas
- Relés não são utilizados atualmente para construir circuitos lógicos

# Válvula

□ Inventada em 1906

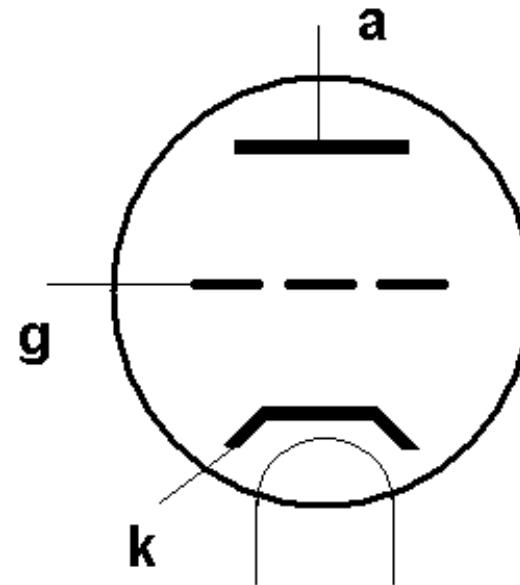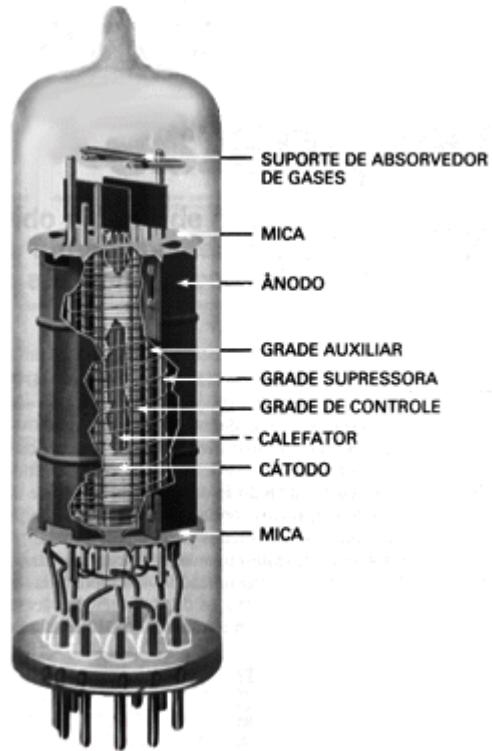

# Válvula

---

- ❑ Vantagem: tempo de comutação (on/off) muito menor que relés eletromecânicos.
- ❑ Desvantagem: Alta tensão e dissipação térmica.
- ❑ Vantagens hoje em dia: Robusta a transientes elétricos, fortes impulsos eletromagnéticos, tempestade solar, guerra nuclear, etc.
- ❑ Uso: Transmissores de Rádio e TV (alta potência), forno de microondas, amplificadores de áudio (alta potência), etc

# Válvula


---

- ❑ ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator)
- ❑ 1º computador eletrônico
- ❑ Início dos anos 40 → Universidade da Pennsylvania, EUA
- ❑ Utilizava 18.000 válvulas e 1.500 relés
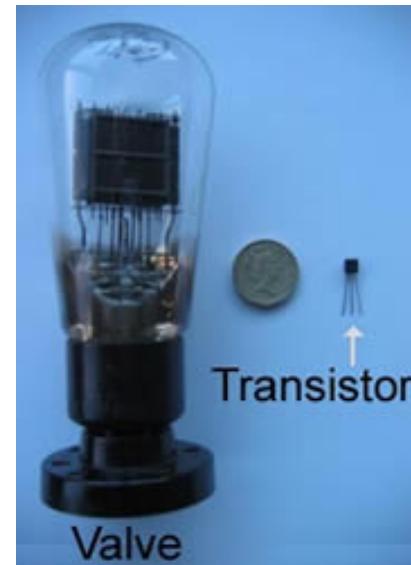
# Transistor

---

- Inventado em 1950
- Chave eletrônica
- Menores, geram menos calor e são muito mais rápidos que as válvulas



# Transistor

---

- ❑ Possibilitou os **circuitos integrados (CIs)**
- ❑ CIs são classificados de acordo com suas complexidades.

Name	Signification	Year	Transistors number <sup>[46]</sup>	Logic gates number <sup>[47]</sup>
SSI	<i>small-scale integration</i>	1964	1 to 10	1 to 12
MSI	<i>medium-scale integration</i>	1968	10 to 500	13 to 99
LSI	<i>large-scale integration</i>	1971	500 to 20,000	100 to 9,999
VLSI	<i>very large-scale integration</i>	1980	20,000 to 1,000,000	10,000 to 99,999
ULSI	<i>ultra-large-scale integration</i>	1984	1,000,000 and more	100,000 and more



# Transistor

---

- Tipos de transistores com os quais os circuitos integrados são implementados:
  - transistores de junção bipolar (BJT – *bipolar-junction transistor*) → **lógica TTL**
    - SSI e MSI
  - são MOSFETs (metal-oxide semiconductor field-effect transistors) → **lógica NMOS, CMOS**
    - SSI, MSI, LSI, VLSI, ULSI...
- Utiliza semicondutores em sua fabricação
  - Silício ou germânio

Hidrogênio

Gases Nobres

Semimetais Ametais

18  
VIIIA




1 IA	H	2 IIA																	
n=1																			
n=2	Li	Be																	
n=3	Na	Mg	3 IIIB	4 IVB	5 VB	6 VIB	7 VIIIB	8	9	10	11	12							
n=4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr	
n=5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe	
n=6	Cs	Ba		Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn	
n=7	Fr	Ra		Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn							

Série dos  
Iantanídios n=6

La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr


Série dos  
actinídios n=7

# Os metais são bons condutores

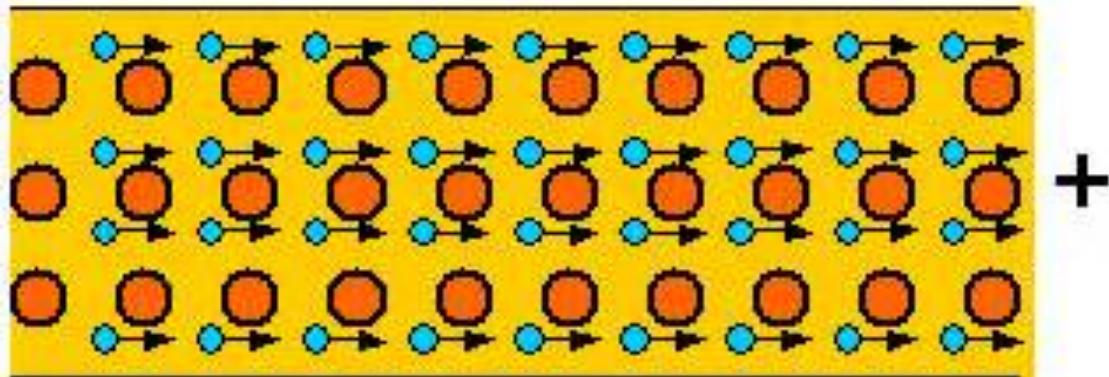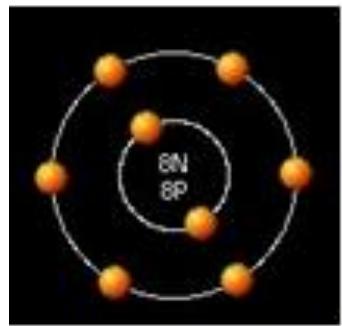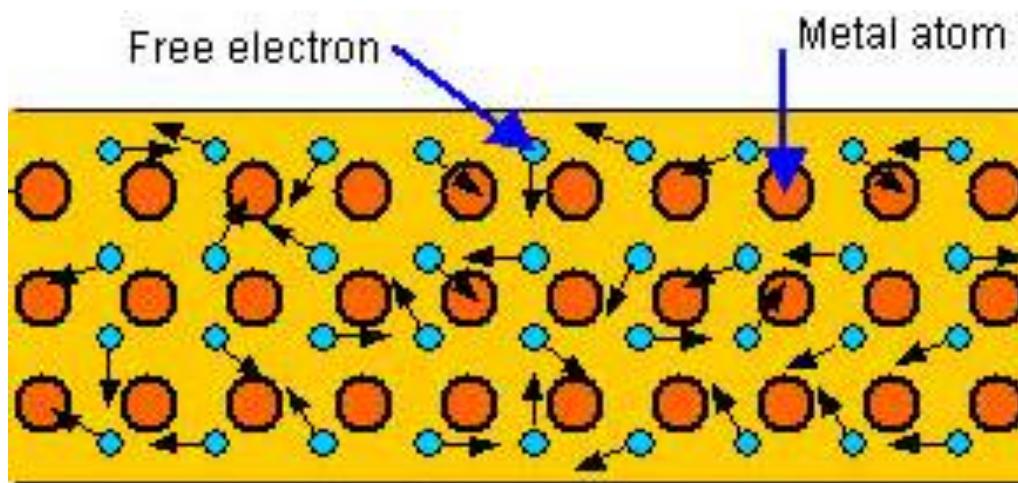


# Semiconductor puro Si

A Silicon Atom,  
Atomic number = "14"

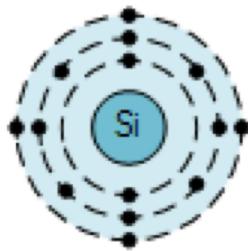

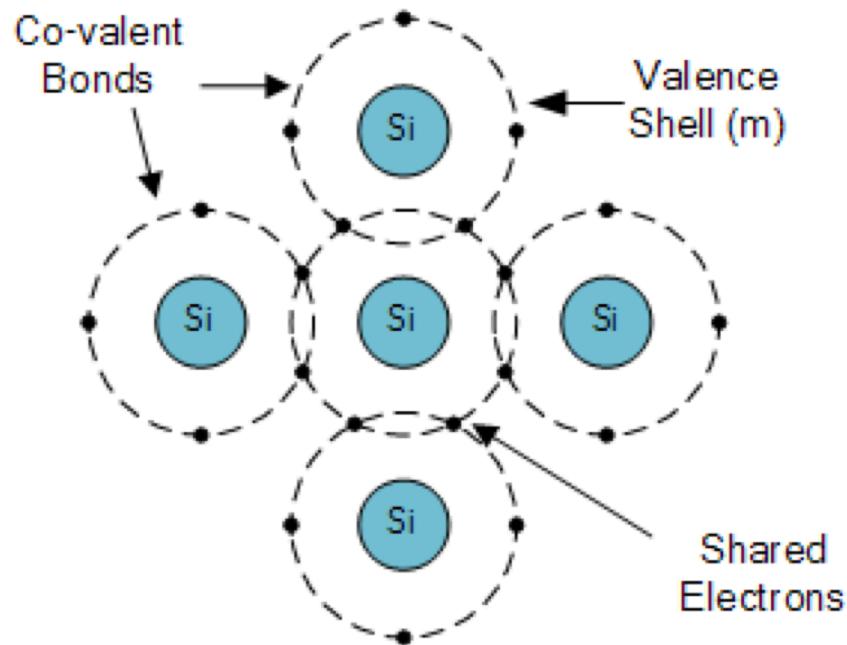
Silicon atom showing  
4 electrons in its outer  
valence shell (m)




Silicon Crystal Lattice

# Semiconductor tipo-N

An Antimony Atom,  
Atomic number = "51"

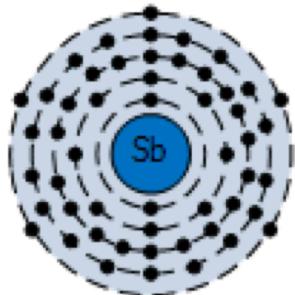

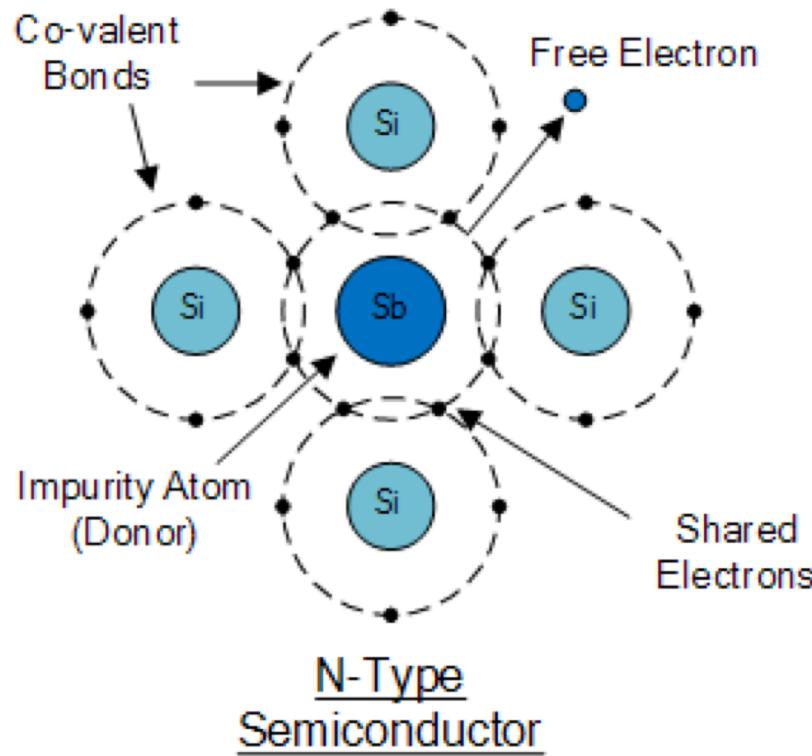
Antimony atom showing  
5 electrons in its outer  
valence shell (o)




Adiciona-se à estrutura cristalina do material semicondutor um elemento com excesso de 1 elétron em sua camada de valência

# Semiconductor tipo-P

A Boron Atom,  
Atomic number = "5"

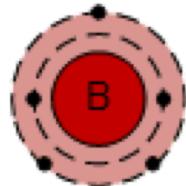

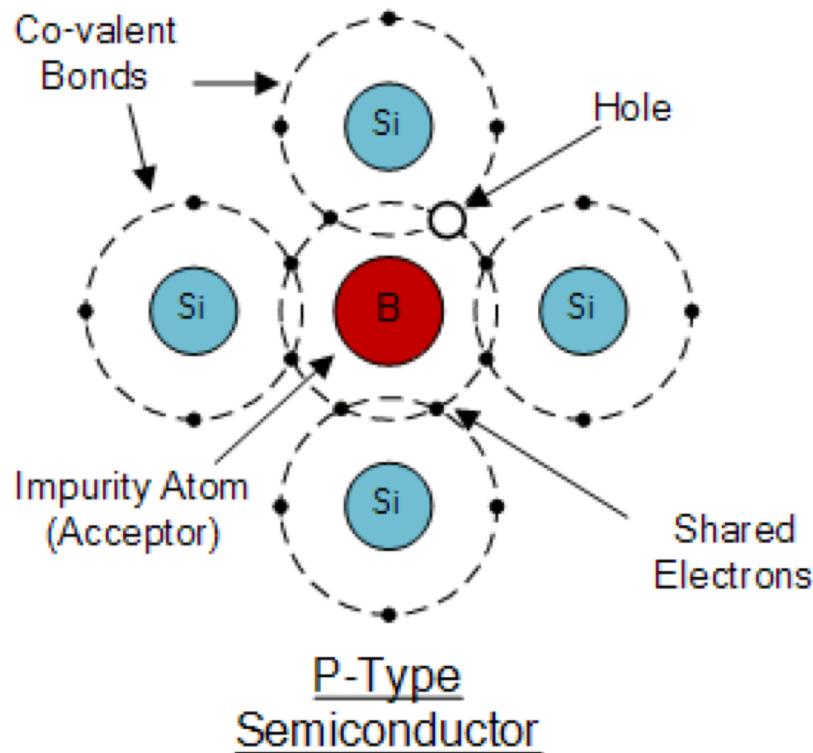Boron atom showing  
3 electrons in its outer  
valence shell (L)



Adiciona-se à estrutura cristalina do material semicondutor um elemento com ausência de 1 elétron em sua camada de valência

# Video

---

<https://www.youtube.com/watch?v=lcrBqCFLHIY>

# Transistor MOS

---

- ❑ Metal-Oxide Semiconductor field-effect transistors
- ❑ Patenteado dez anos antes da invenção do transistor bipolar
- ❑ Pela dificuldade de fabricação, somente começaram a ser produzidos a partir de 1960
- ❑ 2 tipos:
  - PMOS
  - NMOS

# Transistor MOS


---

□ Slides UFRGS
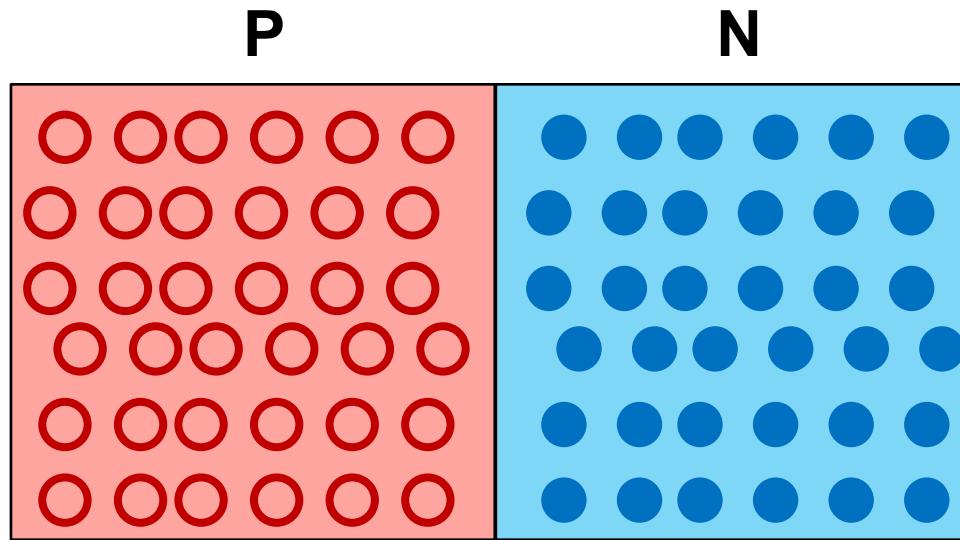
# Diodo


---

- Para entender seu funcionamento, primeiro vamos entender como funciona um diodo




# Diodo

---

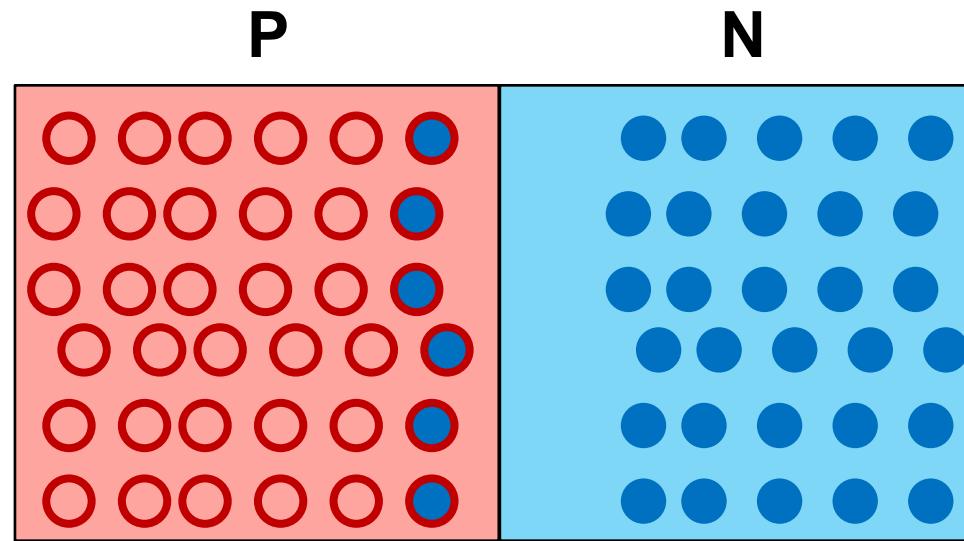


# Diodo

---

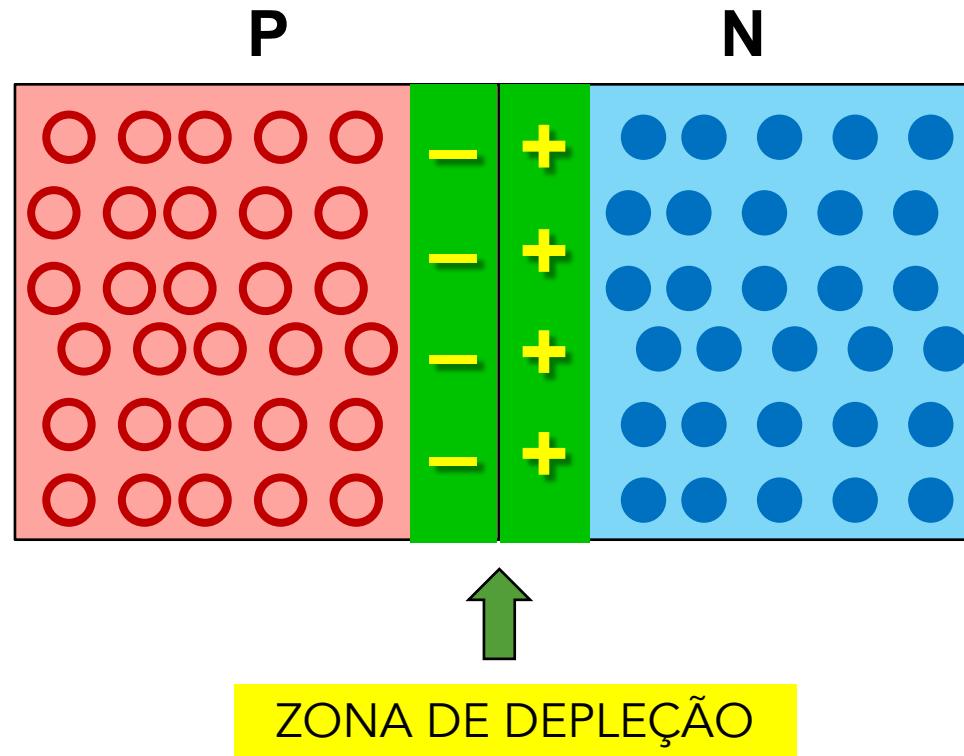


# Diodo

---

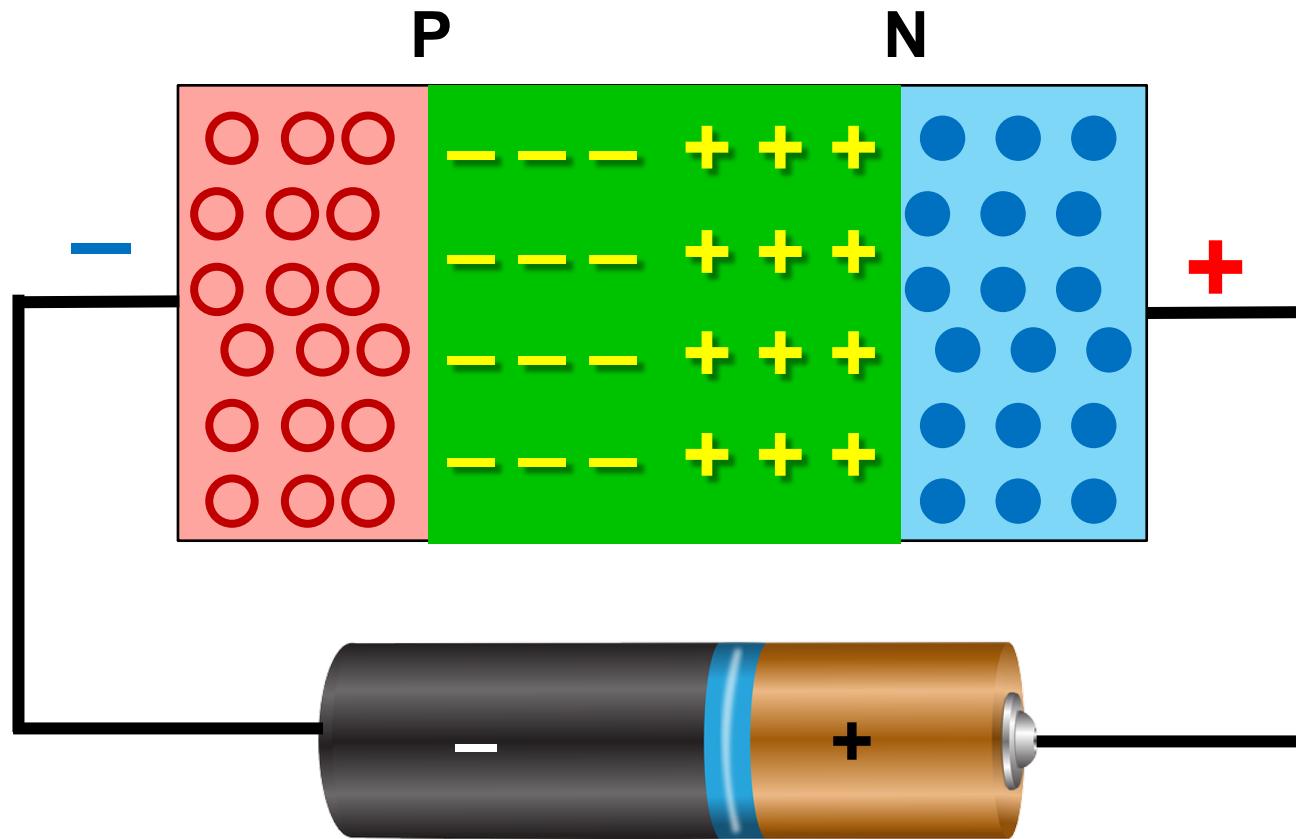


# Diodo

---

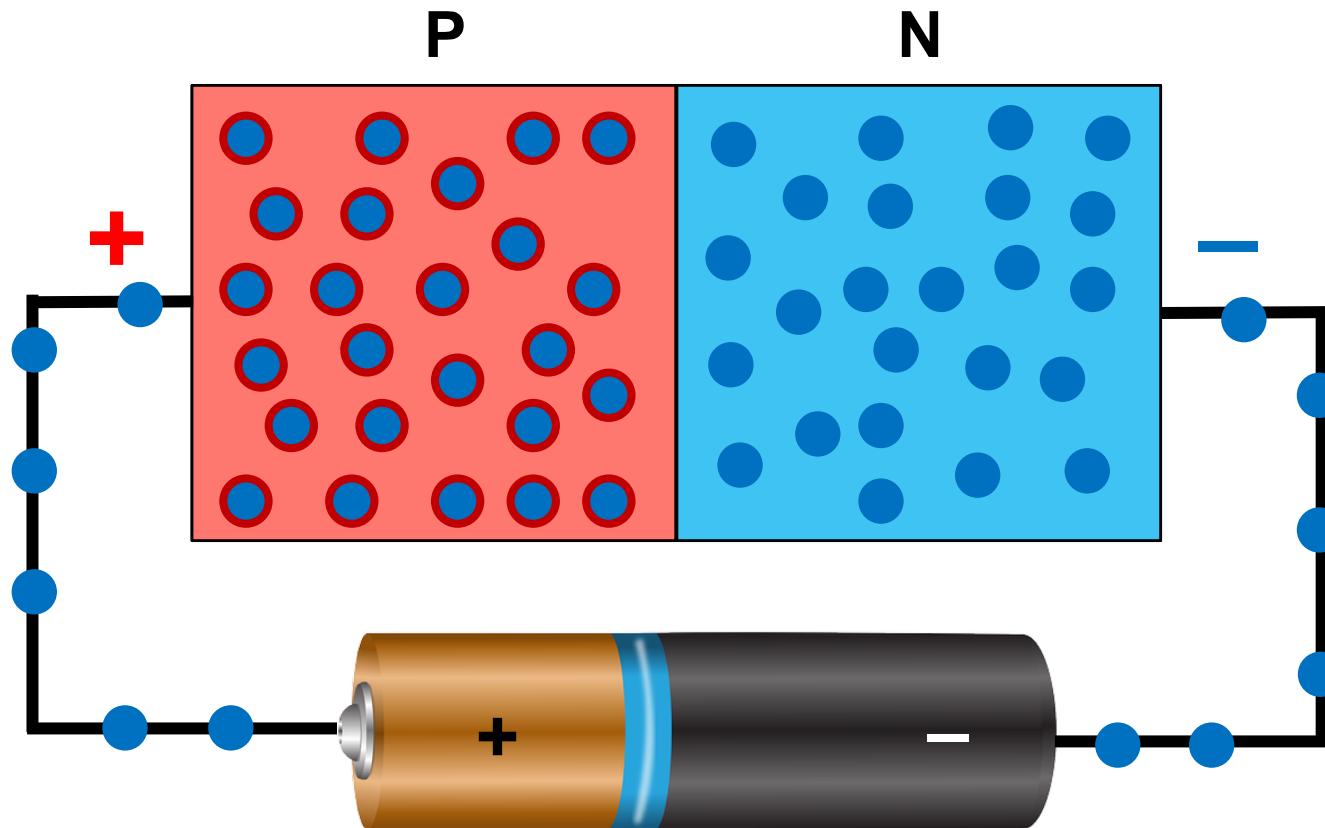


# Diodo

---

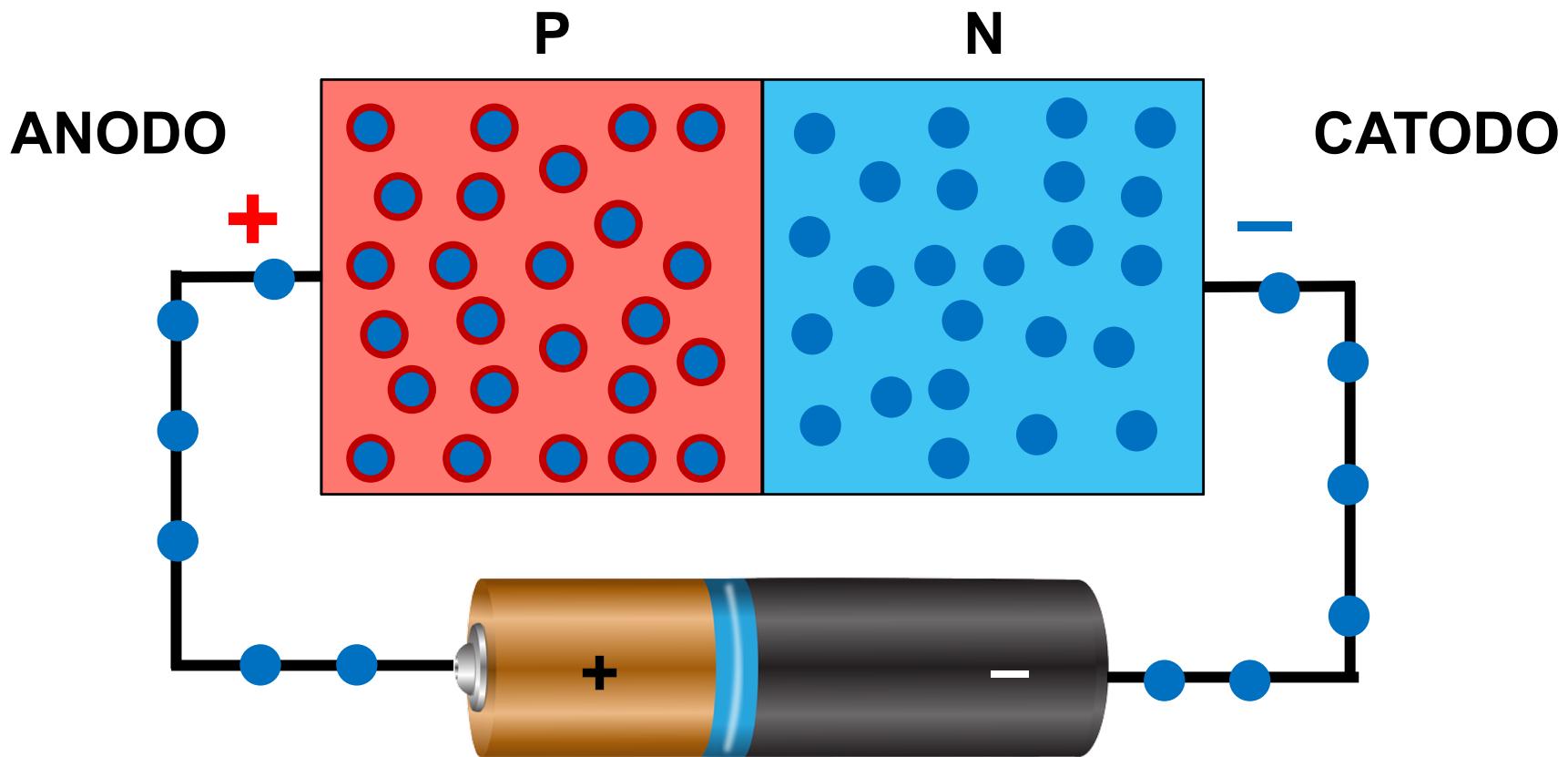


# Diodo

---

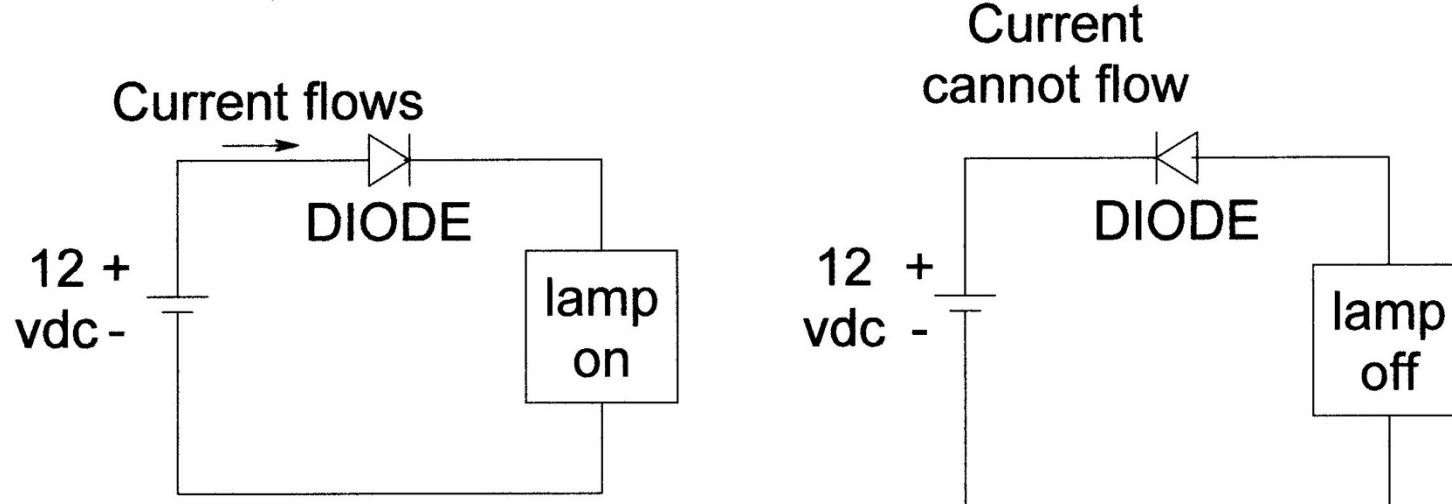


# Transistor Bipolar

---

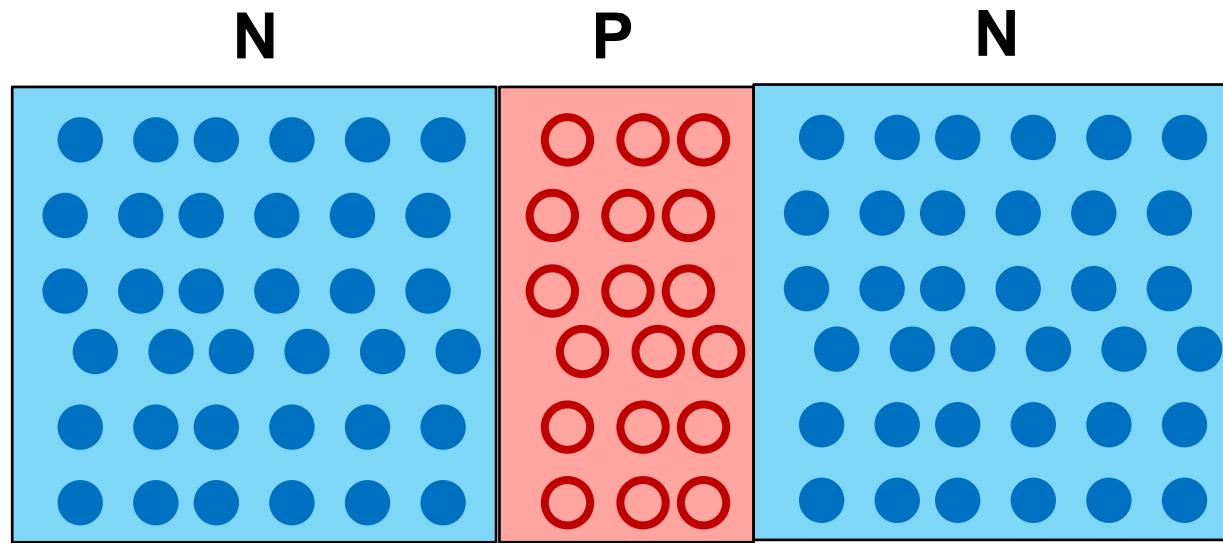


# Transistor Bipolar


---

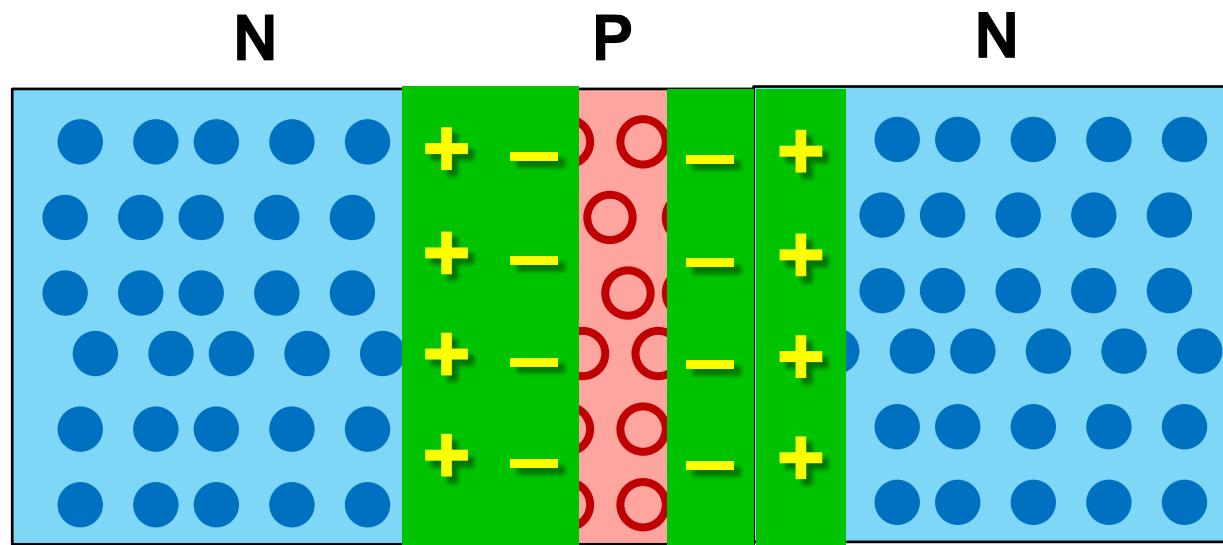


# Transistor Bipolar

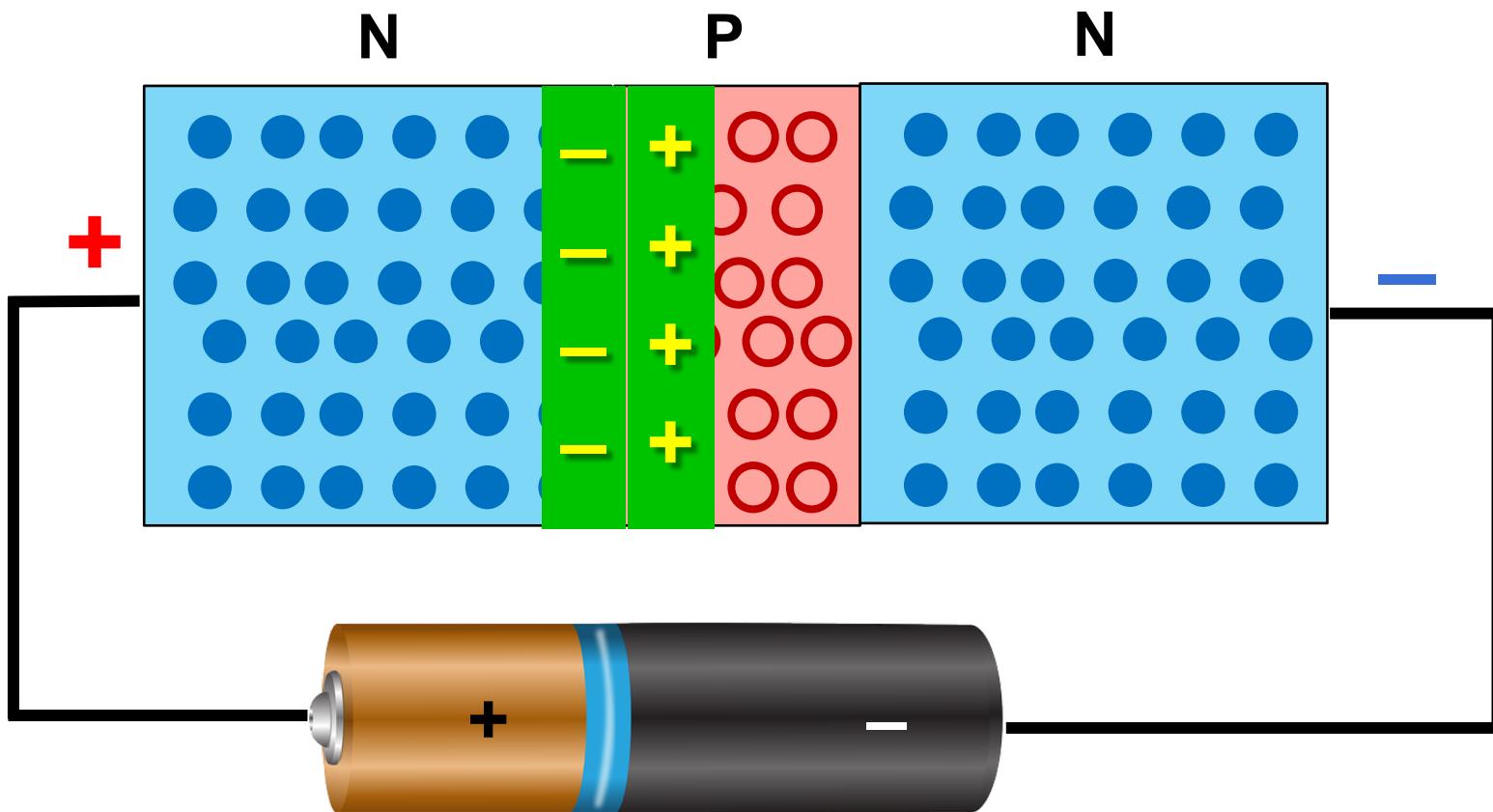


# Transistor Bipolar

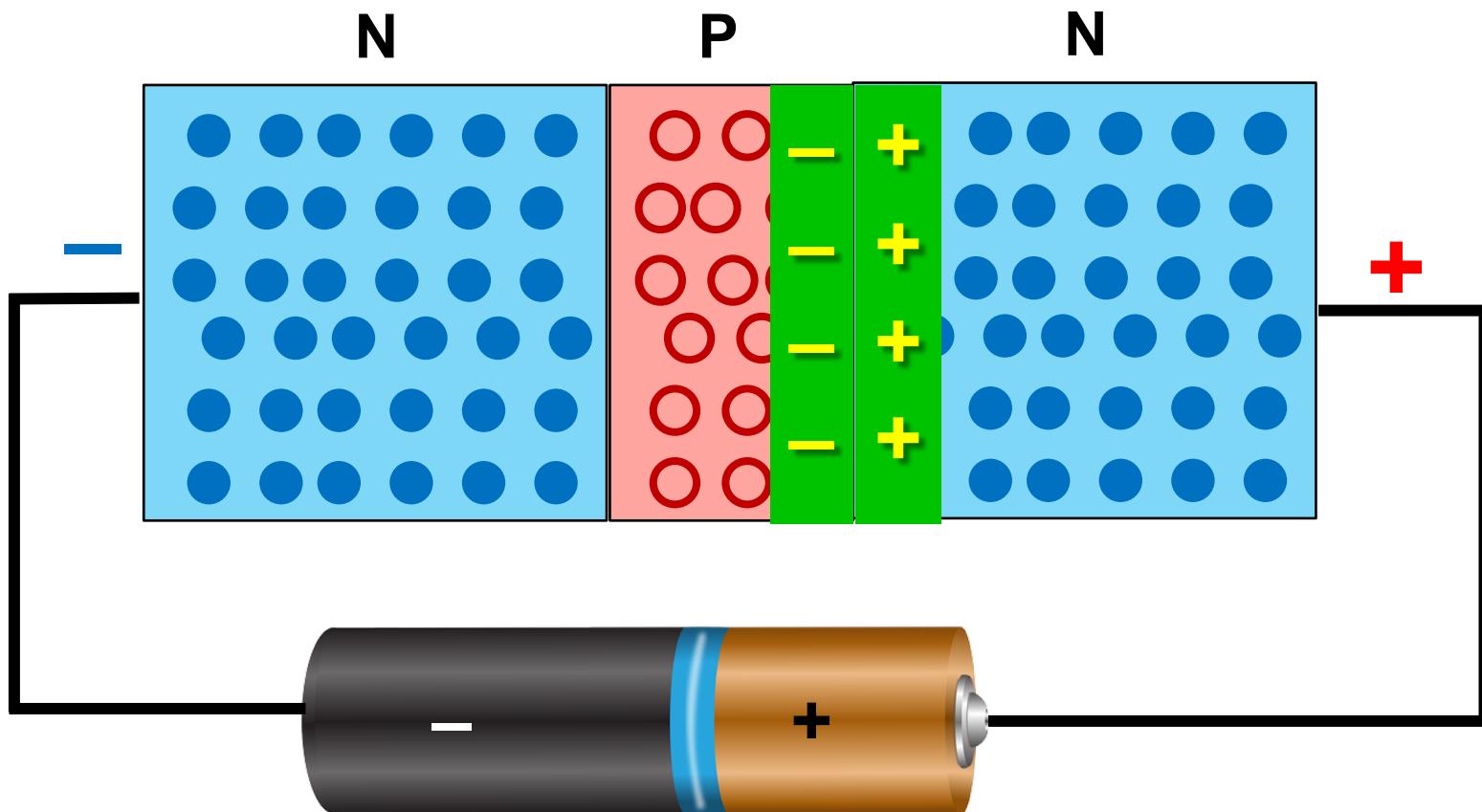



# Transistor Bipolar

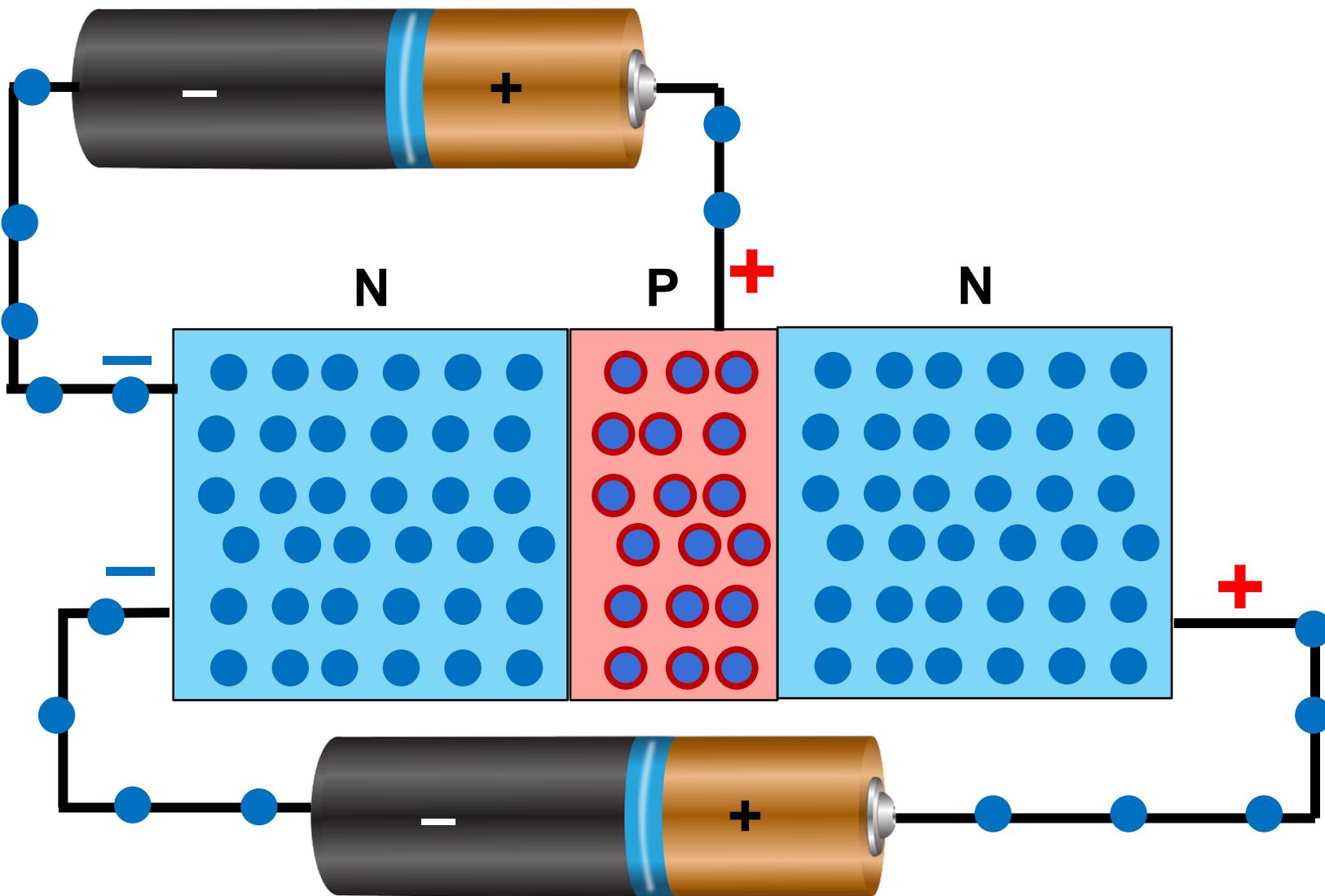


# Transistor Bipolar

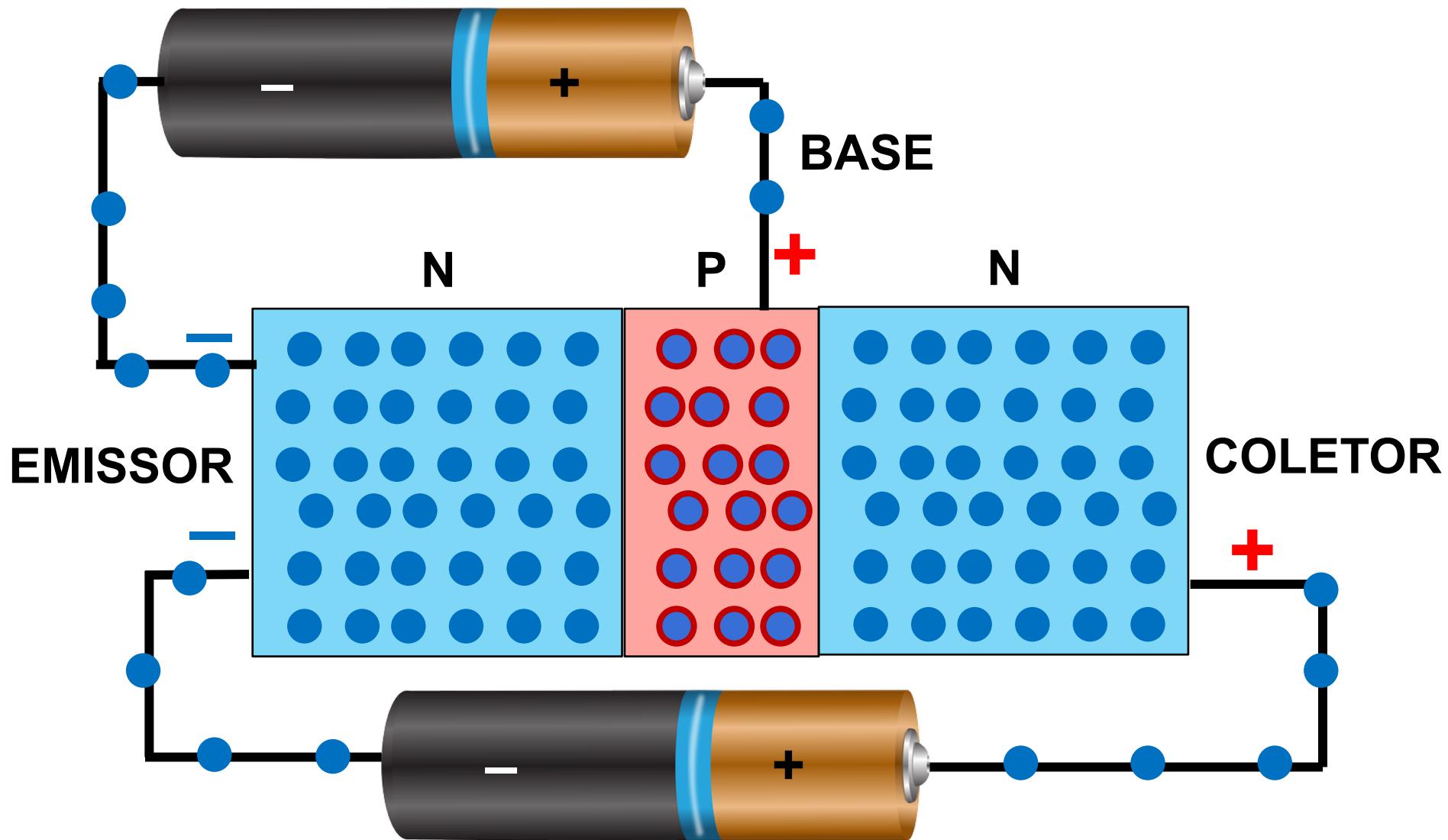

# Transistor Bipolar

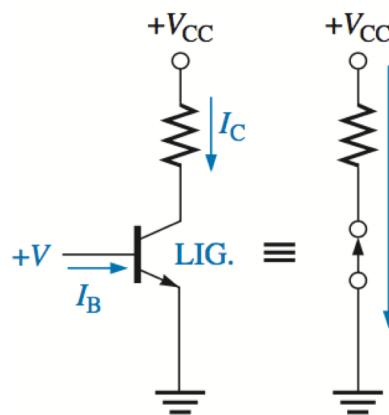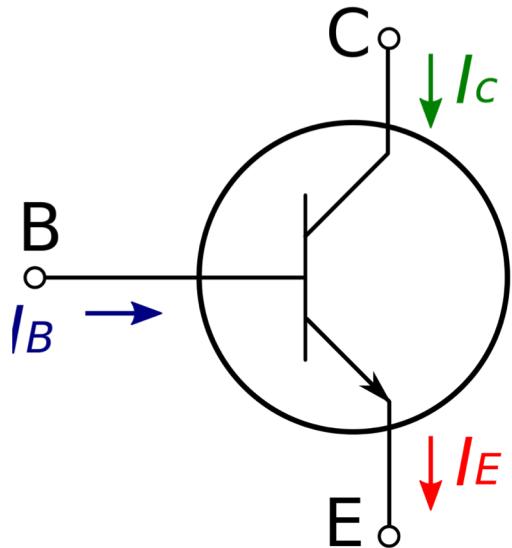

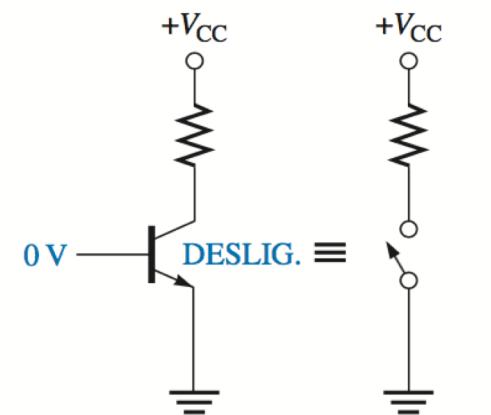(a) Transistor saturado (LIG.) e o circuito equivalente ideal com uma chave



(b) Transistor DESLIG. e o circuito equivalente ideal com uma chave

# Transistor Bipolar

---

- [http://www.learnabout-electronics.org/Semiconductors/bjt\\_04.php](http://www.learnabout-electronics.org/Semiconductors/bjt_04.php)
- <https://youtu.be/7ukDKVHnac4?t=2m10s>