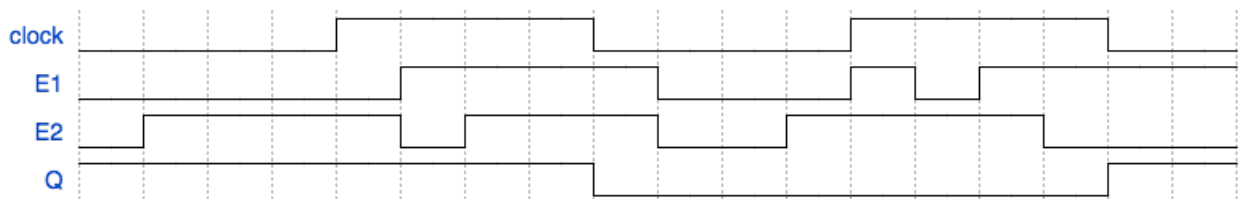




## Lista de Exercícios 7 – Latches e Flip-flops


1. A forma de onda abaixo descreve o comportamento de um flip-flop sem considerar o atraso. O valor de Q é inicializado em 1.



Qual a tabela verdade para esta forma de onda?

a)				b)				c)				d)			
CLK	E1	E2	$Q_{t+1}$	CLK	E1	E2	$Q_{t+1}$	CLK	E1	E2	$Q_{t+1}$	CLK	E1	E2	$Q_{t+1}$
$\neq \uparrow$	X	X	Q	$\neq \uparrow$	X	X	Q	$\neq \downarrow$	X	X	Q	$\neq \downarrow$	X	X	Q
$\uparrow$	0	1	0	$\uparrow$	1	0	0	$\downarrow$	0	1	0	$\downarrow$	1	0	0
$\uparrow$	1	0	1	$\uparrow$	0	1	1	$\downarrow$	1	0	1	$\downarrow$	0	1	1
$\uparrow$	1	1	$\overline{Q_t}$	$\uparrow$	1	1	$\overline{Q_t}$	$\downarrow$	1	1	$\overline{Q_t}$	$\downarrow$	1	1	$\overline{Q_t}$

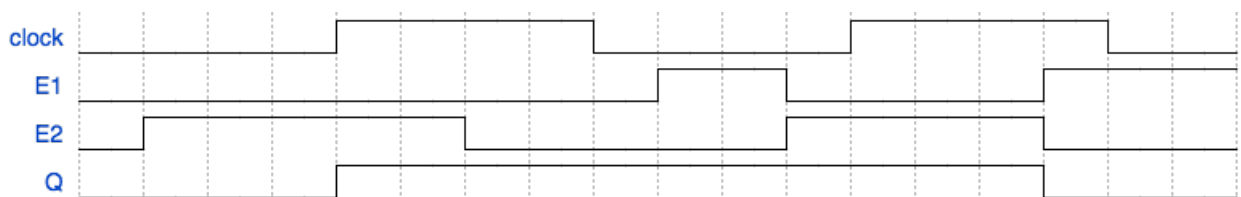2. A forma de onda abaixo descreve o comportamento de um latch ou um flip-flop sem considerar o atraso. O valor de Q é inicializado em 0.





Qual a tabela verdade para essa forma de onda?



a)				b)				c)				d)			
CLK	E1	E2	$Q_{t+1}$	CLK	E1	E2	$Q_{t+1}$	CLK	E1	E2	$Q_{t+1}$	CLK	E1	E2	$Q_{t+1}$
$\neq \uparrow$	X	X	Q	0	X	X	Q	0	X	X	Q	$\neq \uparrow$	X	X	Q
$\uparrow$	0	0	Q	1	0	0	Q	1	0	0	Q	$\uparrow$	0	0	Q
$\uparrow$	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	$\uparrow$	1	0	0
$\uparrow$	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	$\uparrow$	0	1	1
$\uparrow$	1	1	$\overline{Q_t}$	1	1	1	$\overline{Q_t}$	1	1	1	$\overline{Q_t}$	$\uparrow$	1	1	$\overline{Q_t}$

3. Complete as formas de onda dos circuitos a seguir (desconsidere o atraso).



a)

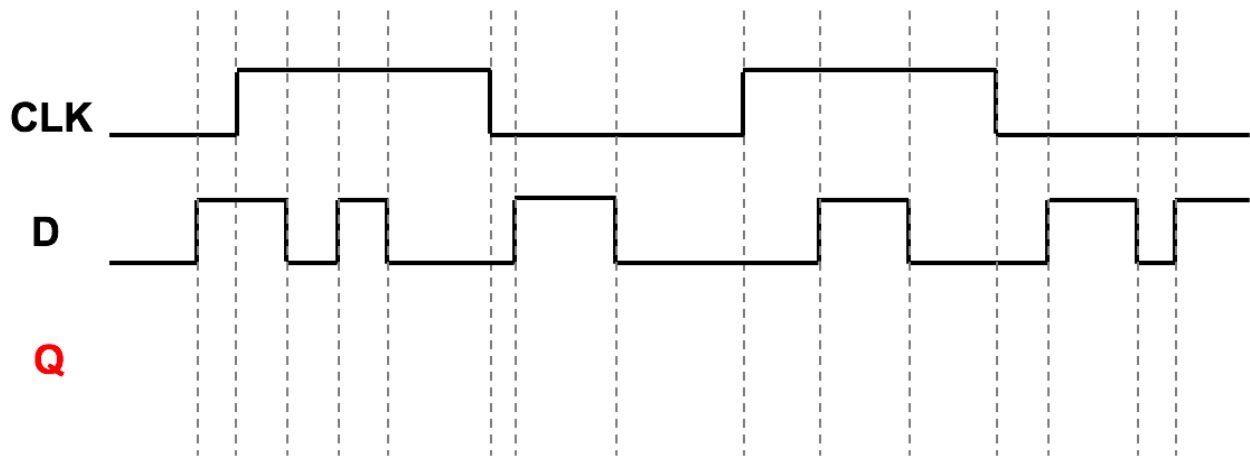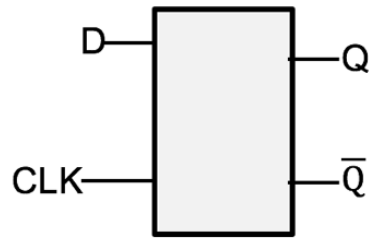



b)

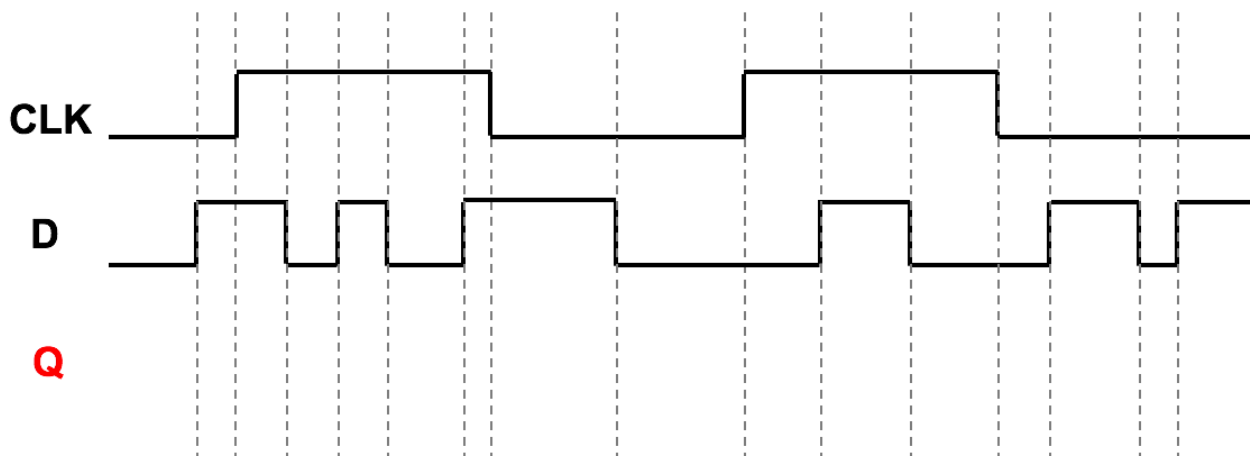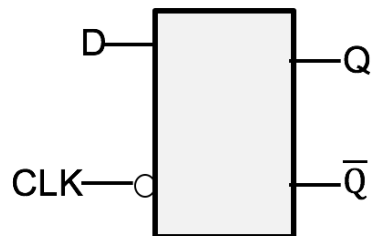



c)

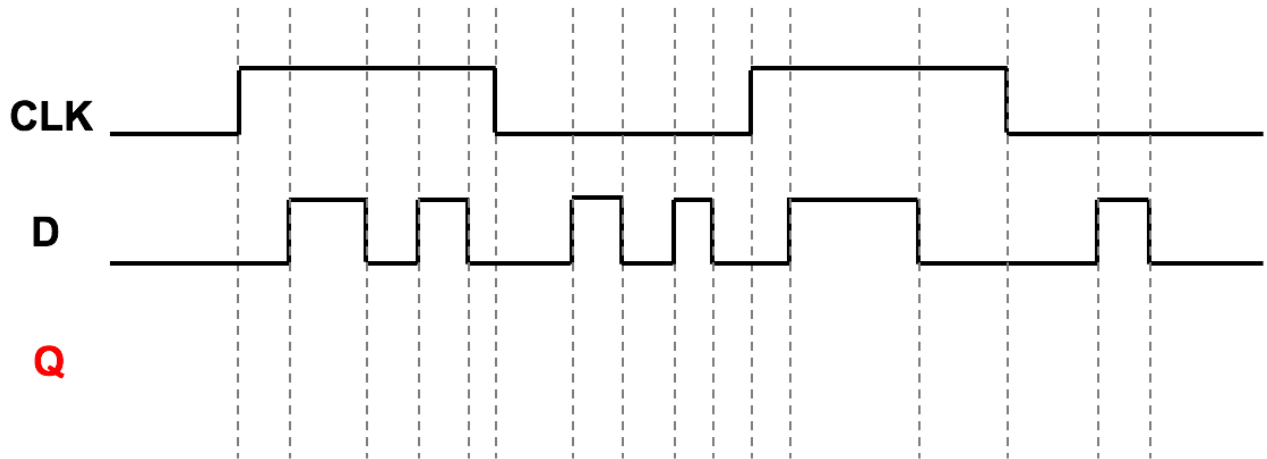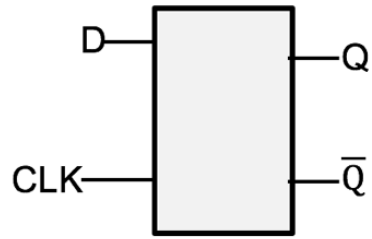



d)

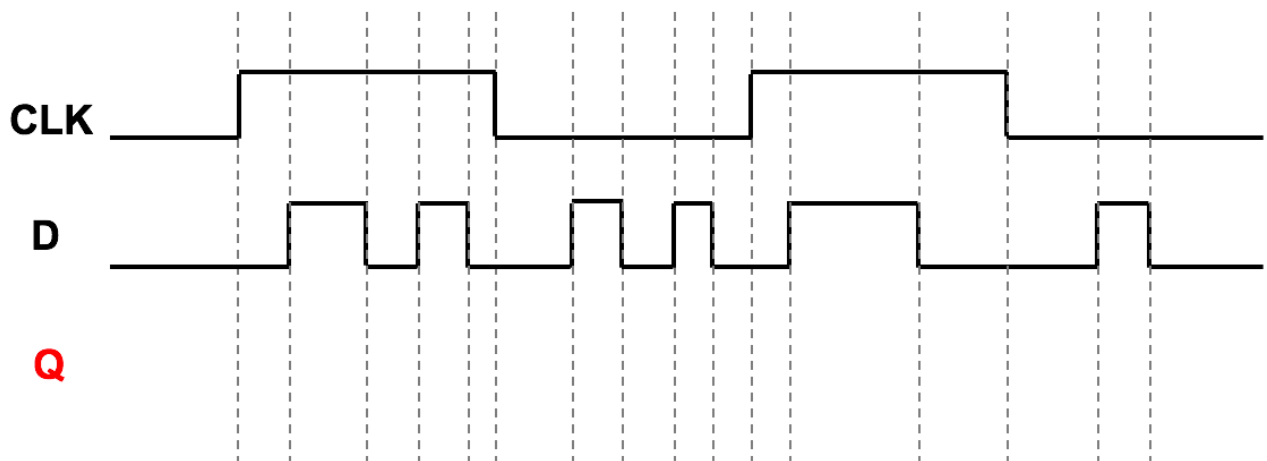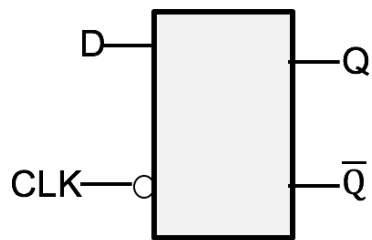



e)

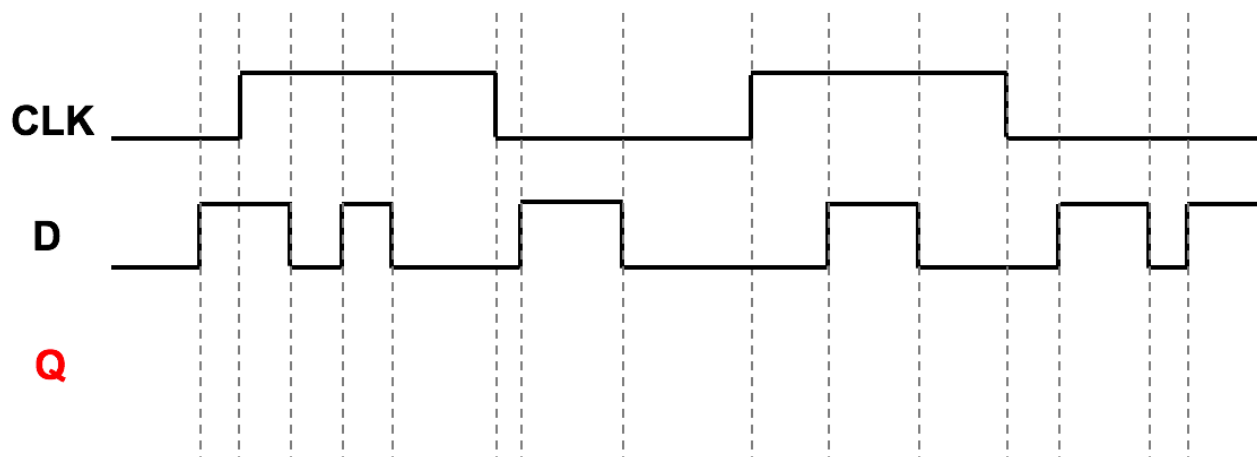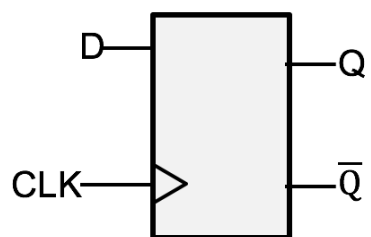



f)

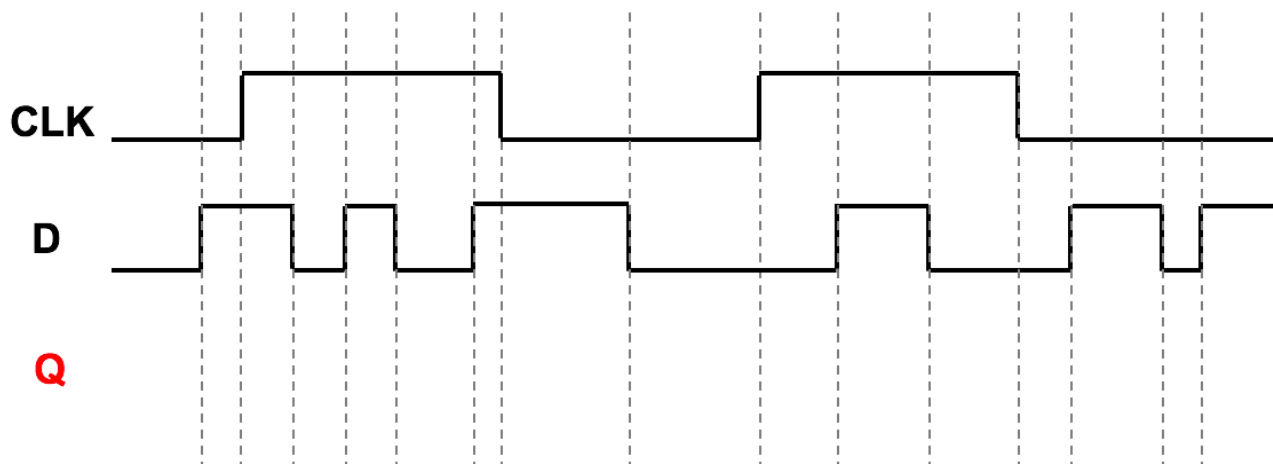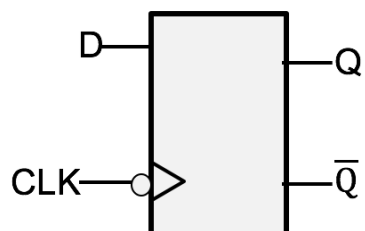



g)

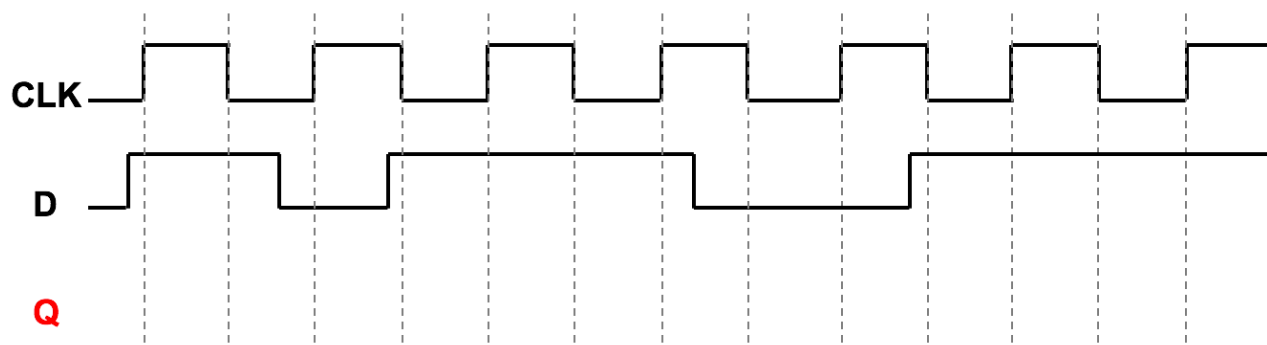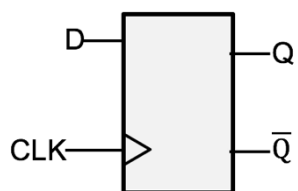



h)

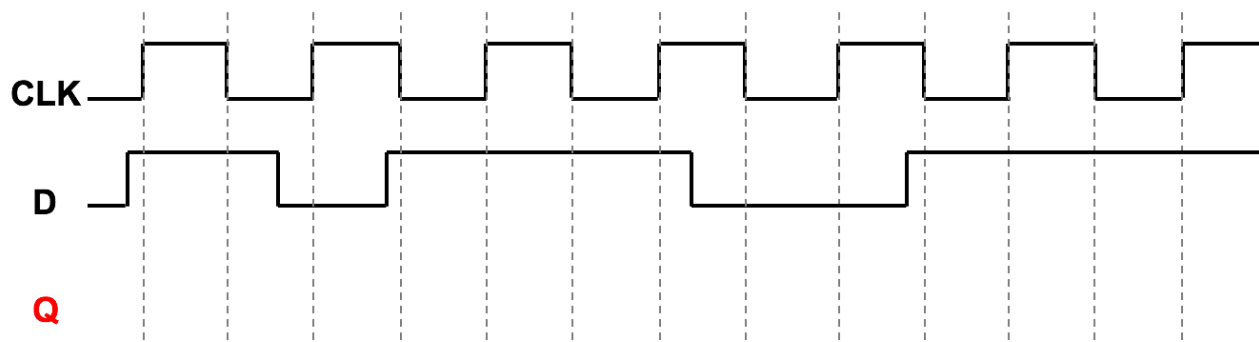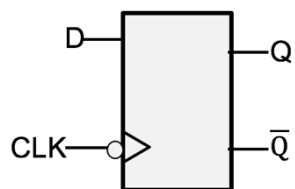



i)

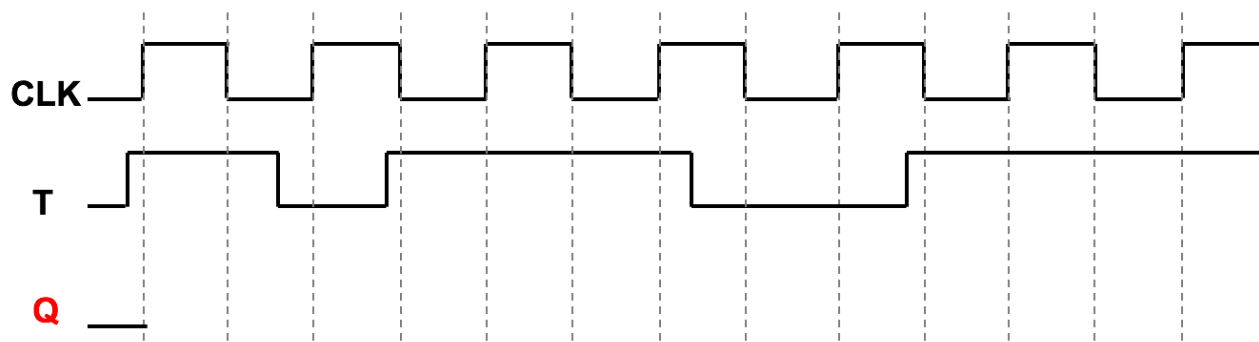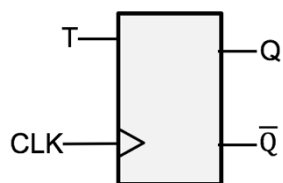



j)

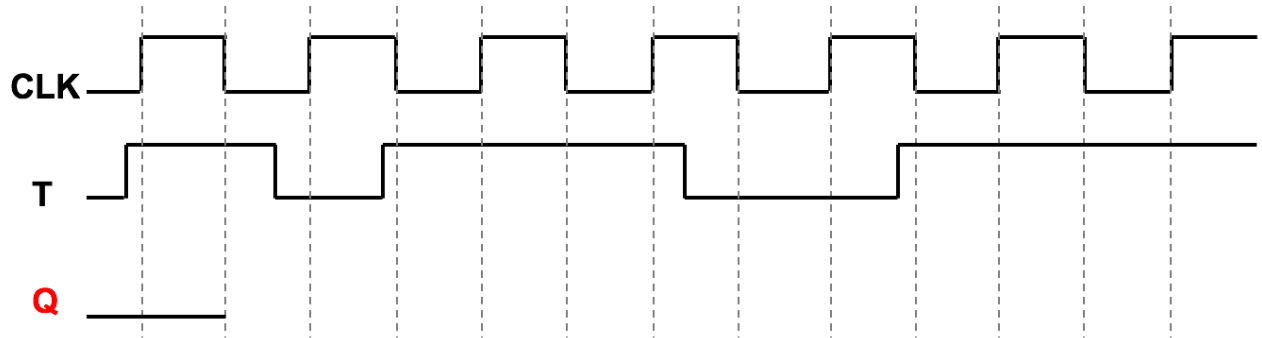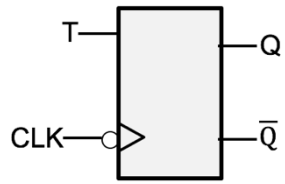



k)

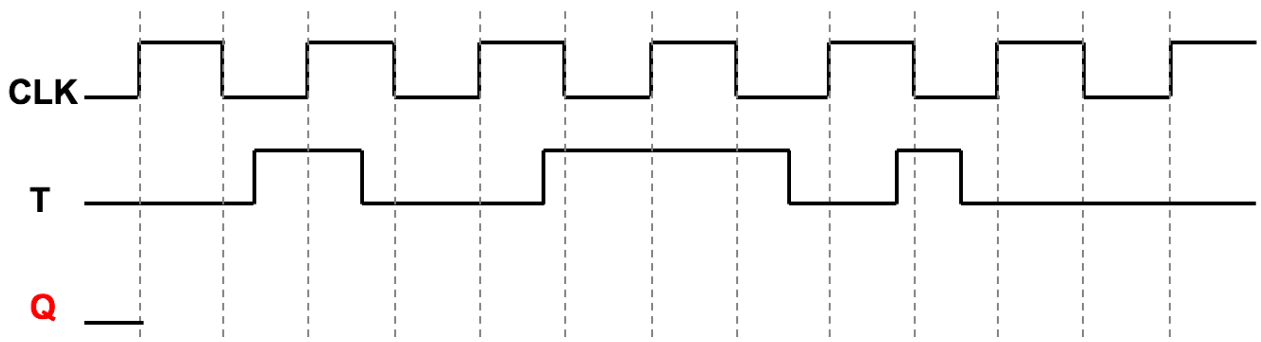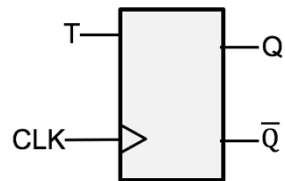



l)

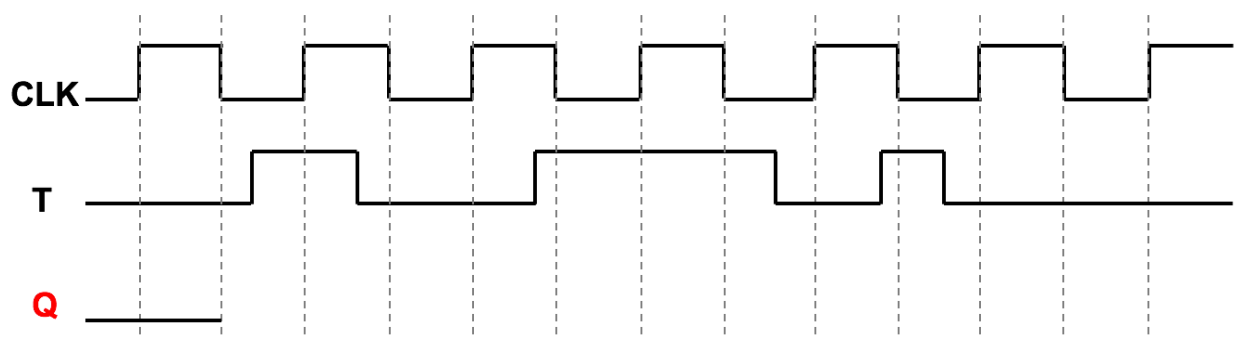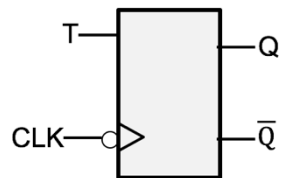



m)

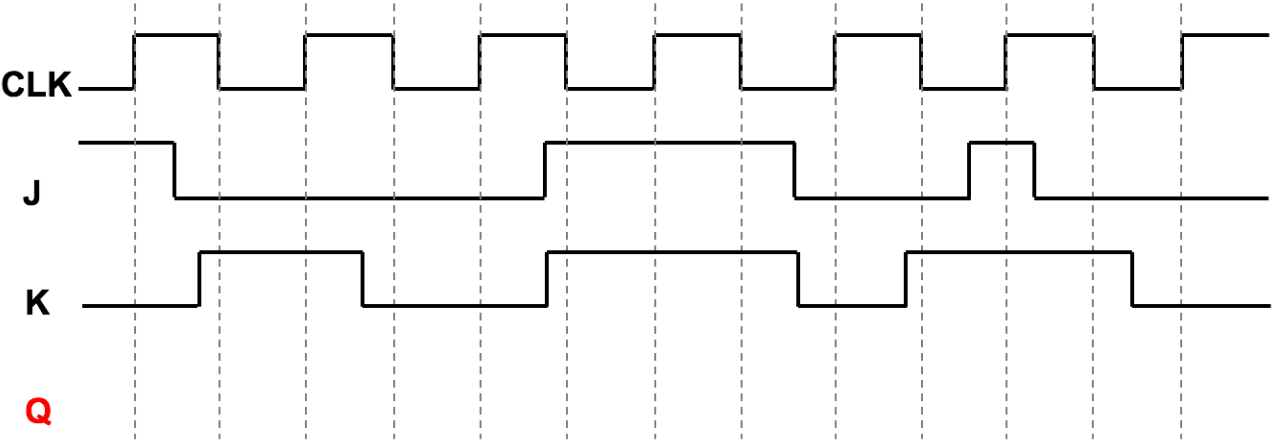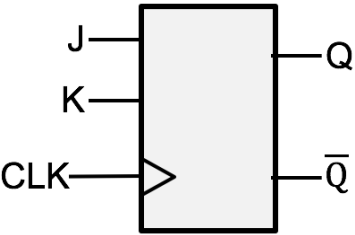



n)

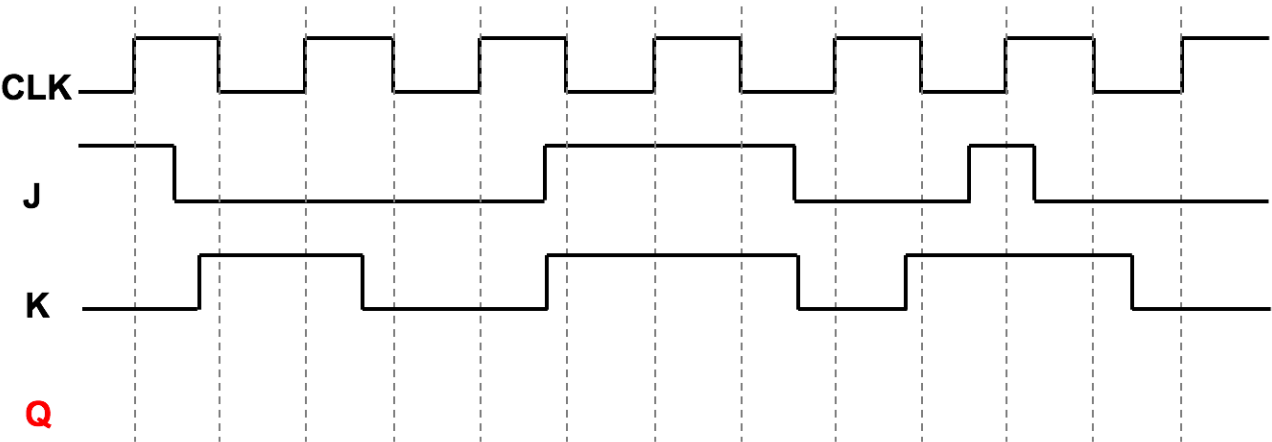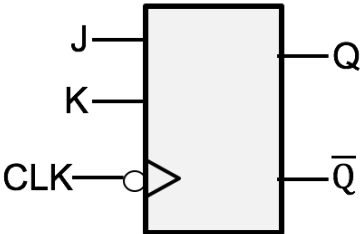

o)

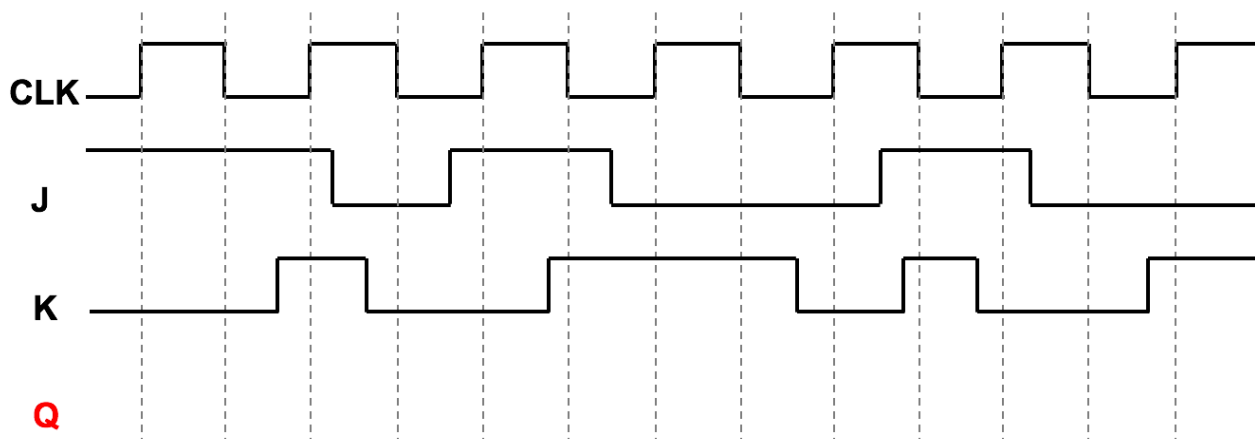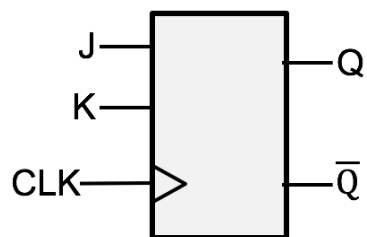



p)

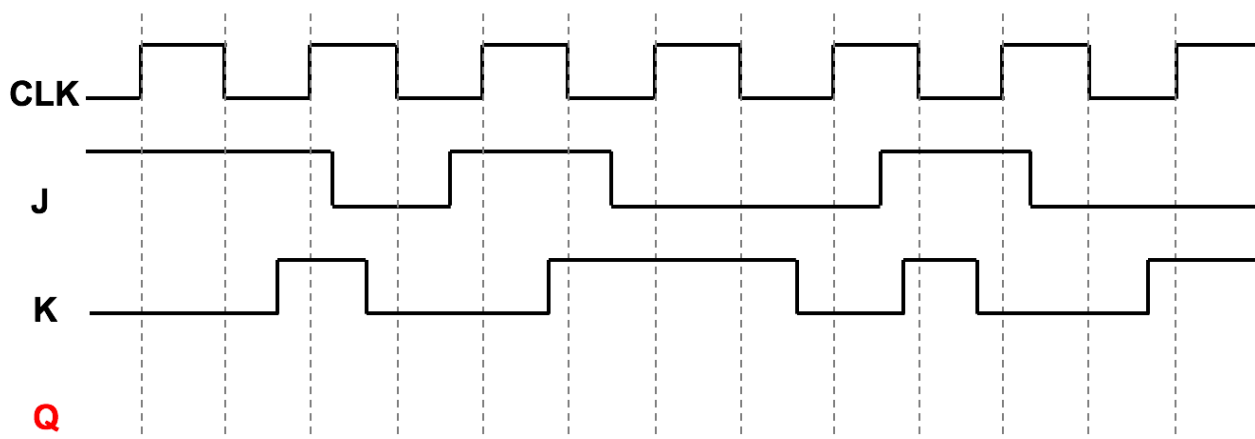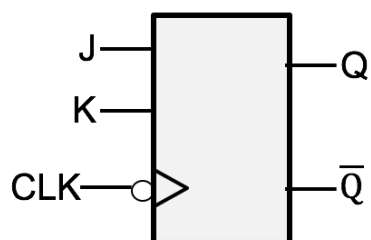





4. Complete as formas de onda dos circuitos a seguir (desconsidere o atraso).  
 Considere que as entradas PRESET (PRE) e CLEAR (CLR) são ativas em 1.



a)

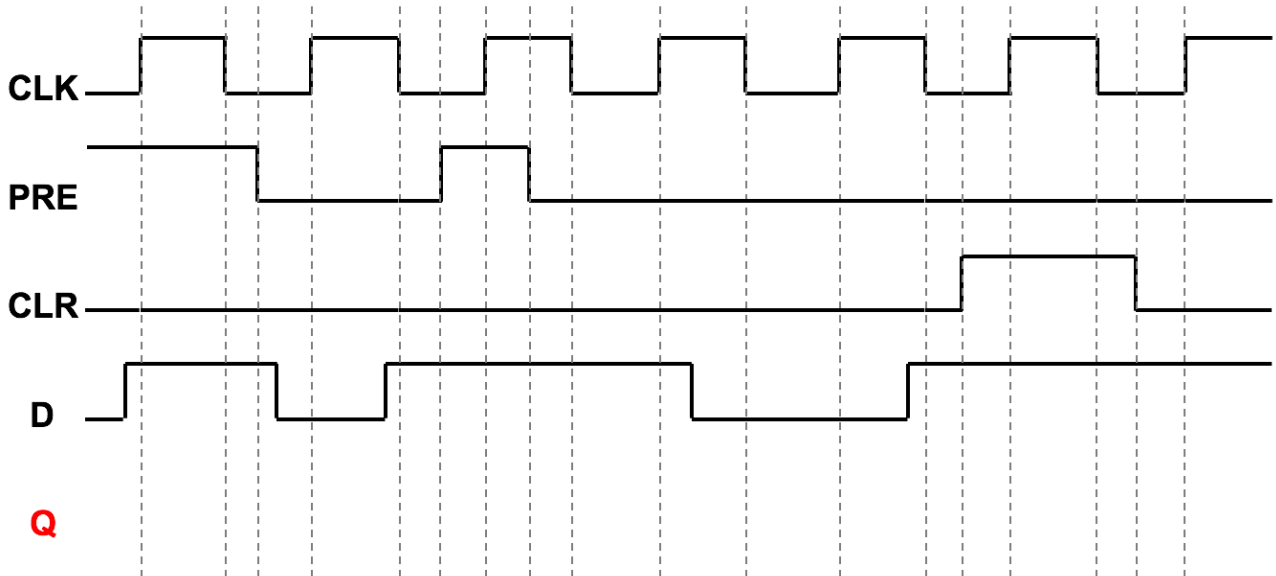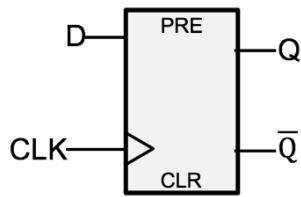



b)

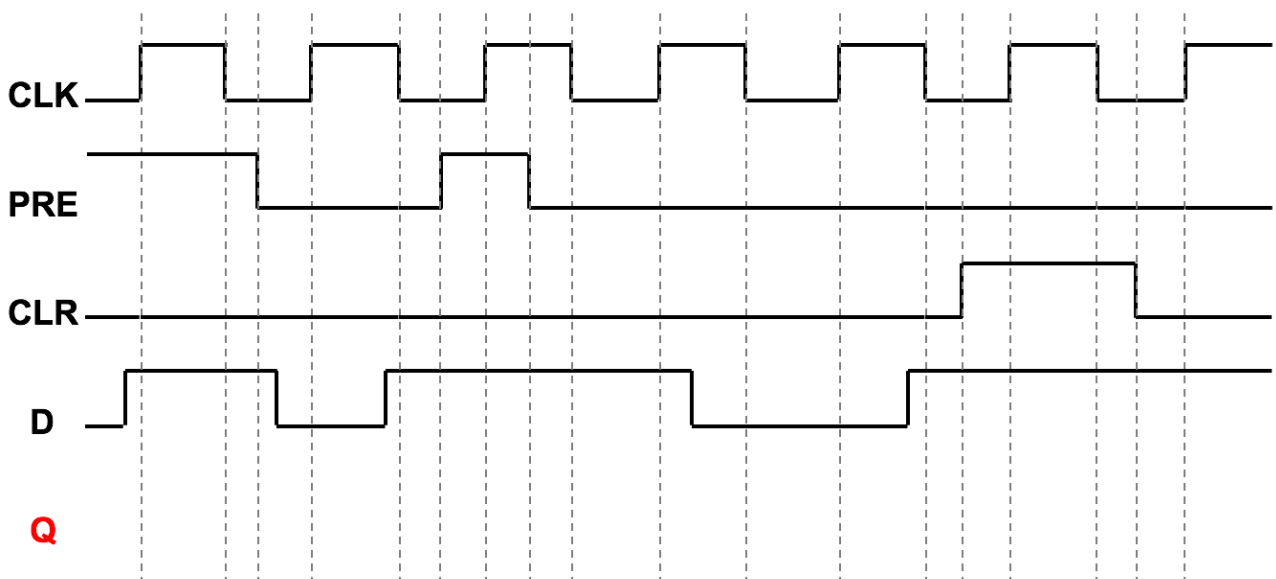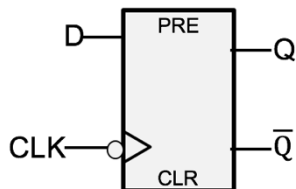



c)

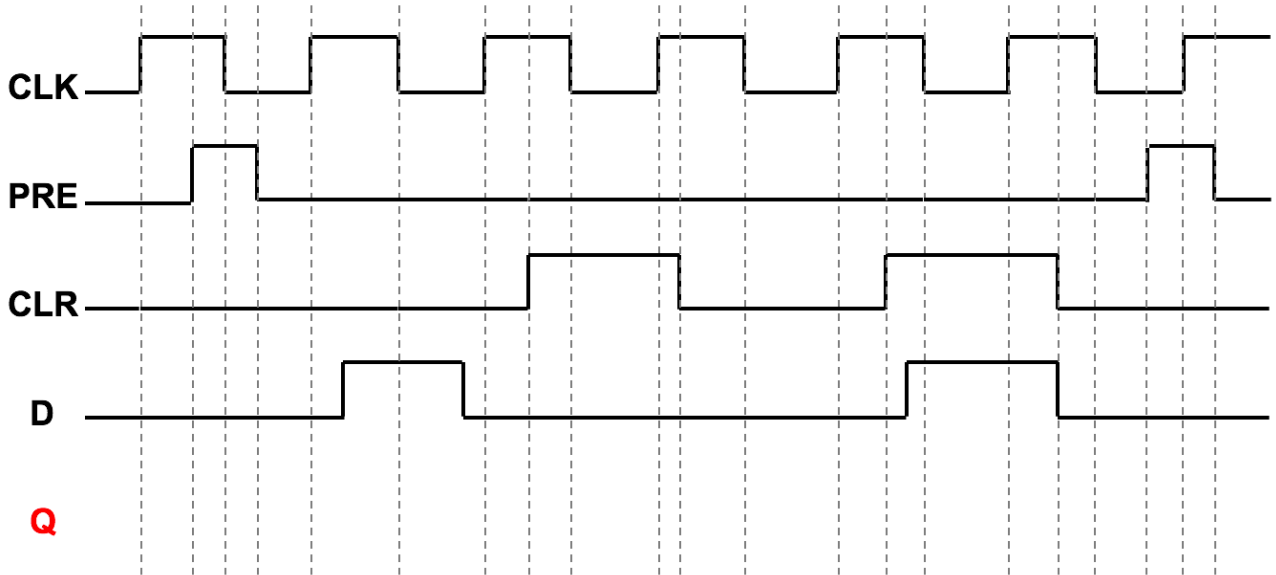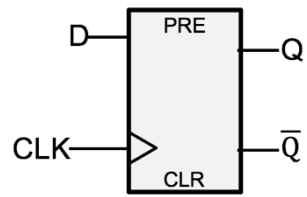



d)

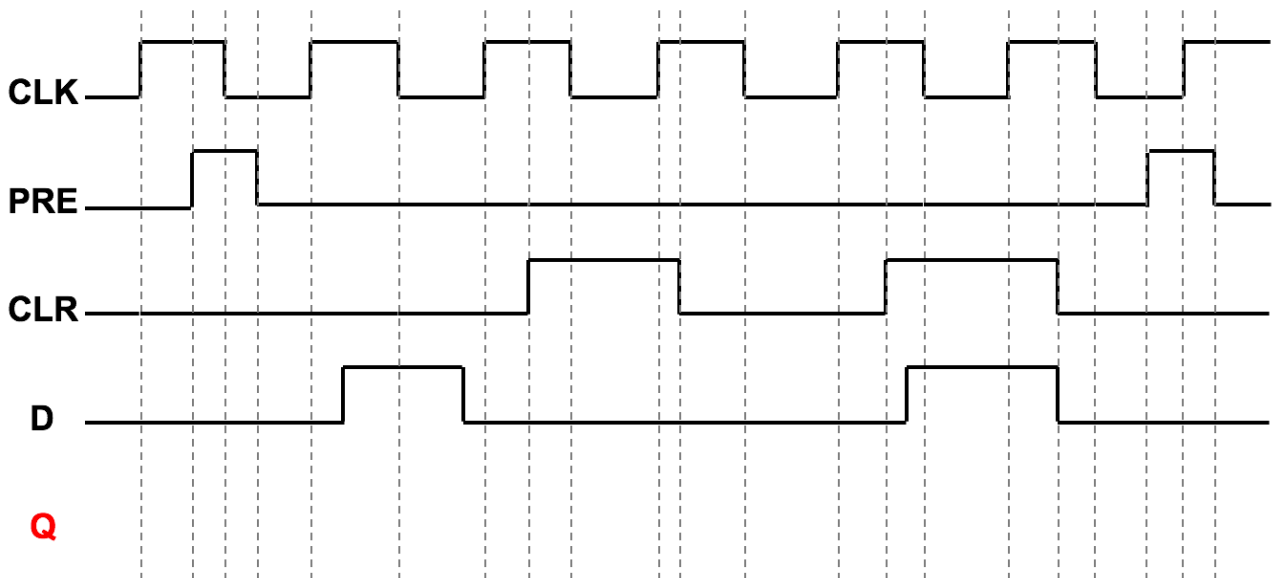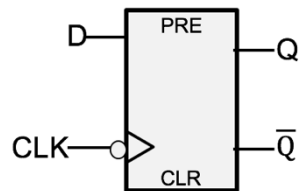



e)

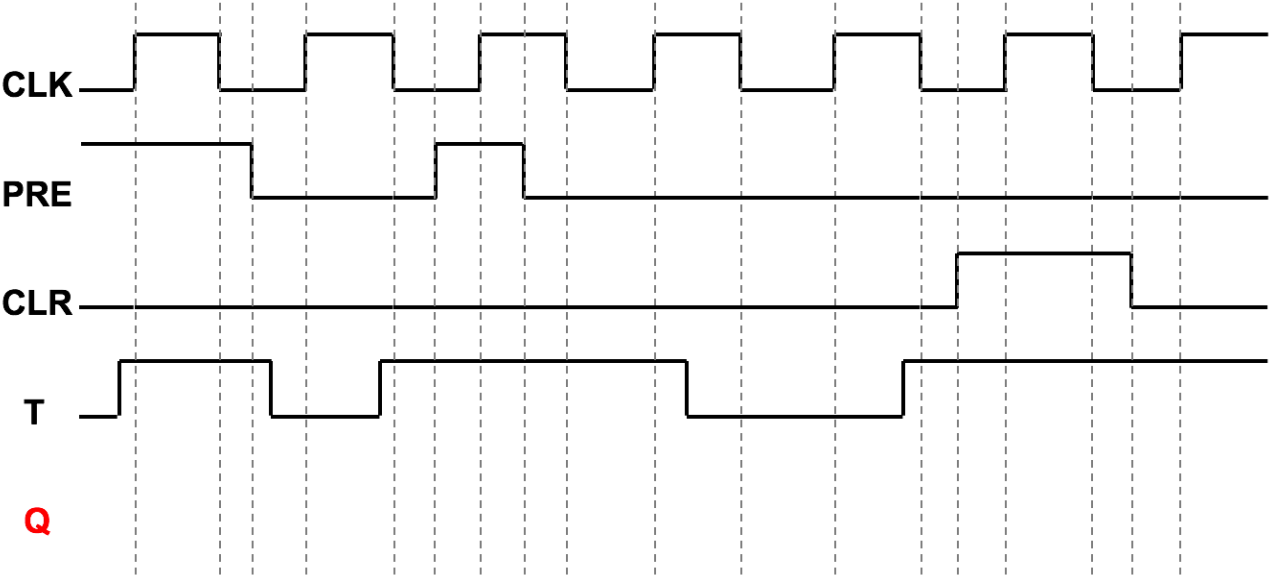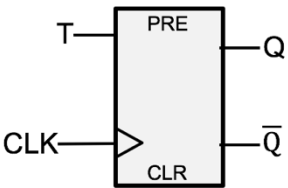



f)

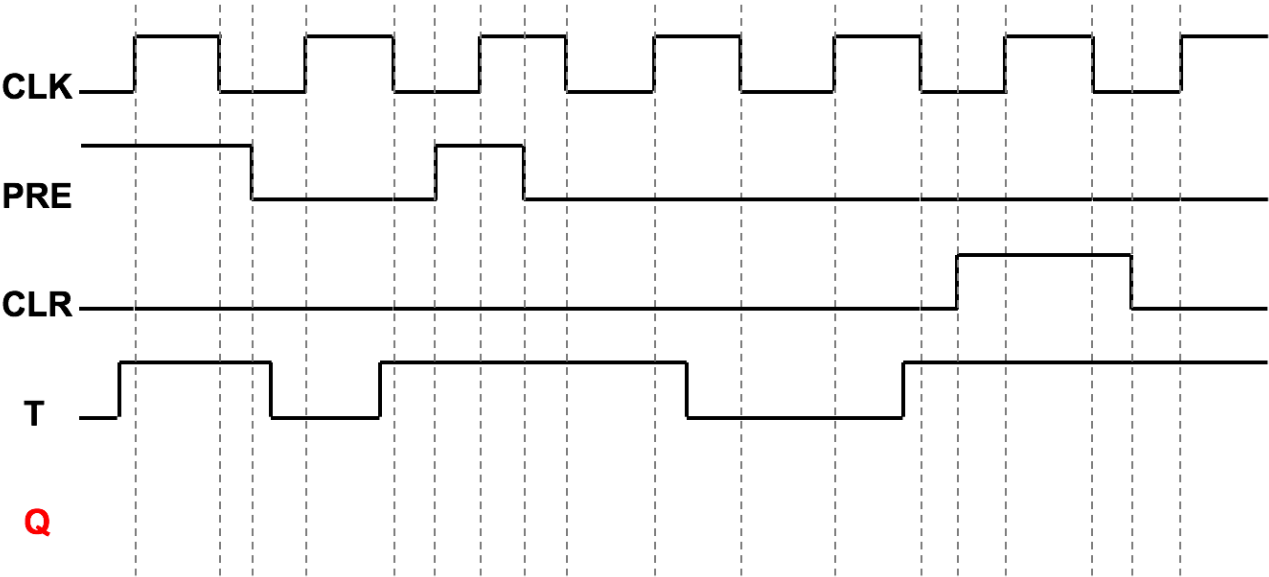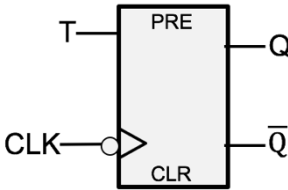



g)

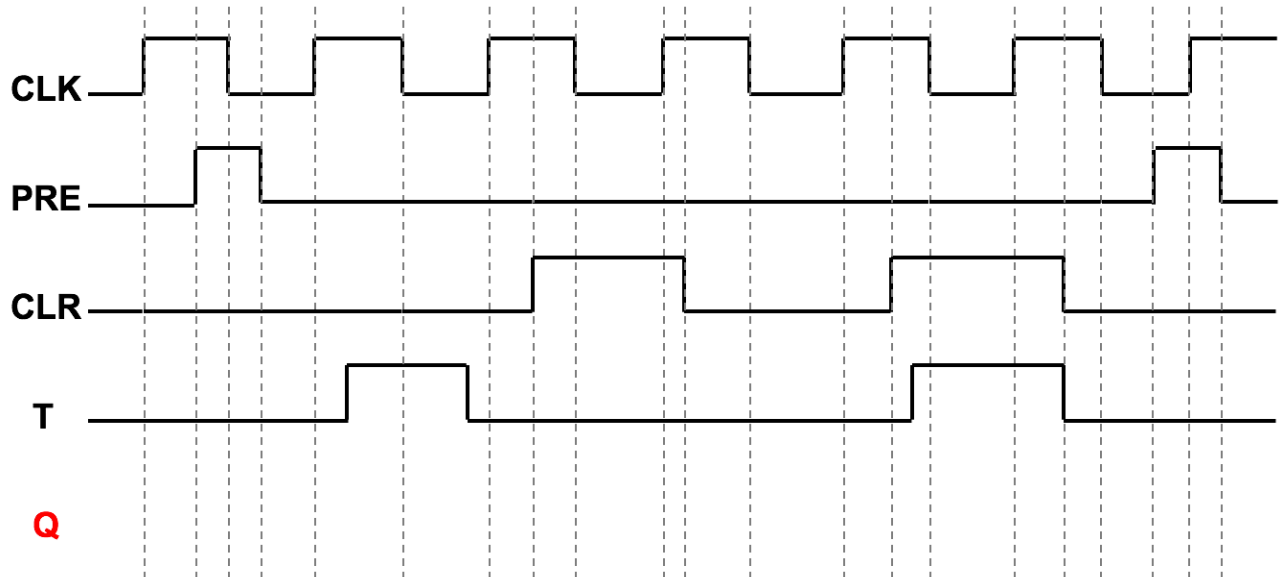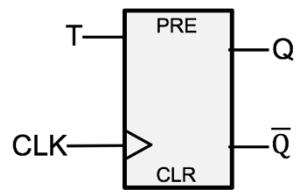



h)

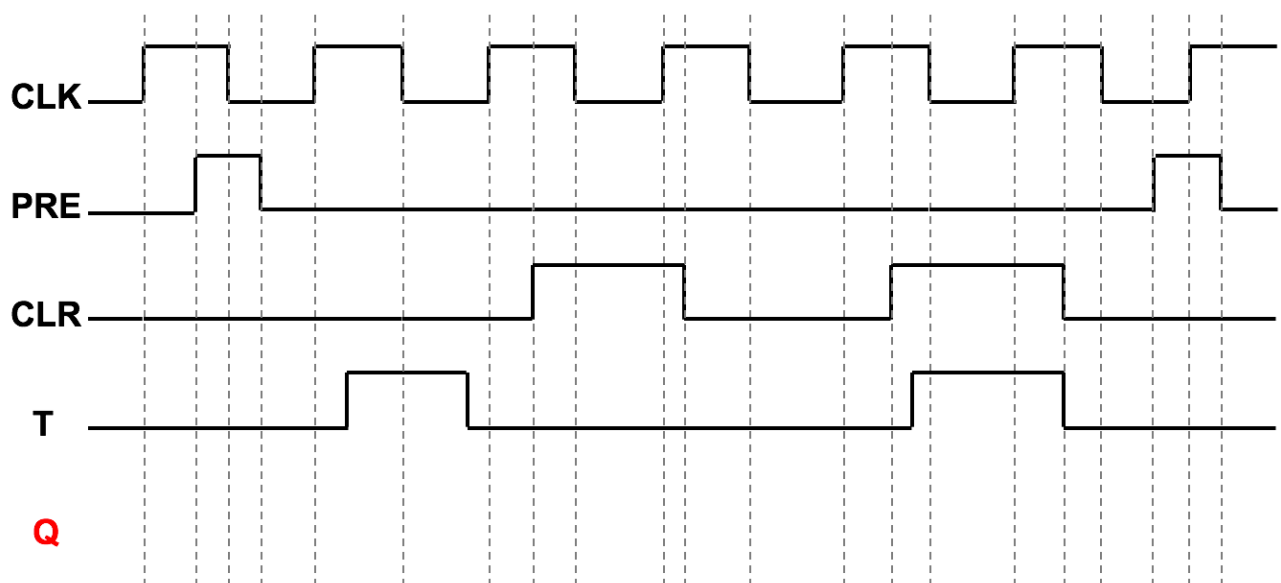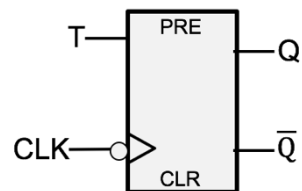



i)

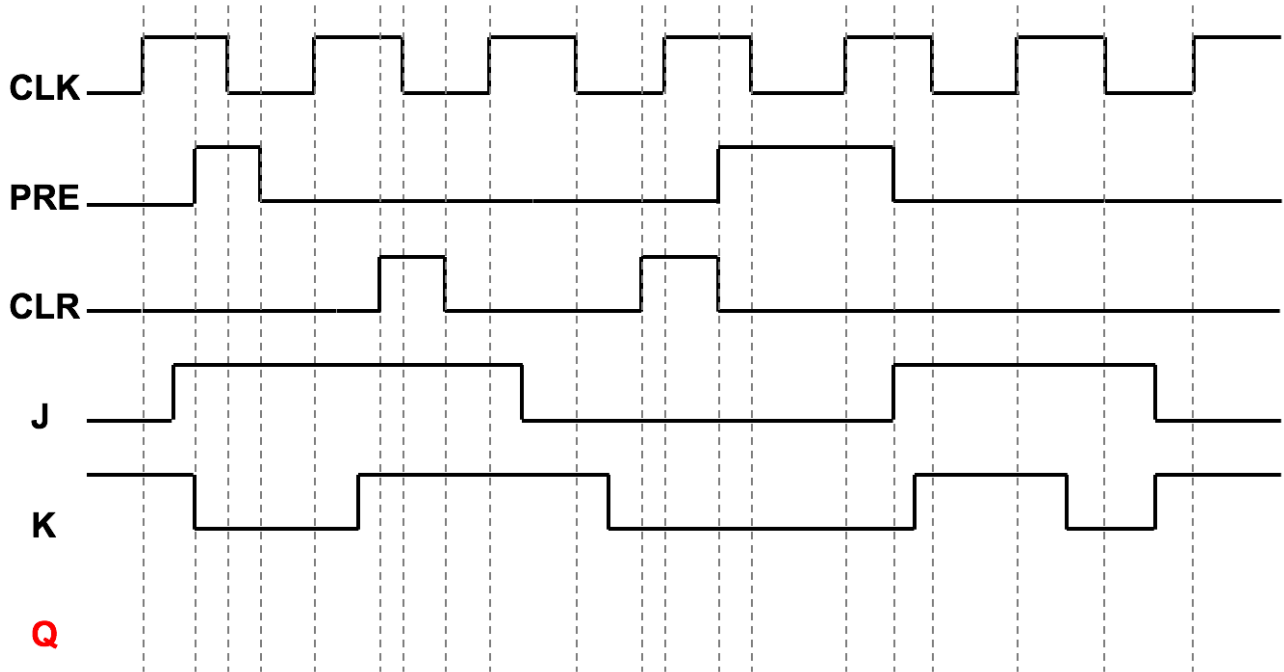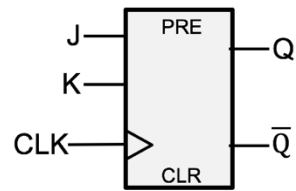



j)

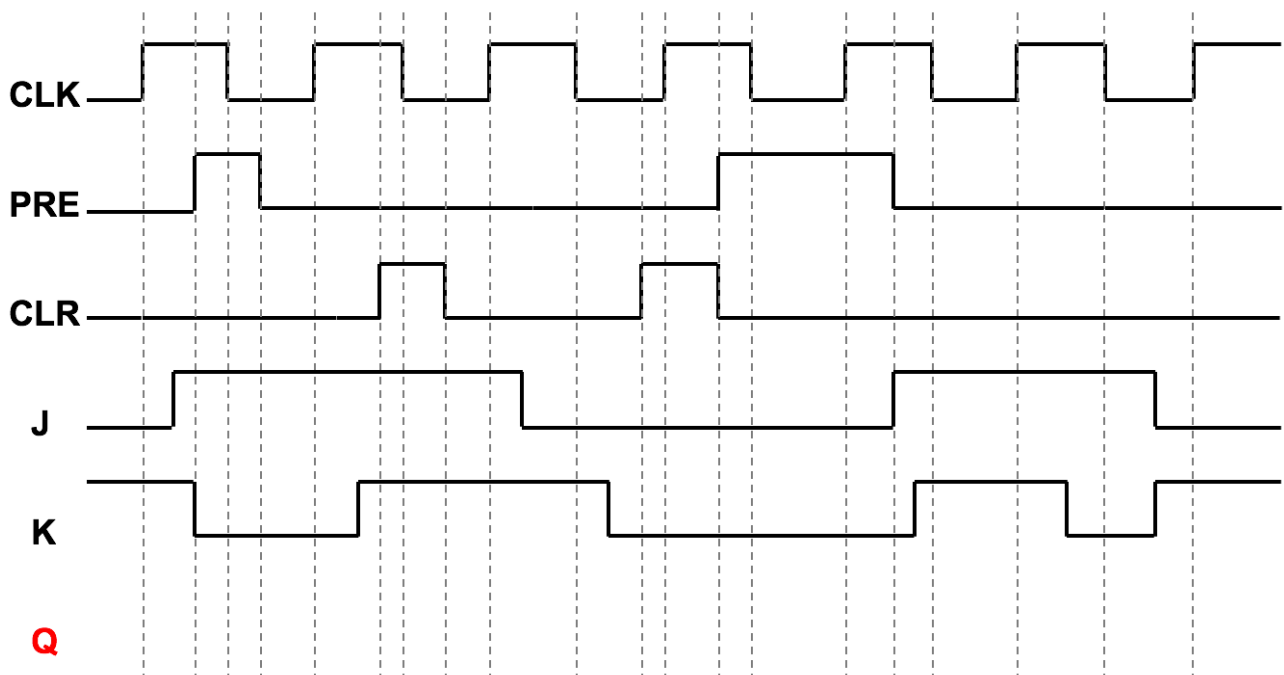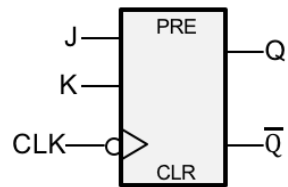

k)

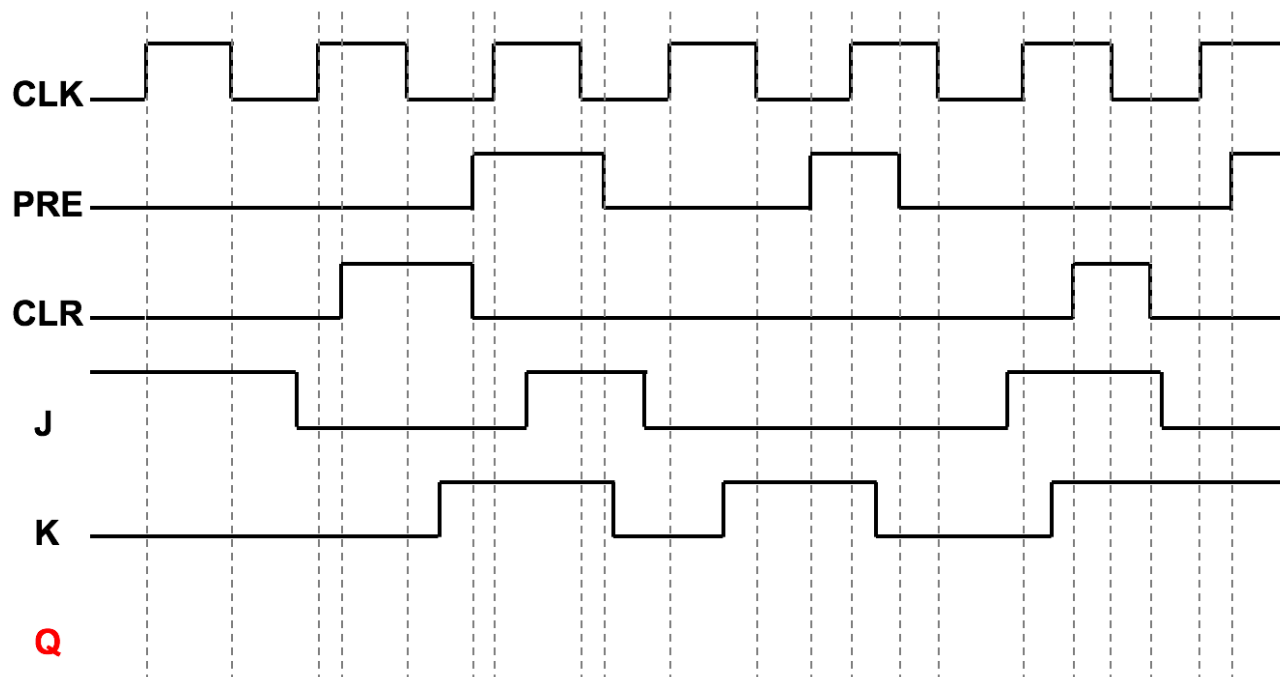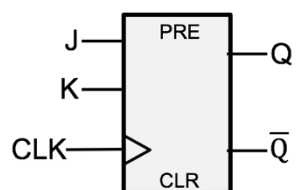

l)

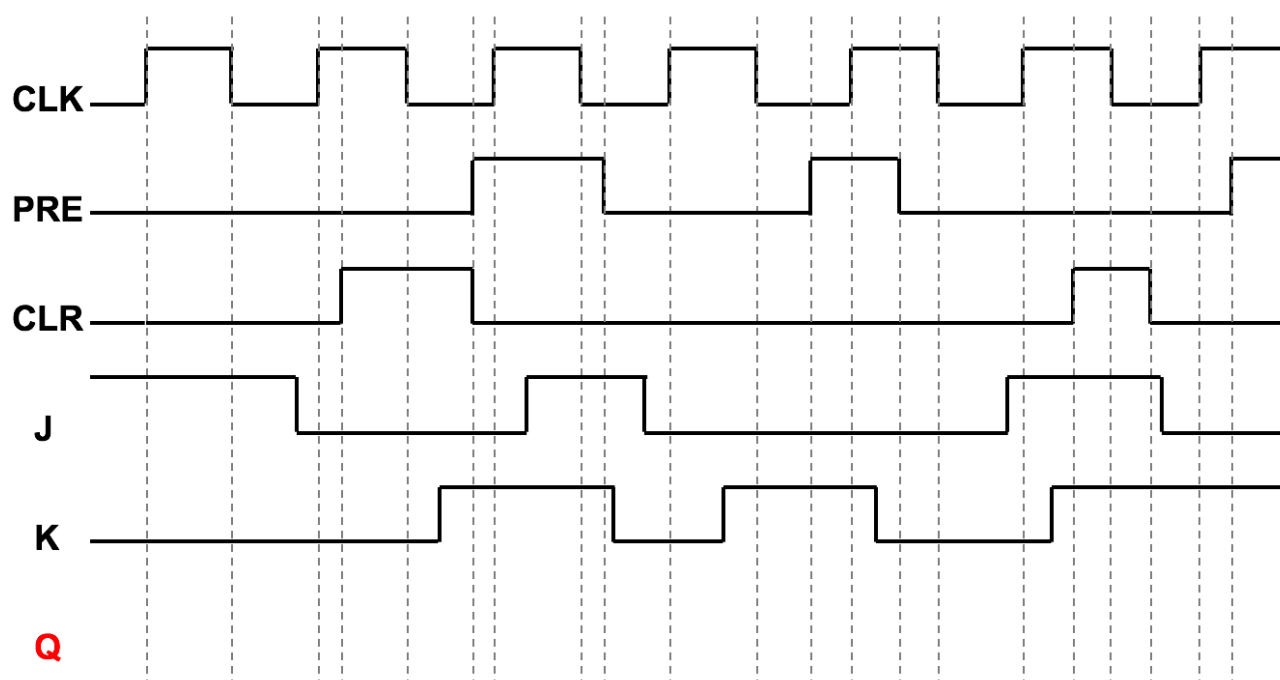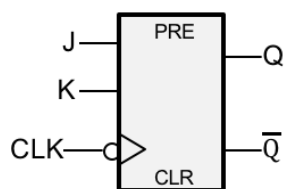



## GABARITO

1. c)



2. b)

3.



a) Latch tipo D ativo em nível lógico 1

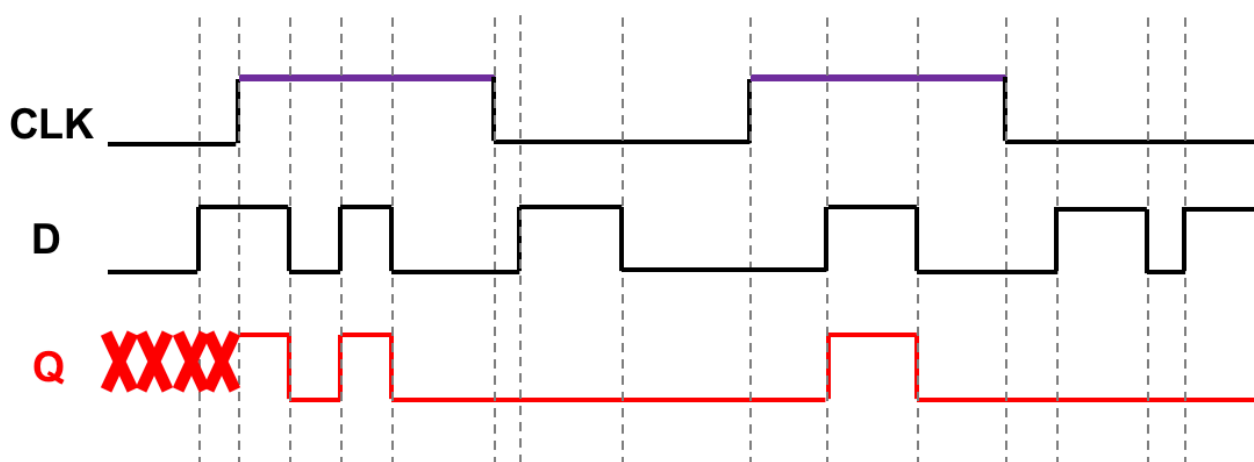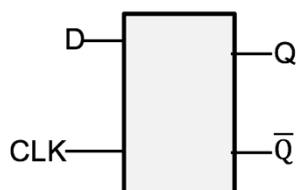



b) Latch tipo D ativo em nível lógico 0

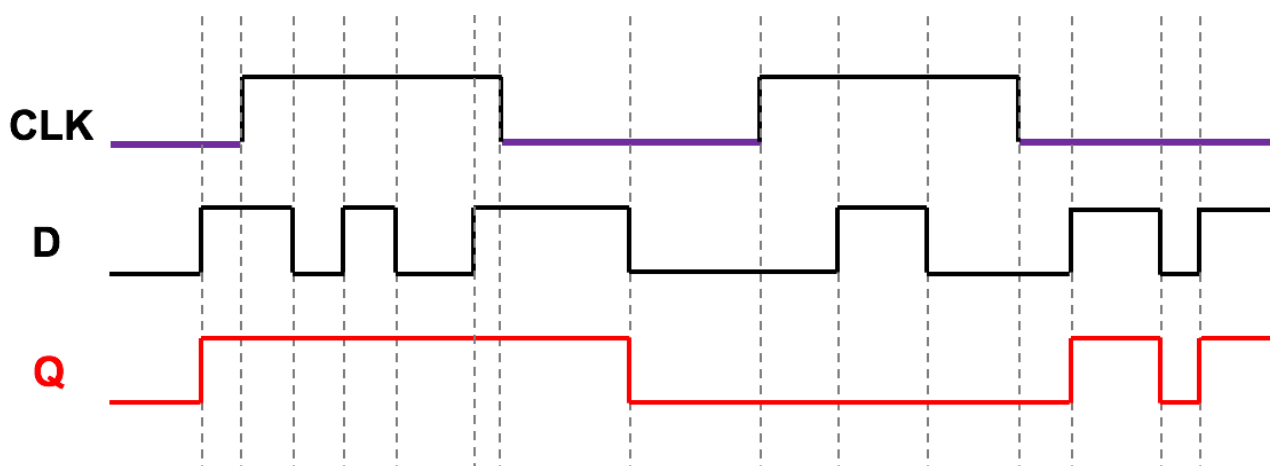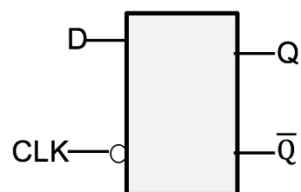

c) Latch tipo D ativo em nível lógico 1

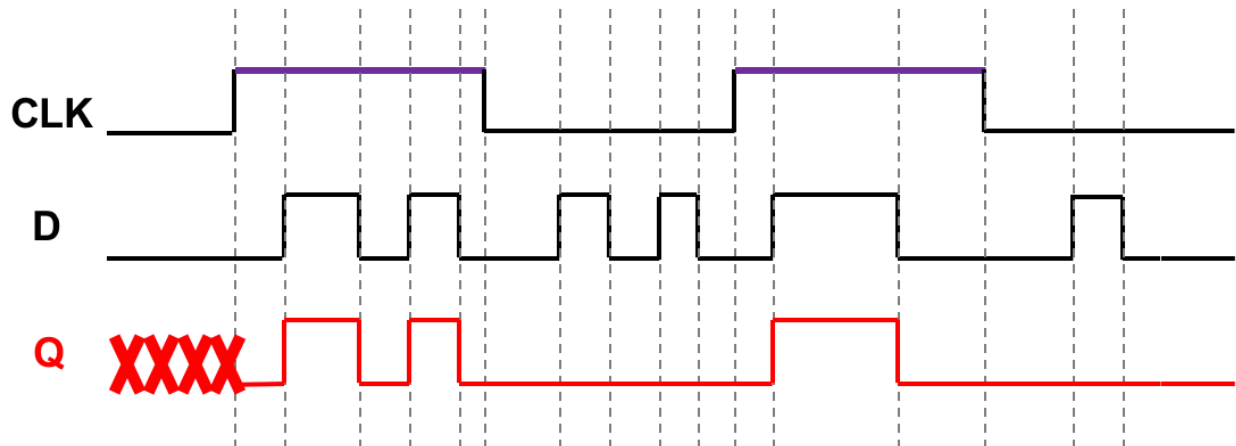
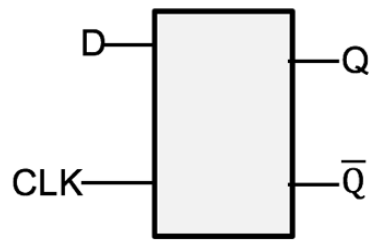


d) Latch tipo D ativo em nível lógico 0

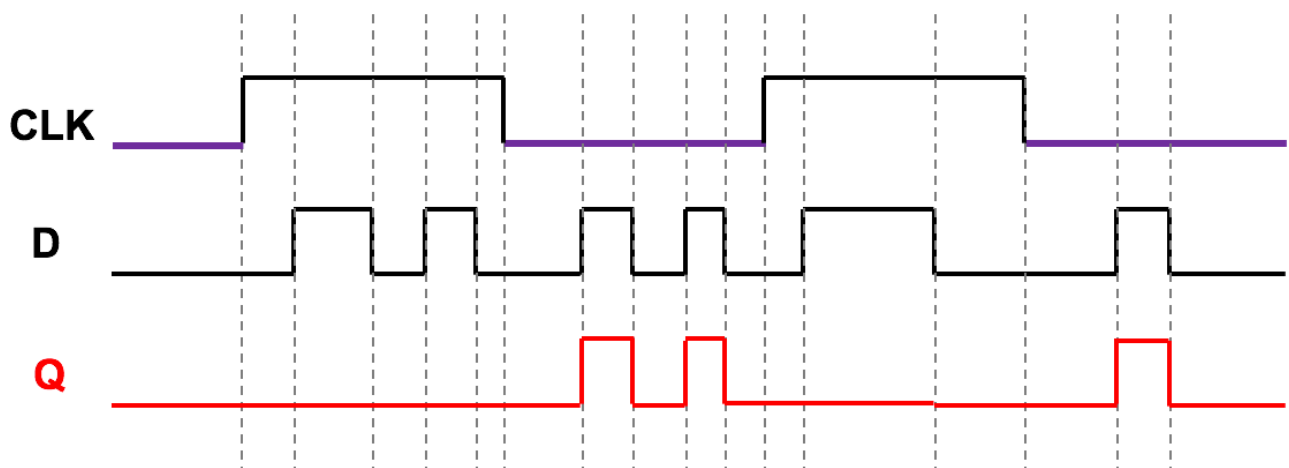
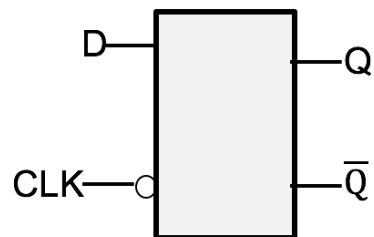




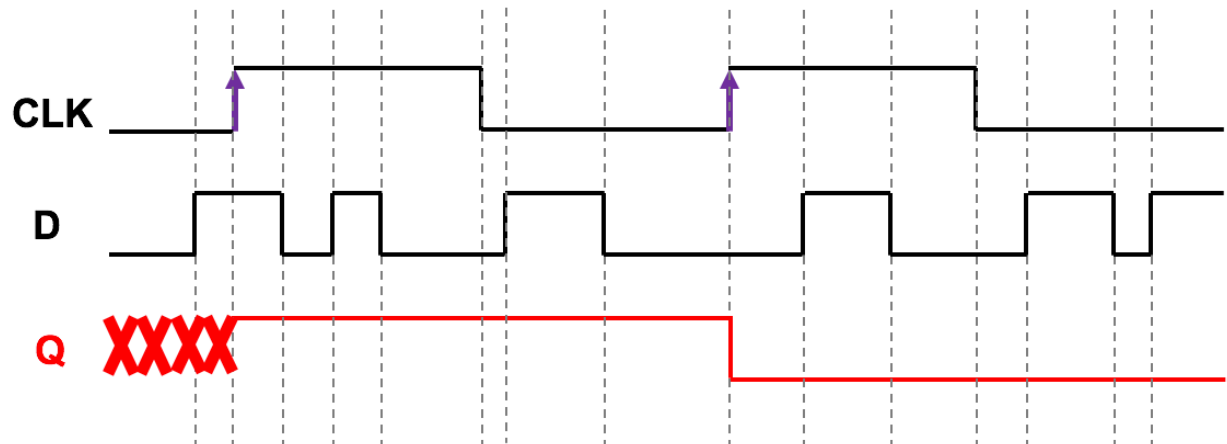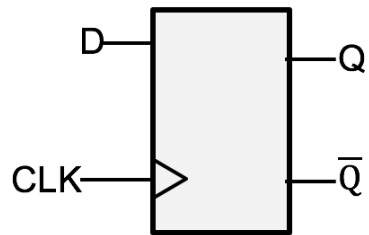
e) Flip-flop tipo D ativo por borda de subida



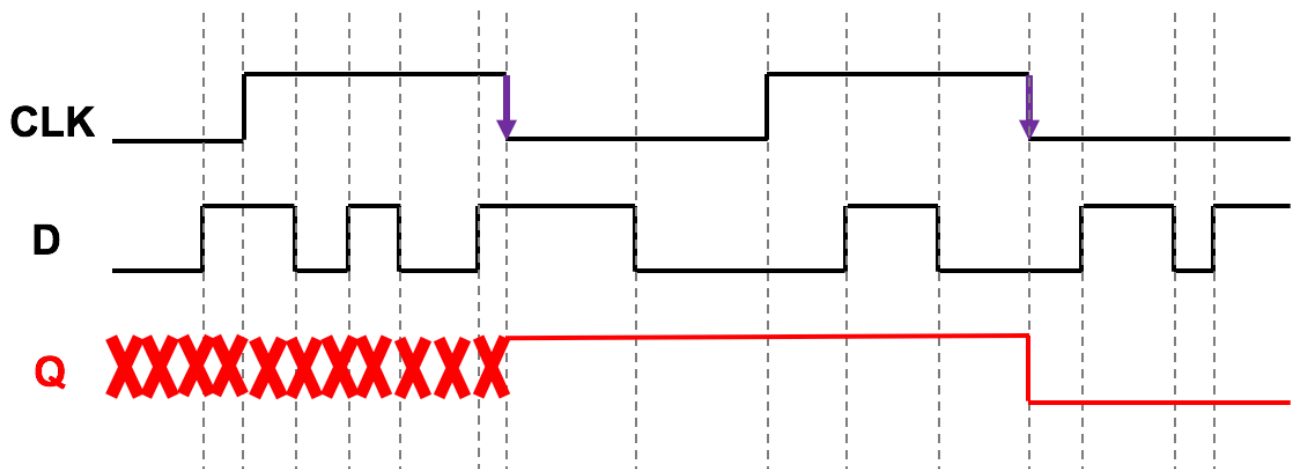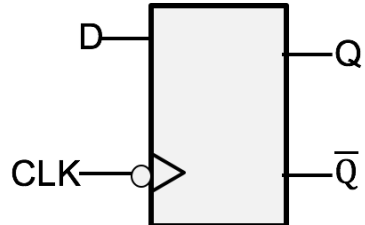
f) Flip-flop tipo D ativo por borda de descida



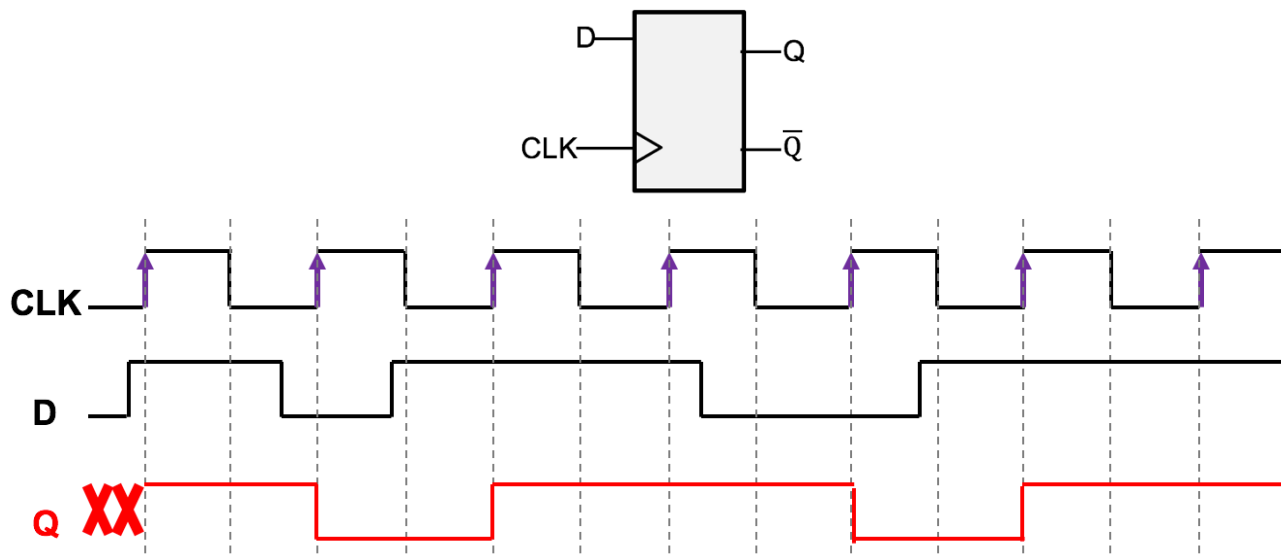
g) Flip-flop tipo D ativo por borda de subida




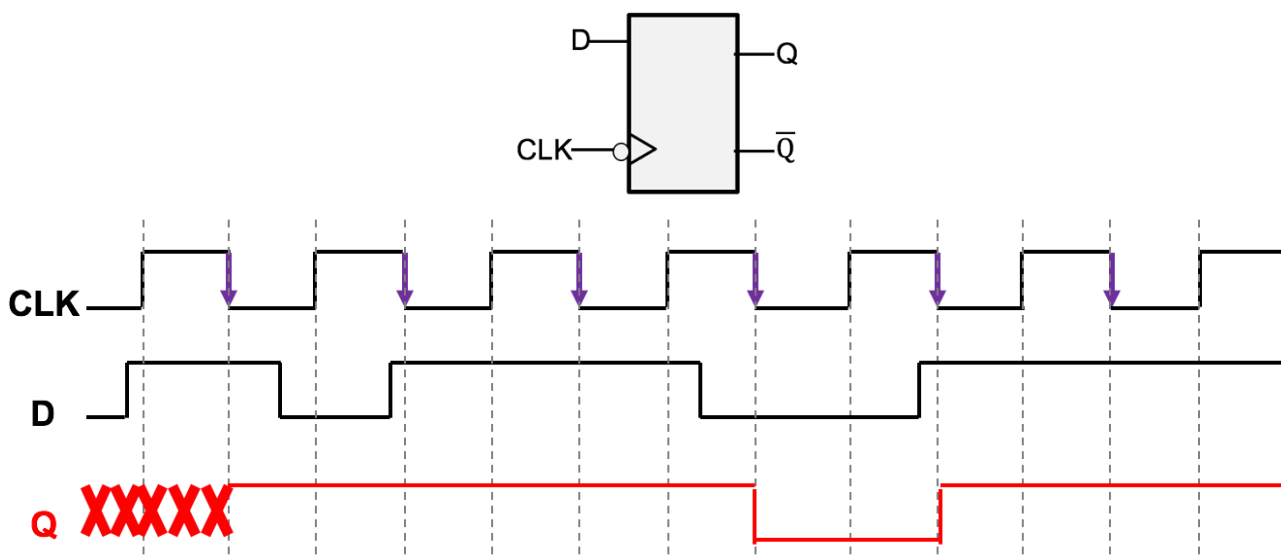
h) Flip-flop tipo D ativo por borda de descida




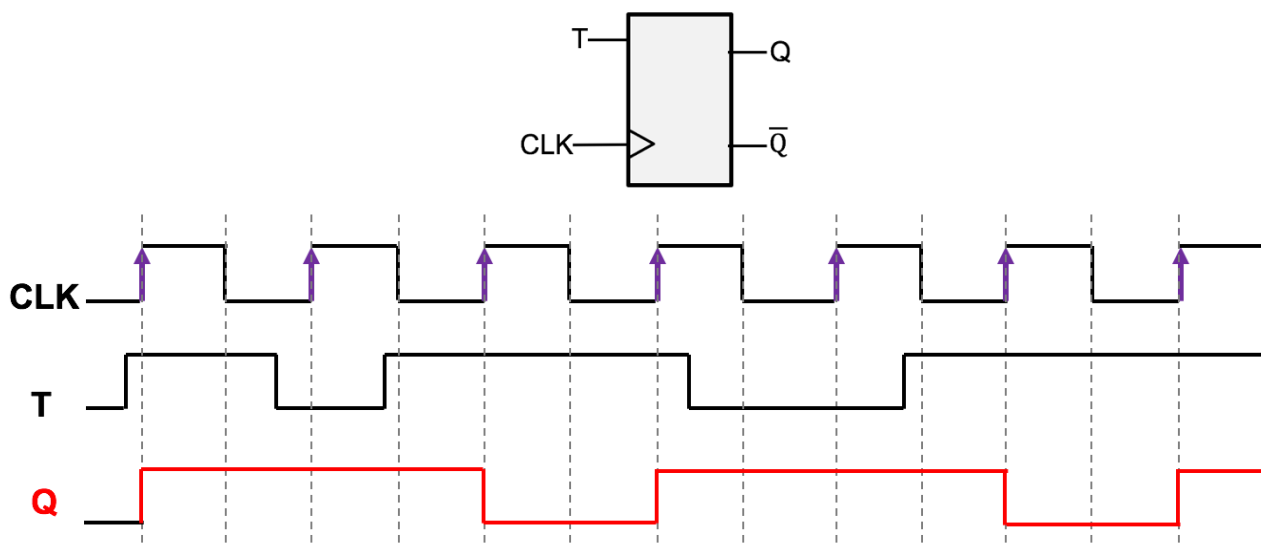
i) Flip-flop tipo T ativo por borda de subida



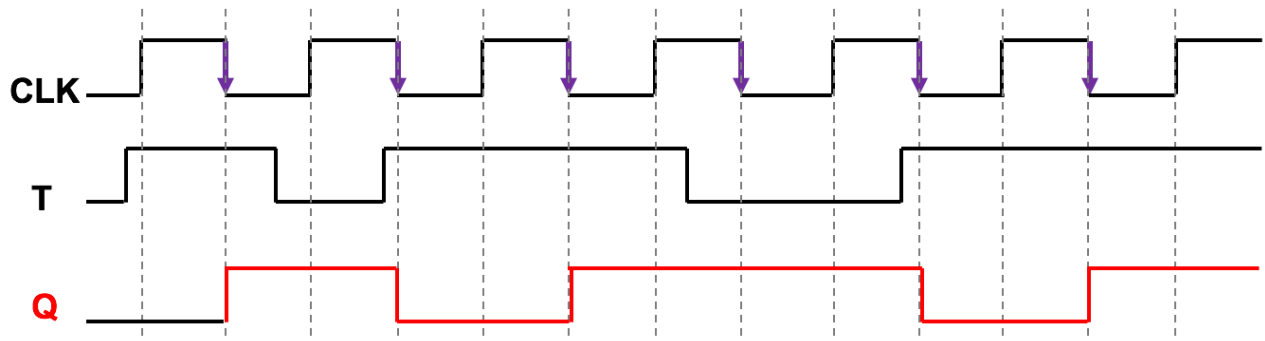
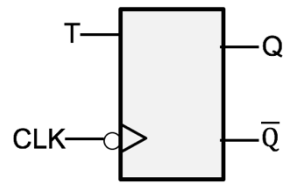
j) Flip-flop tipo T ativo por borda de descida



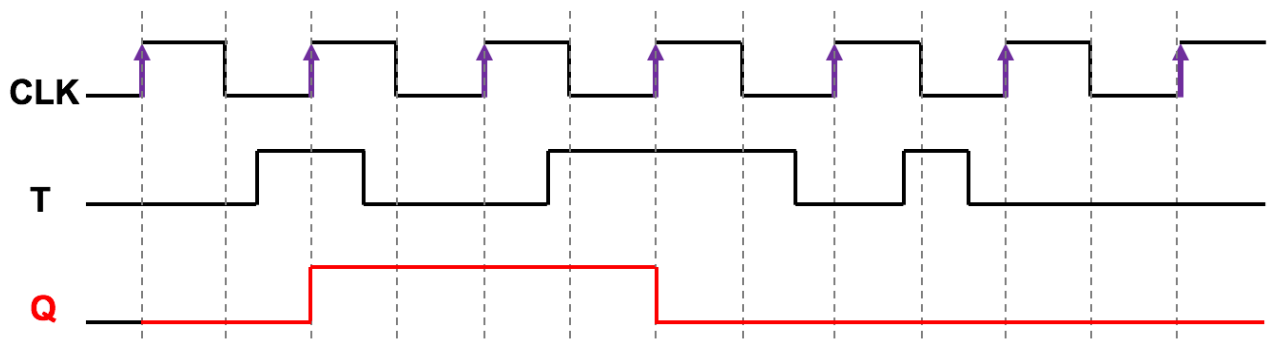
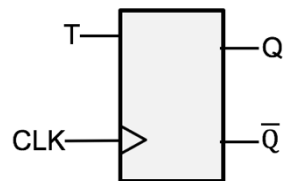
k) Flip-flop tipo T ativo por borda de subida



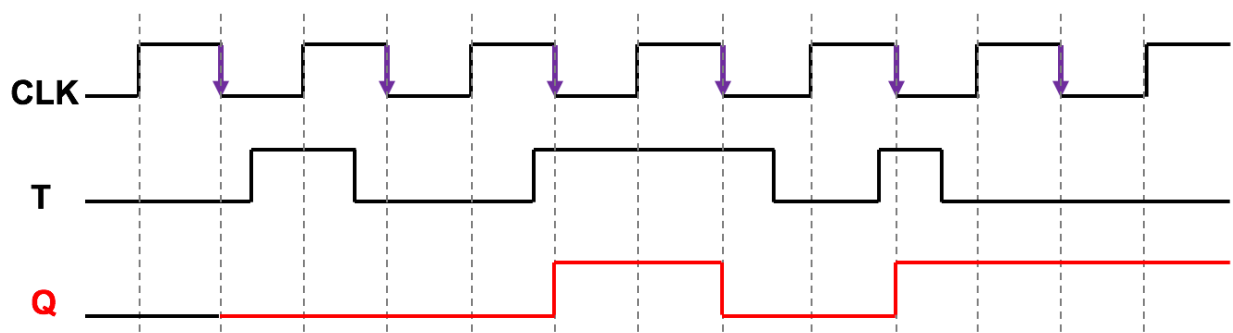
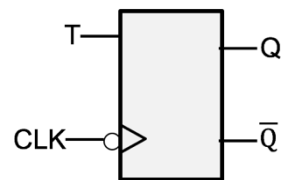
l) Flip-flop tipo T ativo por borda de descida



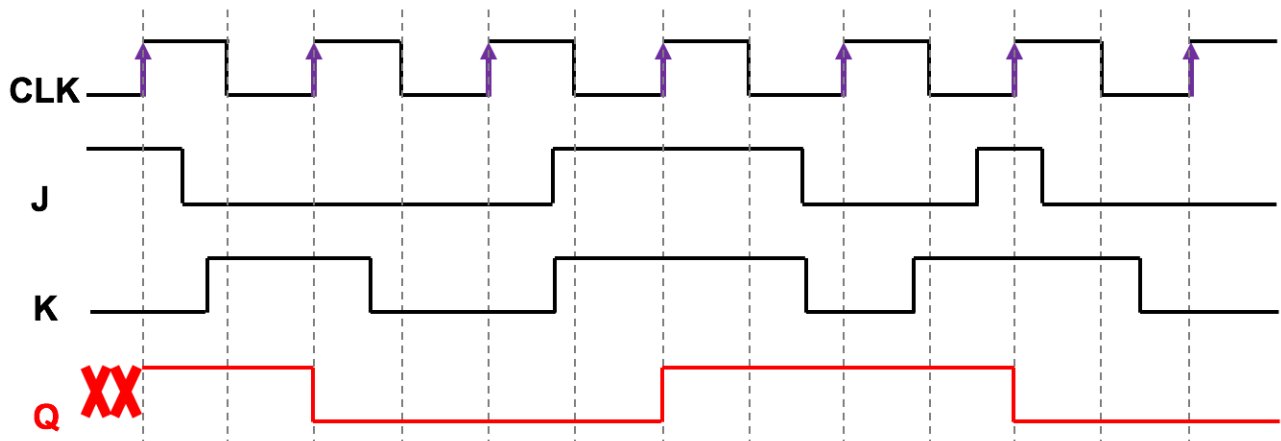
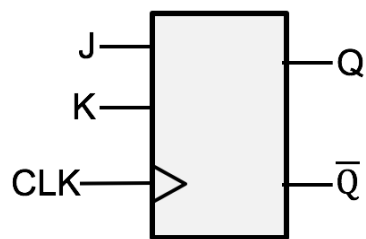
m) Flip-flop tipo JK ativo por borda de subida



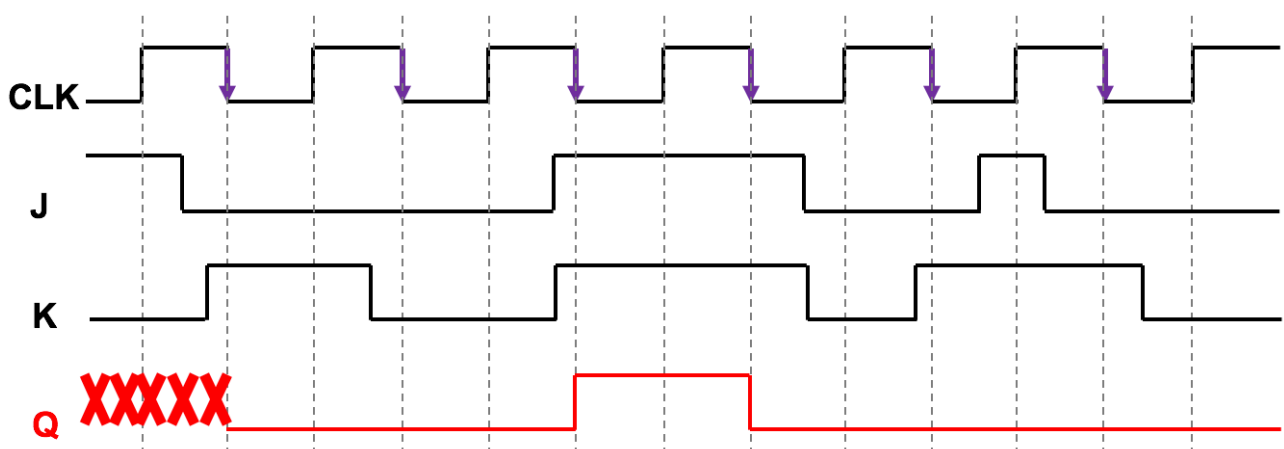
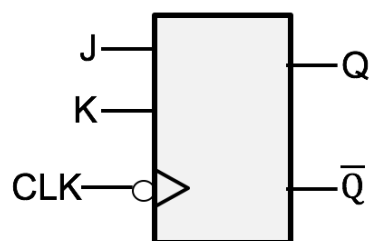
n) Flip-flop tipo JK ativo por borda de descida



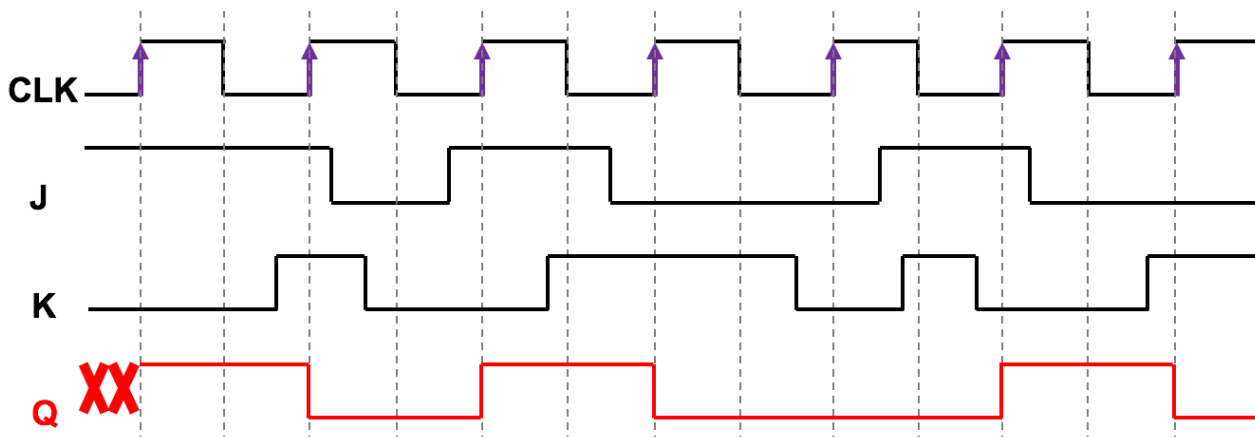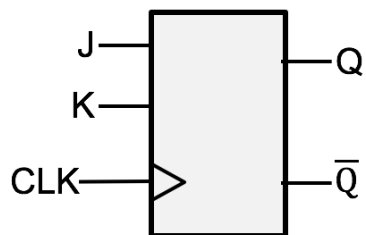o) Flip-flop tipo JK ativo por borda de subida




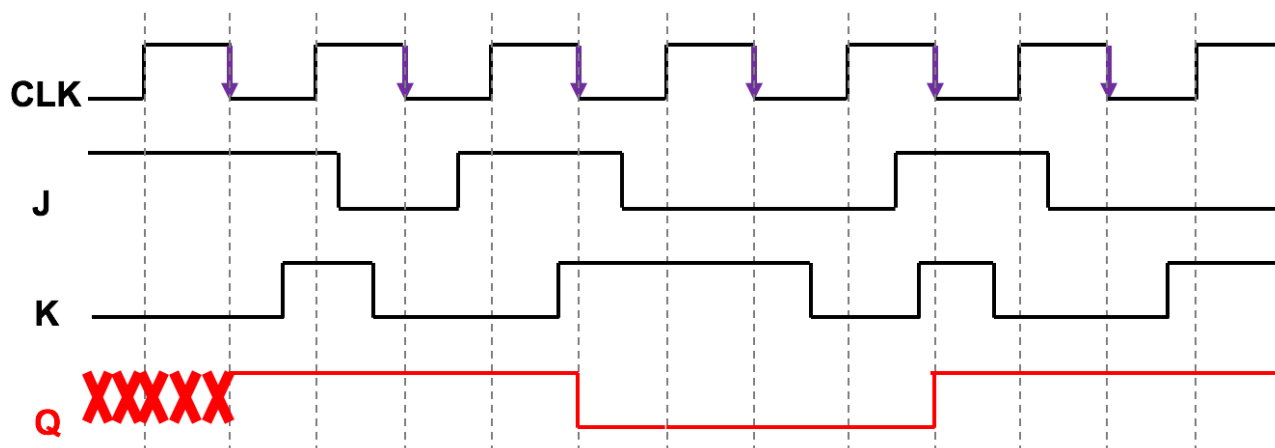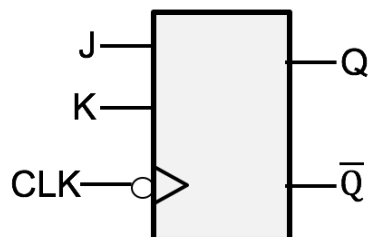p) Flip-flop tipo JK ativo por borda de descida




4.

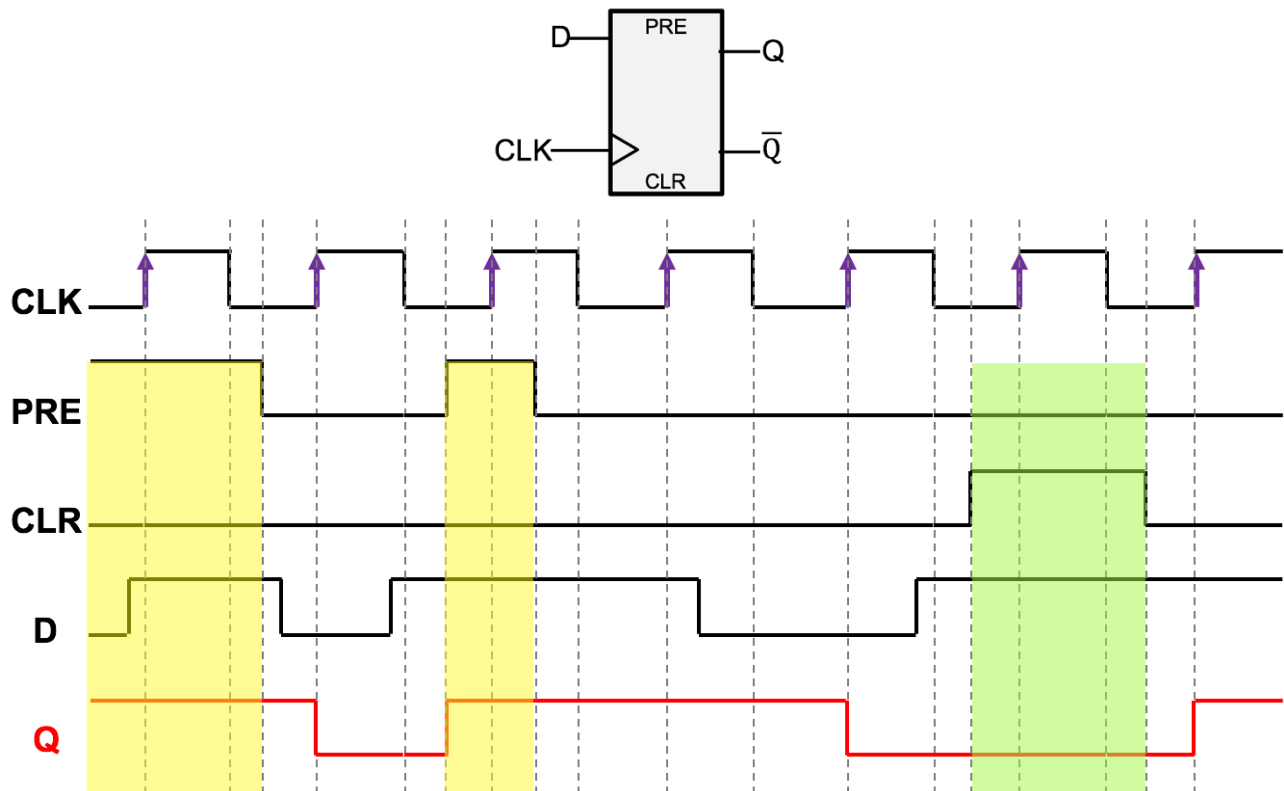
a) Flip-flop tipo D ativo por borda de subida



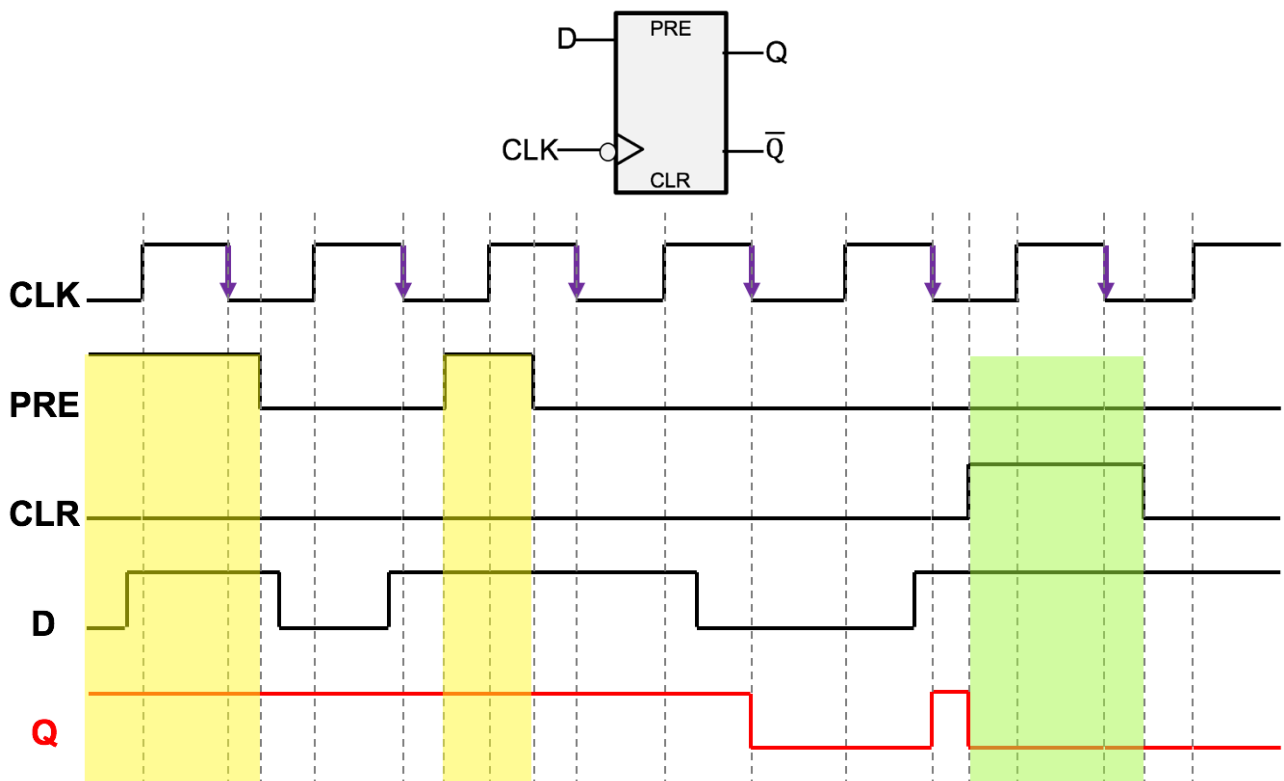
b) Flip-flop tipo D ativo por borda de descida



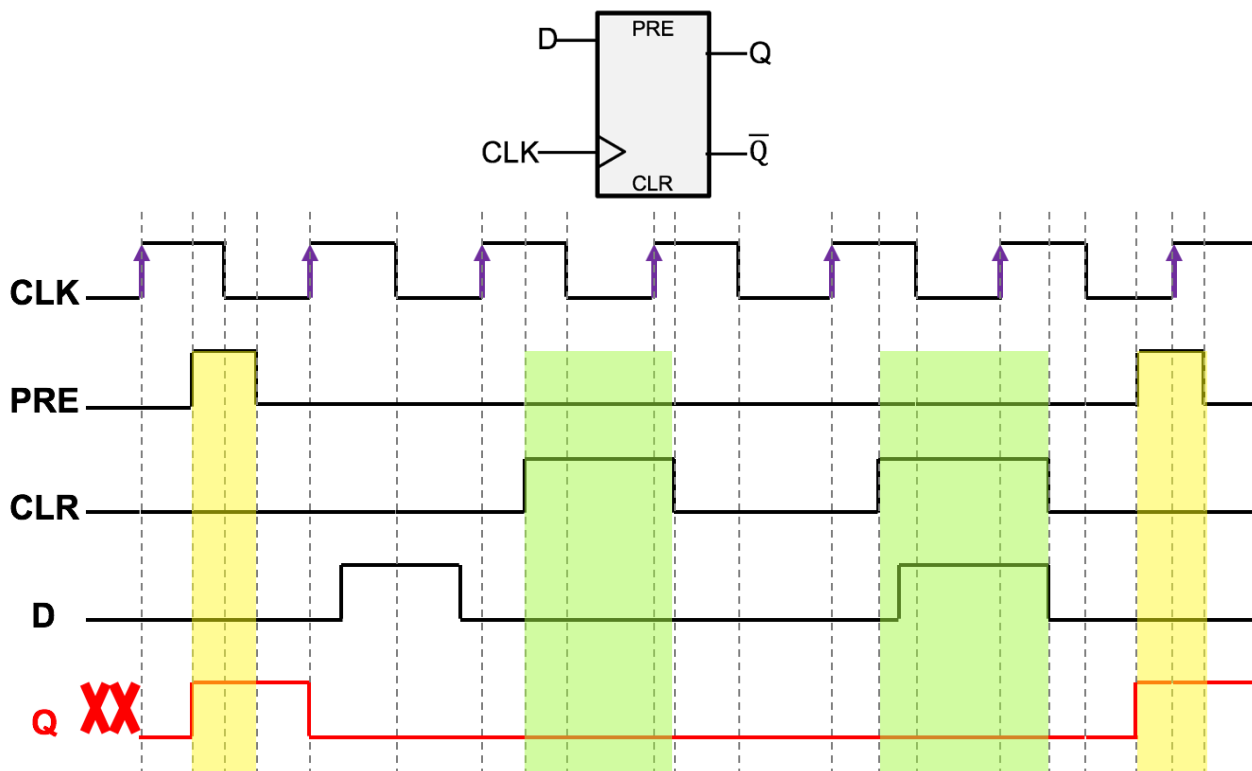
c) Flip-flop tipo D ativo por borda de subida



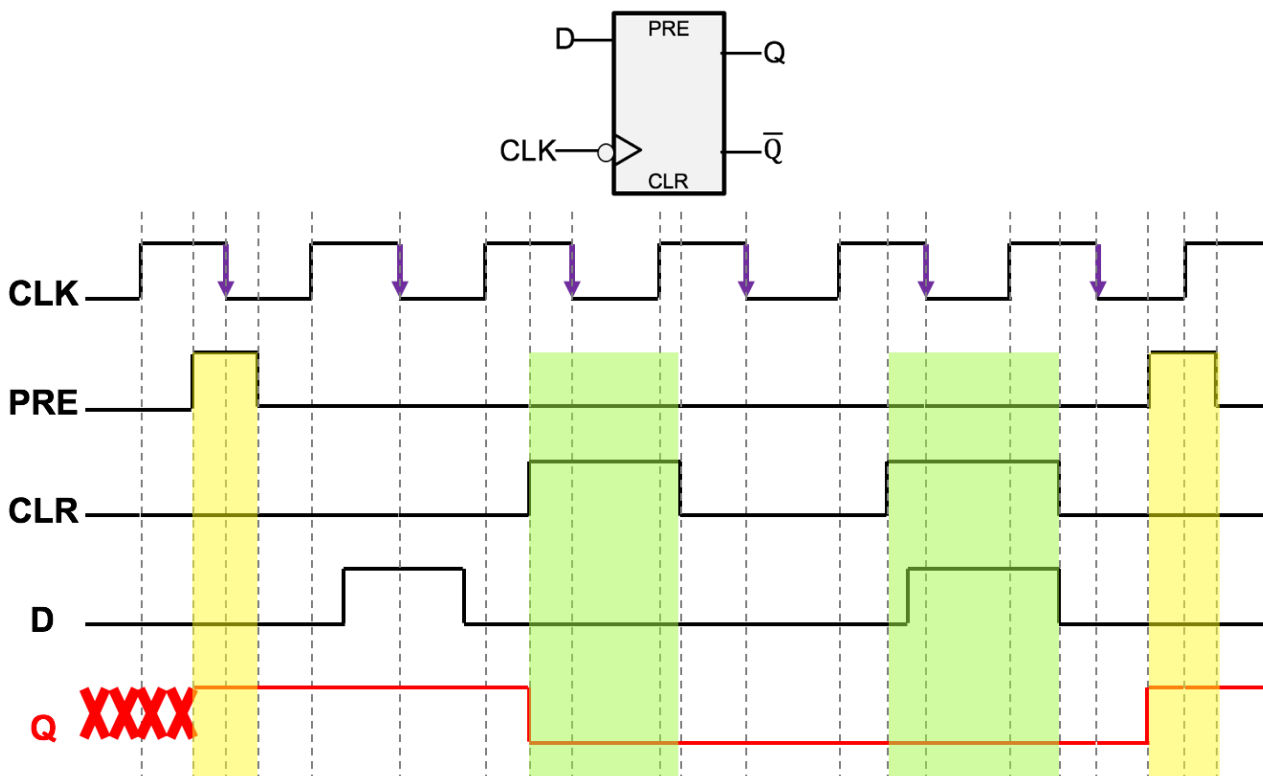
d) Flip-flop tipo D ativo por borda de descida



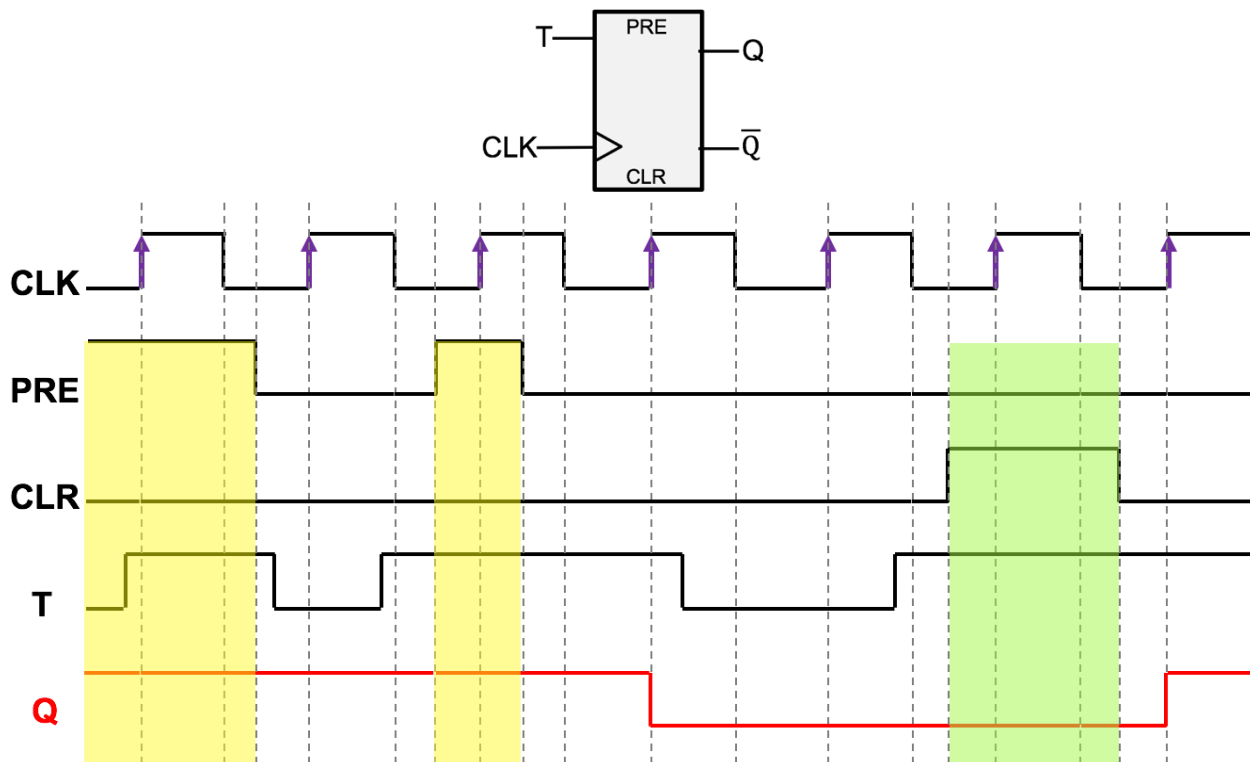e) Flip-flop tipo T ativo por borda de subida




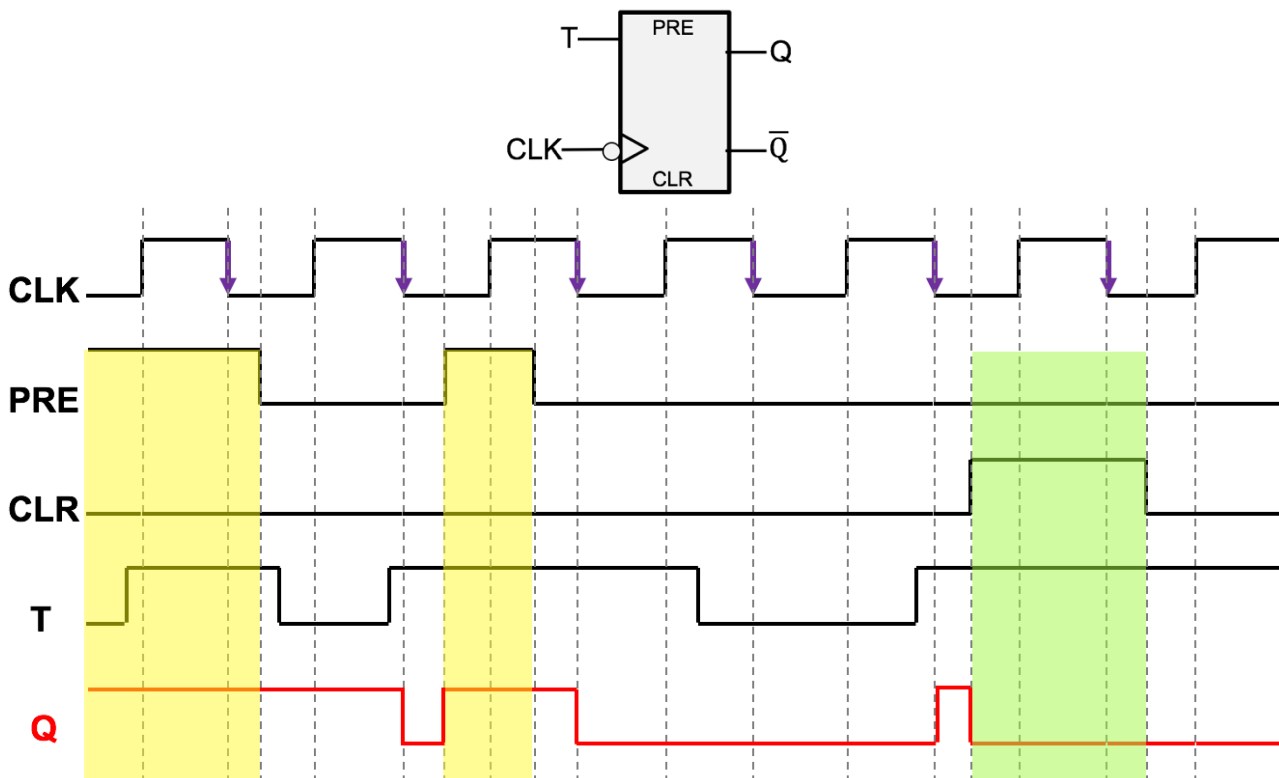f) Flip-flop tipo T ativo por borda de descida






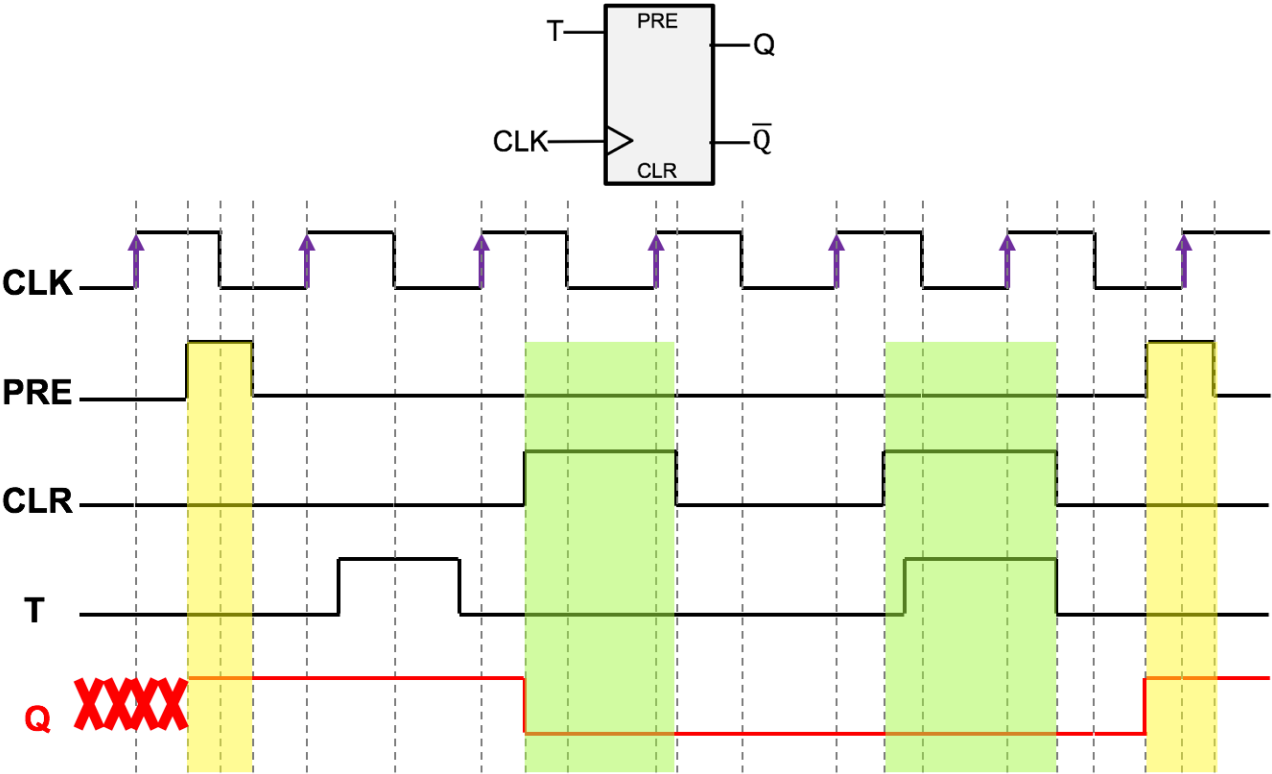
g) Flip-flop tipo T ativo por borda de subida



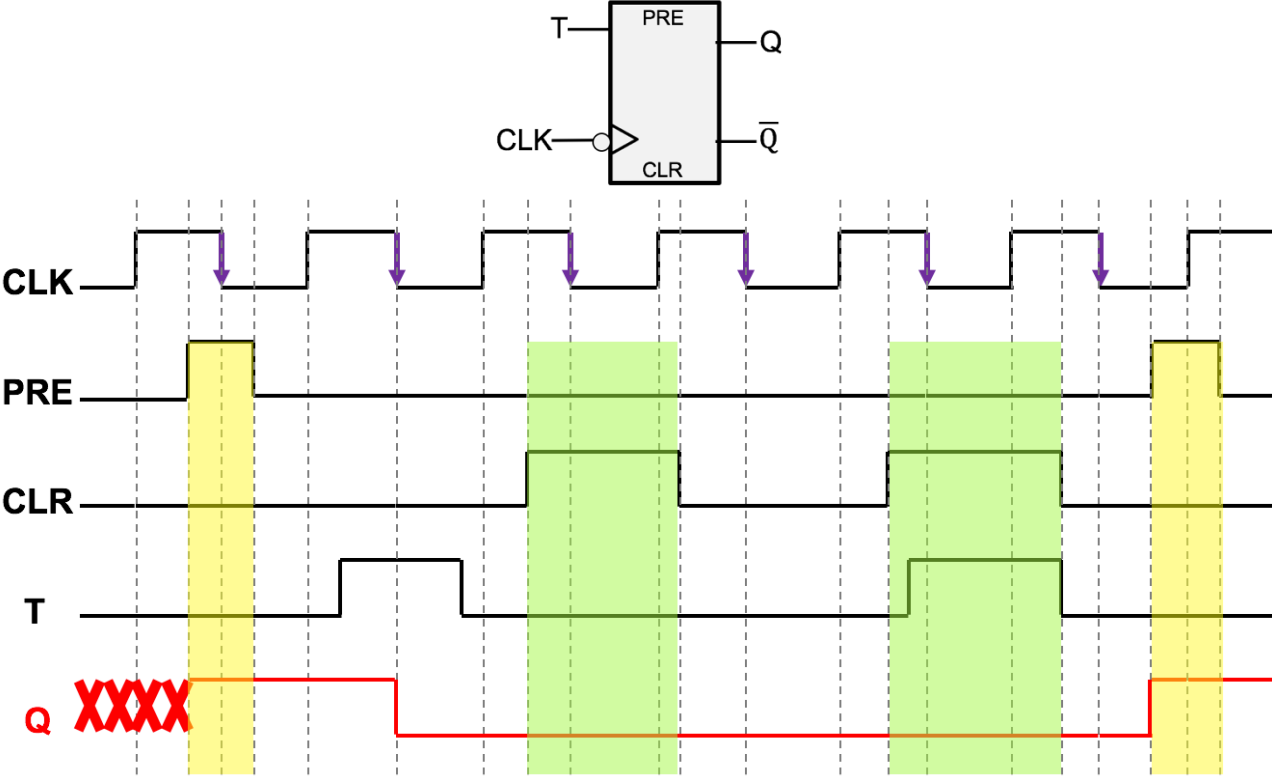
h) Flip-flop tipo T ativo por borda de descida




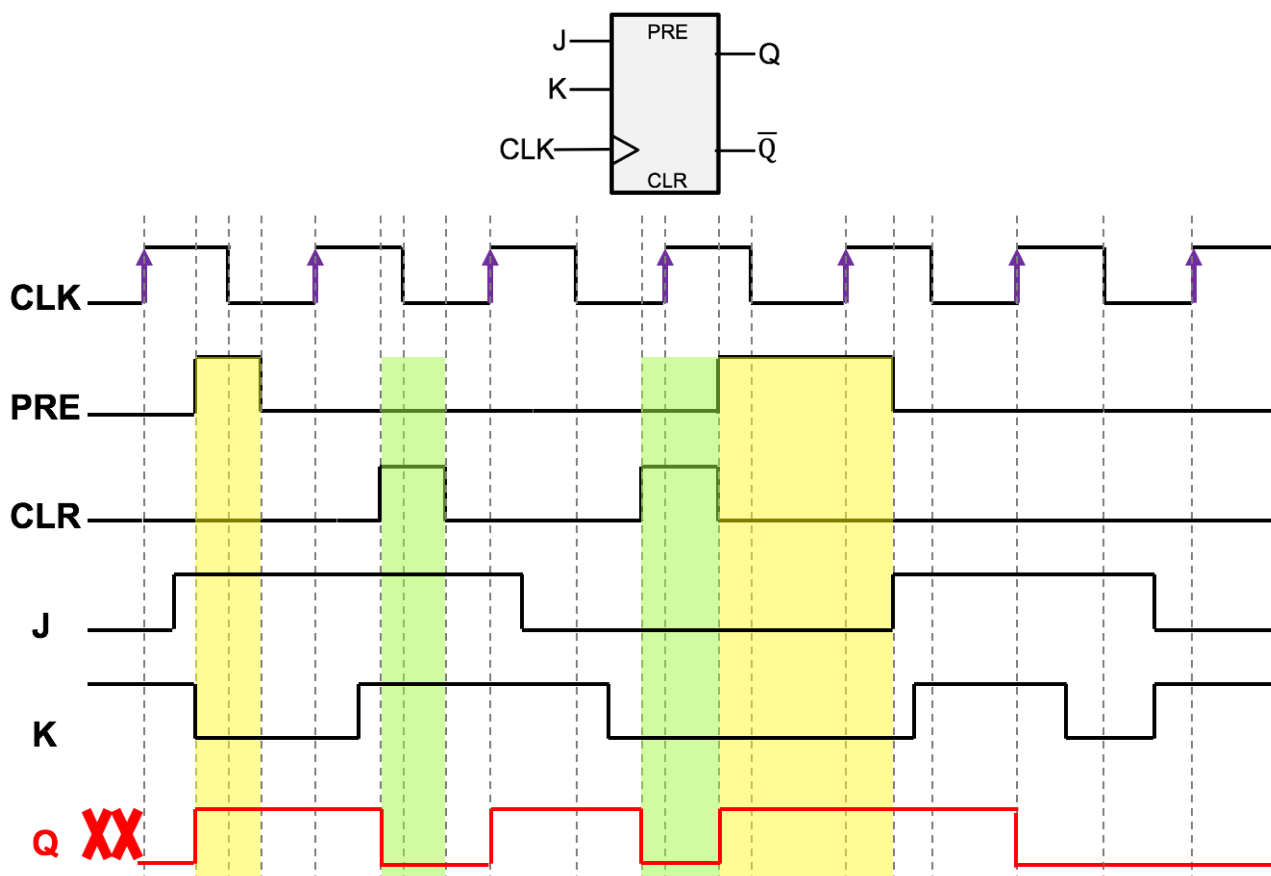
i) Flip-flop tipo JK ativo por borda de subida



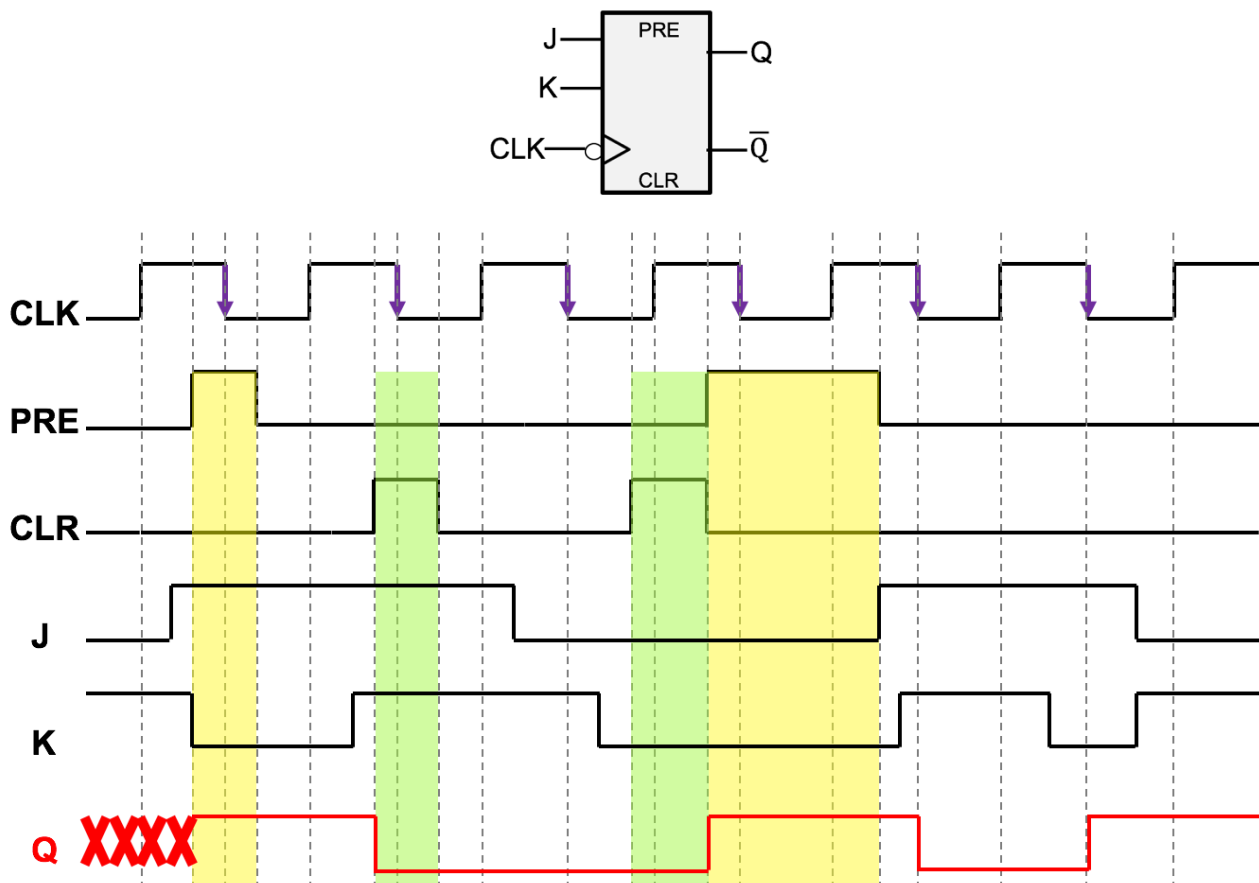j) Flip-flop tipo JK ativo por borda de descida



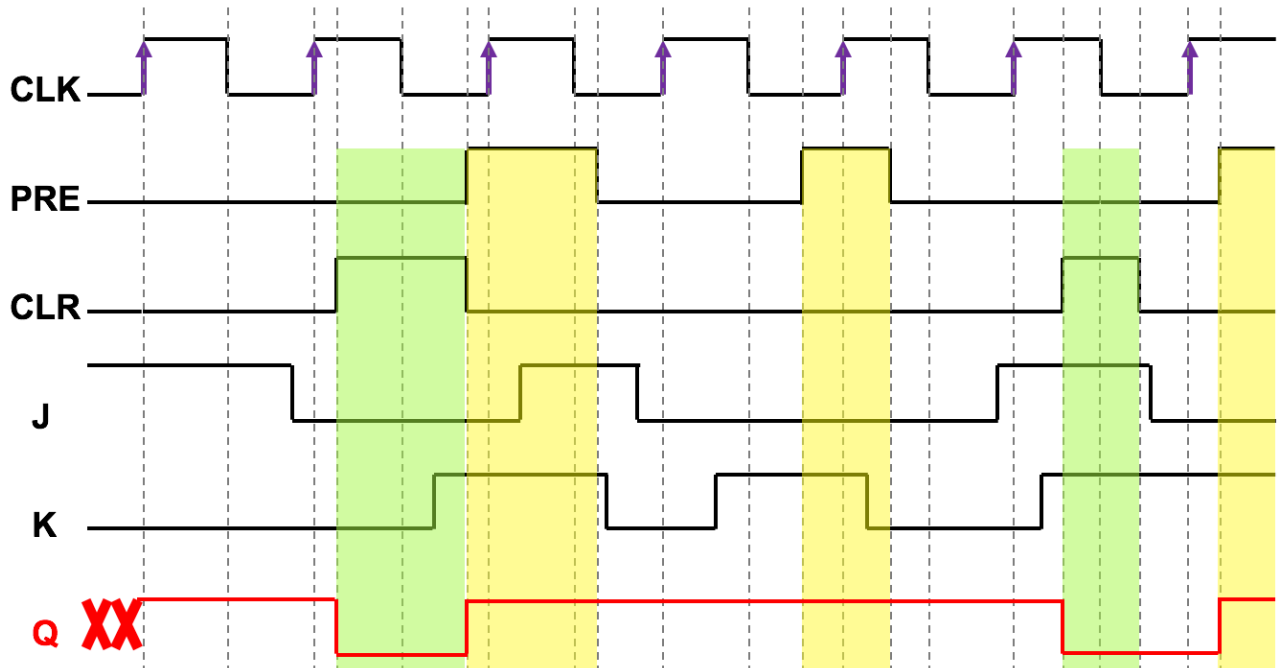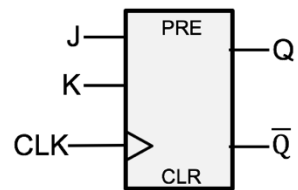k) Flip-flop tipo JK ativo por borda de subida



l) Flip-flop tipo JK ativo por borda de descida

