


CIRCUITOS DIGITAIS

DECODIFICADORES

Prof. Marcelo Grandi Mandelli


`mgmandelli@unb.br`

Funções Booleanas

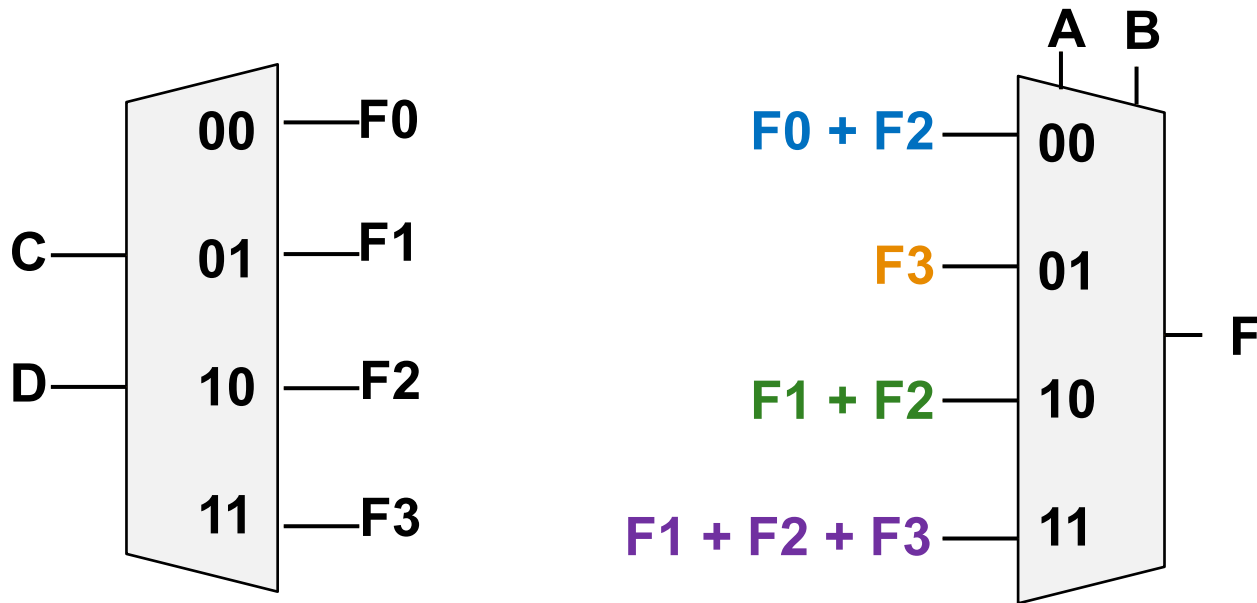


Qual a função booleana desse circuito?

Funções Booleanas

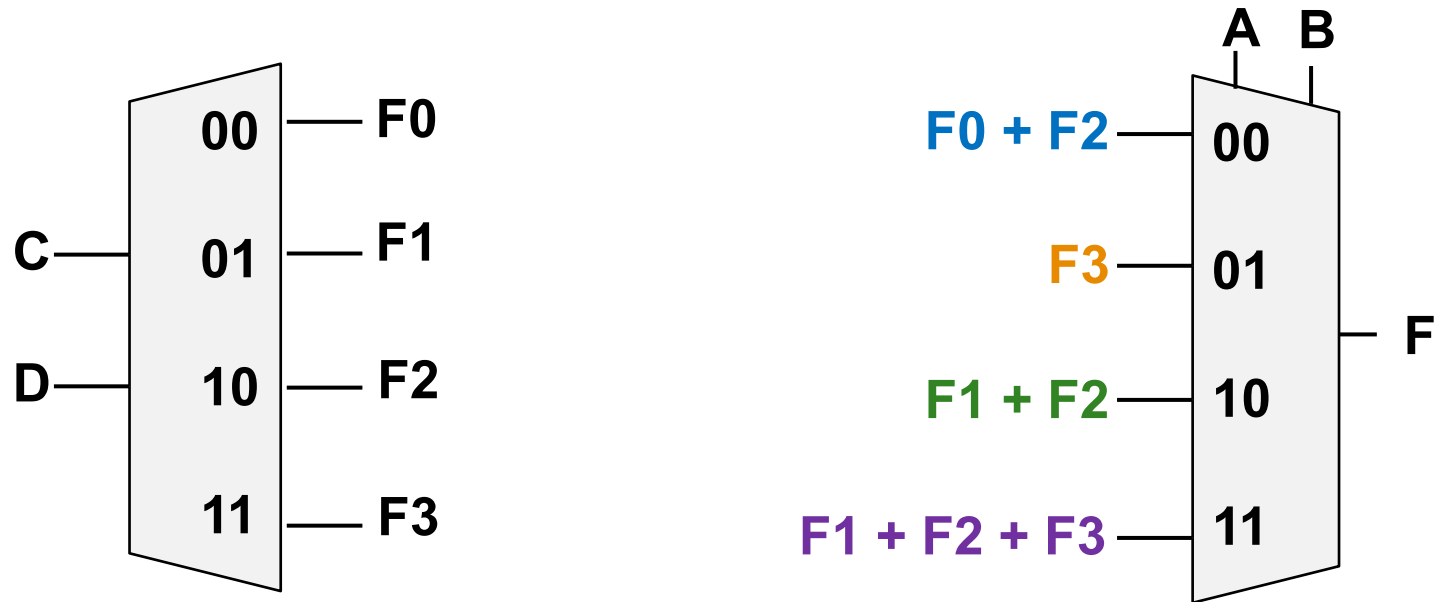

$$F(A, B, C, D) = \overline{A} \overline{B} (F_0 + F_2) + \overline{A} B (F_3) + A \overline{B} (F_1 + F_2) + AB (F_1 + F_2 + F_3)$$


Funções Booleanas

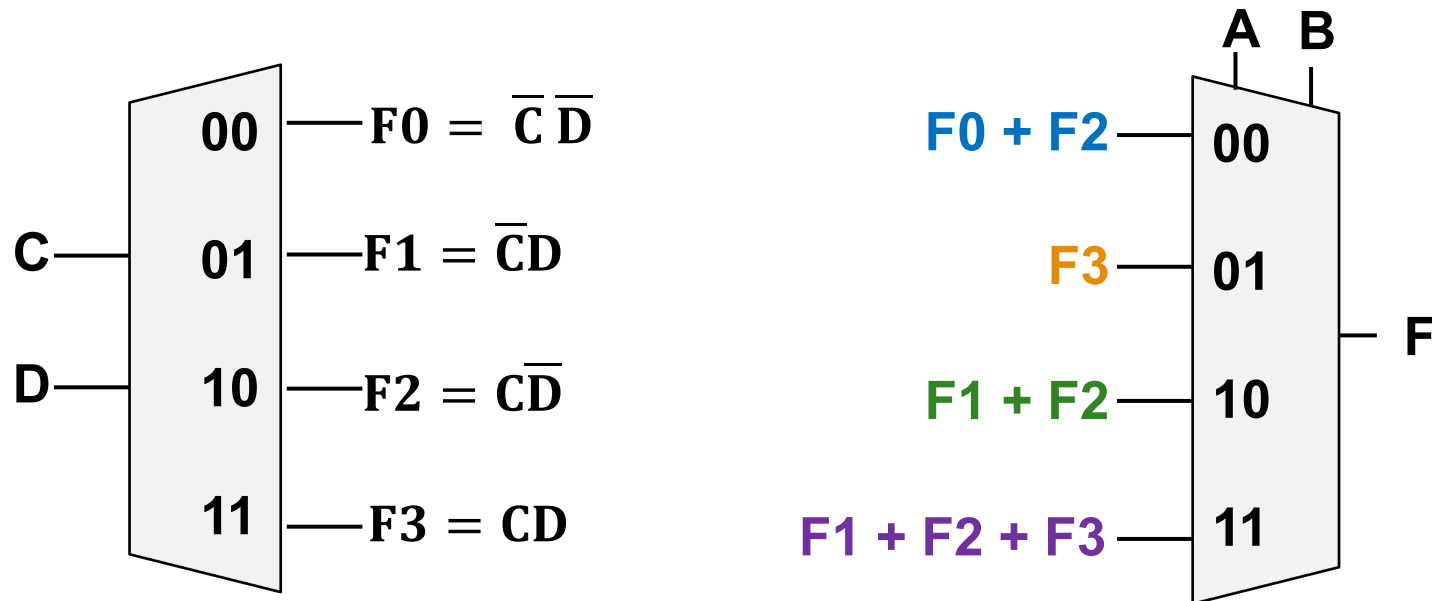

$$F(A, B, C, D) = \bar{A} \bar{B}(F0 + F2) + \bar{A} B(F3) + A \bar{B}(F1 + F2) + AB(F1 + F2 + F3)$$

$$F(A, B, C, D) = \bar{A} \bar{B}(\bar{C} \bar{D} + C \bar{D}) + \bar{A} B(CD) + A \bar{B}(\bar{C} D + C \bar{D}) + AB(\bar{C} D + C \bar{D} + CD)$$

Funções Booleanas

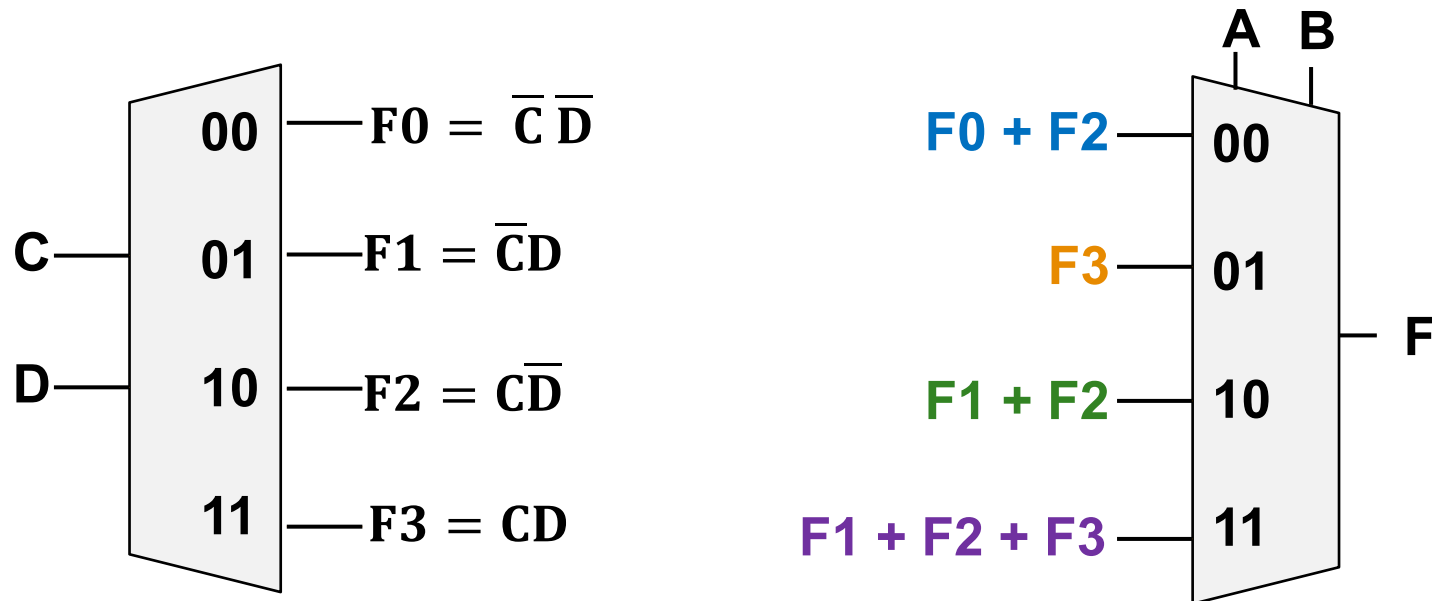


$$F(A, B, C, D) = \bar{A} \bar{B}(F0 + F2) + \bar{A} B(F3) + A \bar{B}(F1 + F2) + AB(F1 + F2 + F3)$$

$$F(A, B, C, D) = \bar{A} \bar{B}(\bar{C} \bar{D} + C \bar{D}) + \bar{A} B(CD) + A \bar{B}(\bar{C} D + C \bar{D}) + AB(\bar{C} D + C \bar{D} + CD)$$

$$F(A, B, C, D) = \bar{A} \bar{B} \bar{C} \bar{D} + \bar{A} \bar{B} C \bar{D} + \bar{A} B C D + A \bar{B} \bar{C} D + A \bar{B} C \bar{D} + A B \bar{C} D + A B C \bar{D} + A B C D$$

Funções Booleanas

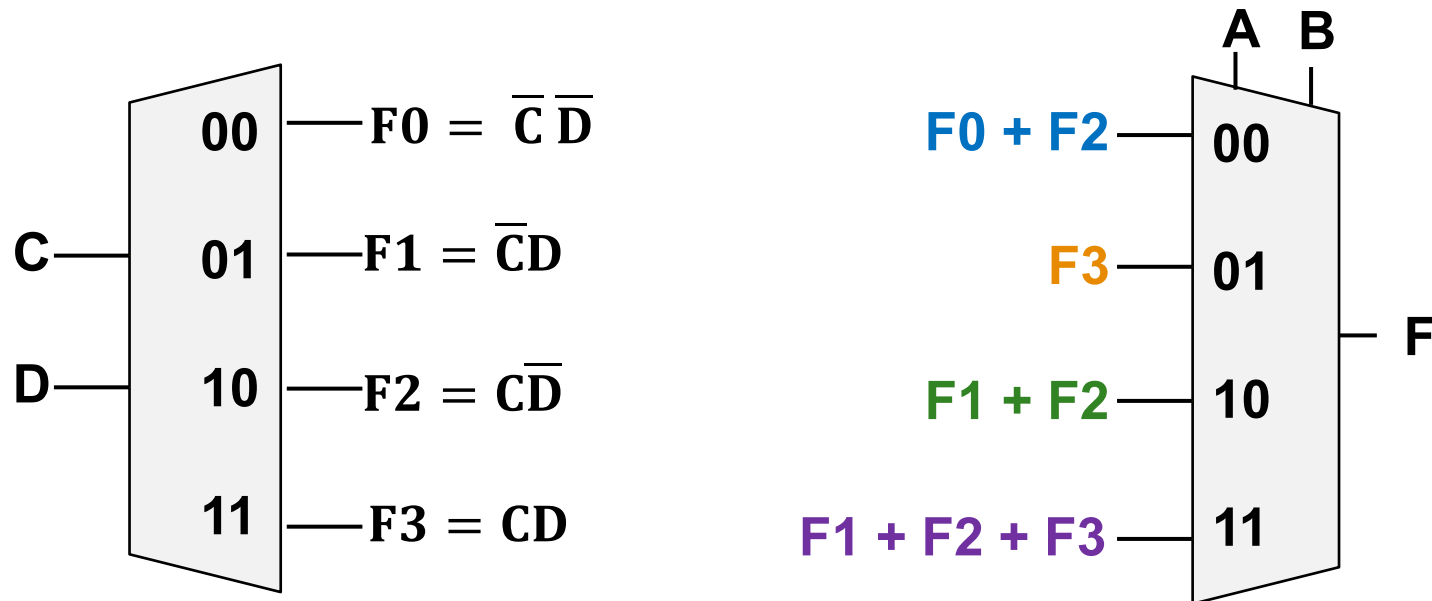

$$F(A, B, C, D) = \bar{A} \bar{B} (F0 + F2) + \bar{A} B (F3) + A \bar{B} (F1 + F2) + A B (F1 + F2 + F3)$$


$$F(A, B, C, D) = \bar{A} \bar{B} (\bar{C} \bar{D} + C \bar{D}) + \bar{A} B (C D) + A \bar{B} (\bar{C} D + C \bar{D}) + A B (\bar{C} D + C \bar{D} + C D)$$

$$F(A, B, C, D) = \bar{A} \bar{B} \bar{C} \bar{D} + \bar{A} \bar{B} C \bar{D} + \bar{A} B C D + A \bar{B} \bar{C} D + A \bar{B} C \bar{D} + A B \bar{C} D + A B C \bar{D} + A B C D$$

$$F(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 7, 9, 10, 13, 14, 15)$$


Funções Booleanas

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

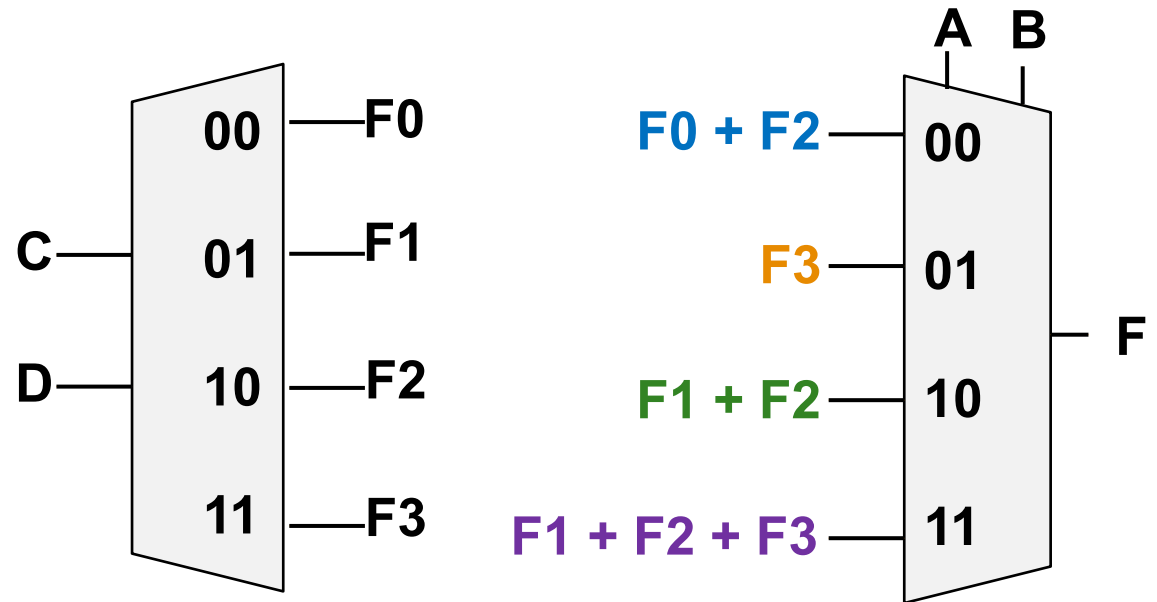



$$F(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 7, 9, 10, 13, 14, 15)$$

Funções Booleanas

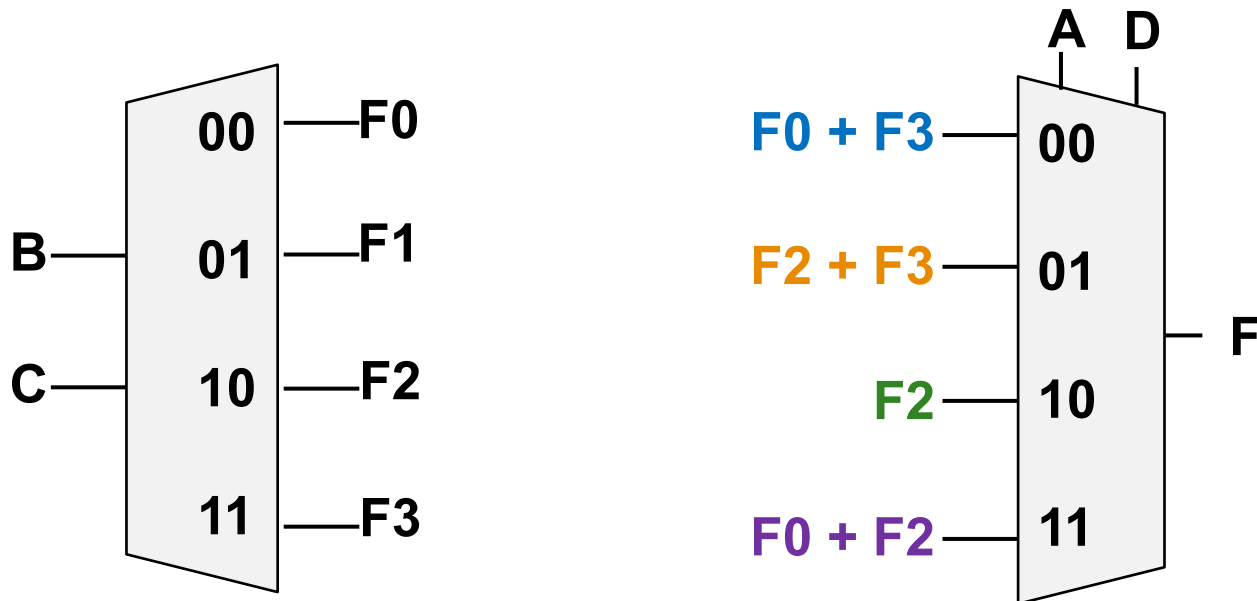


Qual a função booleana desse circuito?

Funções Booleanas

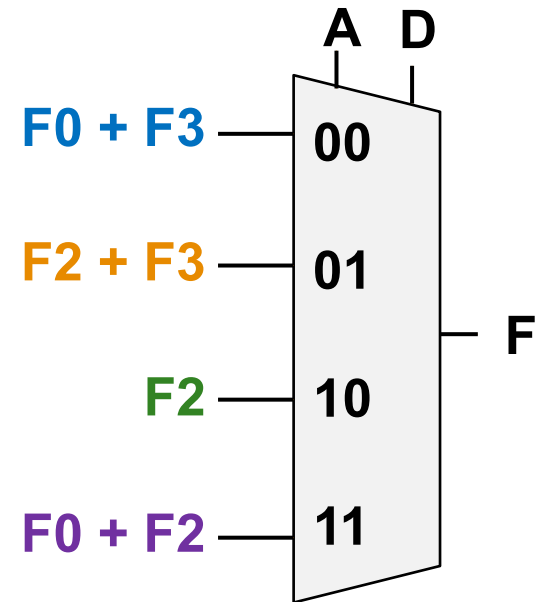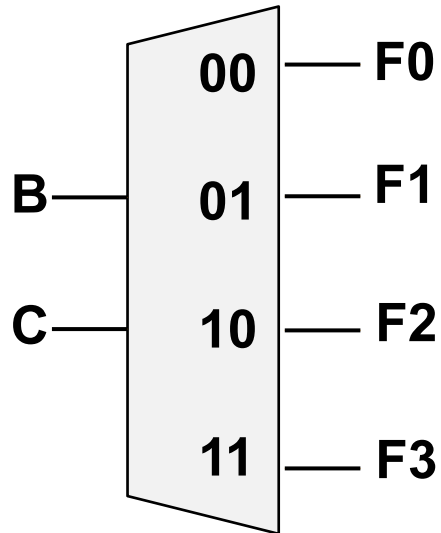

$$F(A, B, C, D) = \overline{A} \overline{D}(F0 + F3) + \overline{A} D(F2 + F3) + A \overline{D}(F2) + A D(F0 + F2)$$


Funções Booleanas

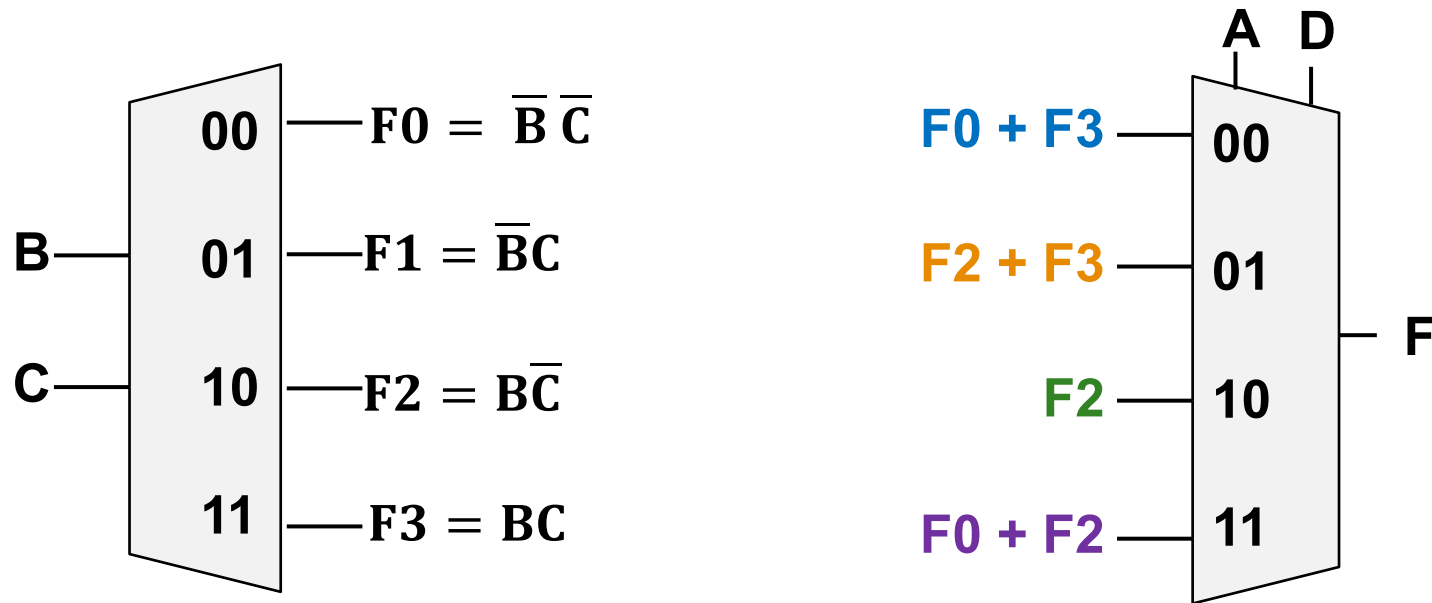

$$F(A, B, C, D) = \overline{A} \overline{D}(F0 + F3) + \overline{A} D(F2 + F3) + A \overline{D}(F2) + A D(F0 + F2)$$

$$F(A, B, C, D) = \overline{A} \overline{D}(\overline{B} \overline{C} + BC) + \overline{A} D(\overline{B} \overline{C} + BC) + A \overline{D}(\overline{B} \overline{C}) + A D(\overline{B} \overline{C} + BC)$$

Funções Booleanas

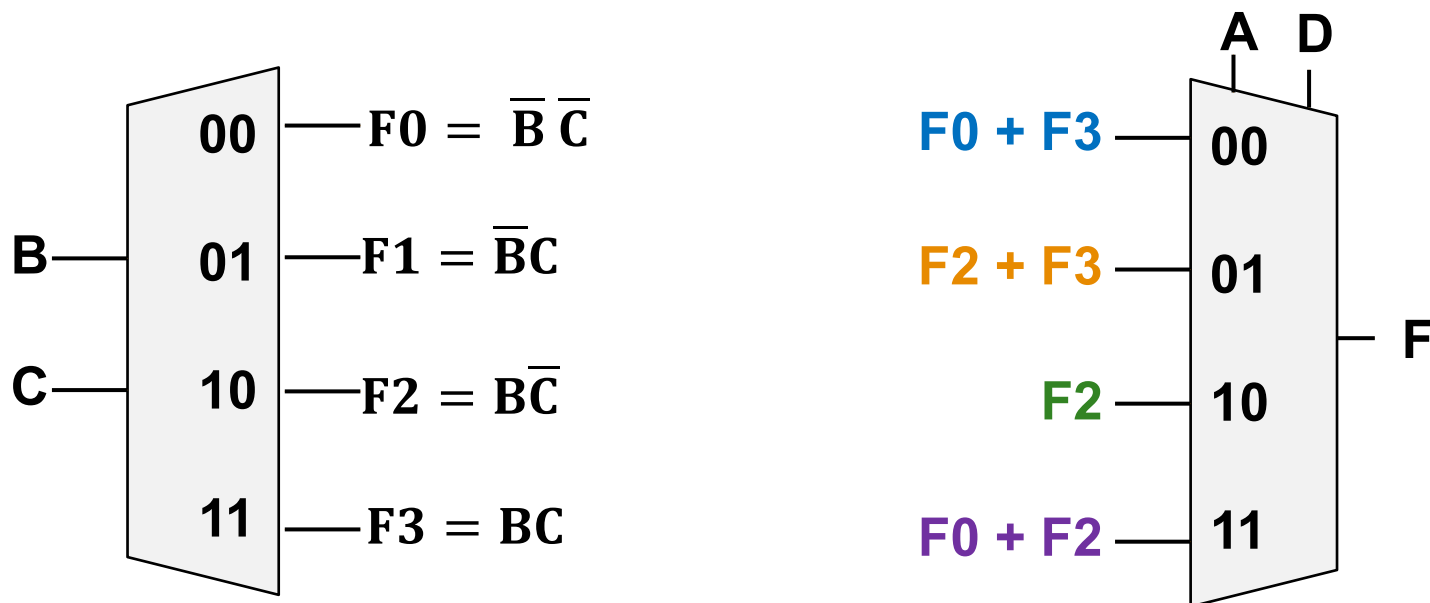

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{D}(F_0 + F_3) + \bar{A}D(F_2 + F_3) + A\bar{D}(F_2) + AD(F_0 + F_2)$$

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{D}(\bar{B}\bar{C} + BC) + \bar{A}D(B\bar{C} + BC) + A\bar{D}(B\bar{C}) + AD(\bar{B}\bar{C} + B\bar{C})$$


$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{D}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{D}BC + \bar{A}DB\bar{C} + \bar{A}DBC + A\bar{D}B\bar{C} + AD\bar{B}\bar{C} + ADB\bar{C}$$

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}CD$$

$$F(A, B, C, D) = \sum m(0, 6, 5, 7, 12, 9, 13) = \sum m(0, 5, 6, 7, 9, 12, 13)$$

Funções Booleanas


A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

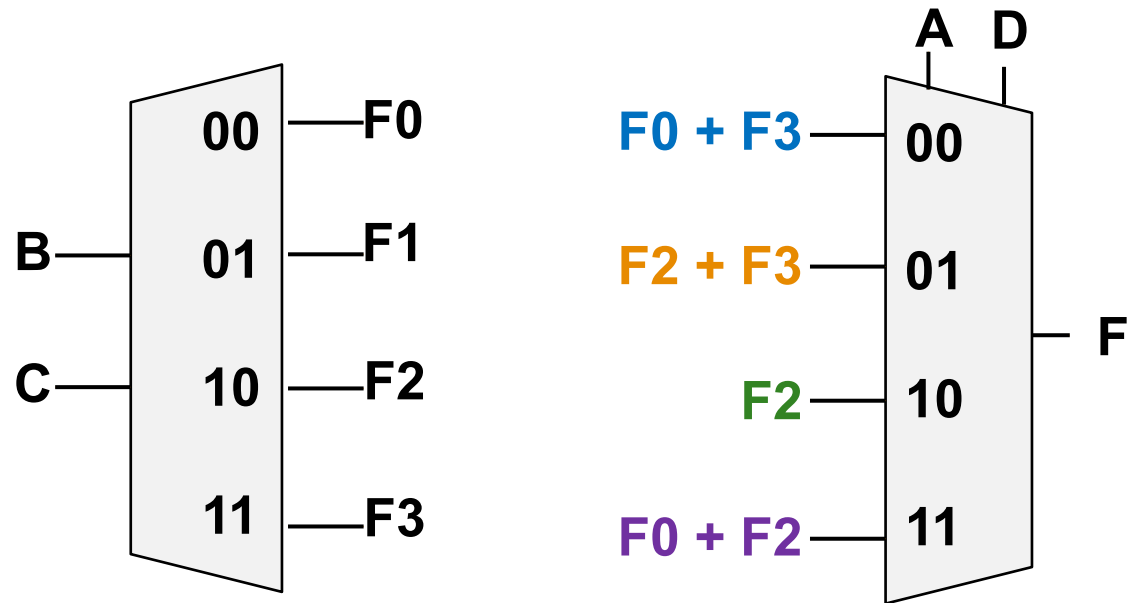

$$F(A, B, C, D) = \sum m(0, 5, 6, 7, 9, 12, 13)$$

Funções booleanas com DECOD 2:4


■ EXEMPLO: $F(A, B) = \prod M(1, 3)$

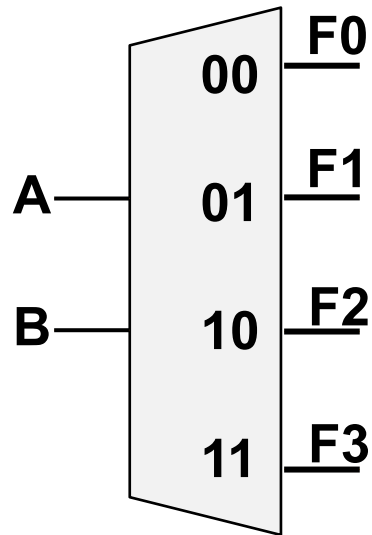

Como fazer?

Opção 1

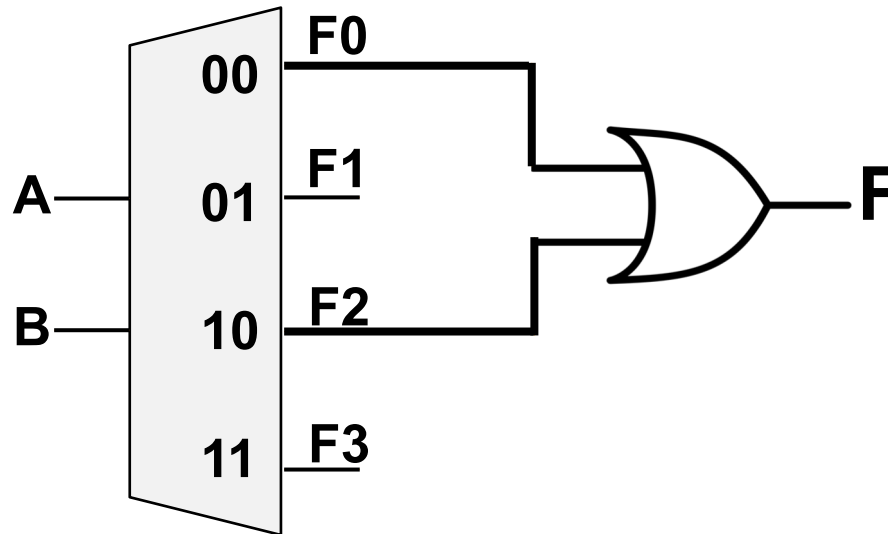
□ EXEMPLO: $F(A, B) = \prod M(1, 3) = \sum m(0, 2)$



$$F(A, B) = F0 + F2$$

Opção 2

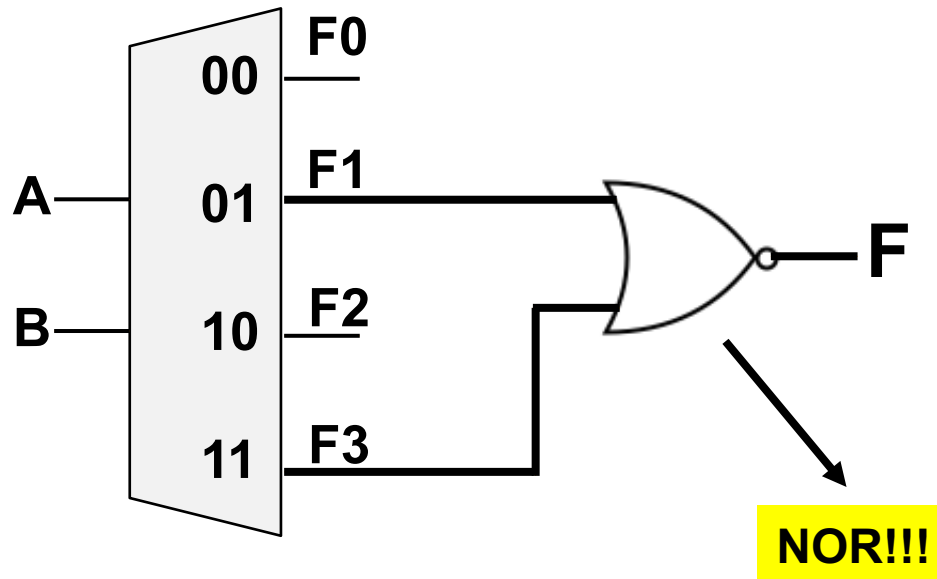
□ EXEMPLO: $F(A, B) = \prod M(1, 3) = \overline{\sum m(1, 3)}$



$$F(A, B) = \overline{F1 + F3}$$

Opção 2

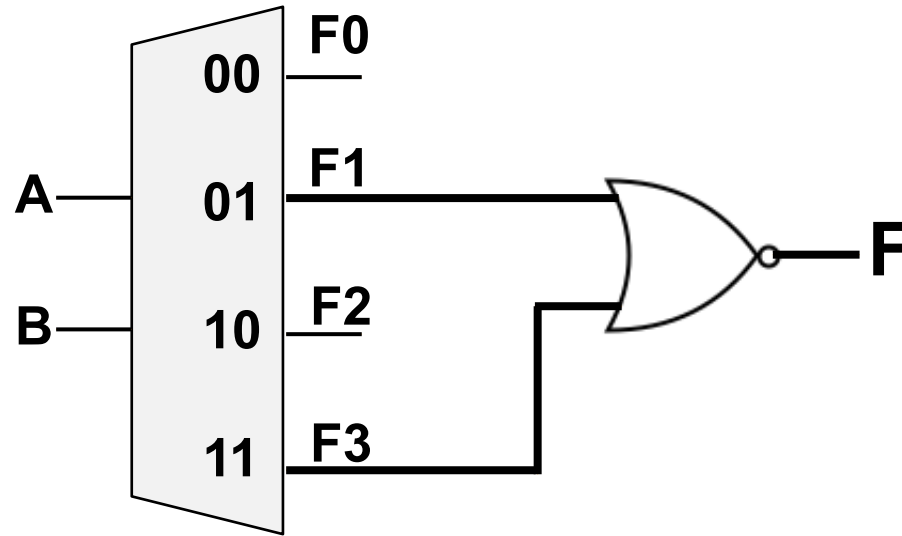□ EXEMPLO: $F(A, B) = \prod M(1, 3) = \overline{\sum m(1, 3)}$



$$F(A, B) = \overline{F1 + F3}$$


$$F(A, B) = \overline{\overline{A}B + AB}$$

$$F(A, B) = \overline{\overline{A}B} \overline{AB}$$

$$F(A, B) = (A + \overline{B})(\overline{A} + \overline{B})$$

Decodificador ativo em 0

□ Decodificador 2:4

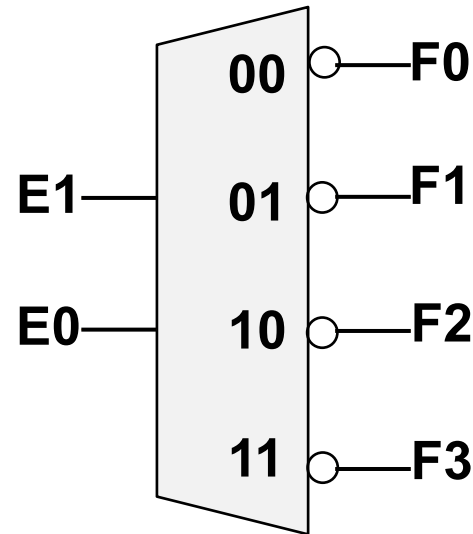

E1	E0	F0	F1	F2	F3
0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0

$$F0 = (E1 + E0) = \overline{\overline{E1} \overline{E0}}$$

$$F1 = (E1 + \overline{E0}) = \overline{\overline{E1} E0}$$


$$F2 = (\overline{E1} + E0) = \overline{E1 \overline{E0}}$$

$$F3 = (\overline{E1} + \overline{E0}) = \overline{E1 E0}$$

□ saída → maxtermo

Fun. booleanas com DECOD ativ. 0


□ EXEMPLO: $F(A, B) = \prod M(1, 3)$

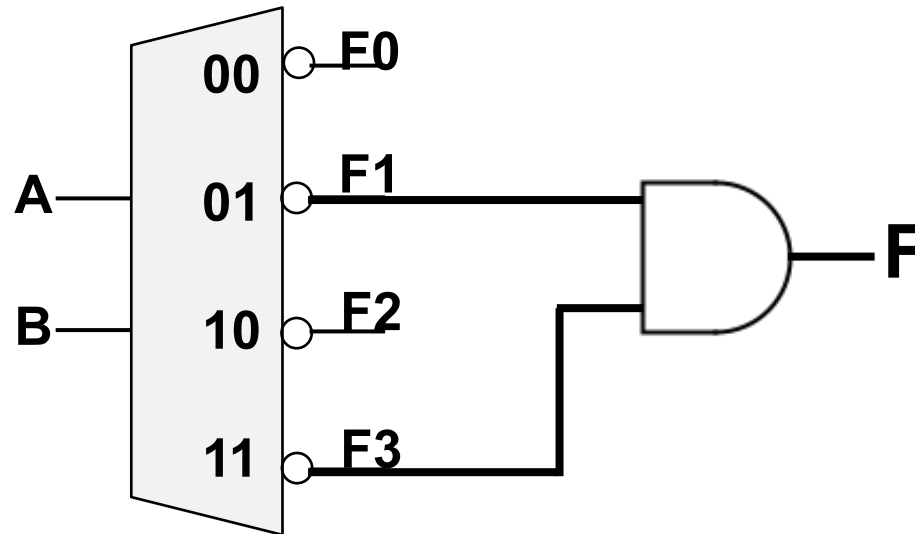

$$F(A, B) = F1F3$$

Fun. booleanas com DECOD ativ. 0

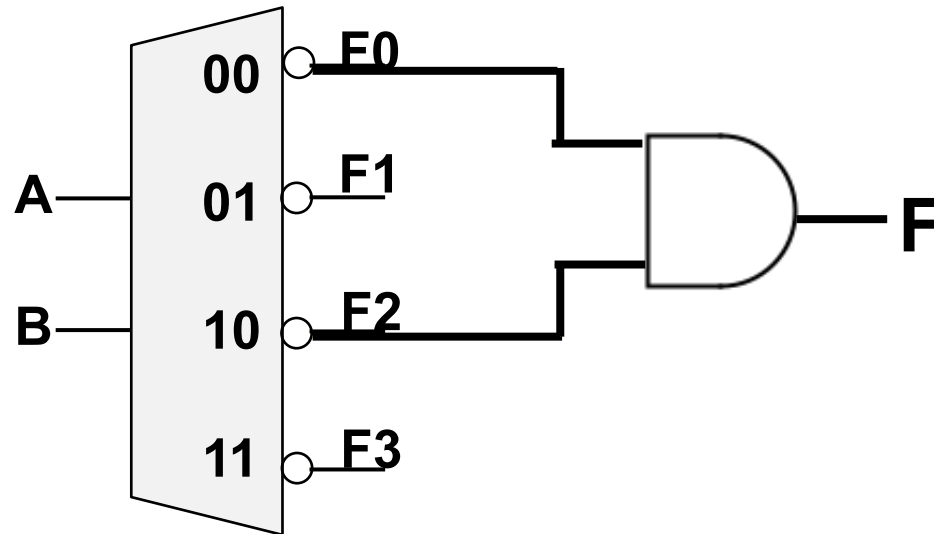
□ **EXEMPLO:** $F(A, B) = \sum m(1, 3) = \prod M(0, 2)$



$$F(A, B) = F0F2$$

Fun. booleanas com DECOD ativ. 0

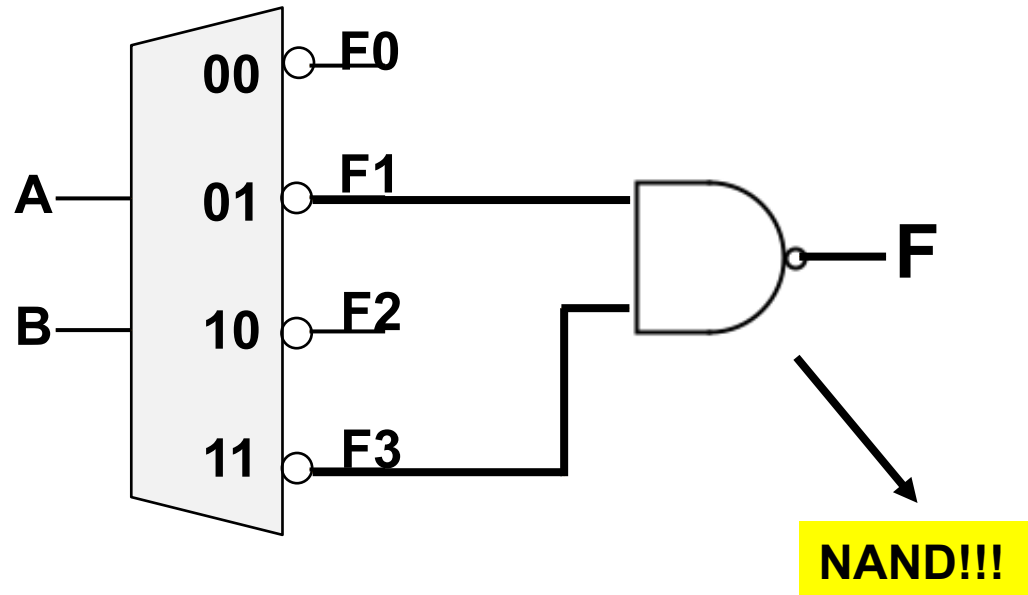
□ EXEMPLO: $F(A, B) = \sum m(1, 3) = \overline{\prod M(1, 3)}$



$$F(A, B) = \overline{F1F3}$$

Fun. booleanas com DECOD ativ. 0

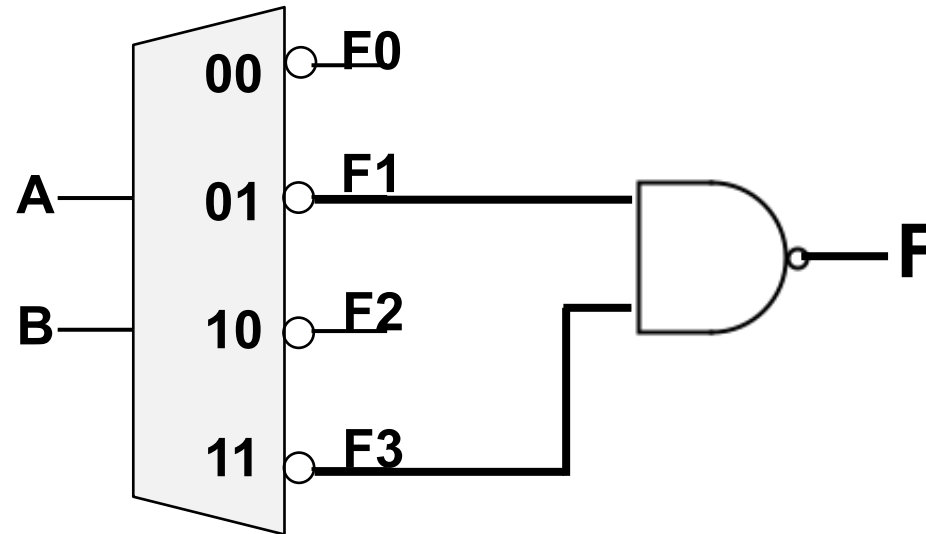□ EXEMPLO: $F(A, B) = \sum m(1, 3) = \overline{\prod M(1, 3)}$



$$F(A, B) = \overline{F1F3}$$


$$F(A, B) = \overline{(A + \overline{B})(\overline{A} + \overline{B})}$$

$$F(A, B) = \overline{(A + \overline{B})} + \overline{(\overline{A} + \overline{B})}$$

$$F(A, B) = \overline{A}B + AB$$

Funções booleanas com DECOD ativo em 0

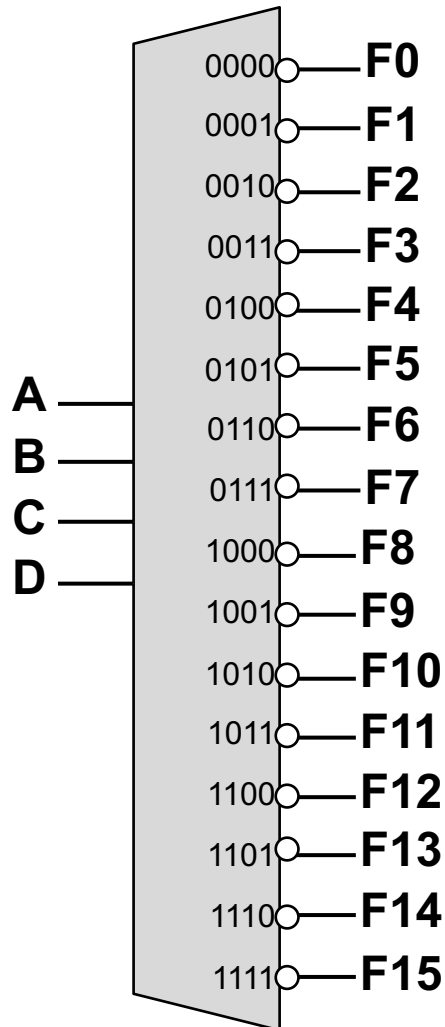■ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 15)$



COM DECODIFICADOR 4:16

$$F = F3 F4 F6 F8 F9 F11 F12$$



OU

$$F = \overline{F0 F1 F2 F5 F7 F10 F13 F14 F15}$$

Funções booleanas com DECOD ativ. 0 + MUX

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 15)$



A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

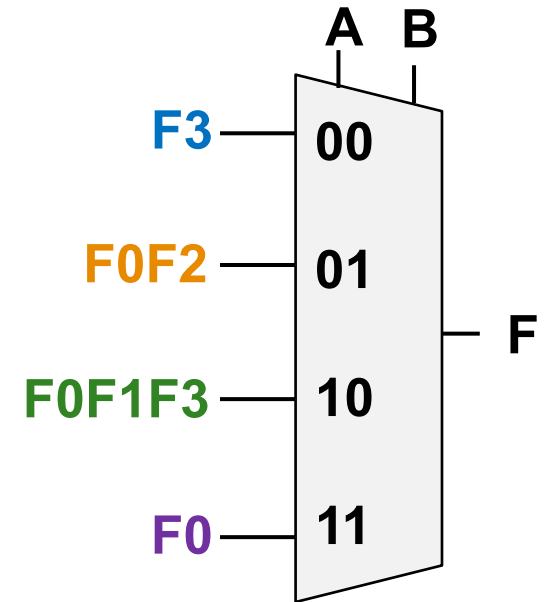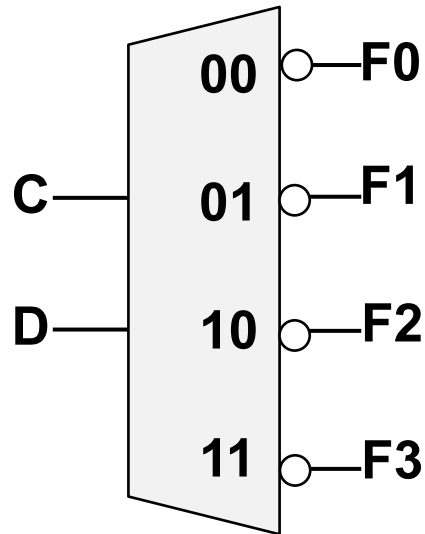

Funções booleanas com DECOD ativ. 0 + MUX

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 15)$



A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

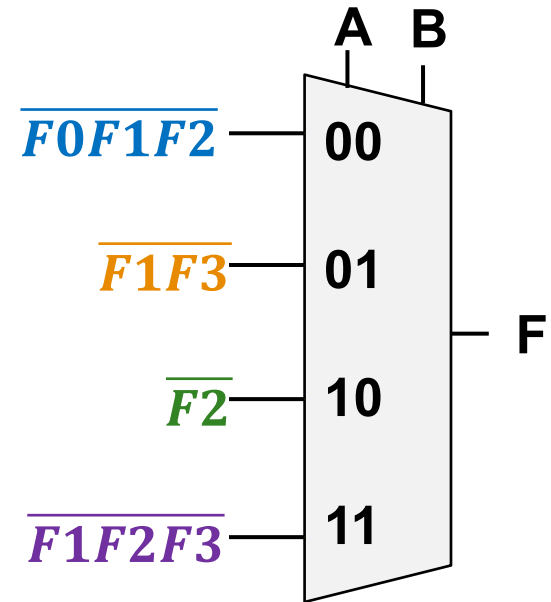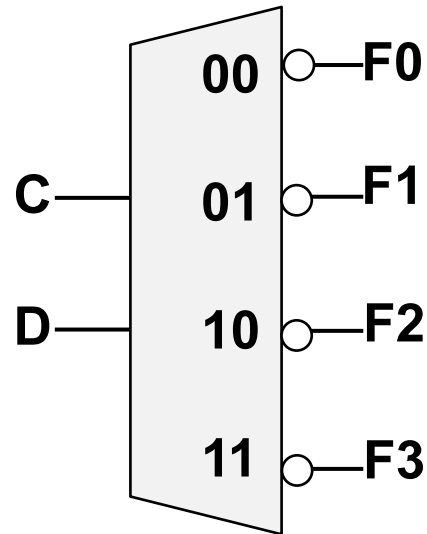


Funções booleanas com DECOD ativ. 0 + MUX

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 15)$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

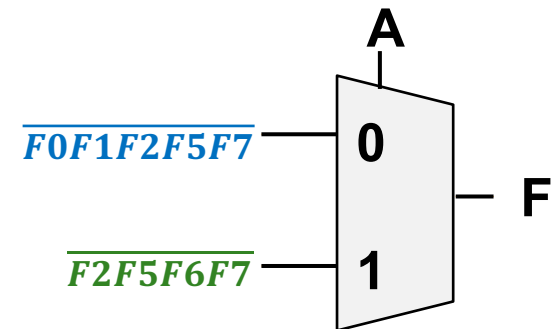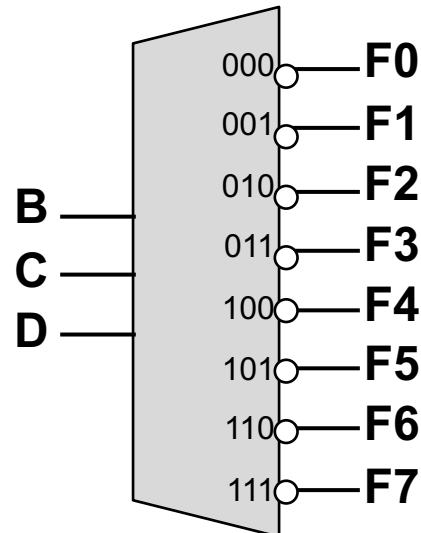

Decodificador 4:16 - 74154

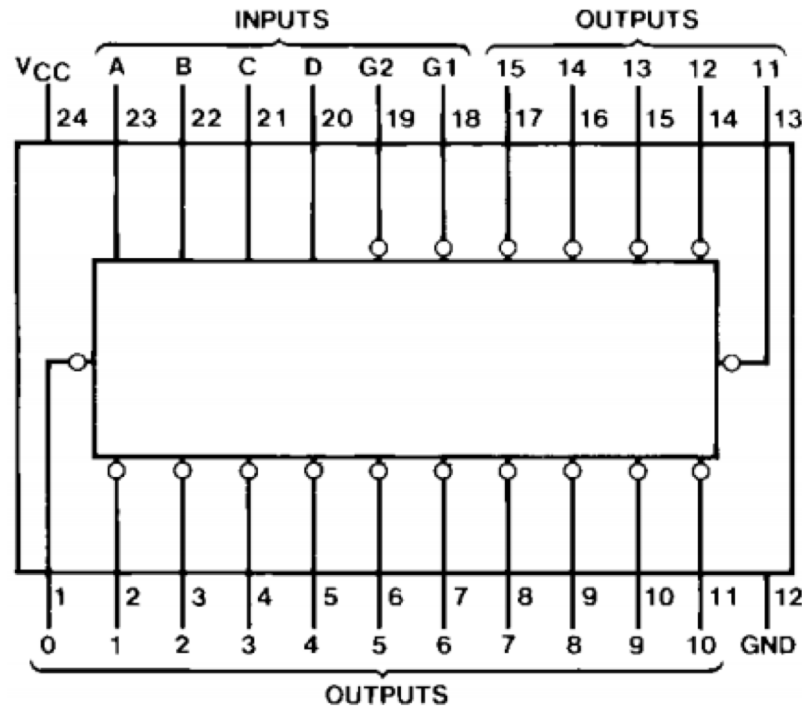

Decodificador 4:16 - 74154

Function Table

Inputs						Outputs															
G1	G2	D	C	B	A	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
L	L	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
L	L	L	L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
L	L	L	L	H	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
L	L	L	L	H	H	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
L	L	L	H	L	L	H	H	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
L	L	L	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
L	L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H
L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H
L	L	H	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H
L	L	H	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H
L	L	H	L	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H	H	H
L	L	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H	H
L	L	H	H	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H
L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H	H	H
L	L	H	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H	H
L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H
L	H	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
H	L	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
H	H	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H


H = HIGH Level

L = Low Level

X = Don't Care

Decodificador 4:16 - 74154

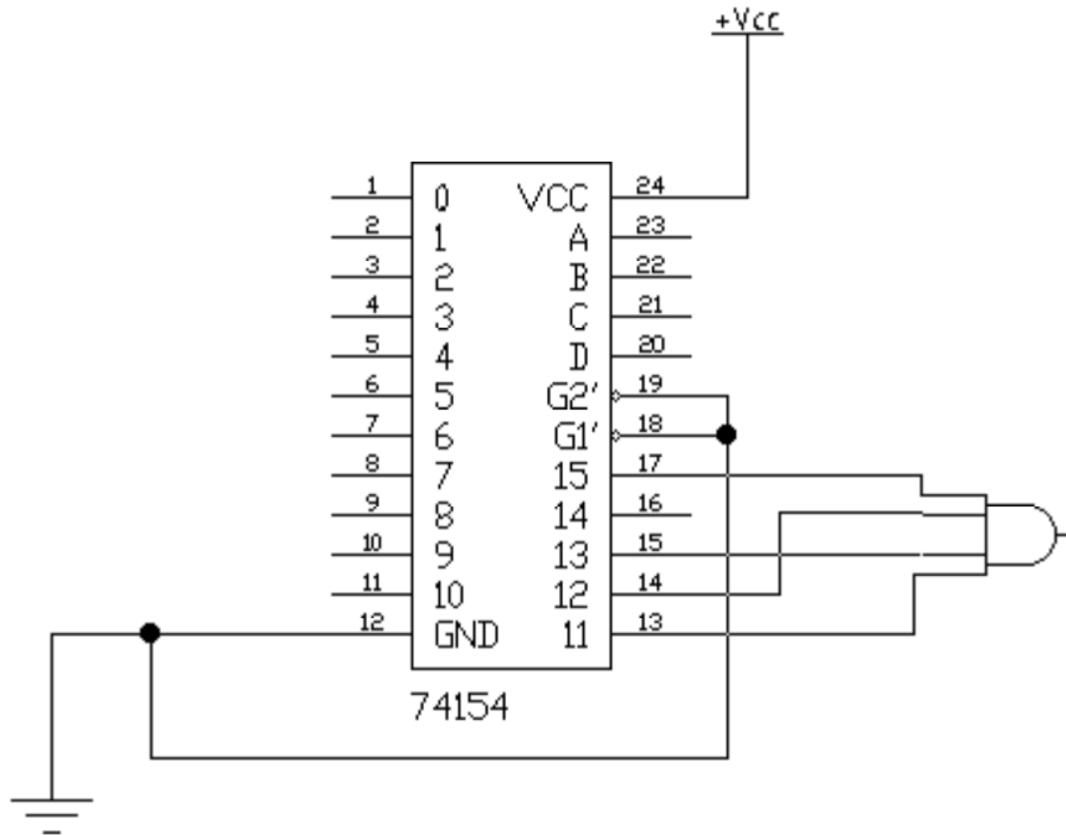■ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \prod M(11, 12, 13, 15)$



Decodificador 4:16 - 74154

■ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 7, 8, 10, 13, 15)$

