



## Lista de Exercícios 6 – Multiplexadores, Demultiplexadores, Codificadores e Decodificadores

1. Obtenha as funções booleanas para as saídas do codificador com tabela-verdade apresentada abaixo.

E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	E0	F2	F1	F0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

2. Projete o circuito das funções booleanas abaixo utilizando um decodificador 3:8 e algumas portas lógicas adicionais.

a)  $F(A, B, C) = \sum m(0, 4, 6, 7)$

b)  $F(A, B, C) = \sum m(1, 2, 3, 5, 6)$

c)  $F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 7) + \sum d(1, 2)$

d)  $F(A, B, C) = \bar{A} \bar{B} C + A \bar{B} C + AC$

e)  $F(A, B, C) = \bar{A} + \bar{A} \bar{B} \bar{C} + A \bar{B} C + ABC$


3. Projete o circuito das funções booleanas abaixo utilizando um decodificador 2:4, um multiplexador 2:1 e algumas portas adicionais. Utilize B e C como entradas do decodificador e A na entrada de seleção do multiplexador.

a)  $F(A, B, C) = \sum m(0, 1, 3, 5, 7)$


b)  $F(A, B, C) = \sum m(2, 3, 4, 6)$

- c)  $F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 7) + \sum d(1, 2)$
- d)  $F(A, B, C) = \overline{A} \overline{B} + A \overline{B} \overline{C} + C$
- e)  $F(A, B, C) = \overline{A} + \overline{A} B \overline{C} + A \overline{B} + BC$
4. Projete o circuito das funções booleanas abaixo utilizando um decodificador 2:4, um multiplexador 4:1 e algumas portas adicionais. Utilize C e D como entradas do decodificador; e A e B nas entradas de seleção do multiplexador.
- a)  $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13)$
- b)  $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 3, 6, 11, 13)$
- c)  $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 5, 6, 7, 10, 12)$
- d)  $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 3, 7, 9, 11) + \sum d(1, 2, 15)$
- e)  $F(A, B, C, D) = A \overline{B} C D + A \overline{B} \overline{C} D + \overline{A} B C \overline{D} + \overline{A} B C D + \overline{A} \overline{B} C + AB$
- f)  $F(A, B, C, D) = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} \overline{B} C \overline{D} + \overline{A} B D + A \overline{B} C \overline{D} + ABCD$
5. Projete o circuito das funções booleanas abaixo utilizando um decodificador 3:8, um multiplexador 2:1 e algumas portas adicionais. Utilize B, C e D como entradas do decodificador; e A na entrada de seleção do multiplexador.
- a)  $F(A, B, C, D) = \sum m(3, 6, 7, 8, 10, 12)$
- b)  $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 5, 11, 13, 14)$
- c)  $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 4, 8, 9, 11) + \sum d(1, 7, 13)$
- d)  $F(A, B, C, D) = A \overline{B} D + \overline{B} \overline{C} + \overline{A} C \overline{D} + \overline{A} B C D + \overline{A} \overline{B} C D$
- e)  $F(A, B, C, D) = \overline{B} \overline{C} D + \overline{A} \overline{D} + \overline{A} B D + A \overline{B} C \overline{D} + ABCD$
6. Diga qual é a função booleana implementada por cada item abaixo.


a)

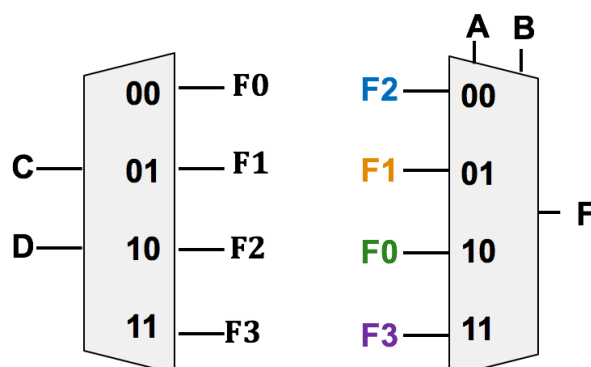


b)

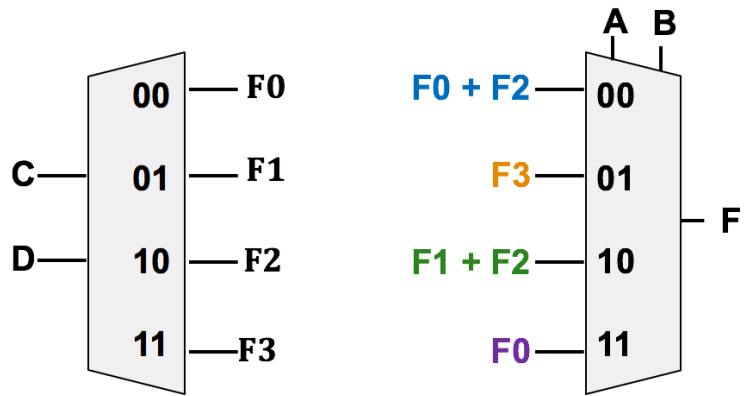


c)

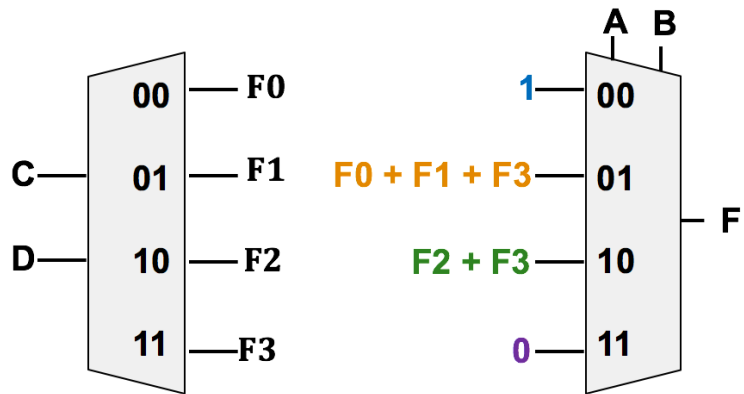


d)

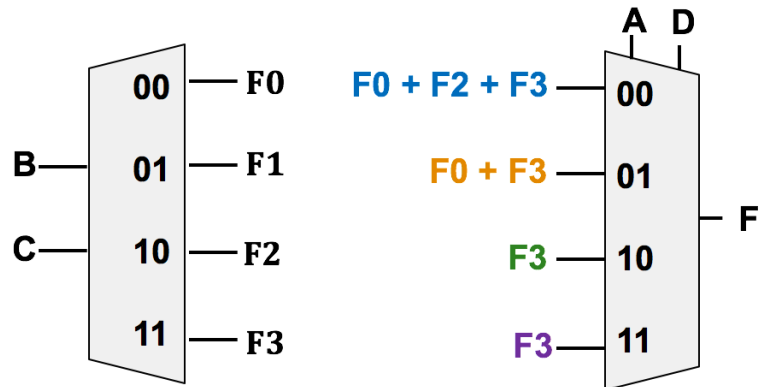


e)

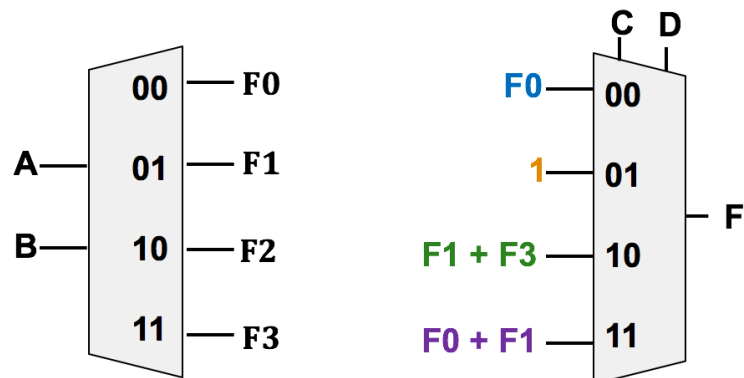


f)

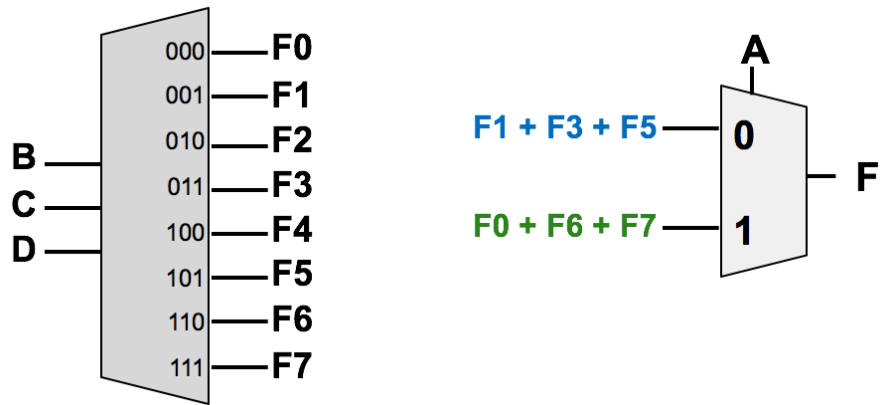

g)

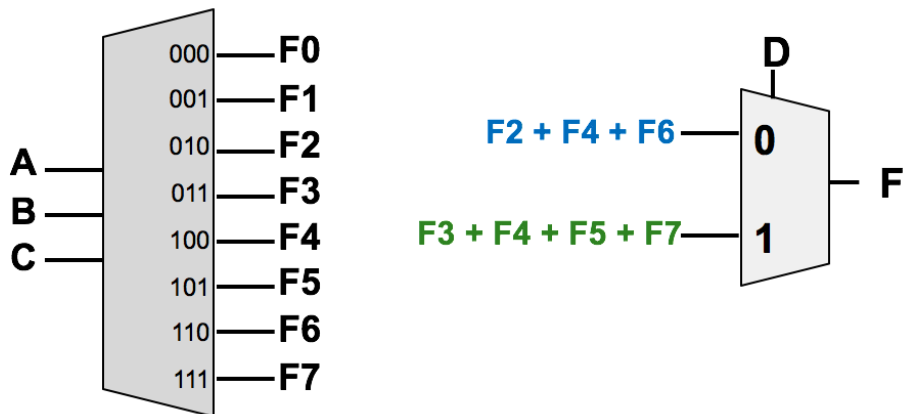

h)

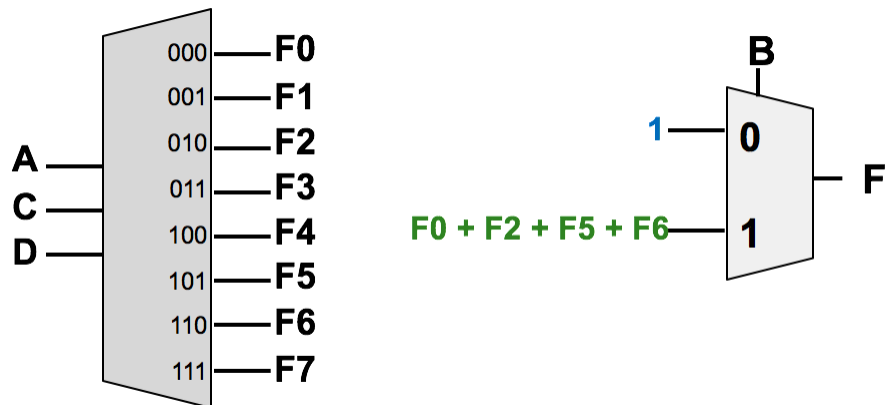

## GABARITO

1.


$$F2 = E0 + E1 + E2 + E4$$

$$F1 = E1 + E2 + E6 + E7$$

$$F0 = E1 + E4 + E5 + E6$$


2.

a)  $F(A,B,C) = \sum m(0,4,6,7)$

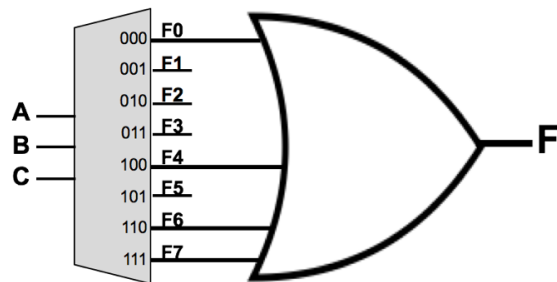


$$F(A,B,C) = F0 + F4 + F6 + F7$$

b)  $F(A,B,C) = \sum m(1,2,3,5,6)$

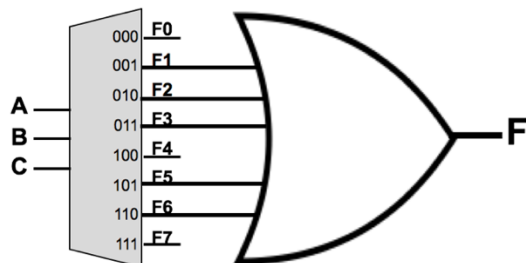


$$F(A,B,C) = F1 + F2 + F3 + F5 + F6$$

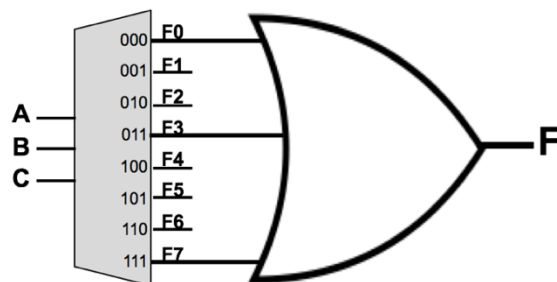c)  $F(A,B,C) = \sum m(0,3,7) + \sum d(1,2)$




$$F(A,B,C) = F0 + F3 + F7$$

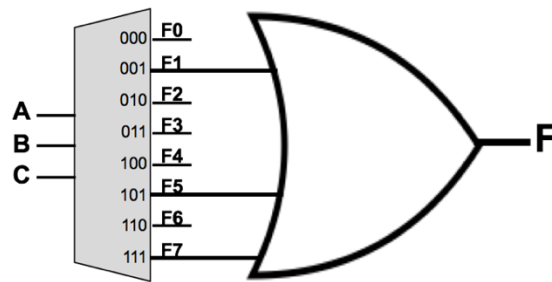d)  $F(A,B,C) = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C + AC$



$$F(A,B,C) = F1 + F5 + F7$$

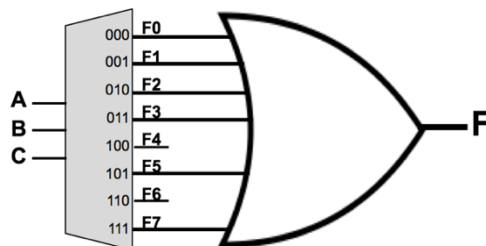e)  $F(A,B,C) = \bar{A} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}C + ABC$





$$F(A,B,C) = F0 + F1 + F2 + F3 + F5 + F7$$

3.



a)  $F(A,B,C) = \sum m(0,1,3,5,7)$

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

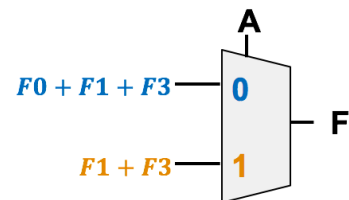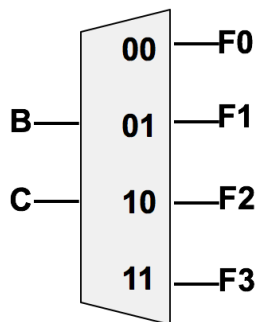



b)  $F(A,B,C) = \sum m(2,3,4,6)$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

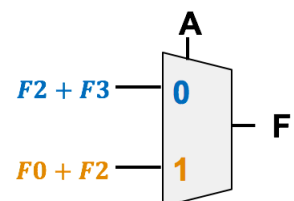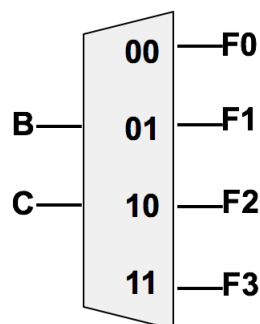



c)  $F(A,B,C) = \sum m(0,3,7) + \sum d(1,2)$

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	X
0	1	0	X
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

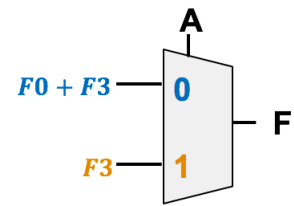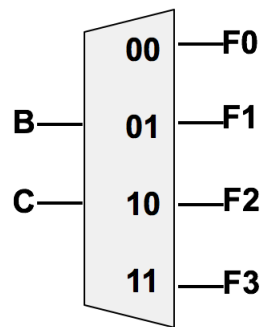



d)  $F(A,B,C) = \overline{A}\overline{B} + A\overline{B}\overline{C} + C$

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

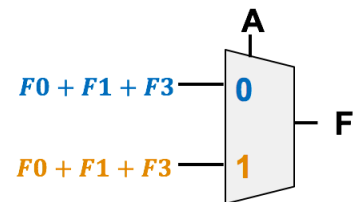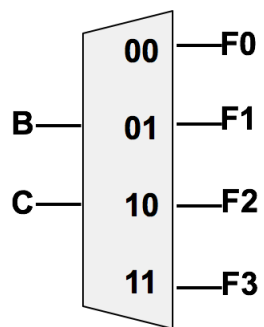



e)  $F(A,B,C) = \overline{A} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B} + BC$

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

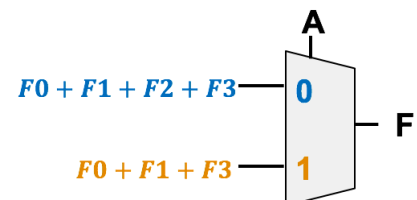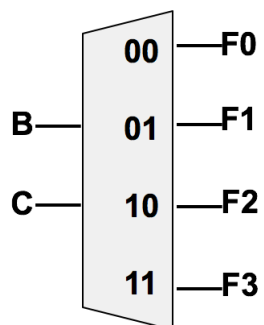

OU



A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

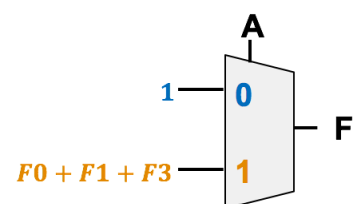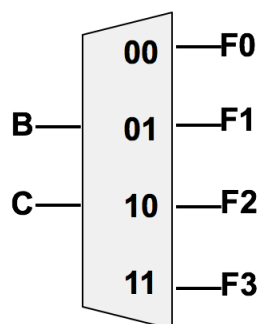

4.



a)  $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13)$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

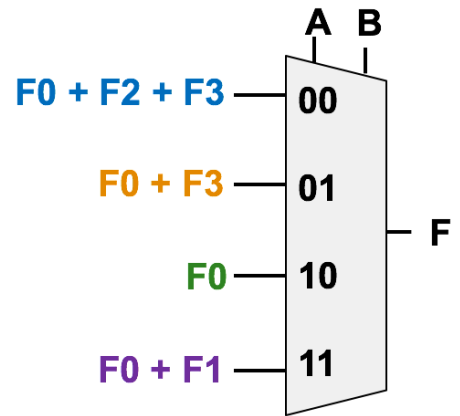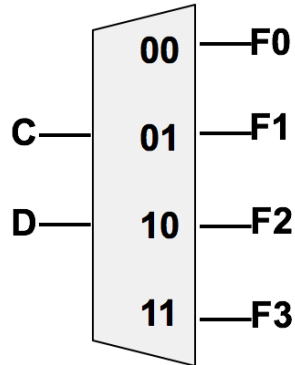

b)  $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 3, 6, 11, 13)$


A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

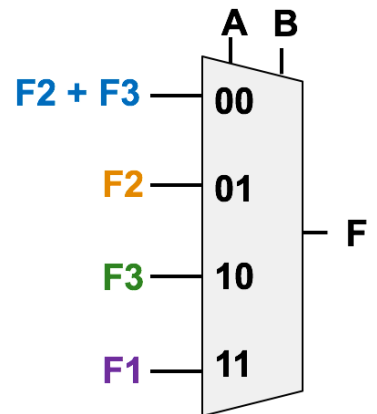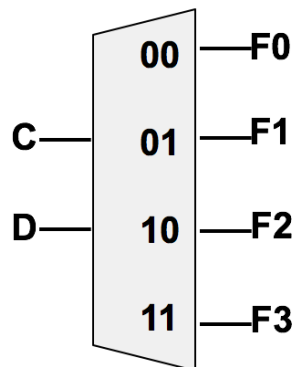




c)  $F(A,B,C,D) = \sum m(2,4,5,6,7,10,12)$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

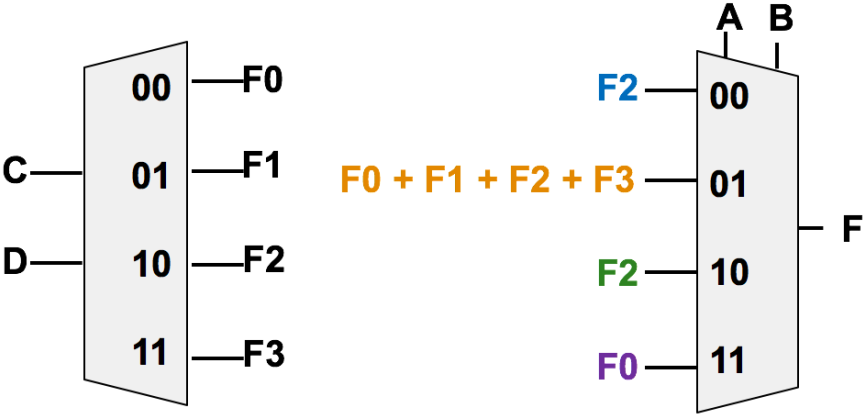



OU

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

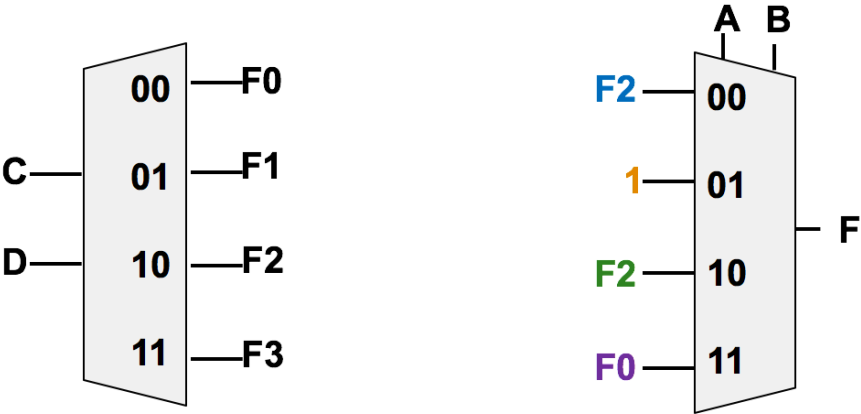



d)  $F(A,B,C,D) = \sum m(0,3,7,9,11) + \sum d(1,2,15)$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	X
0	0	1	0	X
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	X

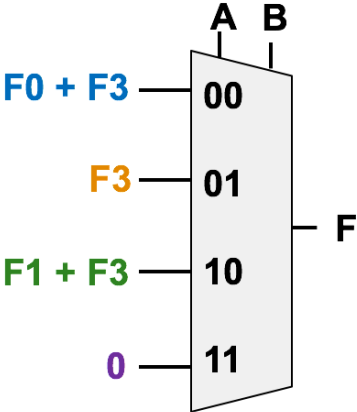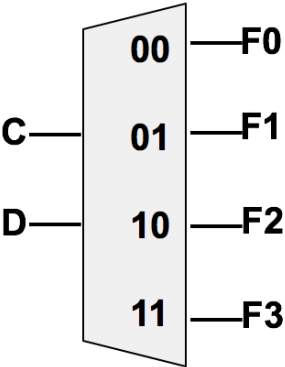


OU

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	X
0	0	1	0	X
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	X

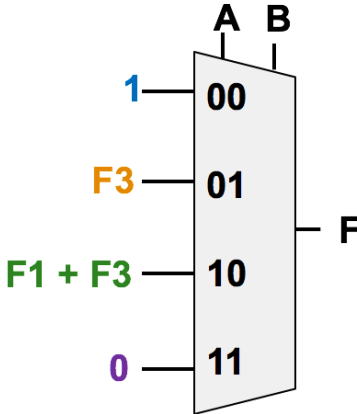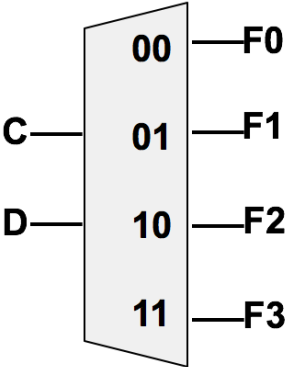


e)  $F(A,B,C,D) = A\overline{B}CD + A\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BCD + \overline{A}\overline{B}C + AB$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

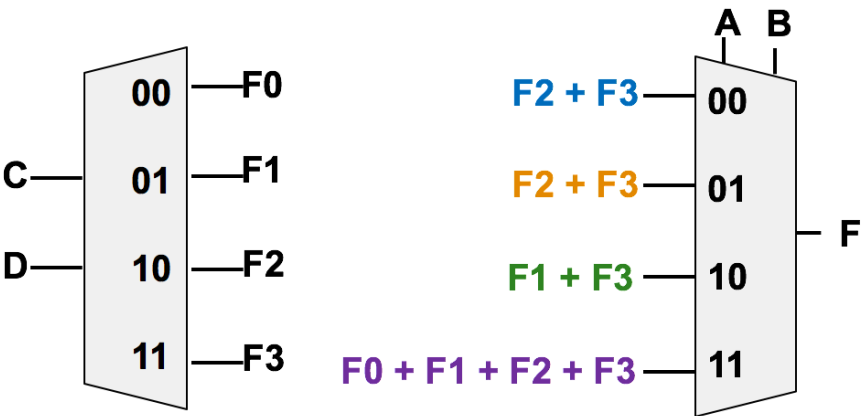



OU

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

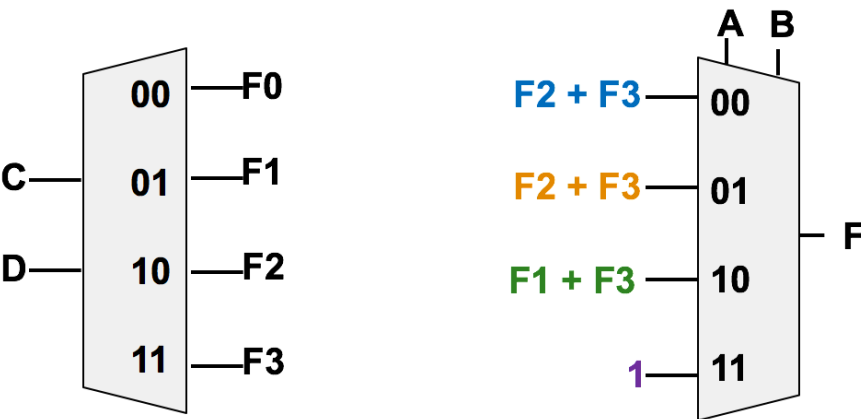

f)  $F(A,B,C,D) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}BD + A\overline{B}C\overline{D} + ABCD$



A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

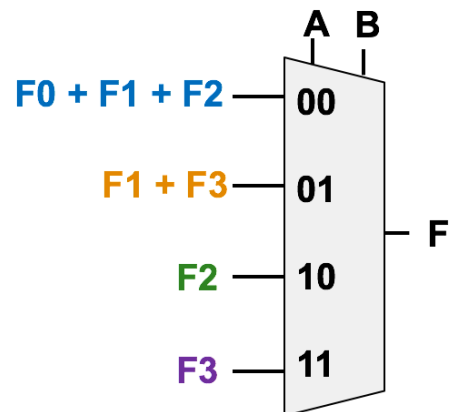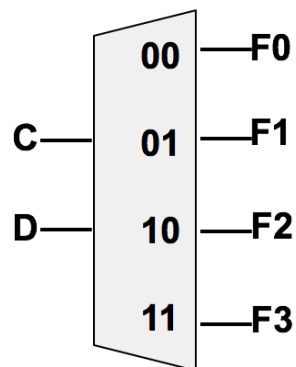

5.



a)  $F(A,B,C,D) = \sum m(3,6,7,8,10,12)$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

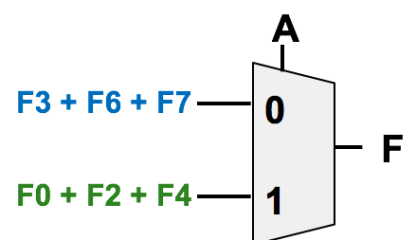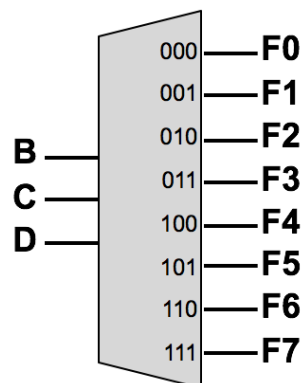



b)  $F(A,B,C,D) = \sum m(0,5,11,13,14)$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

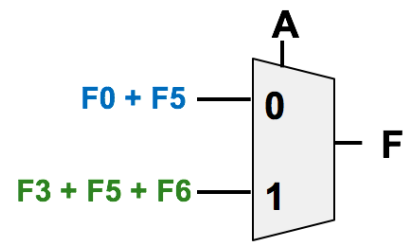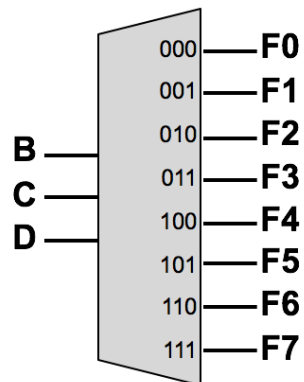


c)  $F(A,B,C,D) = \sum m(0,4,8,9,11) + \sum d(1,7,13)$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	X
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	X
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	X
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

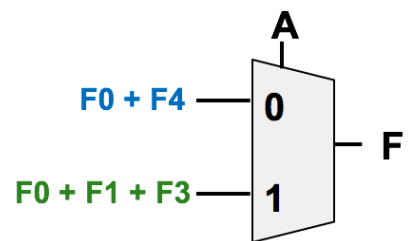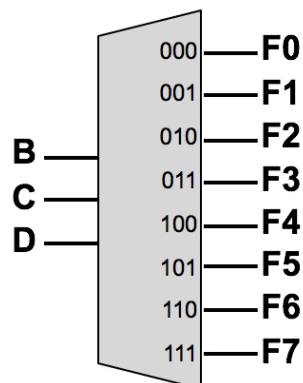


$$d) F(A,B,C,D) = A \bar{B} D + \bar{B} \bar{C} + \bar{A} C \bar{D} + \bar{A} B C D + \bar{A} \bar{B} C D$$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

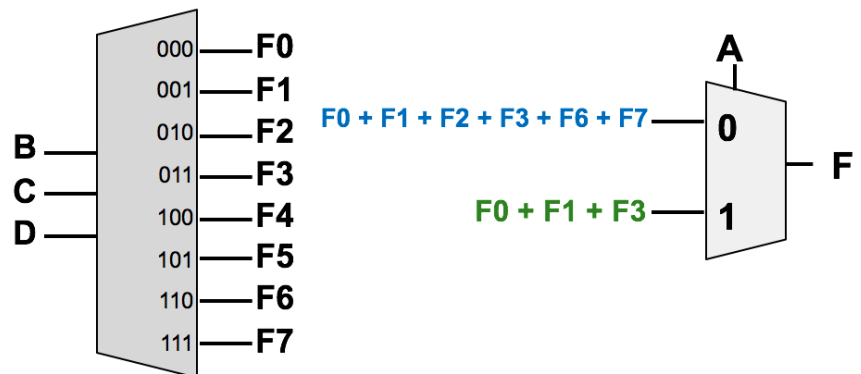


$$e) F(A,B,C,D) = \bar{B} \bar{C} D + \bar{A} \bar{D} + \bar{A} B D + A \bar{B} C \bar{D} + A B C D$$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

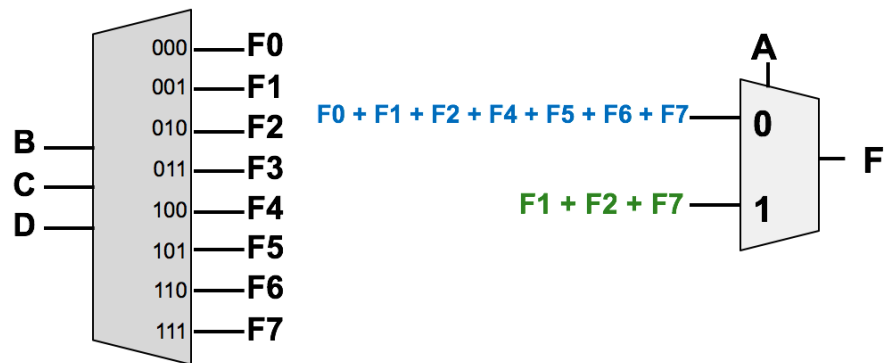

6.

a)

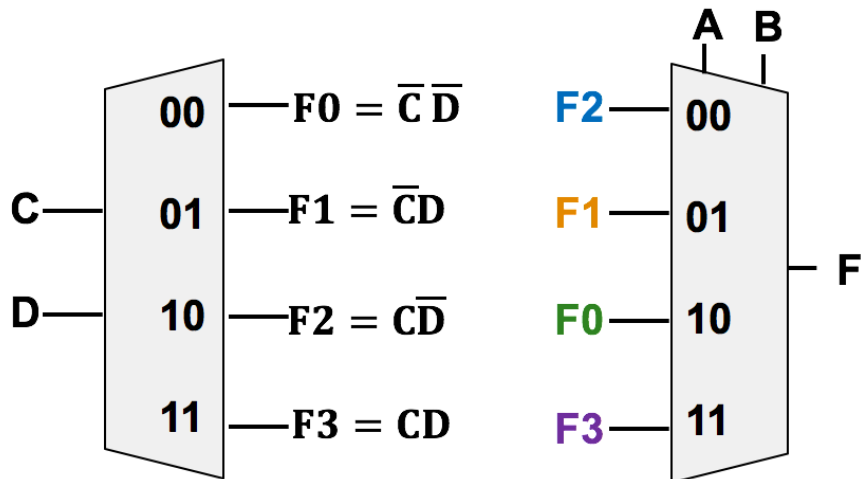


$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}(F2) + \bar{A}B(F1) + A\bar{B}(F0) + AB(F3)$$

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}(\bar{C}\bar{D}) + \bar{A}B(\bar{C}D) + A\bar{B}(\bar{C}\bar{D}) + AB(CD)$$

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + ABCD$$

b)

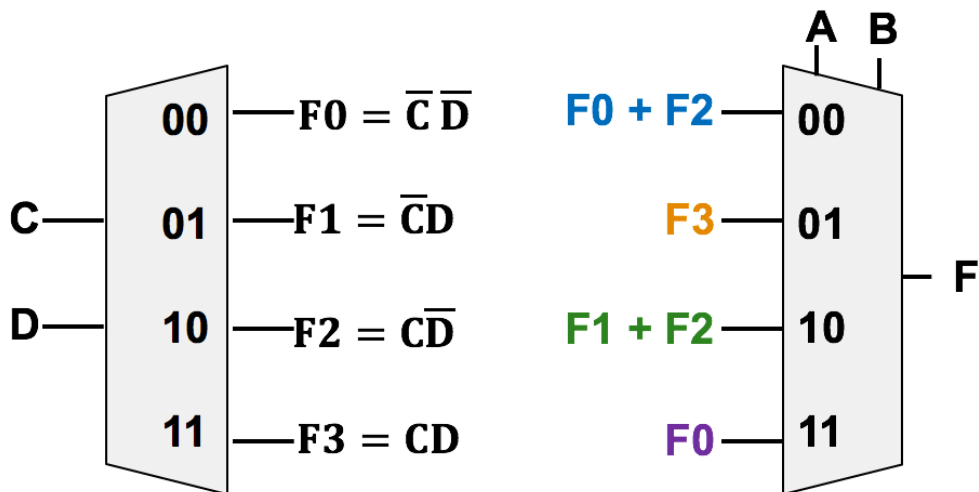


$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}(F0 + F2) + \bar{A}B(F3) + A\bar{B}(F1 + F2) + AB(F0)$$

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}(\bar{C}\bar{D} + \bar{C}D) + \bar{A}B(CD) + A\bar{B}(\bar{C}D + \bar{C}\bar{D}) + AB(\bar{C}\bar{D})$$

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + ABC\bar{D}$$

c)

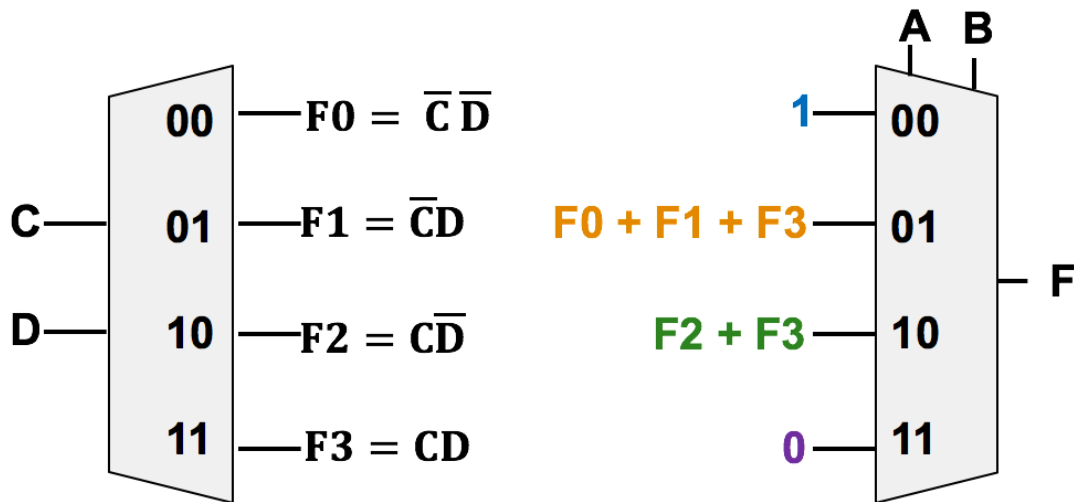


$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}(1) + \bar{A}B(F_0 + F_1 + F_3) + A\bar{B}(F_2 + F_3) + AB(0)$$

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B(\bar{C}\bar{D} + \bar{C}D + CD) + A\bar{B}(C\bar{D} + CD)$$

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BCD + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}CD$$

d)

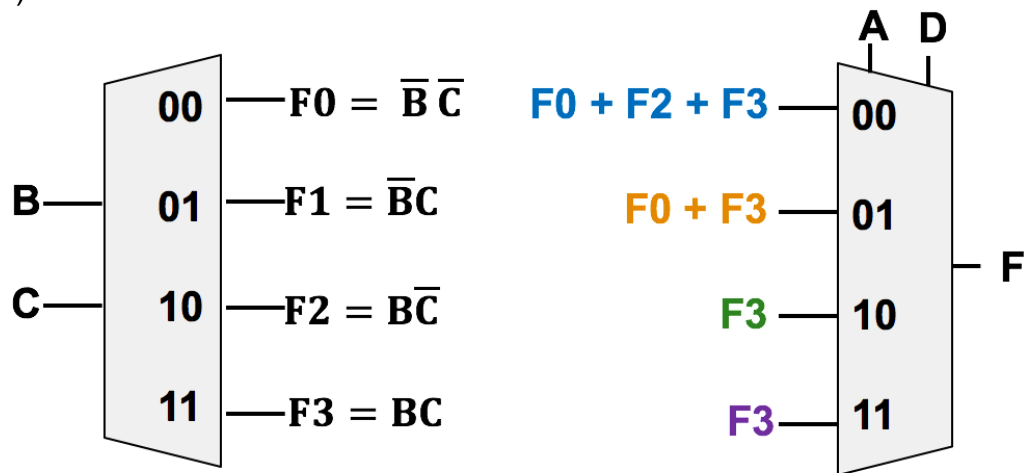

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{D}(F_0 + F_2 + F_3) + \bar{A}D(F_0 + F_3) + A\bar{D}(F_3) + AD(F_3)$$


$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{D}(\bar{B}\bar{C} + \bar{B}C + BC) + \bar{A}D(\bar{B}\bar{C} + BC) + A\bar{D}(BC) + AD(BC)$$

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{D}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{D}B\bar{C} + \bar{A}\bar{D}BC + \bar{A}D\bar{B}\bar{C} + \bar{A}DBC + A\bar{D}BC + ADBC$$

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}BCD + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}CD$$



e)

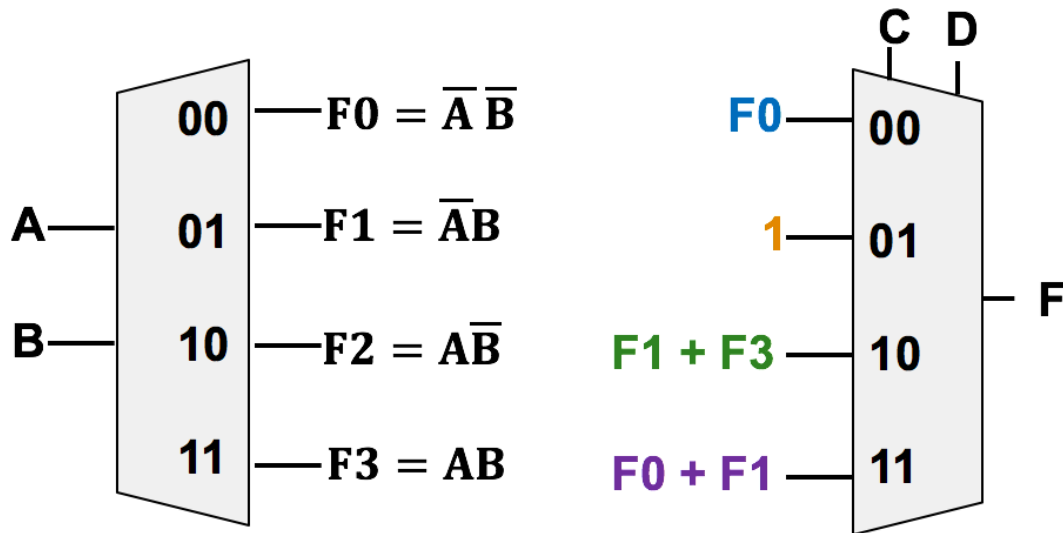


$$F(A, B, C, D) = \bar{C}\bar{D}(F0) + \bar{C}D(1) + C\bar{D}(F1 + F3) + CD(F0 + F1)$$

$$F(A, B, C, D) = \bar{C}\bar{D}(\bar{A}\bar{B}) + \bar{C}D(1) + C\bar{D}(\bar{A}B + AB) + CD(\bar{A}\bar{B} + \bar{A}B)$$

$$F(A, B, C, D) = \bar{C}\bar{D}\bar{A}\bar{B} + \bar{C}D + C\bar{D}\bar{A}B + C\bar{D}AB + CD\bar{A}\bar{B} + CD\bar{A}B$$

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + ABC\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BCD$$

f)

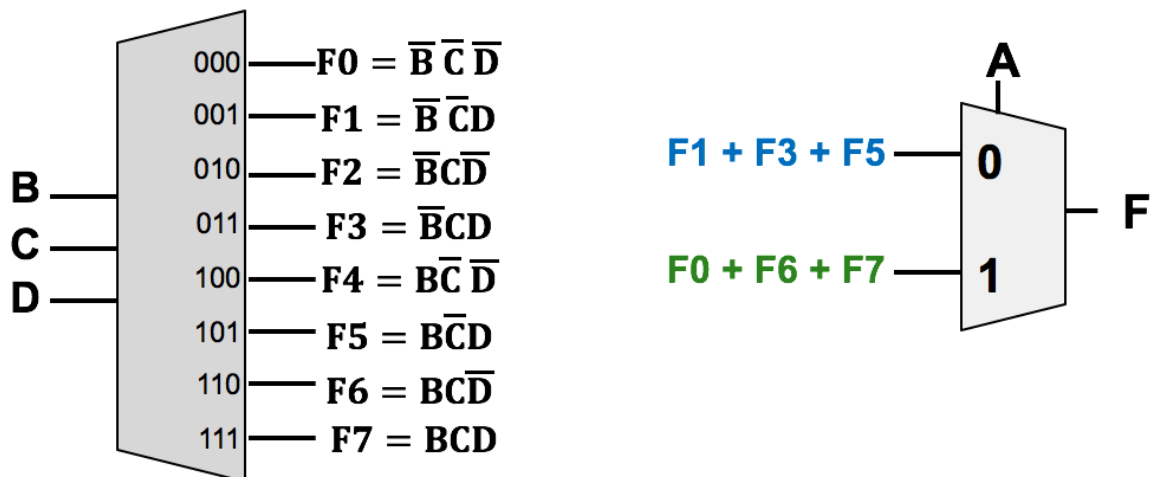


$$F(A, B, C, D) = \bar{A}(F1 + F3 + F5) + A(F0 + F6 + F7)$$

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}(\bar{B}\bar{C}D + \bar{B}CD + B\bar{C}D) + A(\bar{B}\bar{C}\bar{D} + BC\bar{D} + BCD)$$

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}D + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + ABC\bar{D} + ABCD$$

g)

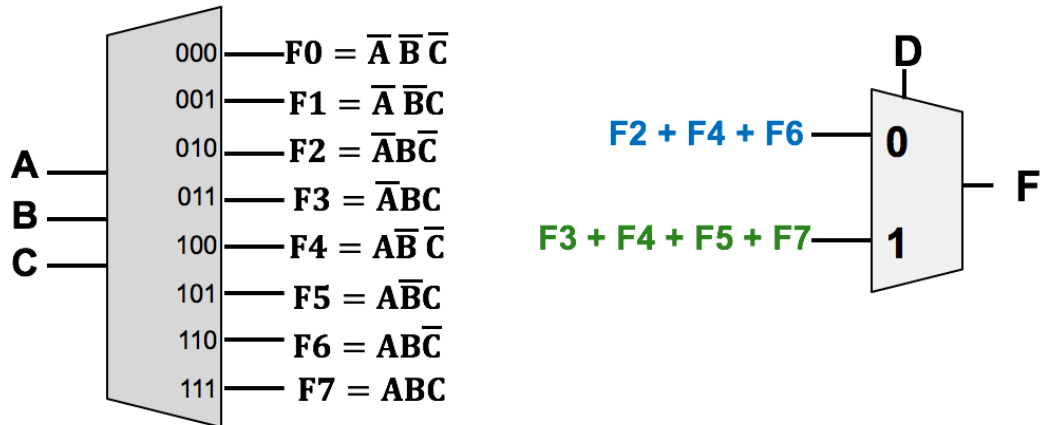


$$F(A, B, C, D) = \bar{D}(F2 + F4 + F6) + D(F3 + F4 + F5 + F7)$$

$$F(A, B, C, D) = \bar{D}(\bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC) + D(\bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABC)$$

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + ABC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}CD + ABCD$$

h)

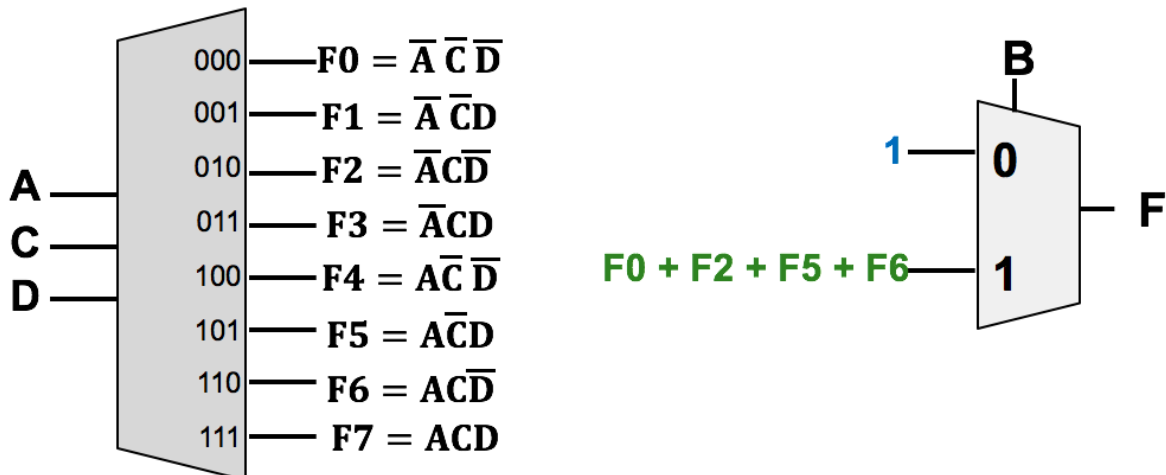

$$F(A, B, C, D) = \bar{B}(1) + B(F0 + F2 + F5 + F6)$$

$$F(A, B, C, D) = \bar{B} + B(\bar{A} \bar{C} \bar{D} + \bar{A} C \bar{D} + A \bar{C} D + A C \bar{D})$$

$$F(A, B, C, D) = \bar{B} + B\bar{A} \bar{C} \bar{D} + B\bar{A} C \bar{D} + BA \bar{C} D + BAC \bar{D}$$

$$F(A, B, C, D) = \bar{B} + \bar{A}B \bar{C} \bar{D} + \bar{A}BC \bar{D} + AB \bar{C} D + ABC \bar{D}$$