



Laboratório de Circuitos Lógicos - 10º Experimento

MÁQUINA DE ESTADOS

OBJETIVO: Projetar e montar uma máquina de estados do tipo Moore que atenda aos requerimentos de um controle semafórico de trânsito de carros e pedestres.

1. INTRODUÇÃO TEÓRICA

1.1. IMPLEMENTAÇÃO DE CIRCUITOS COMBINACIONAIS E MÁQUINAS DE ESTADO COM MEMÓRIA ROM

Qualquer função lógica combinacional pode ser sintetizada com o uso da técnica LUT (*Look Up Table*), na qual é necessária apenas a programação de uma memória ROM (*Read Only Memory*) com a tabela verdade desejada. Os sinais de entrada definem o endereçamento da memória, e seu conteúdo define os sinais de saída.

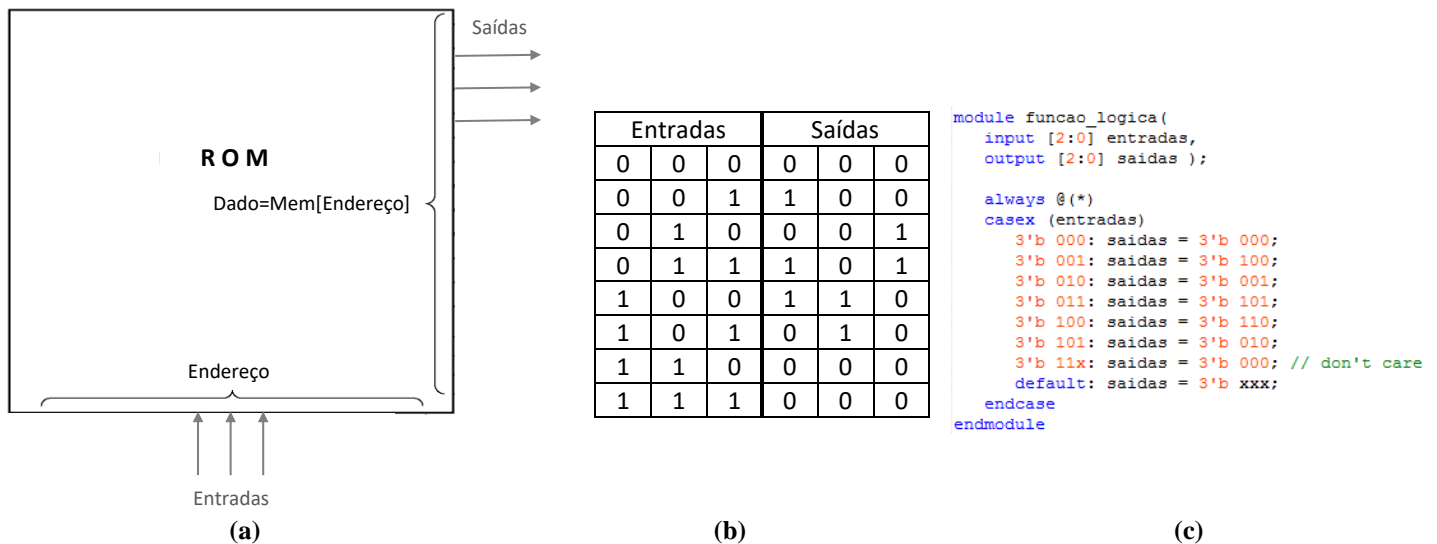


Figura 1: Implementação de funções lógicas por meio de memória ROM e em Verilog

A linguagem de descrição de hardware Verilog permite a implementação de tabelas verdades de forma bastante simplificada, conforme listagem apresentada na **Figura 1(c)** o qual pode ser compilado e criado um bloco para ser utilizado em desenhos esquemáticos.

A **Figura 2** apresenta o diagrama em blocos de uma máquina de estados, onde as funções lógicas de próximo estado e saídas, bem como o tamanho do registrador de estado atual devem ser definidos de acordo com o problema dado.

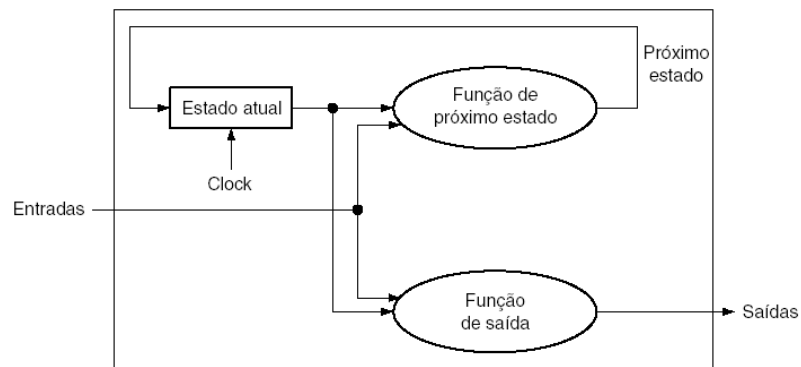


Figura 2: Implementação de uma máquina de estados através da especificação das funções de transição e de saída

Considerando que qualquer função lógica combinacional pode ser implementada de maneira simples com o uso de uma tabela, pode-se construir qualquer máquina de estados com o uso de uma memória ROM. Reduzindo o esforço de projeto dos circuitos de transição e de saída a uma simples programação desta memória, conforme mostrado na figura 3.

 


Figura 3: Implementação de uma máquina de estados através da programação de uma memória ROM

No exemplo mostrado na **Figura 3**, utiliza-se um registrador de estados de 4 bits, possibilitando a definição de uma máquina de até 16 estados. Está definido também 3 sinais de entradas (X,Y,Z) e 5 sinais de saída (A,B,C,D,E). Os sinais NS correspondem ao próximo estado (*Next State*) a ser assumido pela máquina, dadas as entradas e o estado atual (S). A memória ROM possuirá então $2^{(3+4)}=128$ posições de 9 bits em cada endereço, sendo que apenas algumas delas serão efetivamente utilizadas dependendo do problema.

Uma das formas de se realizar a temporização desejada para as transições é através da definição da frequência do sinal de *clock*.



1.2. CLOCK E TEMPORIZAÇÃO

Os sistemas síncronos implementam máquinas de estado tendo um sinal de relógio (*clock*) como referência para as mudanças de estados. Em experimentos anteriores foram vistos como fazer a divisão de um *clock* a fim de gerar sinais com frequência menor. Os kits DE2 e DE-70 possuem um sinal de *clock* nativo de 50MHz (CLOCK_50) que está disponível ao FPGA. É fornecido no Moodle a implementação em Verilog de um divisor de frequências programável, listado na figura 4.

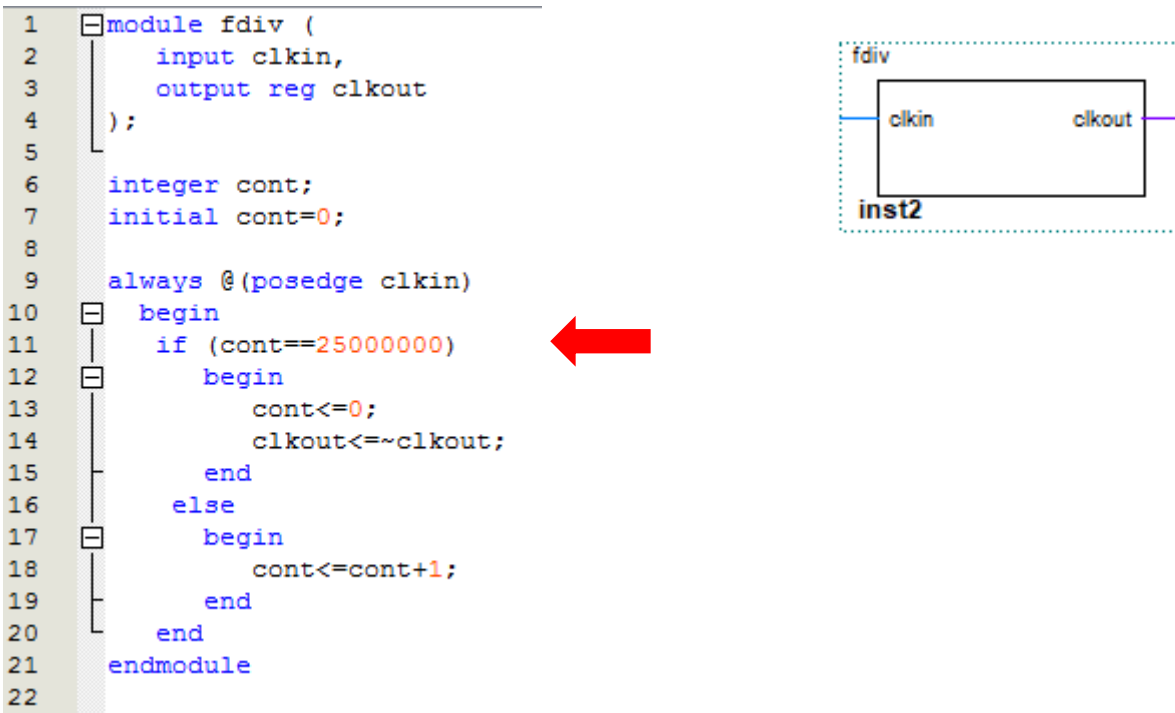


Figura 4: Divisor de Frequência em Verilog

Neste experimento será necessária a implementação de temporizadores que utilizam frequências de *clock* muito menores que 50MHz. Deste modo o valor a ser colocado na linha 11 deve ser calculado de acordo com o valor da frequência de entrada `clkin` e frequência desejada `clkout`.



1.3. GENERAL PURPOSE INPUT OUTPUT – GPIO

Geralmente os modernos sistemas digitais possuem interfaces que facilitam sua conexão com o mundo externo. A GPIO é um exemplo que interface que permite acesso direto aos pinos do chip FPGA através de circuitos de proteção internos. O kit de desenvolvimento DE2 possui dois conectores padrão IDE para este tipo de conexão, apresentados na figura 5, denominados GPIO_0 e GPIO_1.

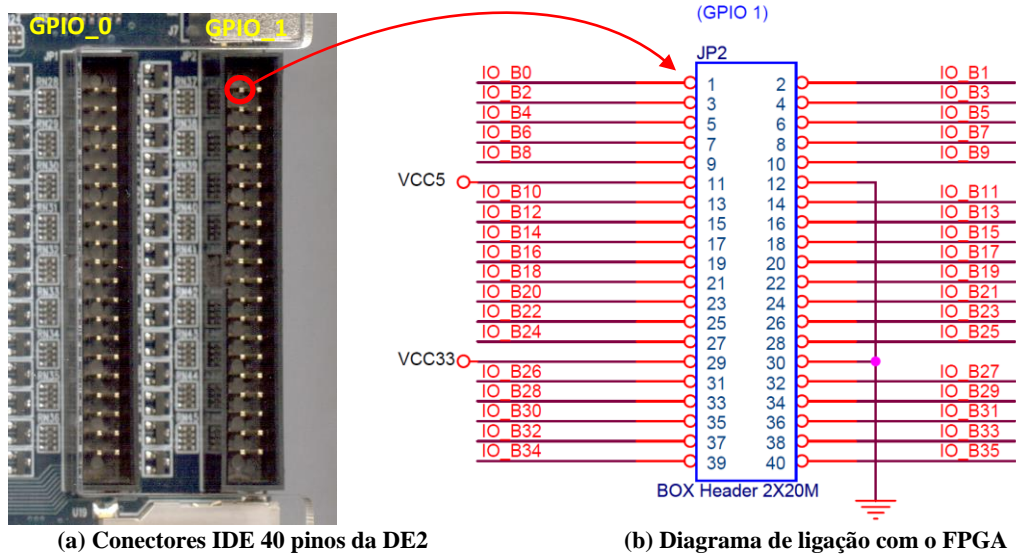


Figura 5: Terminais GPIO_1 do kit DE2

Cada interface possui 40 pinos, sendo um +5V (VCC5), +3.3V (VCC33) e dois terras, disponibilizando 36 pinos para IO do circuito implementado na FPGA. Assim, o pino indicado na **Figura 5(a)** corresponde ao pino IO_B0 que é mapeado para o nome GPIO_1[0] no Quartus-II.

1.4. DIODO EMISSOR DE LUZ (LED)

Os LEDs são diodos que, quando diretamente polarizados, emitem luz. O símbolo e correta utilização de um LED é mostrado na **Figura 6**.

É importante notar que o componente **queimará** caso seja percorrido por uma corrente superior a 20 mA. Logo, deve-se usar um resistor limitador que é calculado de acordo com a tensão Vcc, considerando uma queda de tensão de aproximadamente 2V sobre o LED. Use um resistor de 470Ω para obter maior brilho.

 



Figura 6: Diodo Emissor de Luz
LEMBRE-SE DE LIGAR O TERRA DO CIRCUITO AO TERRA DA DE2 (pino 12)!!!



 2. PARTE EXPERIMENTAL

Projete e implemente um controlador de semáforo de carros e pedestres com as seguintes características:

O controle possui cinco sinais de saída, três lâmpadas para o semáforo de carros (Verde, Amarelo e Vermelho) e duas lâmpadas para o semáforo de pedestre (Verde e Vermelho), de acordo com a **Figura 7**, um sinal de entrada *A* que indica o estado de funcionamento dos semáforos (Normal ou Atenção) e um botão de *Reset* que reinicializa o sistema. Use um sinal de *clock* de 1Hz.



(a) (b)
Figura 7: Semáforos (a) carros (b) pedestre

Se o sinal $A = 0$, os semáforos apresentam funcionamento normal, com a seguinte sequência de acendimento das luzes em cada Etapa: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,...:

Etapa	Semáforo de carros	Semáforo de pedestres	Tempo
1	Verde	Vermelho	6 segundos
2	Amarelo	Vermelho	1 segundos
3	Vermelho	Verde	4 segundos
4	Vermelho	Vermelho piscando	5 segundos
5	Amarelo piscando	Apagado	indefinido

Se o sinal $A = 1$ for acionado, o semáforo de carros apresenta o funcionamento de atenção, onde apenas a lâmpada Amarela permanece piscando indefinidamente com frequência de **1 Hz**, e o semáforo de pedestre permanece apagado, conforme Etapa 5.

Durante qualquer uma das Etapas, os semáforos voltam ao estado de inicial (Etapa 1) caso o botão de *Reset* seja pressionado.

Projete e implemente um modelo desses semáforos de trânsito utilizando uma máquina de estados e flip-flops do tipo D.

- 2.1) Desenhe o diagrama de estados completo, apresente a listagem do conteúdo da memória ROM. Desenhe o esquemático do circuito e sua simulação temporal e funcional por forma de onda no Quartus-II (**Pré-Projeto 1**).

Dica: para a simulação ocorrer em um intervalo de 100µs retire o divisor de frequências, de modo que seja usada a frequência base de 50MHz e aumente o tempo de simulação Edit/Set End Time...



2.2) Implemente o controle no Kit de desenvolvimento DE2 ou DE2-70 com acionamento de LEDs externos (*protoboard*) à placa através do conector GPIO_1, nos pinos 0, 1, 2, 3 e 4. Considere a chave de entrada A como SW[0] e o botão de *reset* como o KEY[0] de acordo com o diagrama em blocos sugerido abaixo. Filme o funcionamento em todas as situações e coloque o link no relatório (**Pós-Experimento 1**).

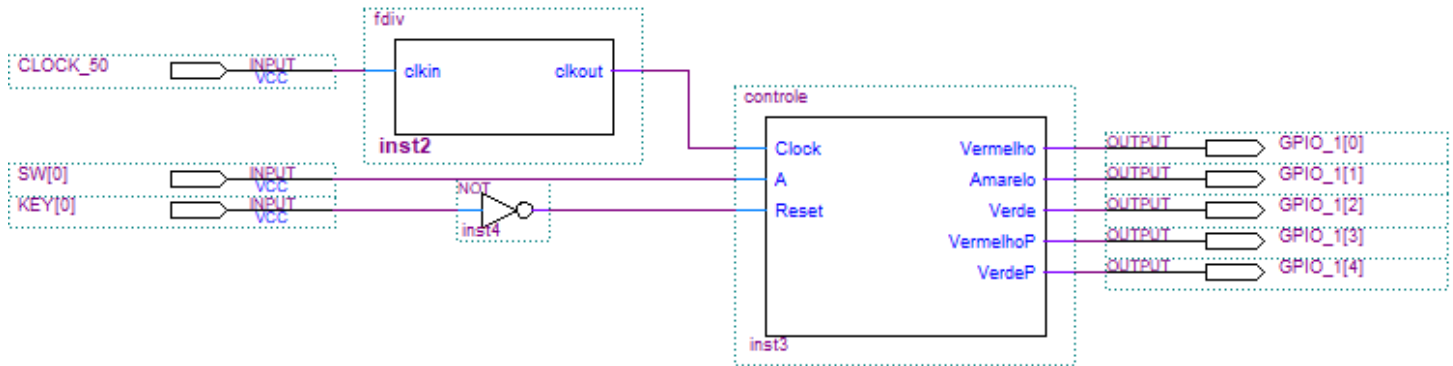


Figura 8: Sugestão de implementação de interfaceamento com o kit DE2

3. SUMÁRIO

Neste experimento os conceitos de máquina de estado e temporizadores são aplicados na construção de um sistema controlador de semáforo de trânsito para carros e pedestres.

4. EQUIPAMENTOS E MATERIAL

- *Software Quartus-II v13.0 SP1*
- Kit desenvolvimento FPGA DE2 ou DE2-70 Intel
- *Protoboard* externo
- *Pendrive* com o projeto
- 5 resistores 470Ω 1/4W
- LEDs de 5mm: 2 Vermelhos, 2 Verdes e 1 Amarelo
- 6 Fios com conectores macho-fêmea (figura ao lado, para facilitar a ligação do conector GPIO da DE2 com o protoboard)





5. TESTE DE AUTOAVALIAÇÃO

Nos itens abaixo marque V (verdadeiro) ou F (falso).

1. () Em uma máquina de Moore as saídas dependem unicamente das entradas.
2. () Em uma máquina de Mealy os estados dependem das entradas
3. () Em uma máquina de Moore o próximo estado depende unicamente do estado atual.
4. () Em uma máquina de Mealy as saídas dependem unicamente da transição entre os estados.
5. () Uma máquina de Mealy sempre produz um circuito mais complexo que uma máquina de Moore para um mesmo problema.
6. () O diagrama de estados define o tipo de máquina a ser usada na sua implementação.
7. () Em uma máquina Mealy as saídas dependem do estado atual e das saídas passadas.
8. () O diagrama de estados de uma máquina Mealy as transições entre os estados são relacionadas às saídas.
9. () As transições em uma máquina Moore são definidas apenas pelas entradas.
10. () Todo sistema digital síncrono pode ser sintetizado tanto por Mealy quanto por Moore.