

CIRCUITOS DIGITAIS


CODIFICADORES

Prof. Marcelo Grandi Mandelli

`mgmandelli@unb.br`


Codificadores

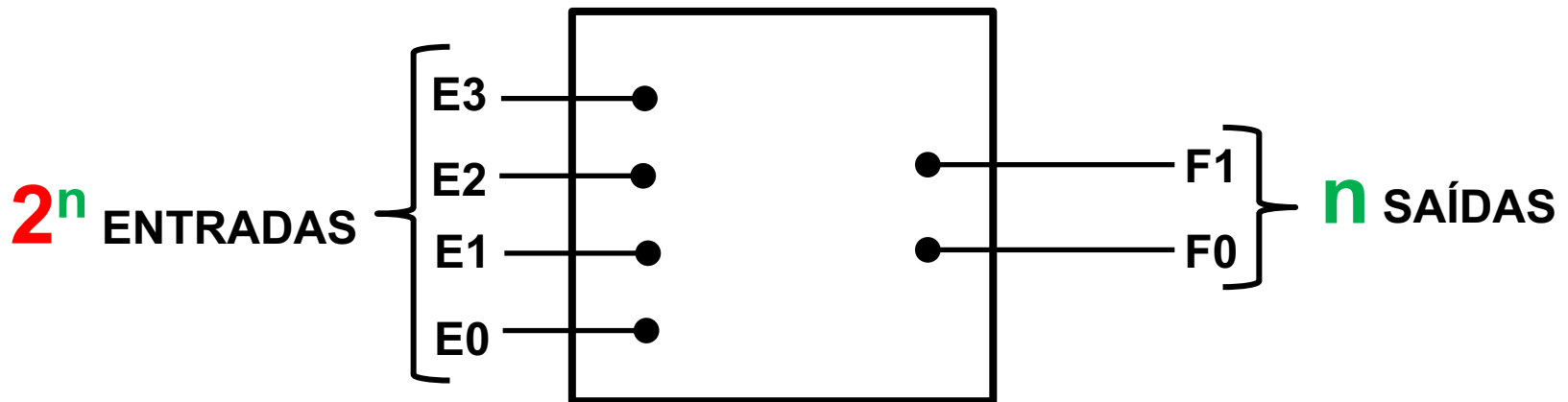- Tem por objetivo reduzir o tamanho de uma palavra ou vetor binário sem perder a informação contida no mesmo



Codificadores

□ Codificador 4:2

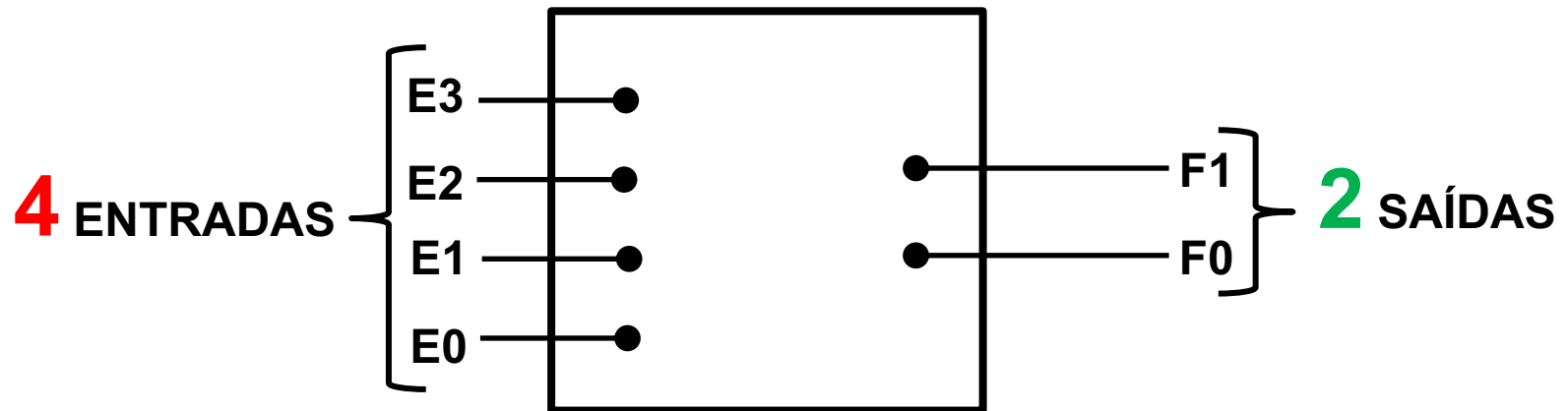


Codificadores

□ Codificador **4:2**

**Somente uma entrada
ativa por vez!**

| E3 | E2 | E1 | E0 | F1 | F0 |
|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

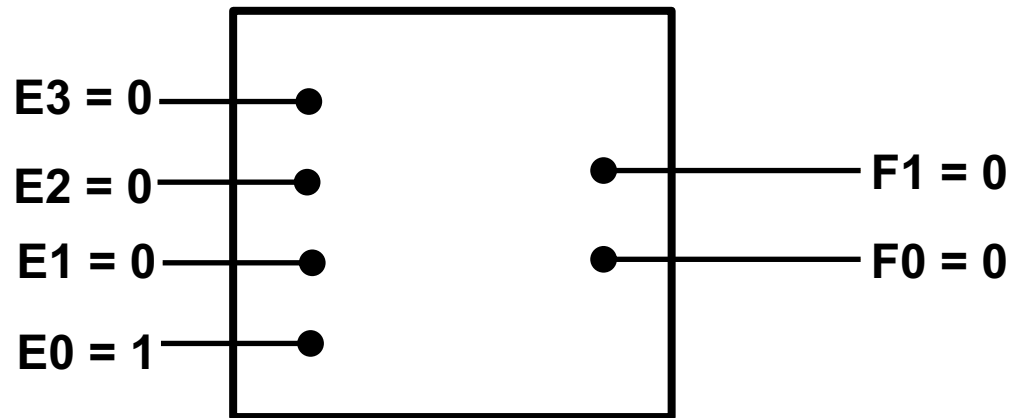


Codificadores

□ Codificador 4:2



| E3 | E2 | E1 | E0 | F1 | F0 |
|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

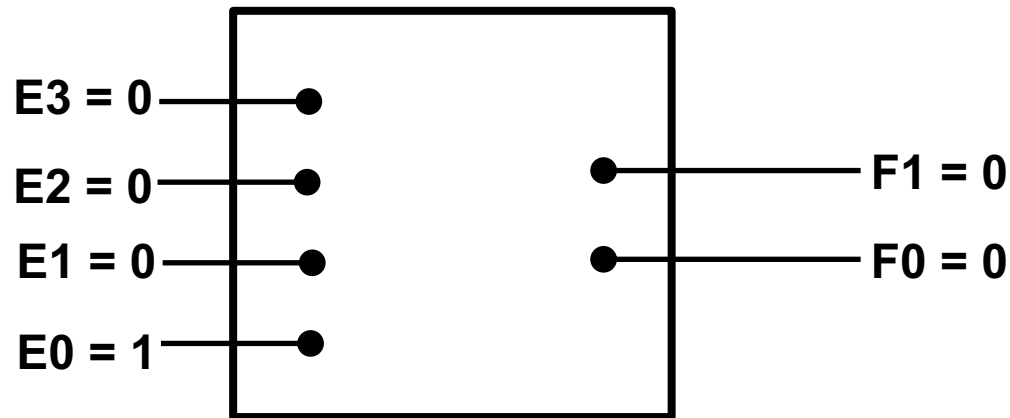


Codificadores

□ Codificador 4:2




| E3 | E2 | E1 | E0 | F1 | F0 |
|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

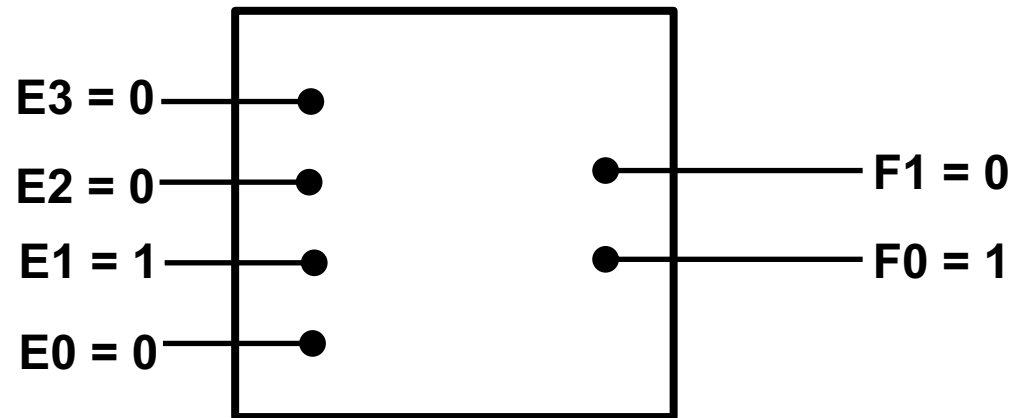

Codificadores

□ Codificador **4:2**


| E3 | E2 | E1 | E0 | F1 | F0 |
|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

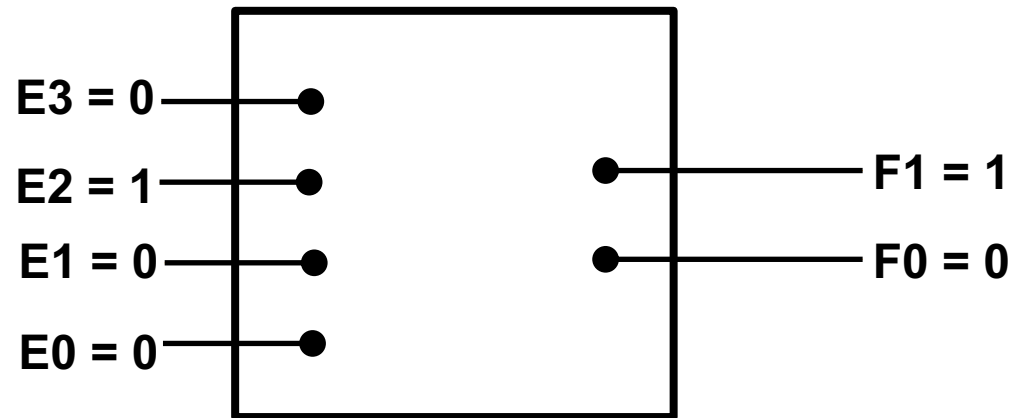

Codificadores


□ Codificador **4:2**

| E3 | E2 | E1 | E0 | F1 | F0 |
|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

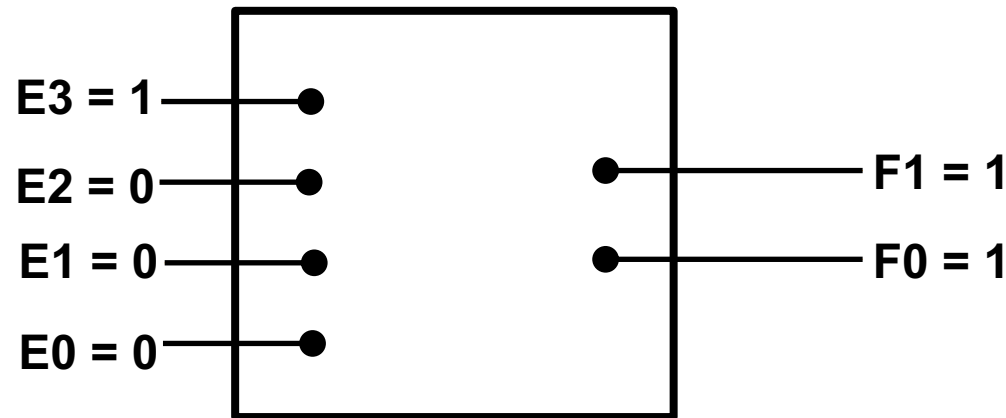

Codificadores

□ Codificador 4:2

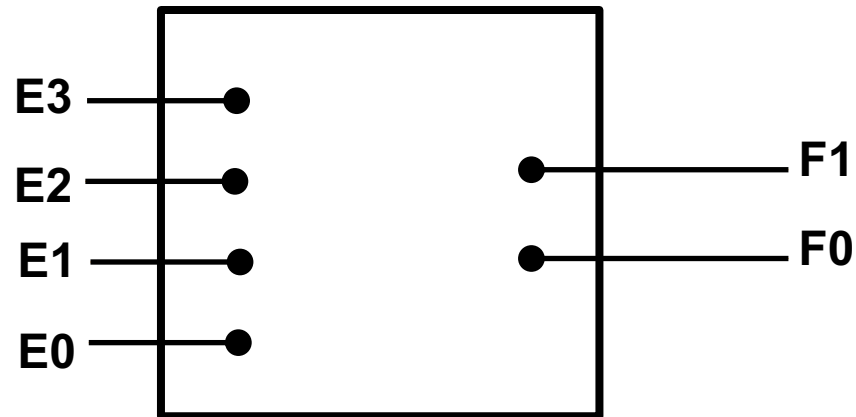

| E3 | E2 | E1 | E0 | F1 | F0 |
|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

$$F1 = E2 + E3$$

$$F0 = E1 + E3$$

Codificadores

□ Codificador 4:2

| | | E1E0 | | | |
|------|----|------|----|----|----|
| | | 00 | 01 | 11 | 10 |
| E3E2 | 00 | X | 0 | X | 0 |
| | 01 | 1 | X | X | X |
| | 11 | X | X | X | X |
| | 10 | 1 | X | X | X |

| E3 | E2 | E1 | E0 | F1 | F0 |
|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

$$F1 = E2 + E3$$

Codificadores

□ Codificador 4:2


| | | E1E0 | | | |
|------|----|------|----|----|----|
| | | 00 | 01 | 11 | 10 |
| E3E2 | 00 | X | 0 | X | 1 |
| | 01 | 0 | X | X | X |
| | 11 | X | X | X | X |
| | 10 | 1 | X | X | X |

| E3 | E2 | E1 | E0 | F1 | F0 |
|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

$$F0 = E1 + E3$$

Codificadores

□ Codificador 8:3

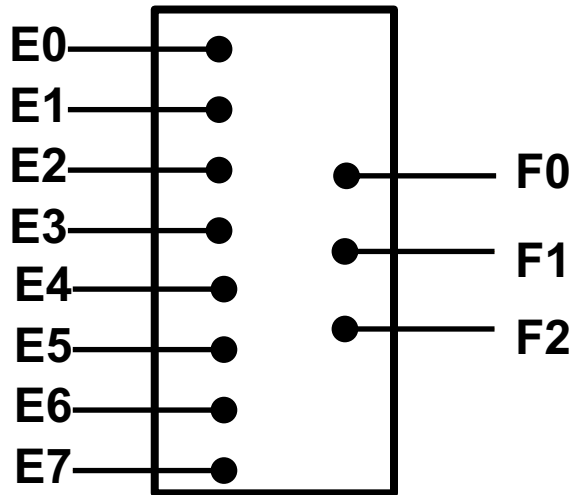


| E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2 | E1 | E0 | F2 | F1 | F0 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

$$F2 = E4 + E5 + E6 + E7$$

$$F1 = E2 + E3 + E6 + E7$$

$$F0 = E1 + E3 + E5 + E7$$


Codificador Decimal para Gray

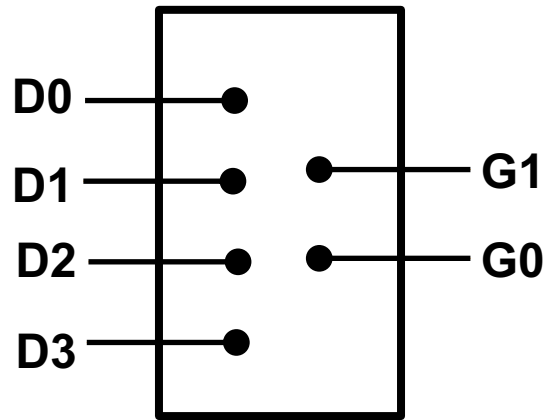

| D3 | D2 | D1 | D0 | G1 | G0 |
|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |


$$G1 = D2 + D3 \quad G0 = D1 + D2$$

Codificador Decimal para BCD

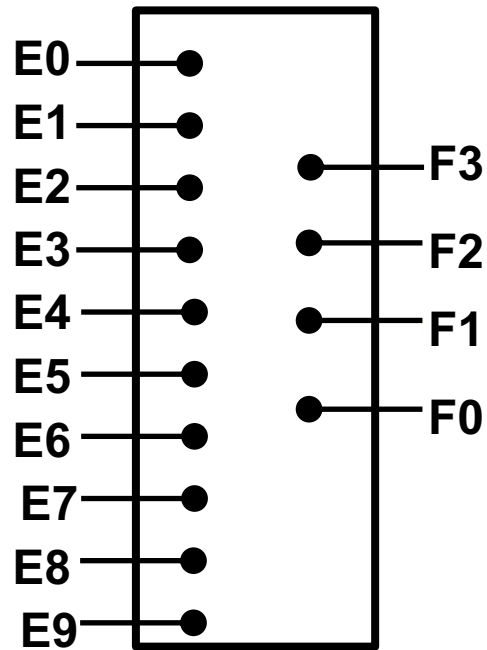

| E0 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | F3 | F2 | F1 | F0 |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Demais casos | | | | | | | | | | X | X | X | X |

Codificador Decimal para BCD

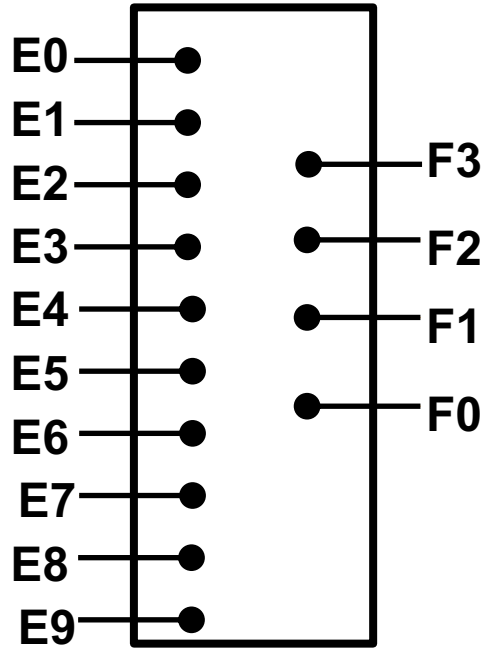

| E0 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | F3 | F2 | F1 | F0 |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Demais casos | | | | | | | | | | X | X | X | X |

$$F3 = E8 + E9$$

$$F2 = E4 + E5 + E6 + E7$$

$$F1 = E2 + E3 + E6 + E7$$


$$F0 = E1 + E3 + E5 + E7 + E9$$

□ Problemas

- Todas entradas iguais a 0 → **valor inválido**
- Mais de uma de entrada iguais a 1 → **valor inválido**


Codificadores com Prioridade

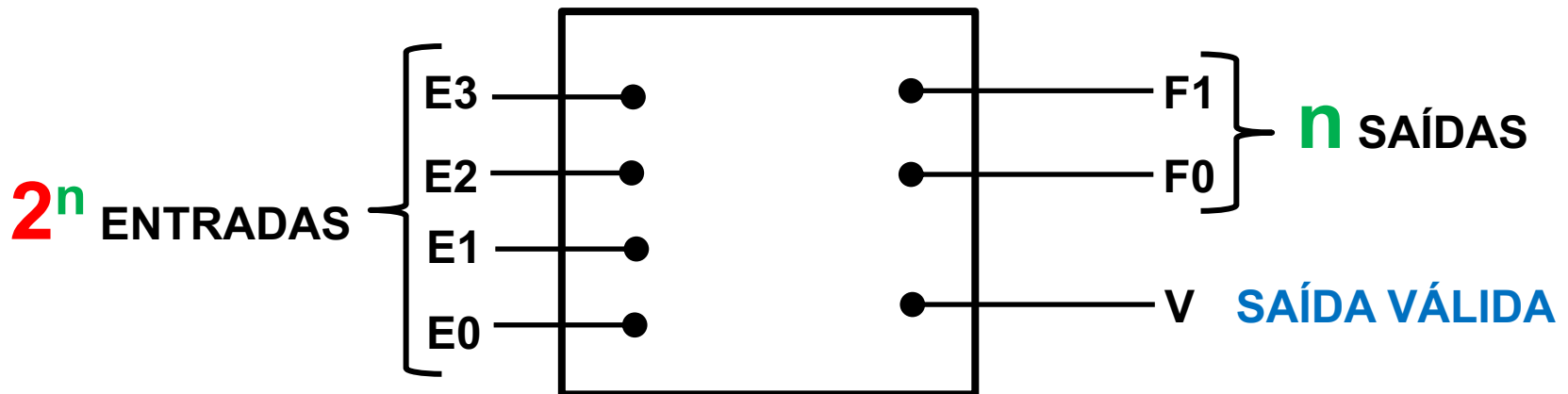- Se duas entradas tem valor 1 ao mesmo tempo, a entrada de bit mais significativo tem prioridade
- Sinal de validade → informa se a saída é válida



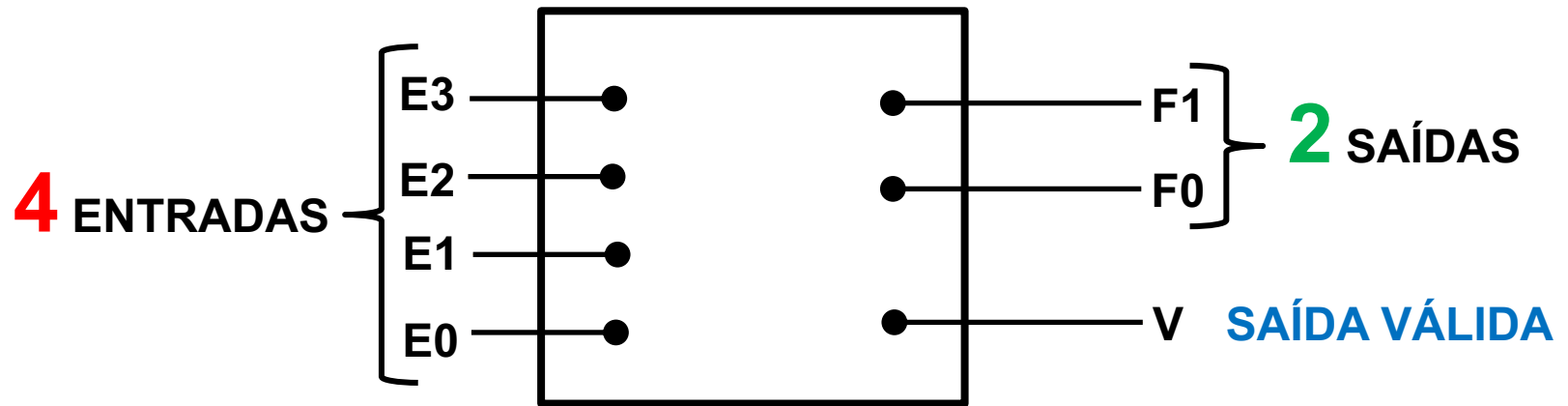
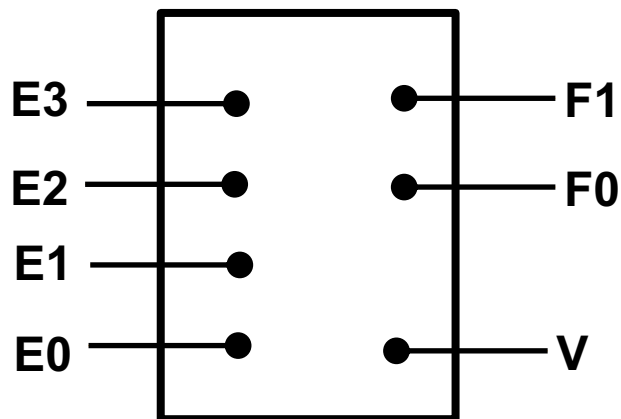
Codificadores com Prioridade

□ Codificador **4:2** com prioridade



Codificadores com Prioridade

□ Codificador **4:2** com prioridade




| E3 | E2 | E1 | E0 | F1 | F0 | V |
|----|----|----|----|----|----|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | X | X | 1 | 0 | 1 |
| 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 |

Saída é válida somente se uma das entradas for igual a 1

Codificadores com Prioridade

❑ Codificador **4:2** com prioridade

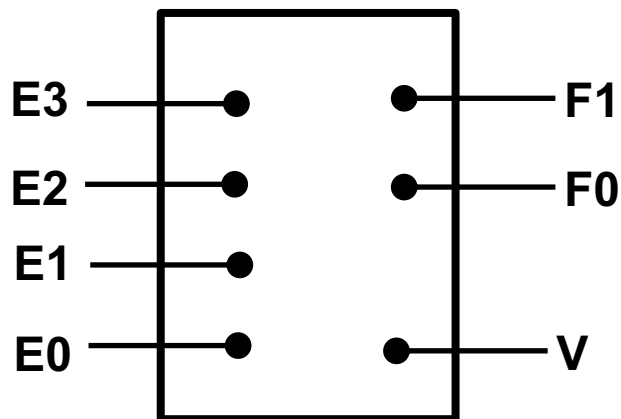


| E3 | E2 | E1 | E0 | F1 | F0 | V |
|----|----|----|----|----|----|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | X | X | 1 | 0 | 1 |
| 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 |

Se mais de duas entradas forem iguais a 1
→ **bit mais significativo tem prioridade**

Codificadores com Prioridade

□ Codificador **4:2** com prioridade

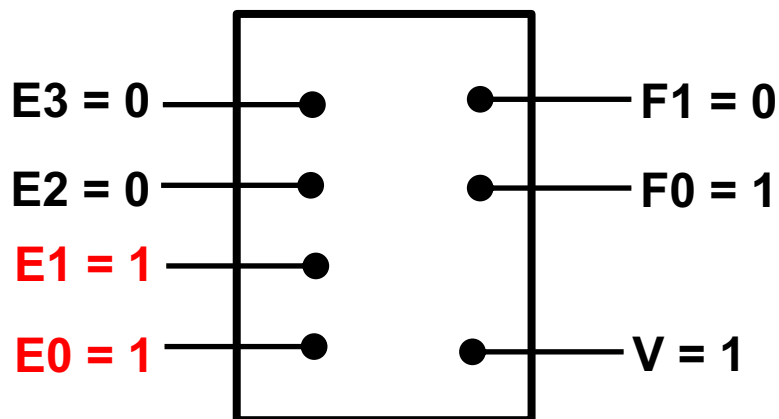


| E3 | E2 | E1 | E0 | F1 | F0 | V |
|----|----|----|----|----|----|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | X | X | 1 | 0 | 1 |
| 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 |

Se mais de duas entradas forem iguais a 1
→ **bit mais significativo tem prioridade**

Codificadores com Prioridade

❑ Codificador **4:2** com prioridade

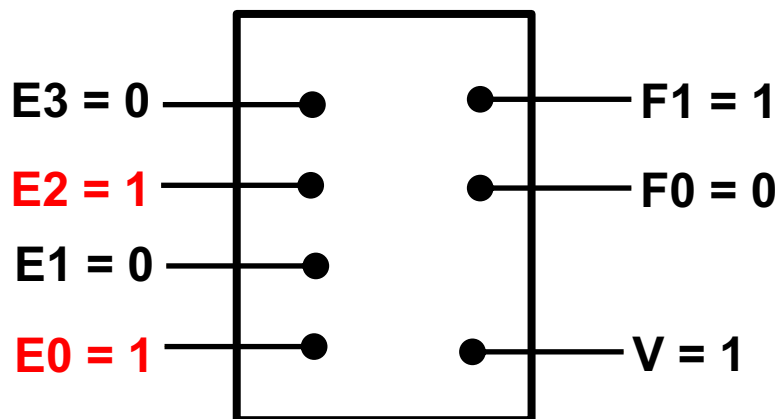


| E3 | E2 | E1 | E0 | F1 | F0 | V |
|----|----|----|----|----|----|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | X | X | 1 | 0 | 1 |
| 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 |

Se mais de duas entradas forem iguais a 1
→ **bit mais significativo tem prioridade**

Codificadores com Prioridade

❑ Codificador **4:2** com prioridade

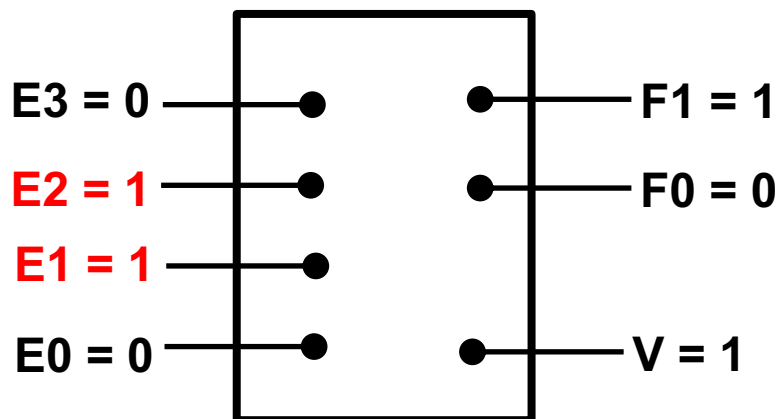


| E3 | E2 | E1 | E0 | F1 | F0 | V |
|----|----|----|----|----|----|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | X | X | 1 | 0 | 1 |
| 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 |

Se mais de duas entradas forem iguais a 1
→ **bit mais significativo tem prioridade**

Codificadores com Prioridade

❑ Codificador **4:2** com prioridade

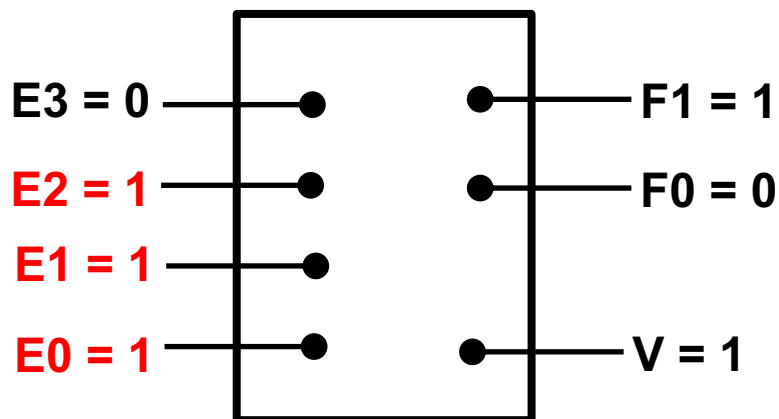


| E3 | E2 | E1 | E0 | F1 | F0 | V |
|----|----|----|----|----|----|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | X | X | 1 | 0 | 1 |
| 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 |

Se mais de duas entradas forem iguais a 1
→ **bit mais significativo tem prioridade**

Codificadores com Prioridade

❑ Codificador **4:2** com prioridade

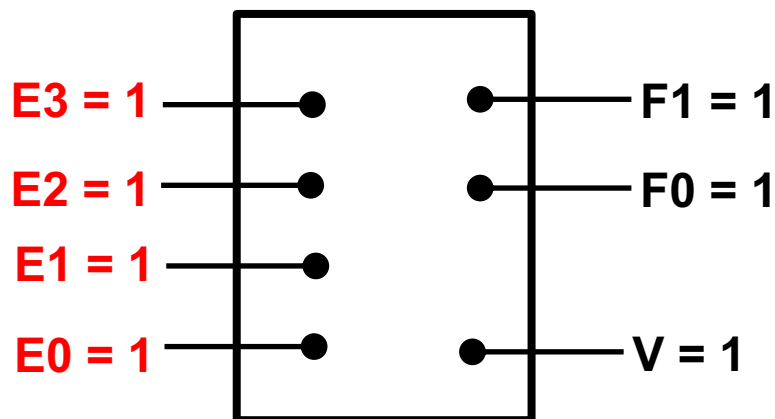

| E3 | E2 | E1 | E0 | F1 | F0 | V |
|----|----|----|----|----|----|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | X | X | 1 | 0 | 1 |
| 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 |

Se mais de duas entradas forem iguais a 1
→ **bit mais significativo tem prioridade**

Codificadores com Prioridade

❑ Codificador **4:2** com prioridade

F1

E1E0

E3E2

| | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----|----|----|----|----|
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| E3 | E2 | E1 | E0 | F1 | F0 | V |
|----|----|----|----|----|----|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | X | X | 1 | 0 | 1 |
| 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 |

$$F1 = E2 + E3$$

Codificadores com Prioridade

□ Codificador **4:2** com prioridade

F0

E1E0

E3E2

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| E3 | E2 | E1 | E0 | F1 | F0 | V |
|----|----|----|----|----|----|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | X | X | 1 | 0 | 1 |
| 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 |

$$F0 = E3 + \overline{E2}E1$$

Codificadores com Prioridade

□ Codificador **4:2** com prioridade

$$V = E3 + E2 + E1 + E0$$

| E3 | E2 | E1 | E0 | F1 | F0 | V |
|----|----|----|----|----|----|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | X | X | 1 | 0 | 1 |
| 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 |

Codificadores com Prioridade

□ Codificador **4:2** com prioridade

