

CIRCUITOS DIGITAIS


DECODIFICADORES

Prof. Marcelo Grandi Mandelli

`mgmandelli@unb.br`


Decodificadores

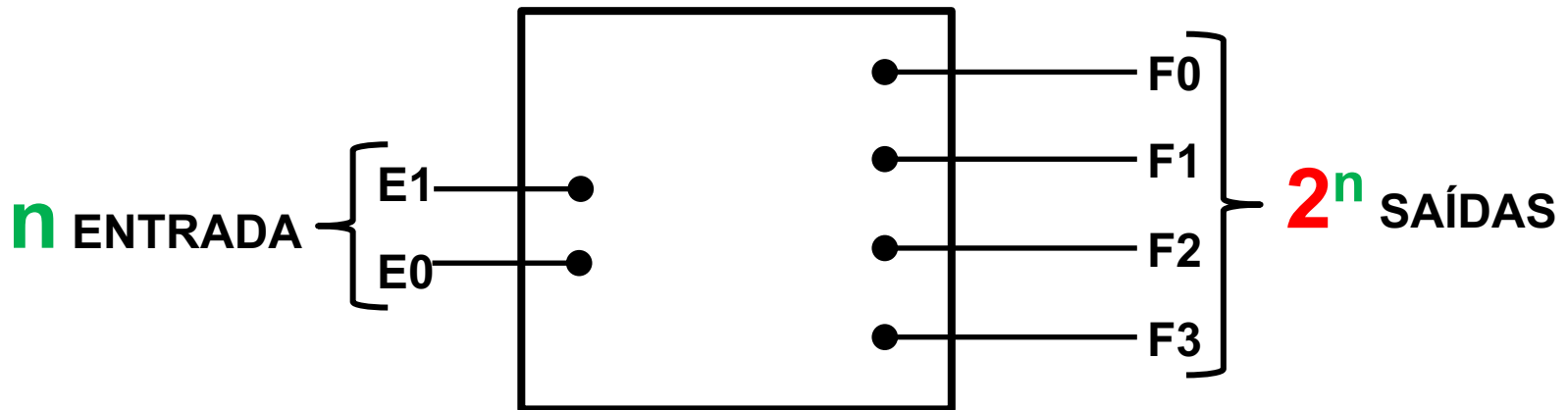- ❑ Função inversa do codificador
- ❑ A informação contida em um vetor binário é repassada a um vetor maior onde apenas um bit será ativado



Decodificadores

□ Decodificador **2:4**

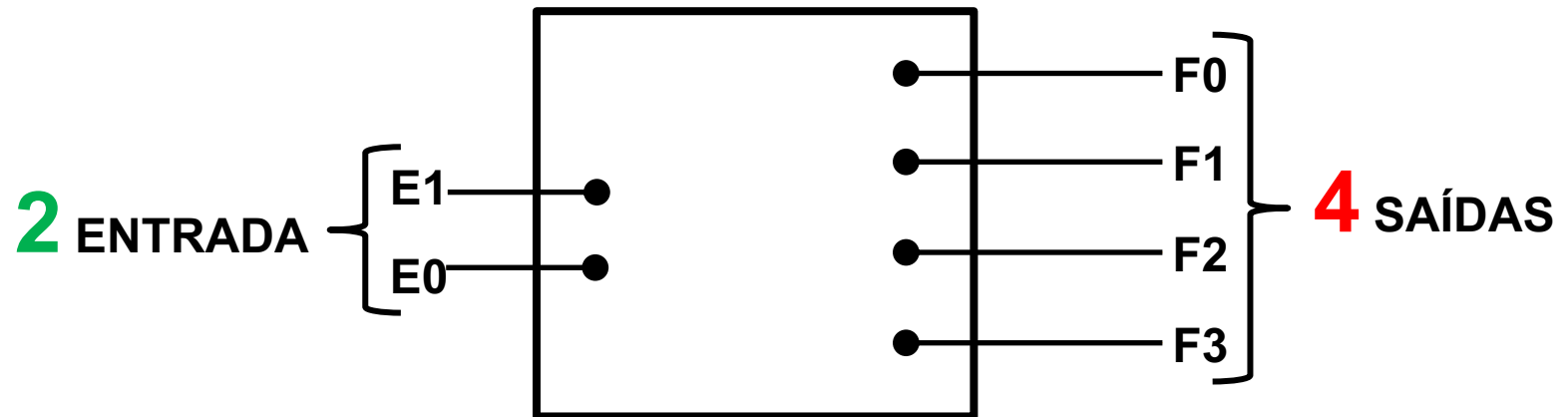


Decodificadores

□ Decodificador 2:4



E1	E0	F0	F1	F2	F3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

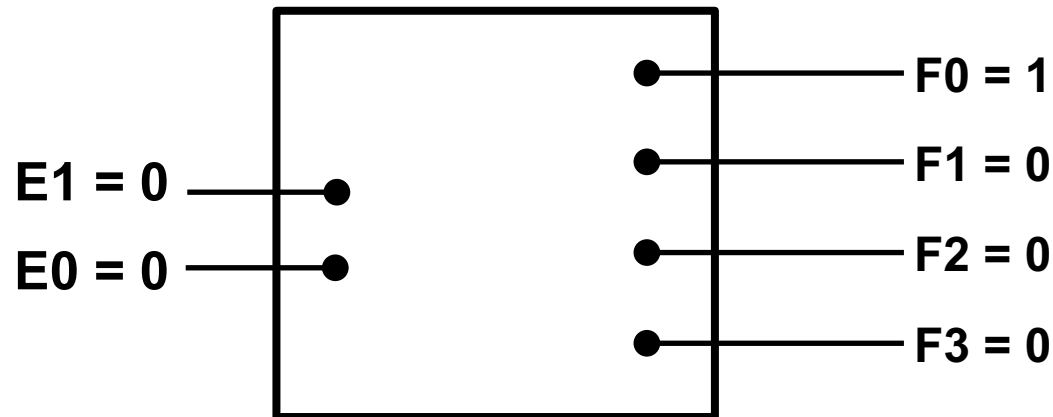


Decodificadores

□ Decodificador **2:4**



E1	E0	F0	F1	F2	F3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

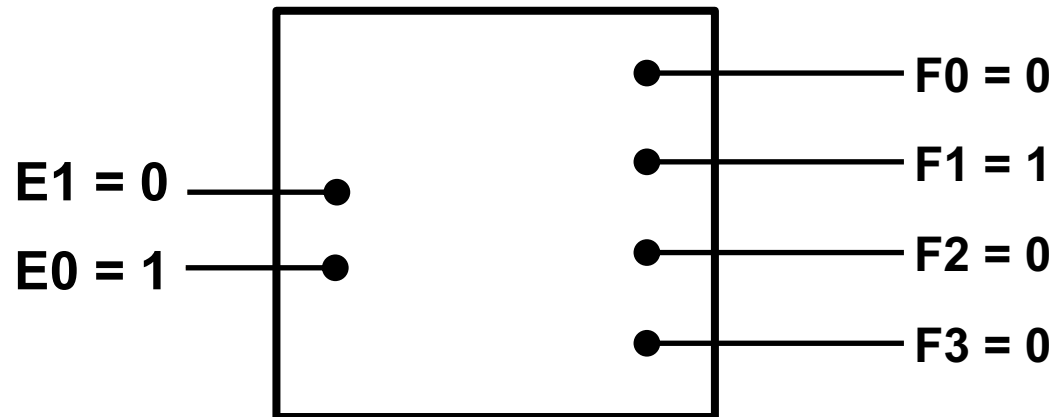


Decodificadores

□ Decodificador **2:4**




E1	E0	F0	F1	F2	F3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

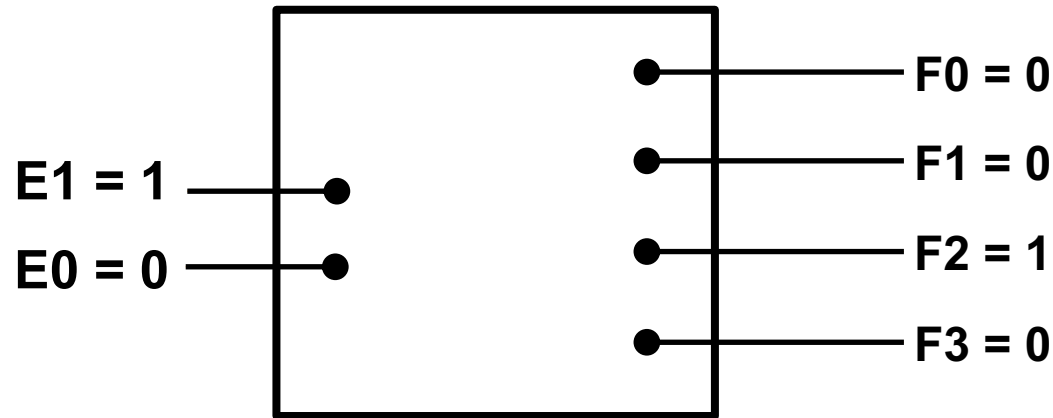

Decodificadores


□ Decodificador **2:4**

E1	E0	F0	F1	F2	F3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

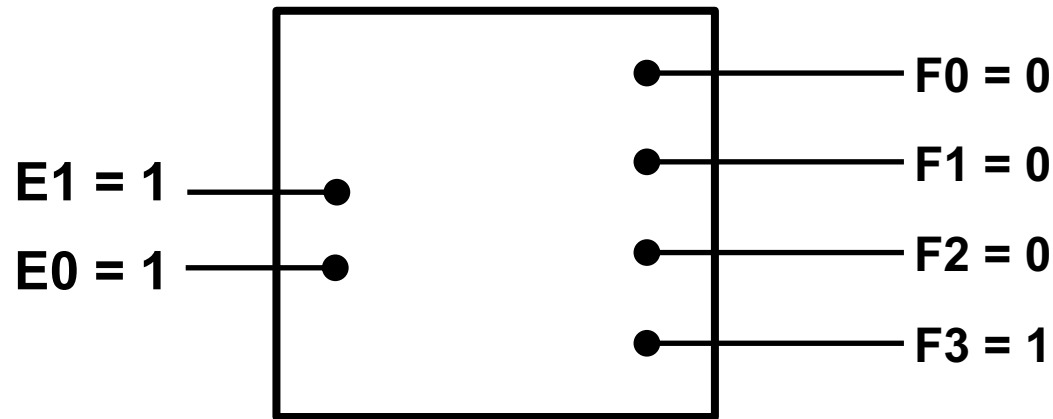

Decodificadores

□ Decodificador 2:4

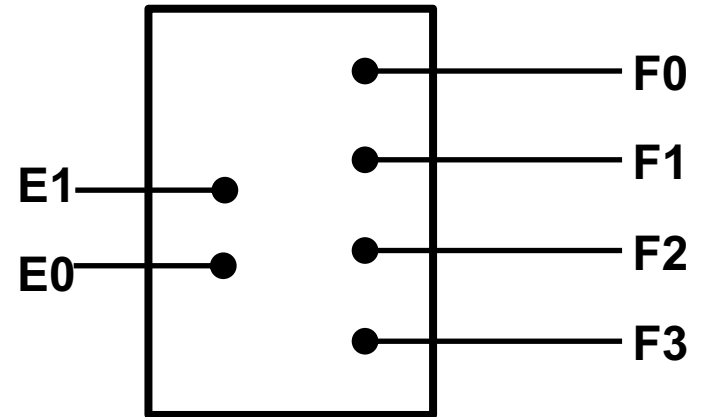

E1	E0	F0	F1	F2	F3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

$$F0 = \overline{E1} \overline{E0}$$

$$F1 = \overline{E1} E0$$


$$F2 = E1 \overline{E0}$$

$$F3 = E1 E0$$

□ saída → mintermo

Decodificadores


□ Decodificador 3:8

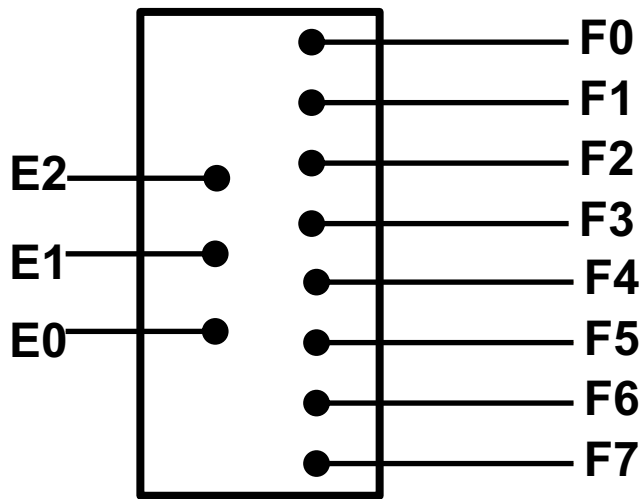

E2	E1	E0	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

$$\begin{aligned} F0 &= \overline{E2} \overline{E1} \overline{E0} & F2 &= \overline{E2} E1 \overline{E0} & F1 &= \overline{E2} \overline{E1} E0 & F3 &= \overline{E2} E1 E0 \\ F4 &= E2 \overline{E1} \overline{E0} & F6 &= E2 E1 \overline{E0} & F5 &= E2 \overline{E1} E0 & F7 &= E2 E1 E0 \end{aligned}$$

Decodificador Gray para Decimal

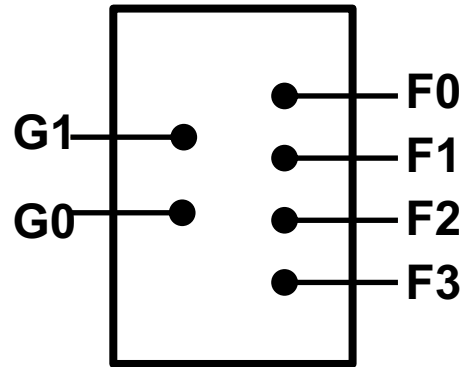

G1	G0	F0	F1	F2	F3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	0	1


$$F0 = \overline{G1} \overline{G0}$$

$$F1 = \overline{G1} G0$$

$$F2 = G1 G0$$


$$F3 = G1 \overline{G0}$$

Decodificador BCD para Decimal

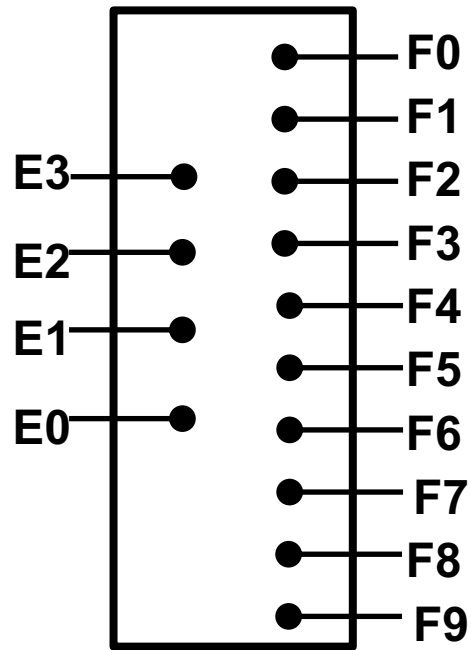

E3	E2	E1	E0	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Decodificador BCD para Decimal

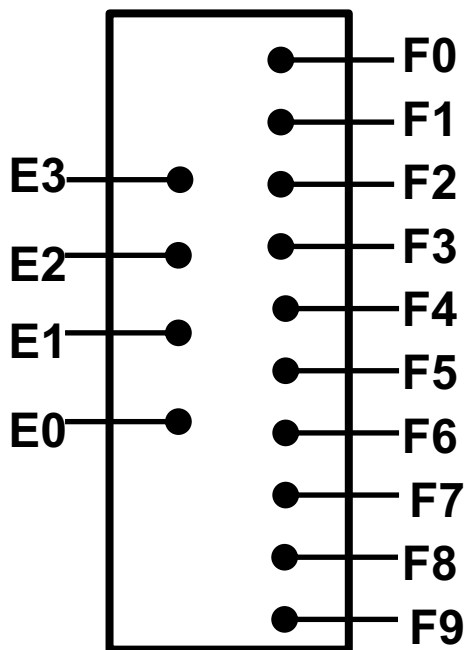

E3	E2	E1	E0	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

$$F0 = \overline{E3} \overline{E2} \overline{E1} \overline{E0}$$

$$F1 = \overline{E3} \overline{E2} \overline{E1} E0$$

$$F2 = \overline{E3} \overline{E2} E1 \overline{E0}$$

$$F3 = \overline{E3} \overline{E2} E1 E0$$

$$F4 = \overline{E3} E2 \overline{E1} \overline{E0}$$

$$F5 = \overline{E3} E2 \overline{E1} E0$$

$$F6 = \overline{E3} E2 E1 \overline{E0}$$


$$F7 = \overline{E3} E2 E1 E0$$

$$F8 = E3 \overline{E2} \overline{E1} \overline{E0}$$

$$F9 = E3 \overline{E2} E1 E0$$

Funções booleanas com DECOD


□ **EXEMPLO:** $F(A, B) = \sum m(0, 2)$

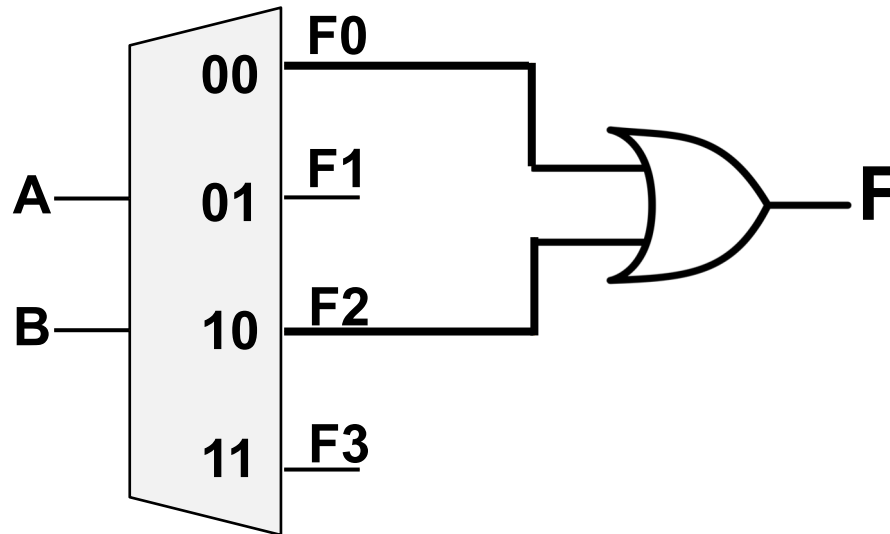

$$F(A, B) = F0 + F2$$

Funções booleanas com DECOD

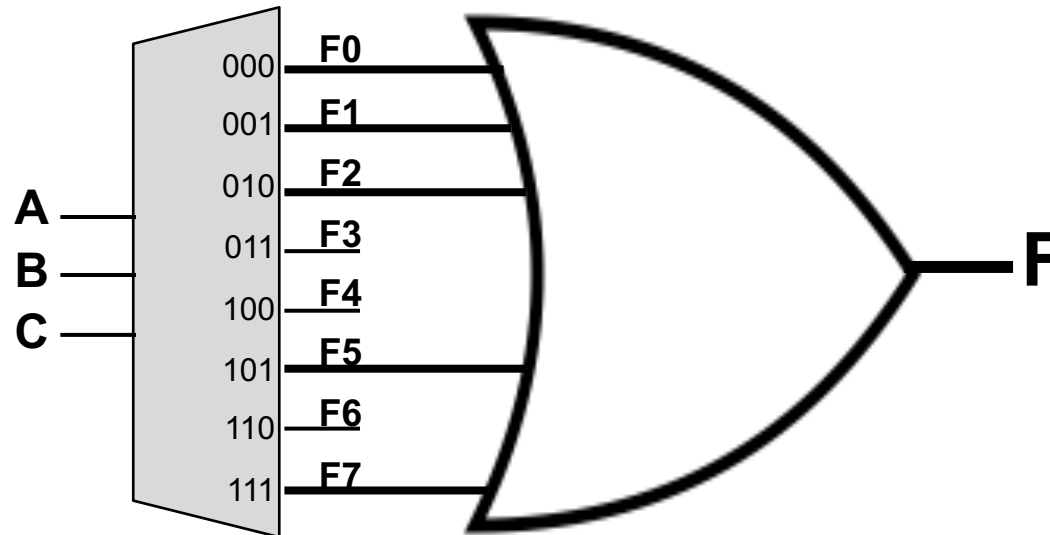
■ **EXEMPLO:** $F(A, B, C) = \sum m(0, 1, 2, 5, 7)$





$$F(A, B, C) = F0 + F1 + F2 + F5 + F7$$

Funções booleanas com DECOD

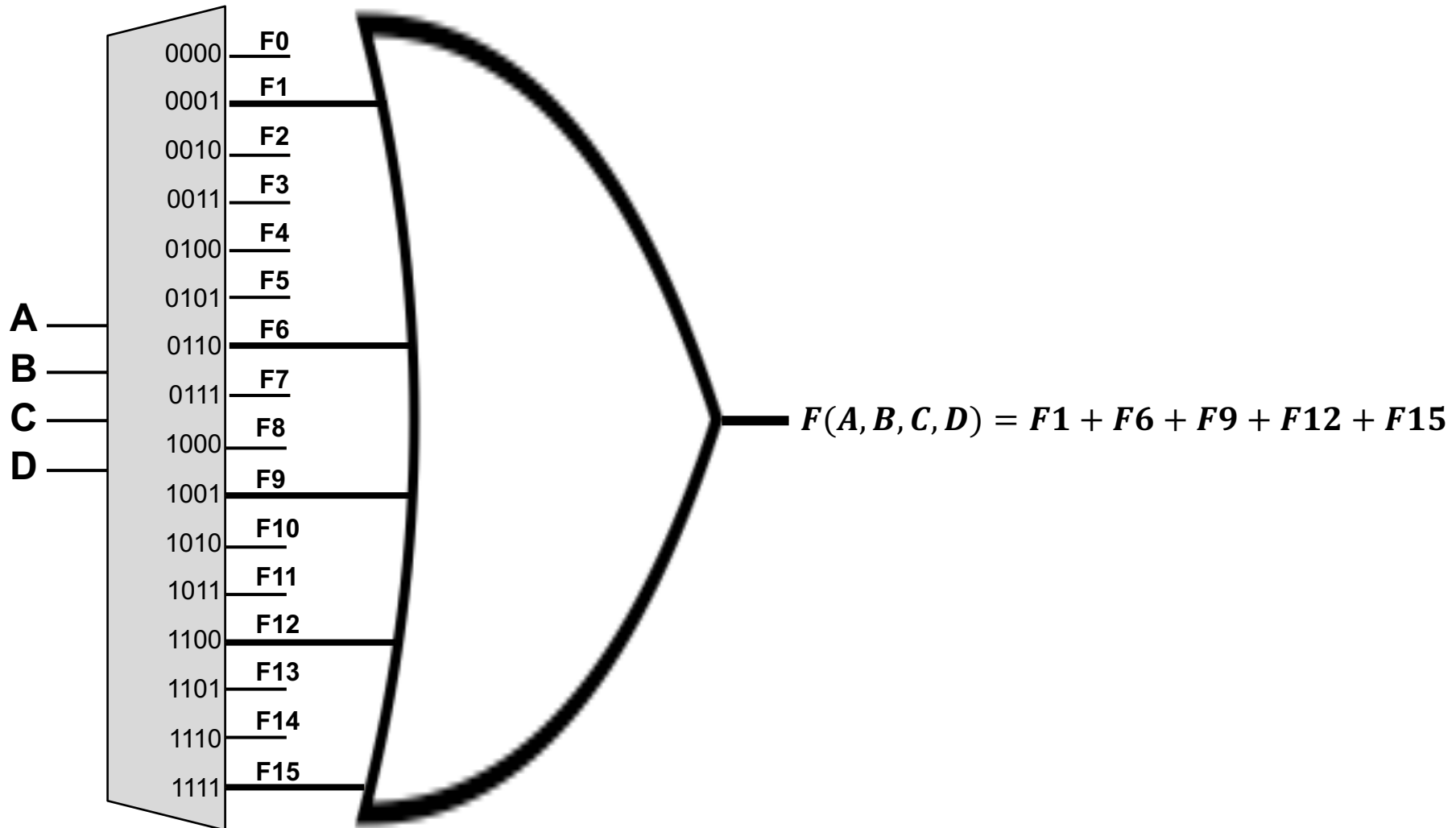
❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 6, 9, 12, 15)$



Display de 7 segmentos

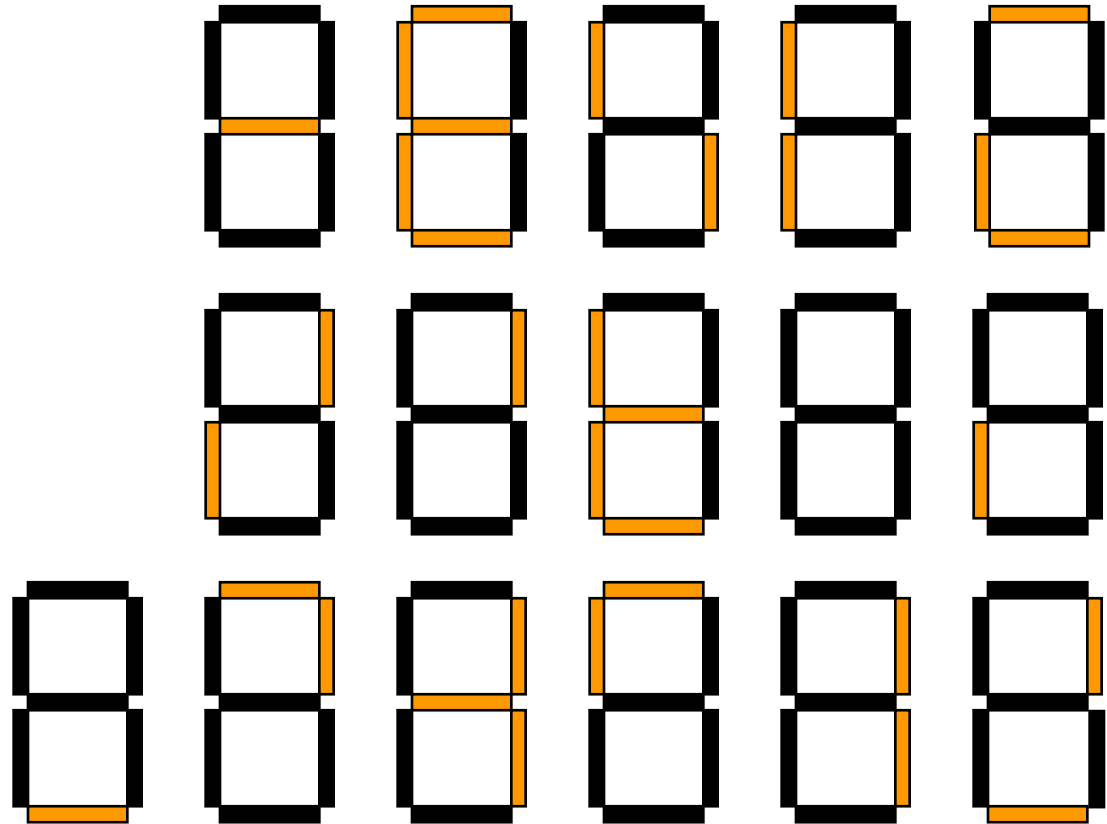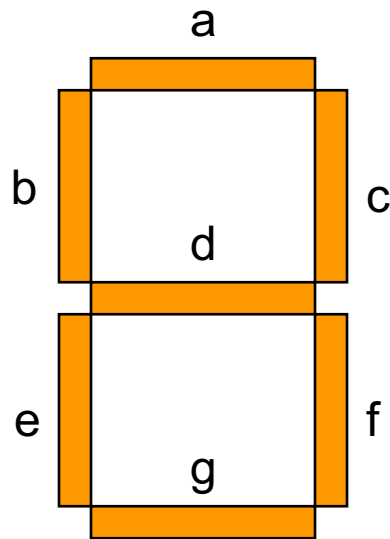

Decodificador BCD/display de 7 seg.

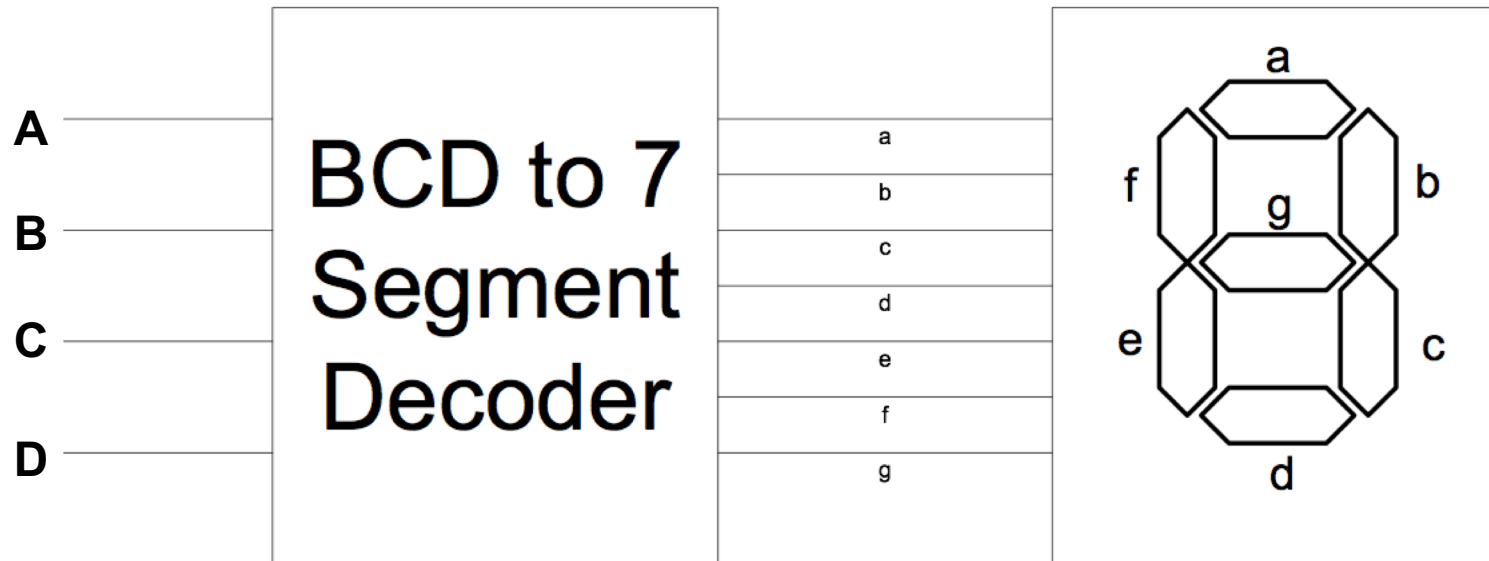

Números possíveis e sua representação em display de 7 segmentos


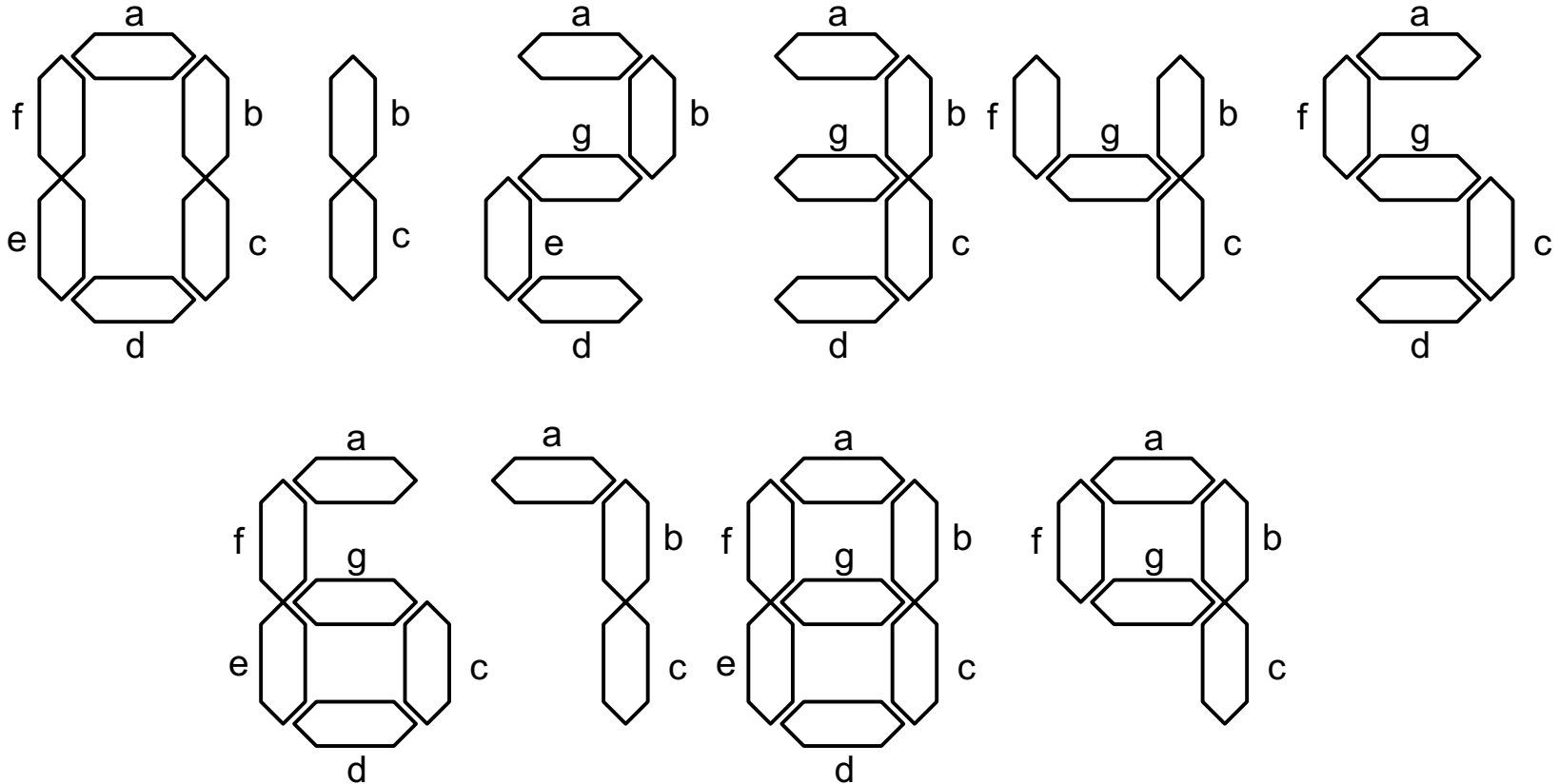


Tabela Verdade

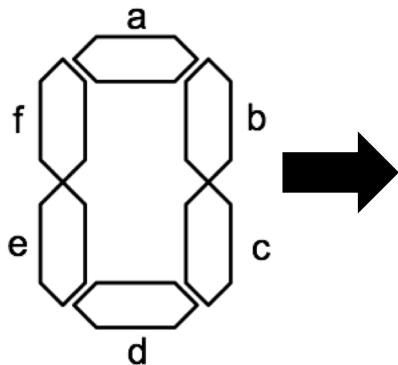


A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1							
0	0	1	0							
0	0	1	1							
0	1	0	0							
0	1	0	1							
0	1	1	0							
0	1	1	1							
1	0	0	0							
1	0	0	1							

Tabela Verdade




A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0							
0	0	1	1							
0	1	0	0							
0	1	0	1							
0	1	1	0							
0	1	1	1							
1	0	0	0							
1	0	0	1							

Tabela Verdade

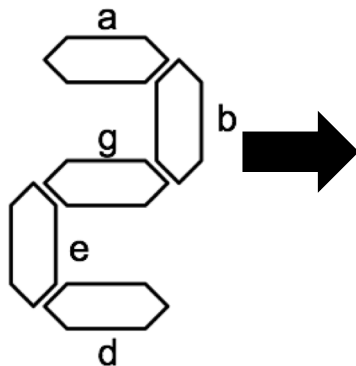


A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1							
0	1	0	0							
0	1	0	1							
0	1	1	0							
0	1	1	1							
1	0	0	0							
1	0	0	1							

Tabela Verdade

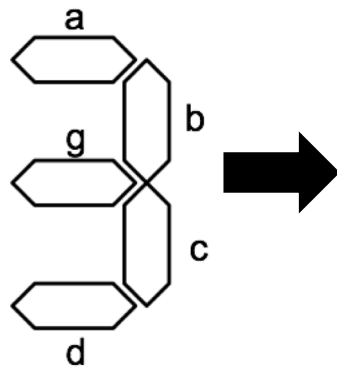


A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0							
0	1	0	1							
0	1	1	0							
0	1	1	1							
1	0	0	0							
1	0	0	1							

Tabela Verdade

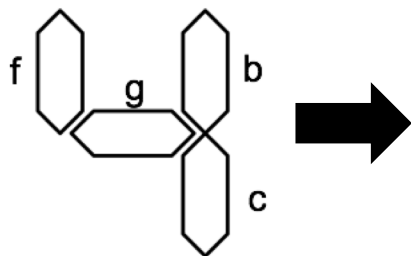


A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1							
0	1	1	0							
0	1	1	1							
1	0	0	0							
1	0	0	1							

Tabela Verdade

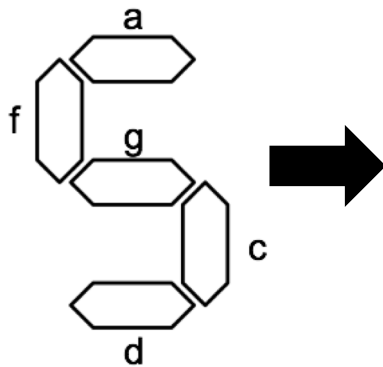


A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0							
0	1	1	1							
1	0	0	0							
1	0	0	1							

Tabela Verdade

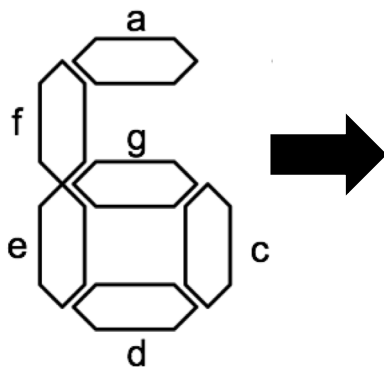


A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1							
1	0	0	0							
1	0	0	1							

Tabela Verdade

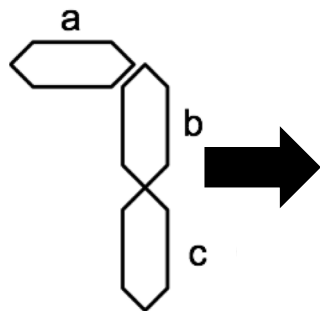


A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0							
1	0	0	1							

Tabela Verdade

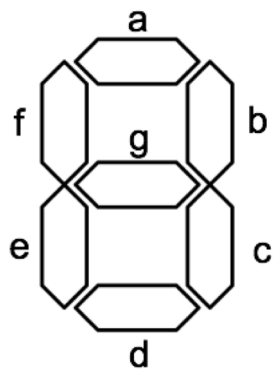

A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1							

Tabela Verdade

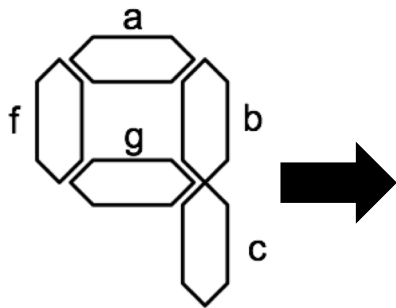

A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1

Tabela Verdade

Decimal	A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
	1	0	1	0	X	X	X	X	X	X	X
	1	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X
	1	1	0	0	X	X	X	X	X	X	X
	1	1	0	1	X	X	X	X	X	X	X
	1	1	1	0	X	X	X	X	X	X	X
	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X

Tabela Verdade

Decimal	A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1

$$a = \sum m(0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9)$$

$$e = \sum m(0, 2, 6, 8)$$

$$b = \sum m(0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9)$$


$$f = \sum m(0, 4, 5, 6, 8, 9)$$

$$c = \sum m(0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)$$

$$g = \sum m(2, 3, 4, 5, 6, 8, 9)$$

$$d = \sum m(0, 2, 3, 5, 6, 8)$$

Circuito com DECODIFICADOR

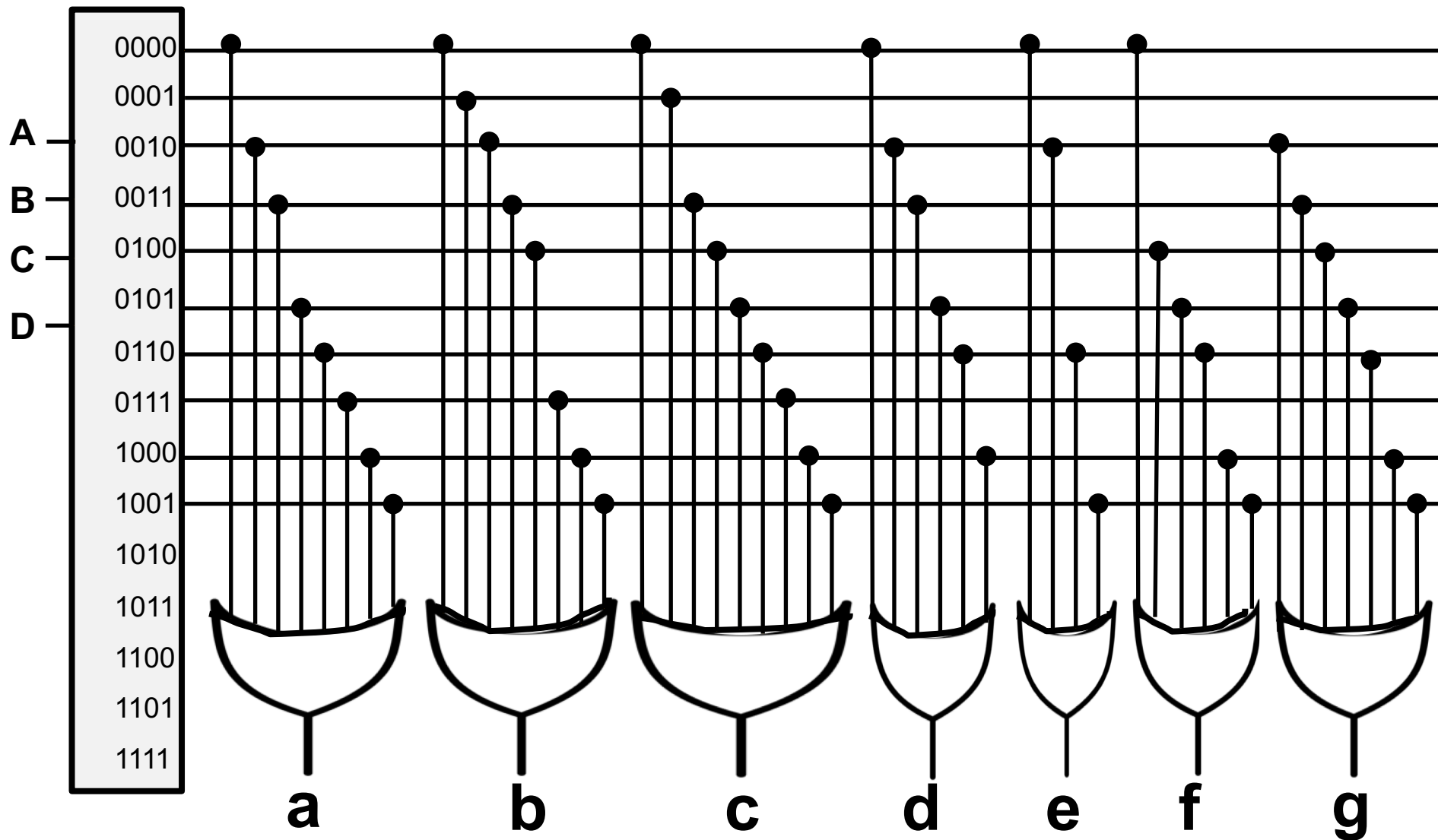


Função booleana com MUX 4:1

❑ EXEMPLO: $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 15)$

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	0	1	1	0
11	0	1	1	1
10	0	0	0	1

$$F = \bar{C} + \bar{D}$$

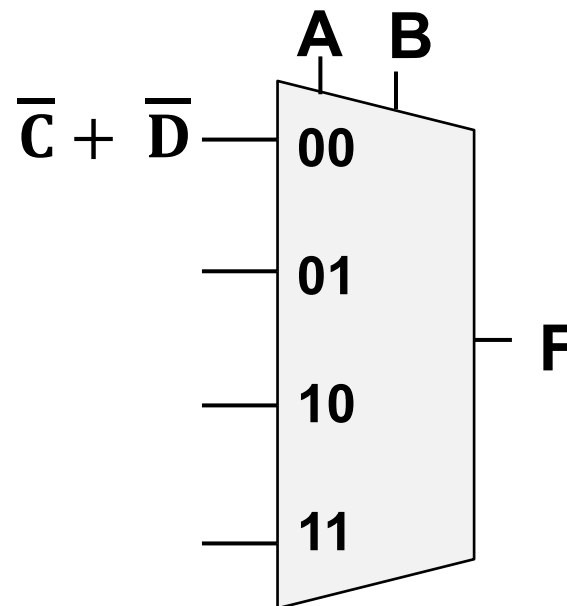


→ VERIFICAR CÍRCULOS NO MAPA **LINHA A LINHA**

Função booleana com MUX 4:1

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 15)$

AB \ CD				
	00	01	11	10
00	1 0	1 1	0 3	1 2
01	0 4	1 5	1 7	0 6
11	0 12	1 13	1 15	1 14
10	0 8	0 9	0 11	1 10

$$F = D$$

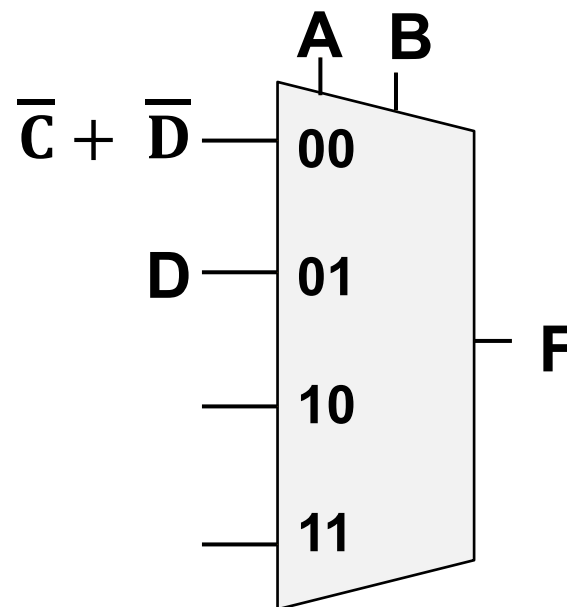


→ VERIFICAR CÍRCULOS NO MAPA **LINHA A LINHA**

Função booleana com MUX 4:1

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 15)$

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	1 0	1 1	0 3	1 2
01	0 4	1 5	1 7	0 6
11	0 12	1 13	1 15	1 14
10	0 8	0 9	0 11	1 10

$$F = C\bar{D}$$

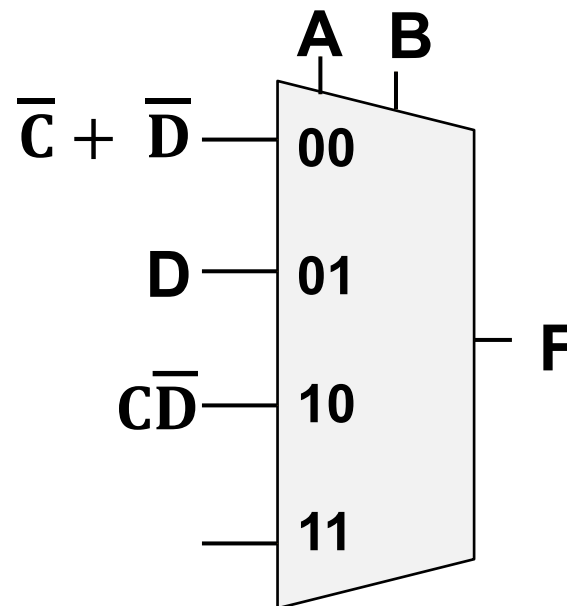


→ VERIFICAR CÍRCULOS NO MAPA **LINHA A LINHA**

Função booleana com MUX 4:1

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 15)$

AB \ CD				
	00	01	11	10
00	1 0	1 1	0 3	1 2
01	0 4	1 5	1 7	0 6
11	0 12	1 13	1 15	1 14
10	0 8	0 9	0 11	1 10

$$F = C + D$$

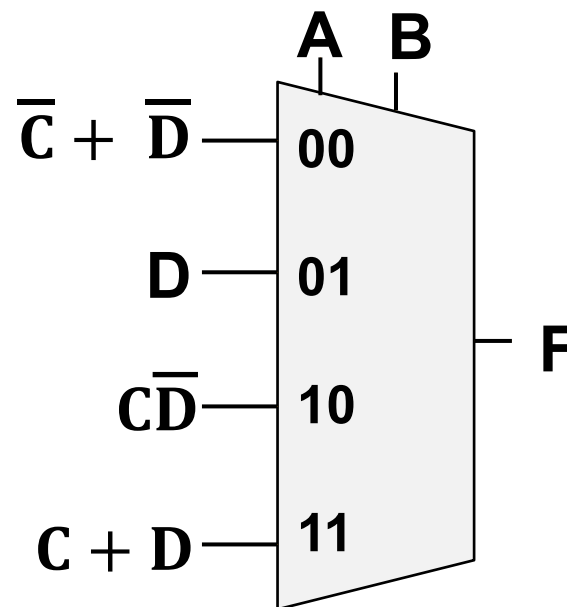


→ VERIFICAR CÍRCULOS NO MAPA **LINHA A LINHA**

Função booleana com DECOD 4:16

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 15)$

COM DECODIFICADOR 4:16

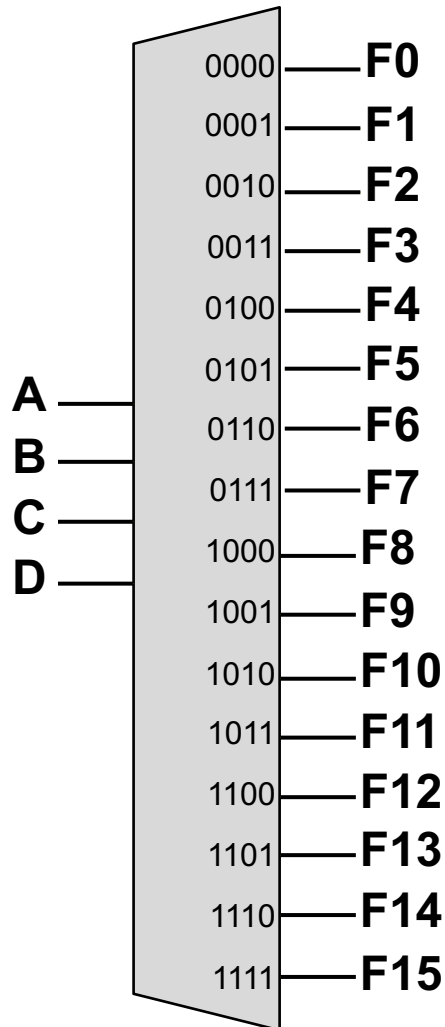
$$F = F0 + F1 + F2 + F5 + F7 + F10 + F13 + F14 + F15$$



Função booleana com DECOD 2:4 + MUX 4:1

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 15)$



A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

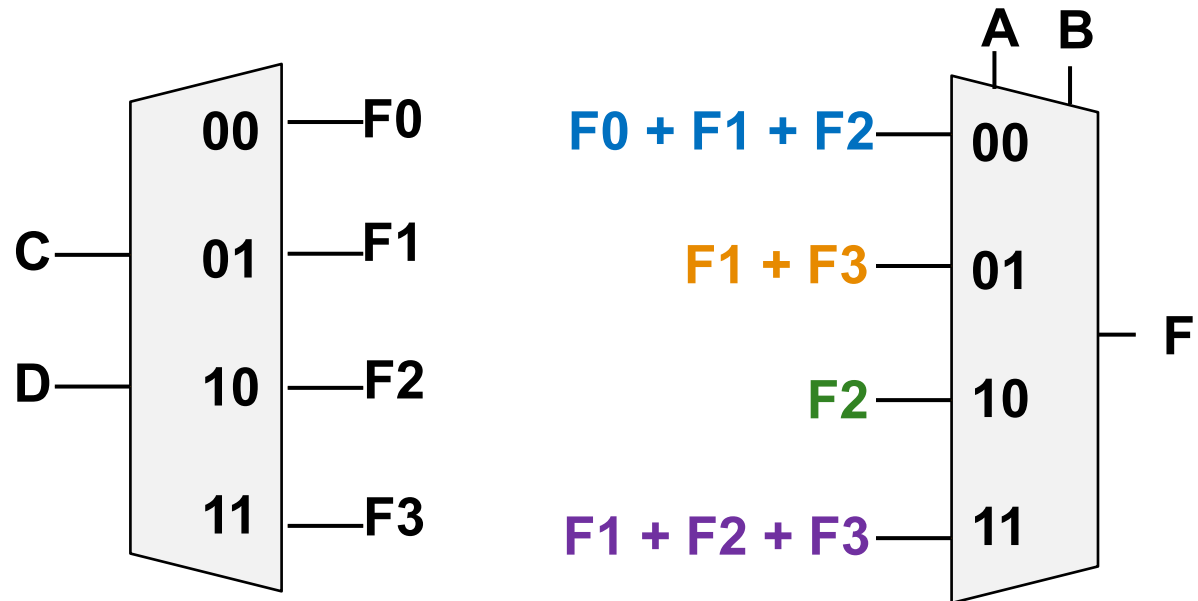

Função booleana com DECOD 2:4

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 15)$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

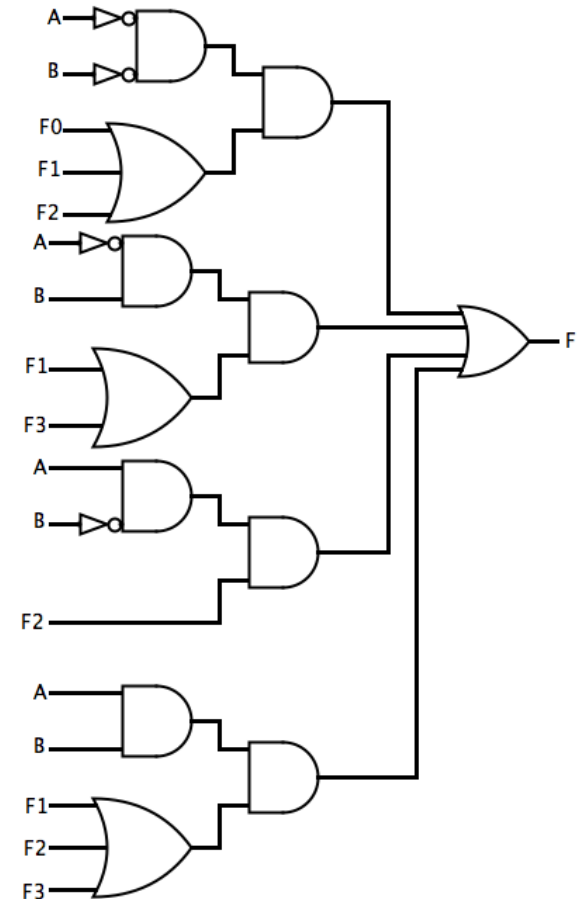
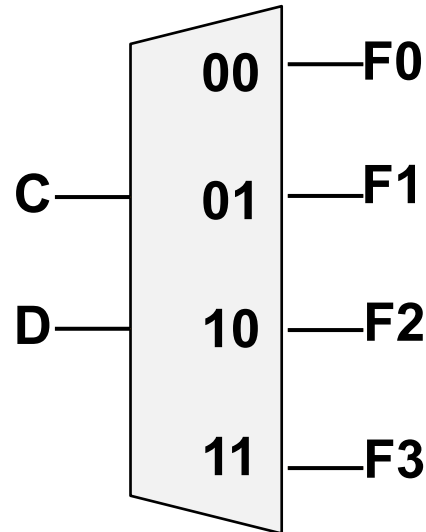


$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}(F0 + F1 + F2) + \bar{A}B(F1 + F3) + A\bar{B}(F2) + AB(F1 + F2 + F3)$$

Função booleana com DECOD 2:4 + MUX 4:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 15)$

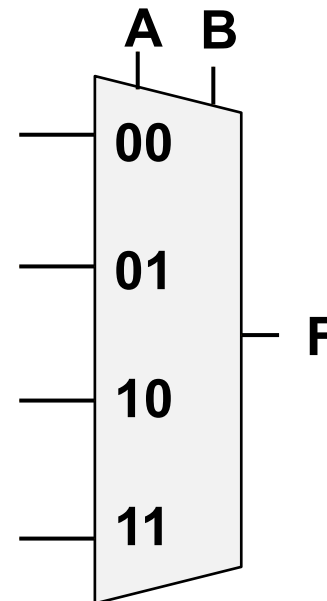
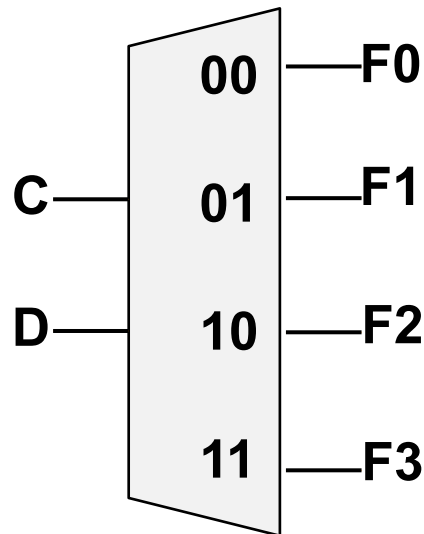
$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + ABCD$$



Função booleana com DECOD 2:4 + MUX 4:1

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 15)$

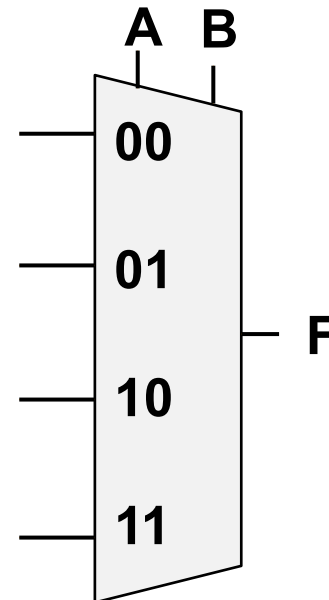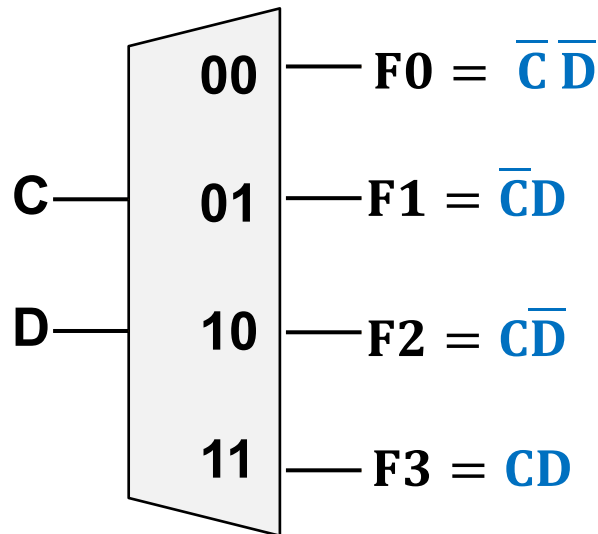
$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + ABC\bar{D} + ABCD$$



Função booleana com DECOD 2:4 + MUX 4:1

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 15)$

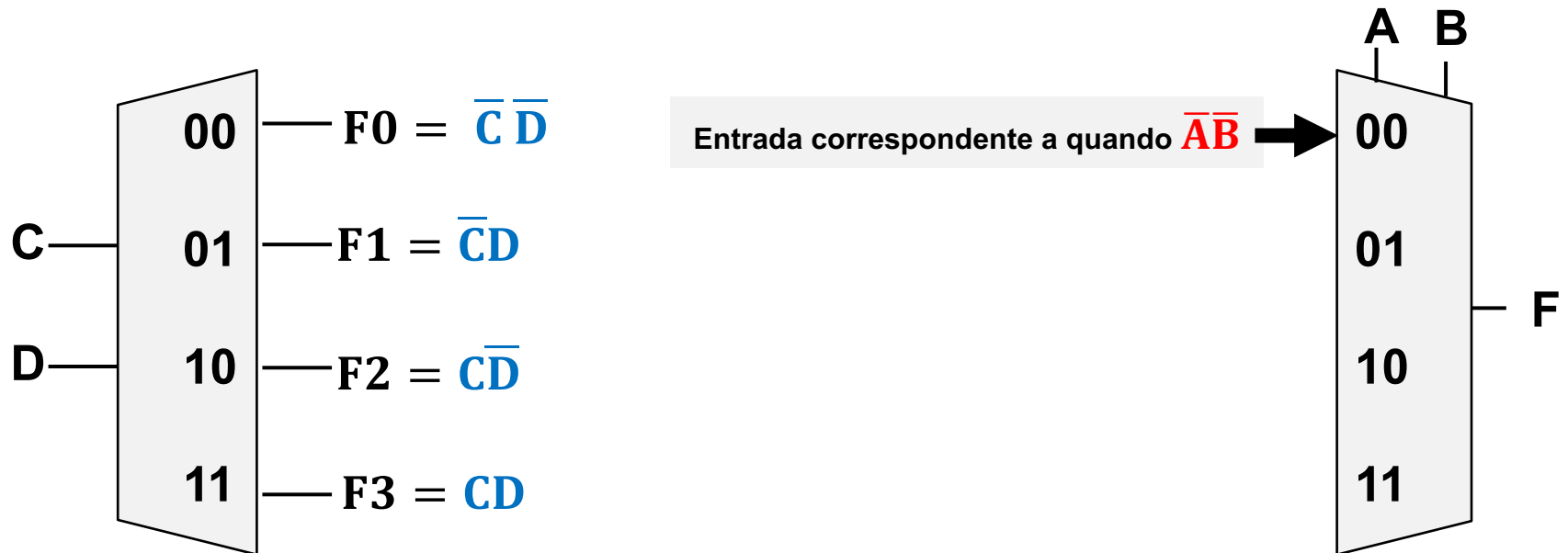
$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}CD + AB\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}D + ABC\bar{D} + ABCD$$



Função booleana com DECOD 2:4 + MUX 4:1

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 15)$

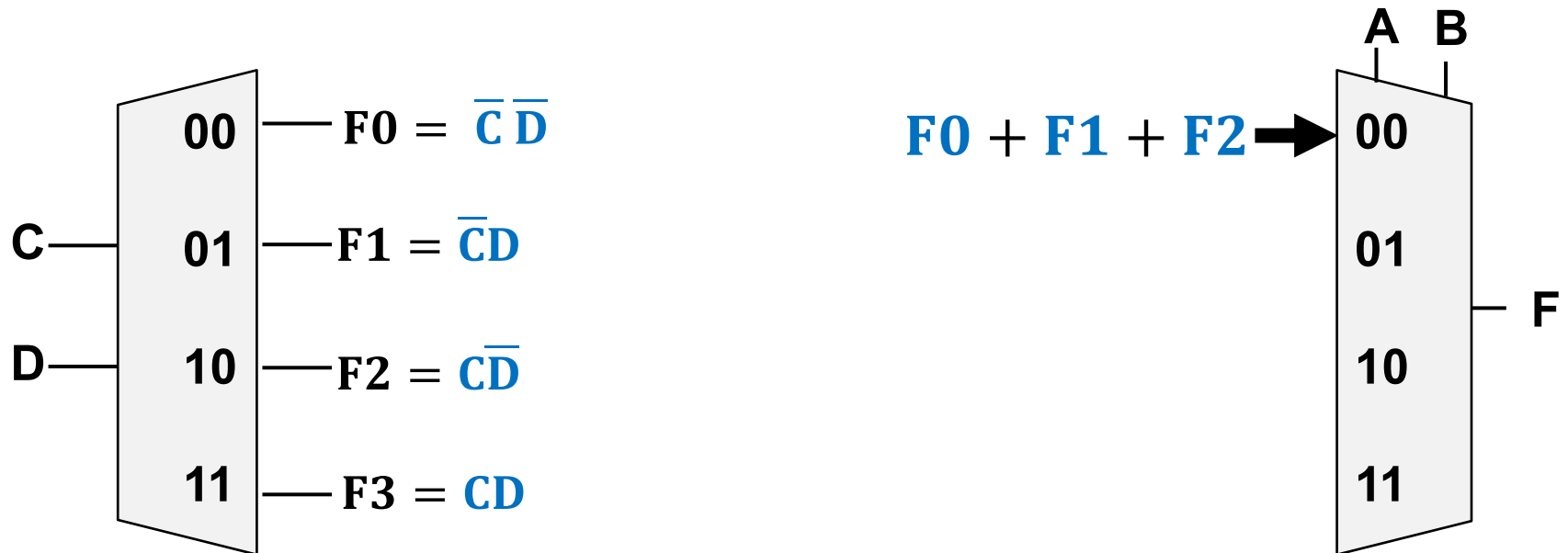
$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D} + ABC\bar{D} + ABCD$$



Função booleana com DECOD 2:4 + MUX 4:1

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 15)$

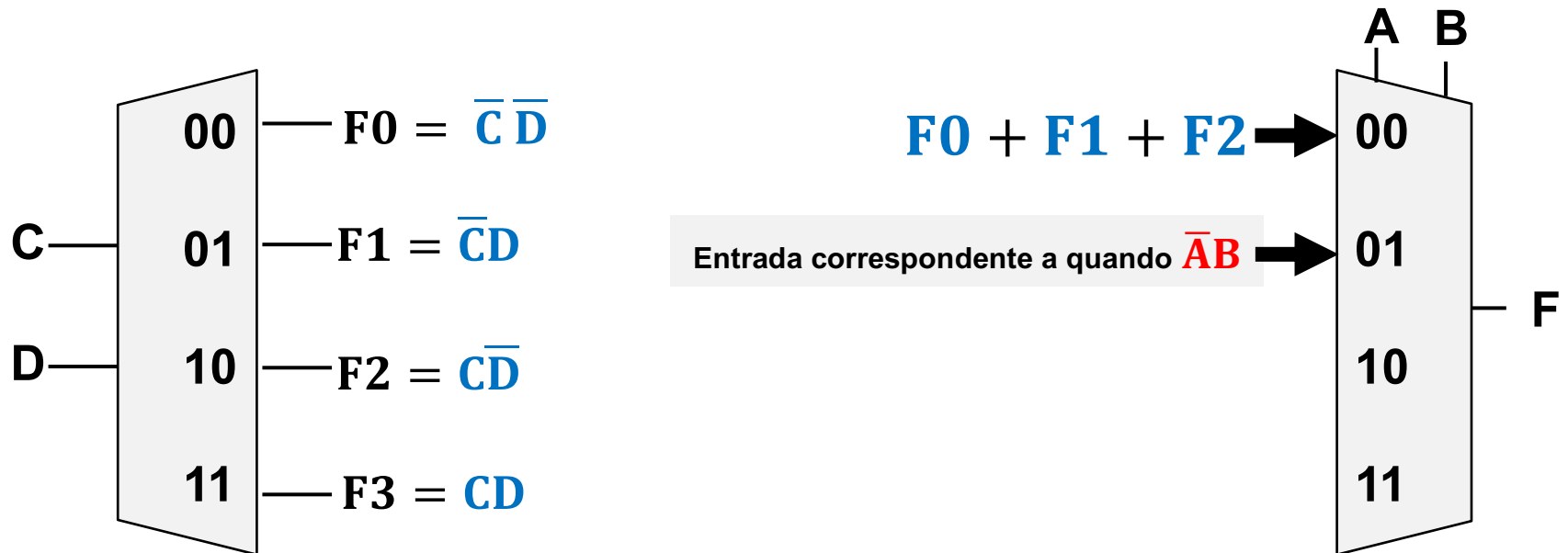
$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D} + ABC\bar{D} + ABCD$$



Função booleana com DECOD 2:4 + MUX 4:1

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 15)$

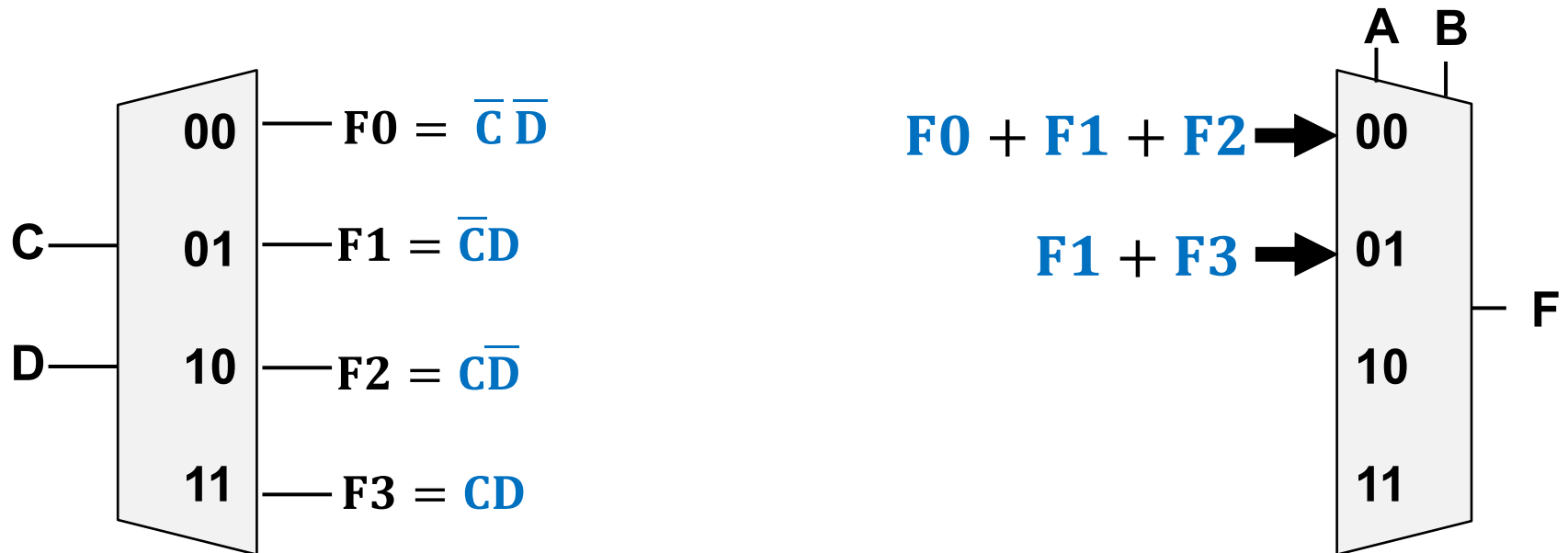
$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BCD + A\bar{B}C\bar{D} + AB\bar{C}D + ABC\bar{D} + ABCD$$



Função booleana com DECOD 2:4 + MUX 4:1

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 15)$

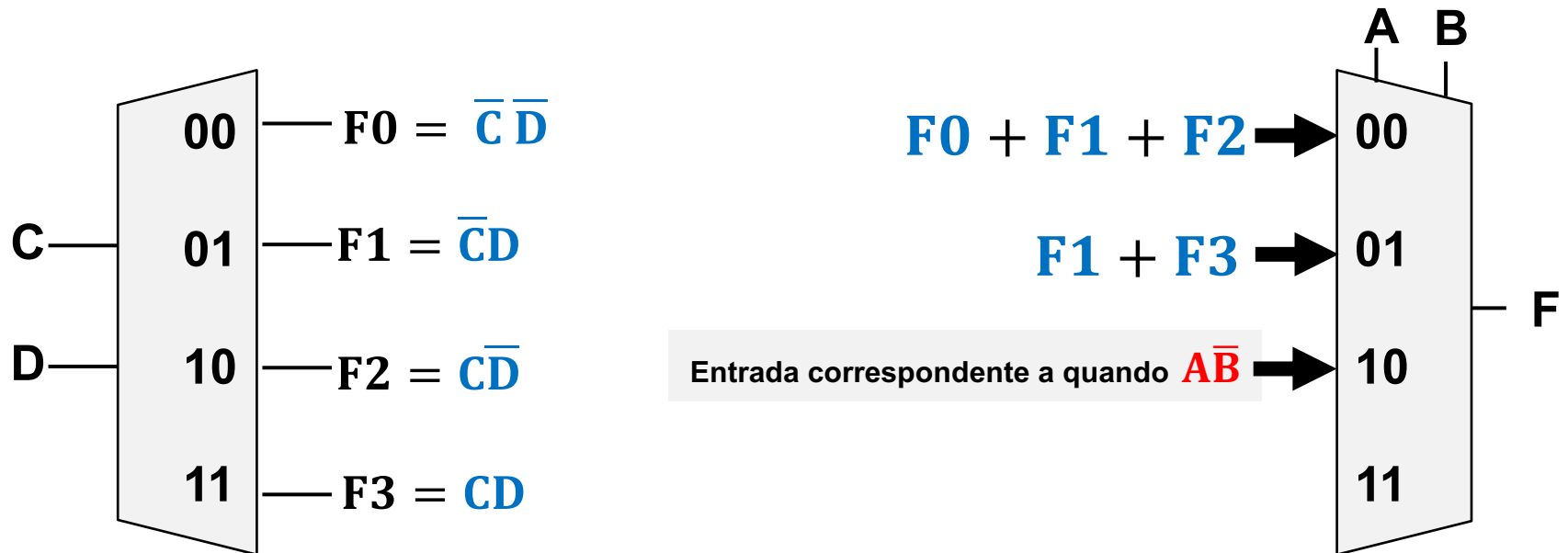
$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D} + ABC\bar{D} + ABCD$$



Função booleana com DECOD 2:4 + MUX 4:1

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 15)$

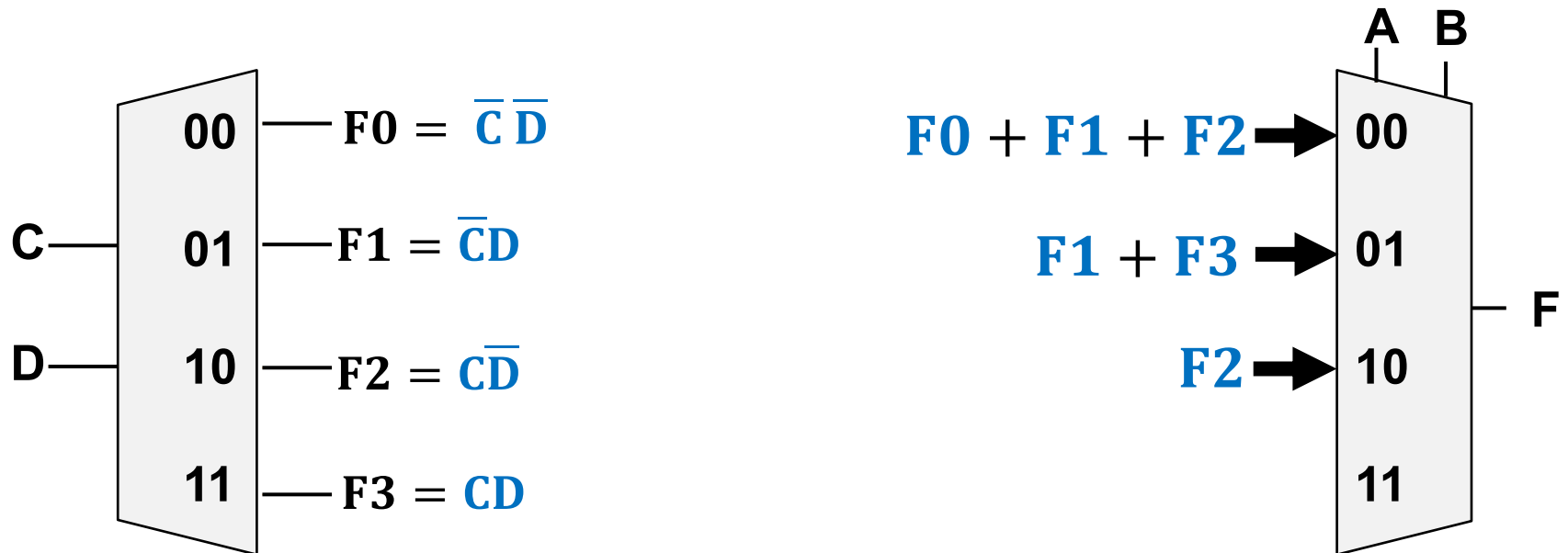
$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + ABC\bar{D} + ABCD$$



Função booleana com DECOD 2:4 + MUX 4:1

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 15)$

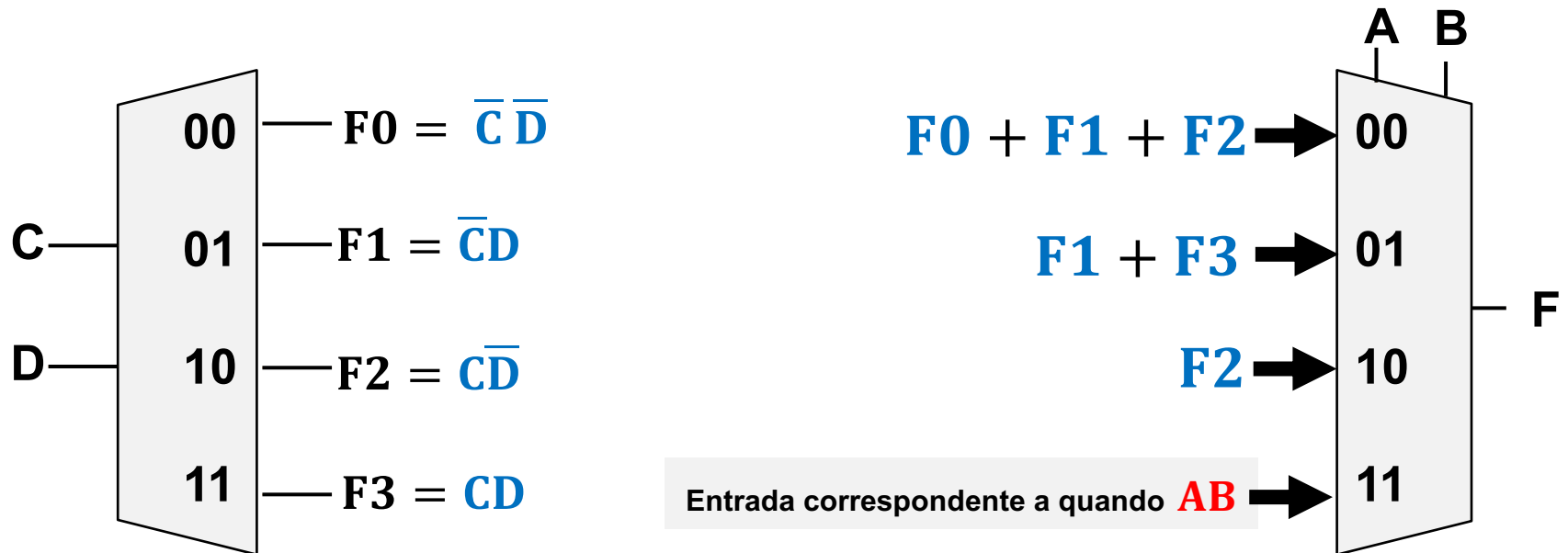
$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + \mathbf{A}\bar{B}\bar{C}D + \mathbf{A}\bar{B}C\bar{D} + \mathbf{A}BCD$$



Função booleana com DECOD 2:4 + MUX 4:1

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 15)$


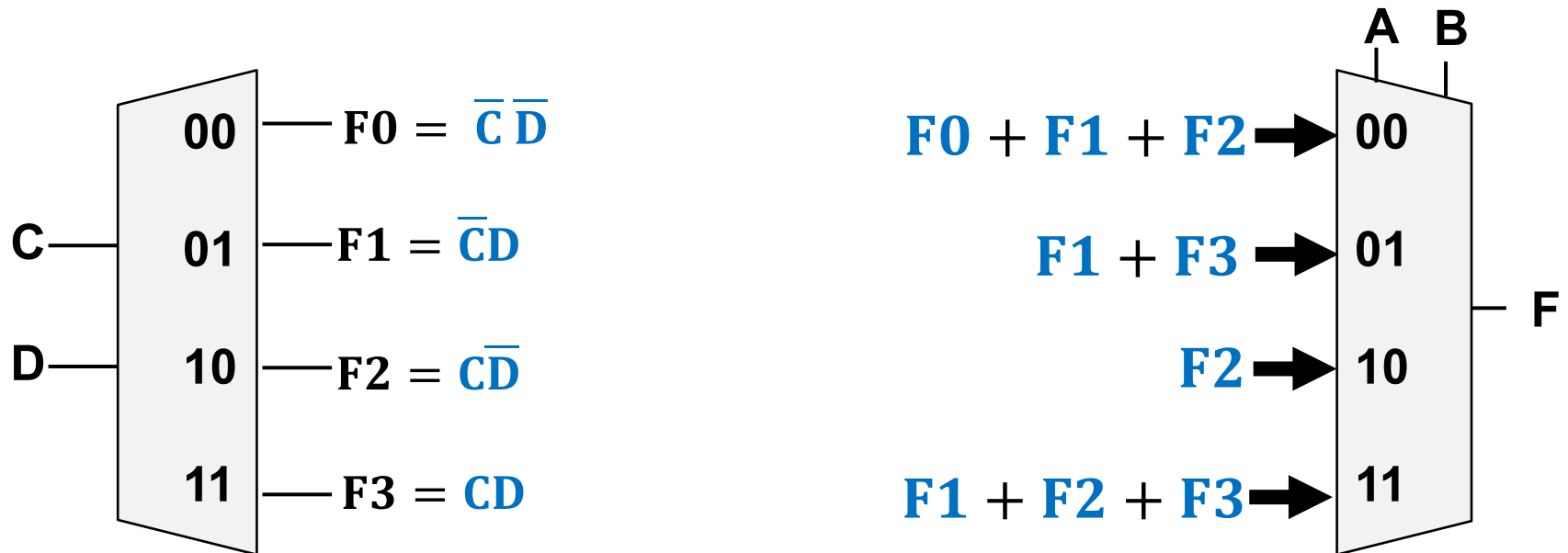
$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + \textcolor{red}{A}\bar{B}\bar{C}D + \textcolor{red}{A}\bar{B}C\bar{D} + \textcolor{red}{A}BCD$$



Função booleana com DECOD 3:8 + MUX 2:1

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 15)$



A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

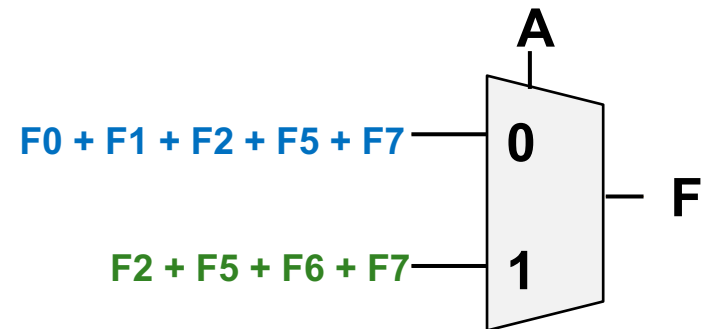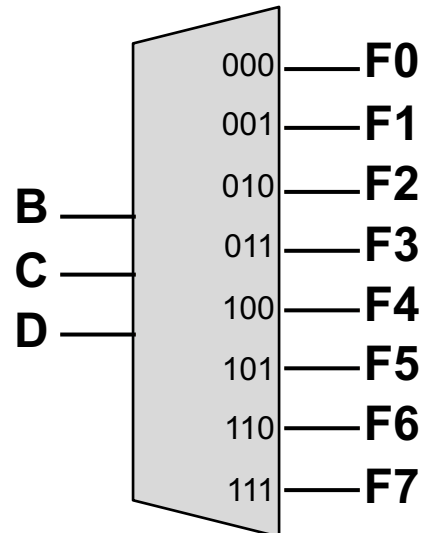

Função booleana com DECOD 3:8

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 15)$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

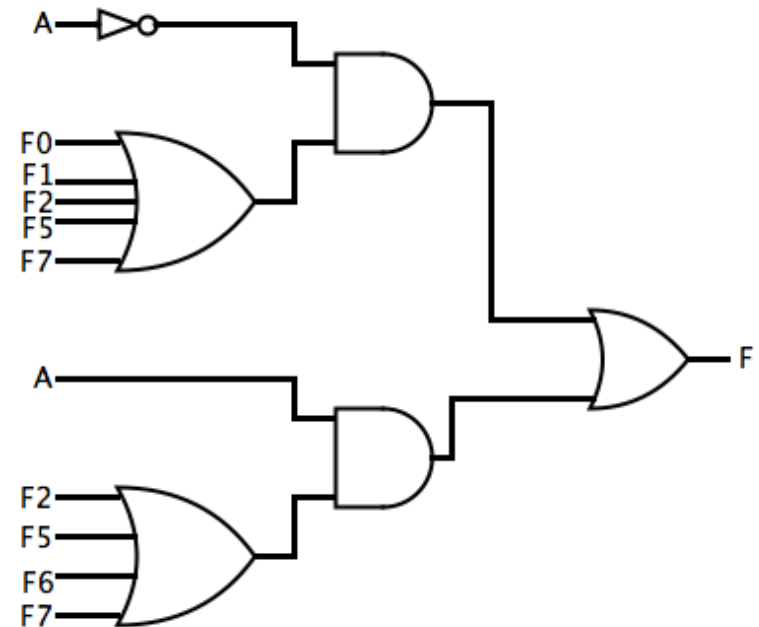
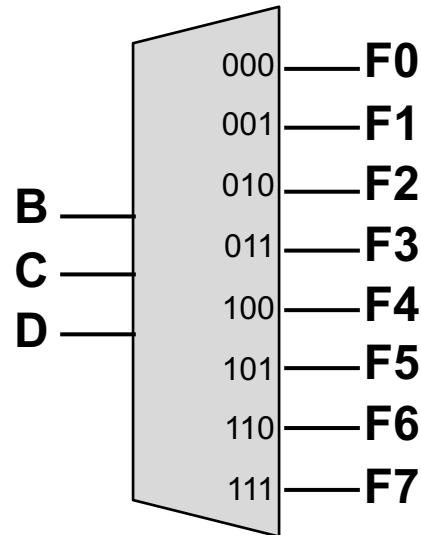


$$F(A, B, C, D) = \bar{A}(F0 + F1 + F2 + F5 + F7) + A(F2 + F5 + F6 + F7)$$

Função booleana com DECOD 3:8 + MUX 2:1

■ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 15)$

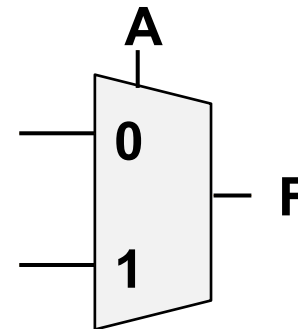
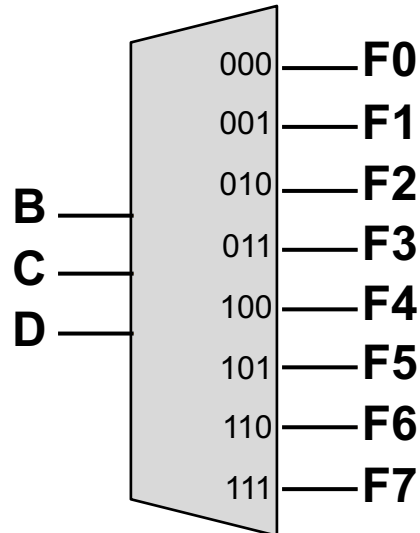
$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + ABCD$$



Função booleana com DECOD 3:8 + MUX 2:1

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 15)$

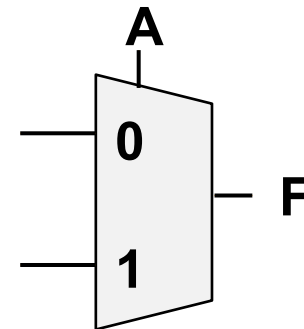
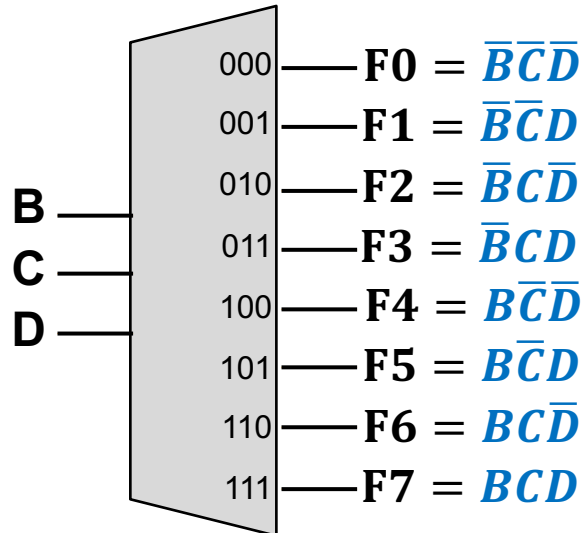
$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + AB\bar{C}\bar{D} + ABC\bar{D} + ABCD$$



Função booleana com DECOD 3:8 + MUX 2:1

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 15)$

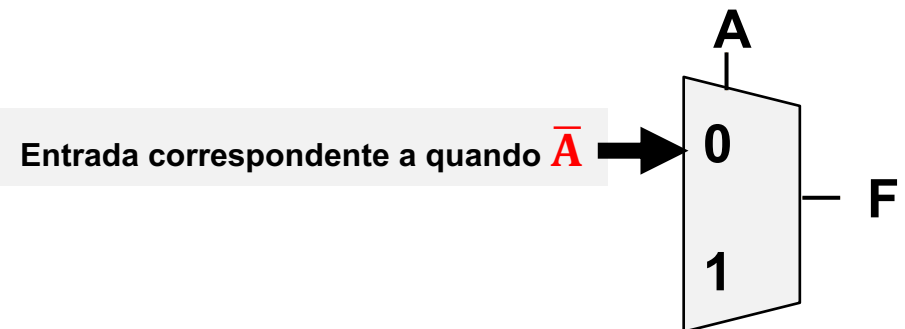
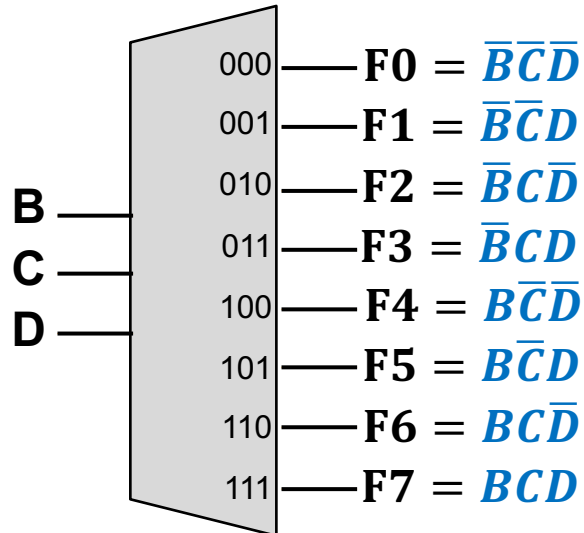
$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BC\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D} + ABC\bar{D} + ABCD$$



Função booleana com DECOD 3:8 + MUX 2:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 15)$

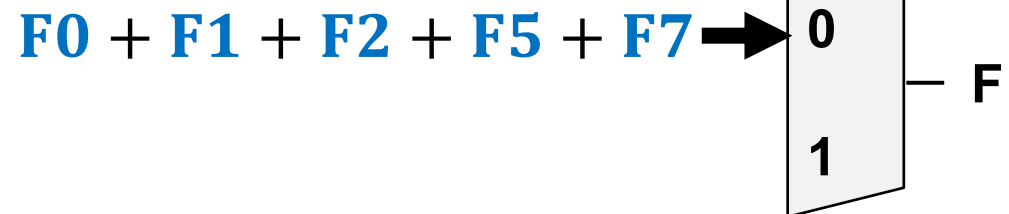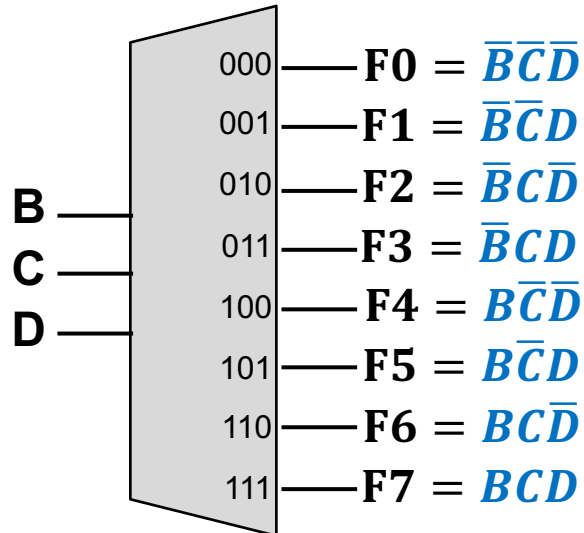
$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D} + ABC\bar{D} + ABCD$$



Função booleana com DECOD 3:8 + MUX 2:1


❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 15)$
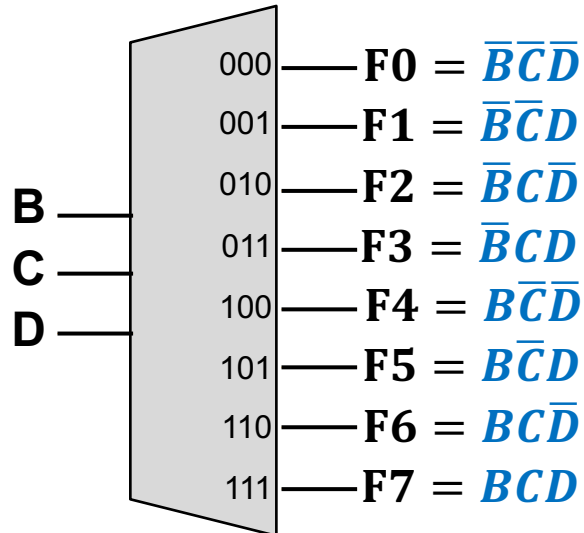
$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + \bar{A}BCD$$



$$F0 + F1 + F2 + F5 + F7$$



Entrada correspondente a quando **A**

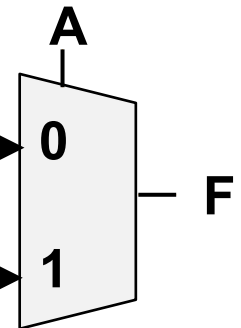

Função booleana com DECOD 3:8 + MUX 2:1

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 15)$

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + \bar{A}BCD$$

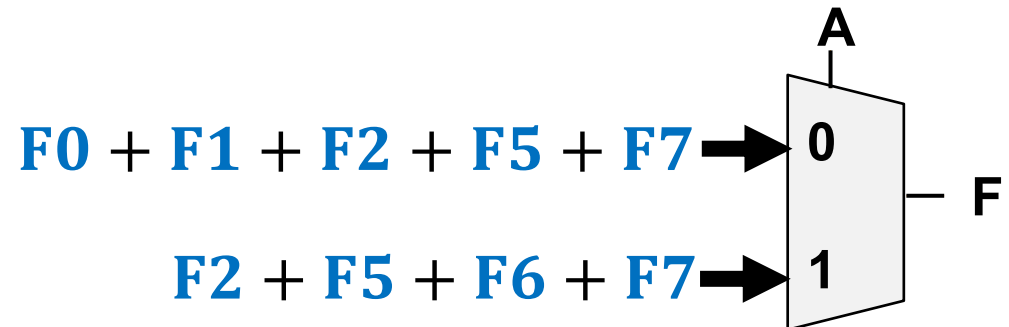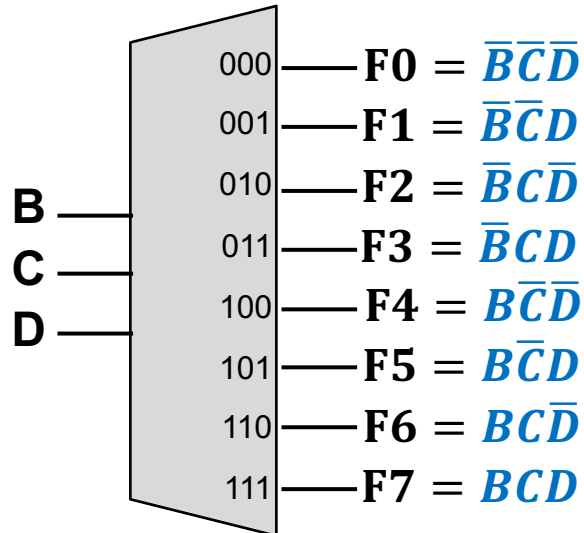


Exercício 2 – MUX 4:1

❑ EXEMPLO: $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15)$

AB \ CD				
	00	01	11	10
00	1 0	0 1	0 3	0 2
01	0 4	1 5	1 7	1 6
11	1 12	0 13	1 15	1 14
10	0 8	1 9	0 11	0 10

$$F = \bar{C} \bar{D}$$

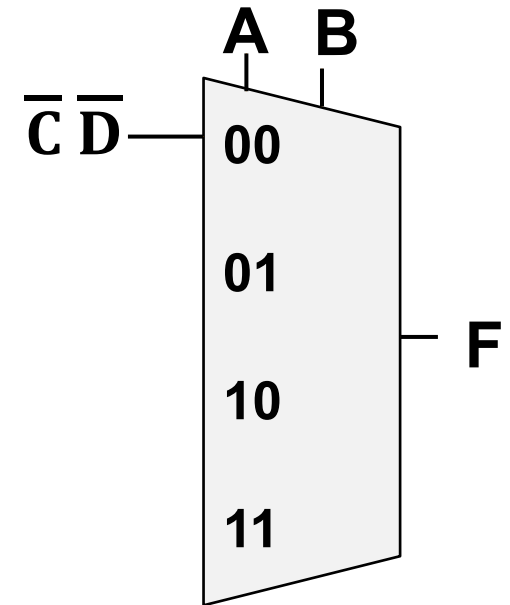


→ VERIFICAR CÍRCULOS NO MAPA **LINHA A LINHA**

Exercício 2 – MUX 4:1

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15)$

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	1 0	0 1	0 3	0 2
01	0 4	1 5	1 7	1 6
11	1 12	0 13	1 15	1 14
10	0 8	1 9	0 11	0 10

$$F = C + D$$

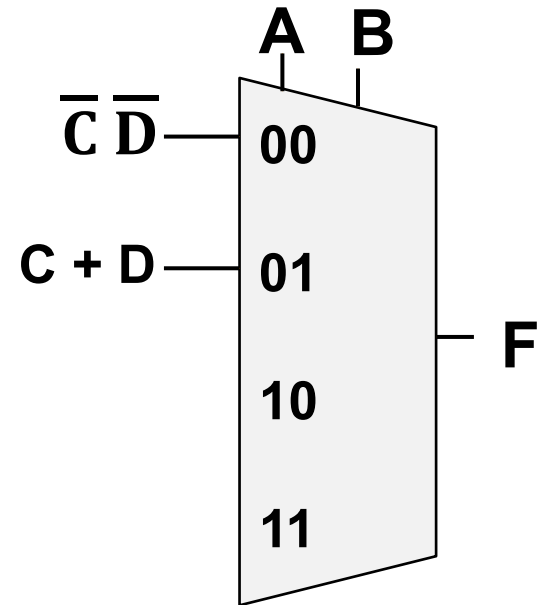


→ VERIFICAR CÍRCULOS NO MAPA **LINHA A LINHA**

Exercício 2 – MUX 4:1

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15)$

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	1 0	0 1	0 3	0 2
01	0 4	1 5	1 7	1 6
11	1 12	0 13	1 15	1 14
10	0 8	1 9	0 11	0 10

$$F = \bar{C}D$$

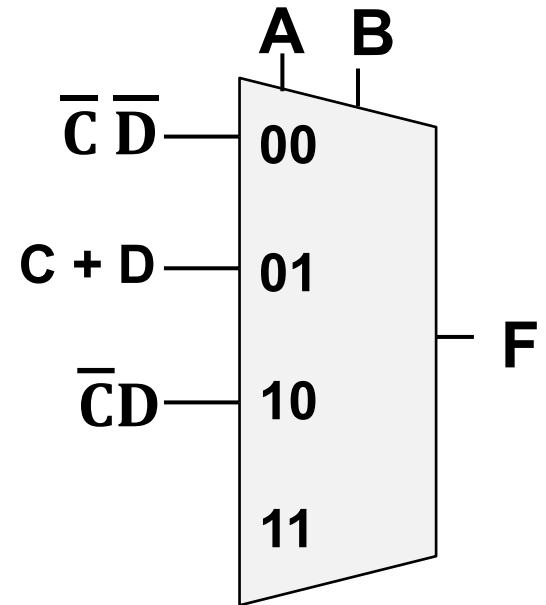


→ VERIFICAR CÍRCULOS NO MAPA **LINHA A LINHA**

Exercício 2 – MUX 4:1

❑ EXEMPLO: $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15)$

CD \ AB	00	01	11	10
00	1 0	0 1	0 3	0 2
01	0 4	1 5	1 7	1 6
11	1 12	0 13	1 15	1 14
10	0 8	1 9	0 11	0 10


$$F = C + \bar{D}$$

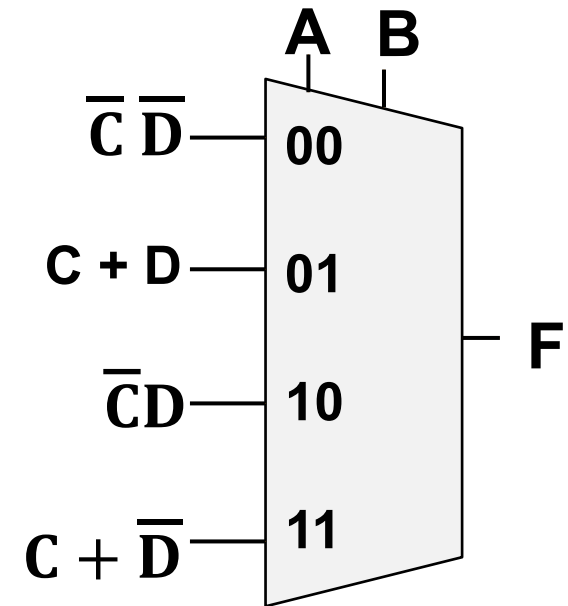

→ VERIFICAR CÍRCULOS NO MAPA **LINHA A LINHA**

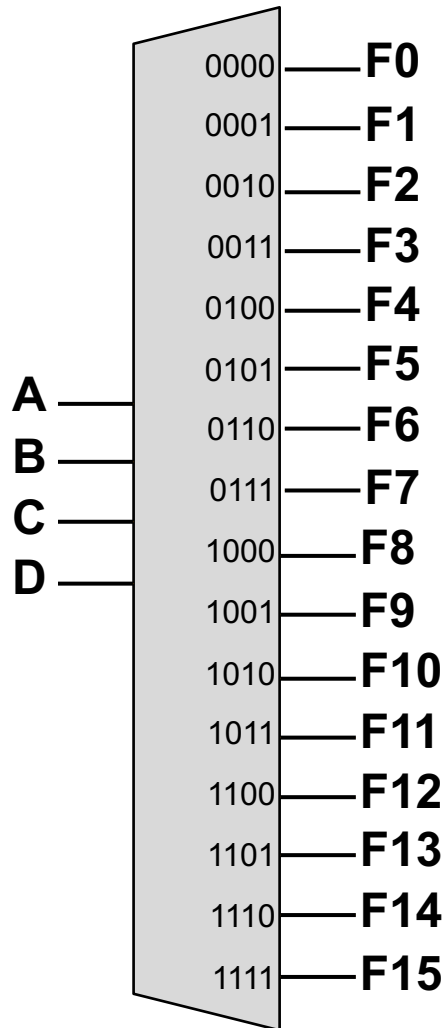Exercício 2 – DECOD 4:16

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15)$




COM DECODIFICADOR 4:16

$$F = F0 + F5 + F6 + F7 + F9 + F12 + F14 + F15$$

Exercício 2 – DECOD 2:4 + MUX 4:1

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15)$



A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

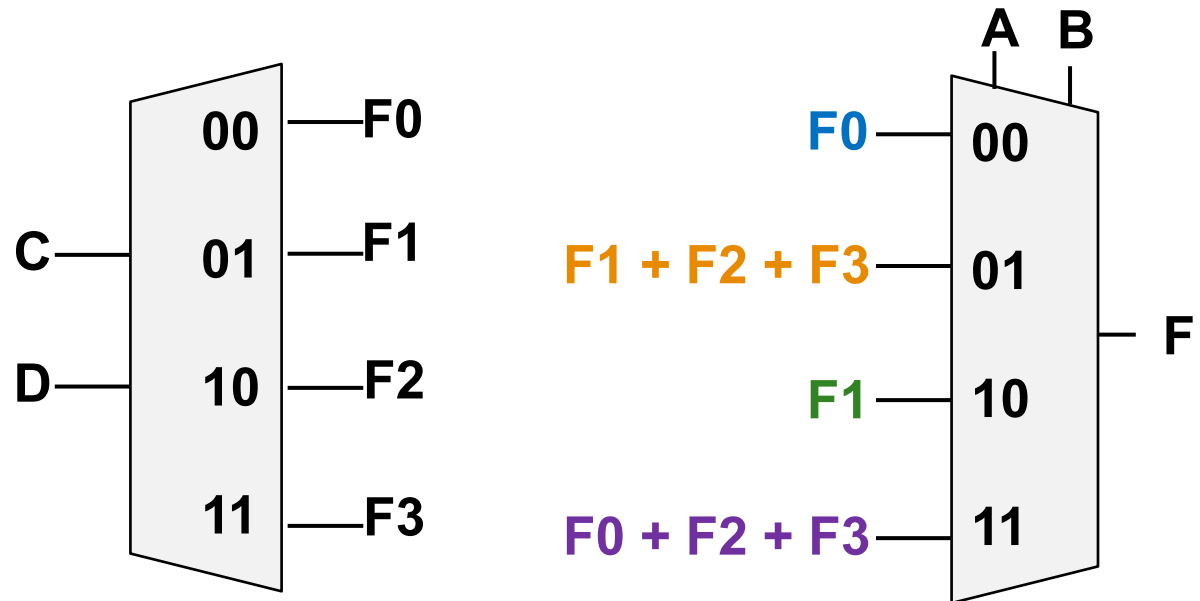

Exercício 2 – DECOD 2:4

■ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15)$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

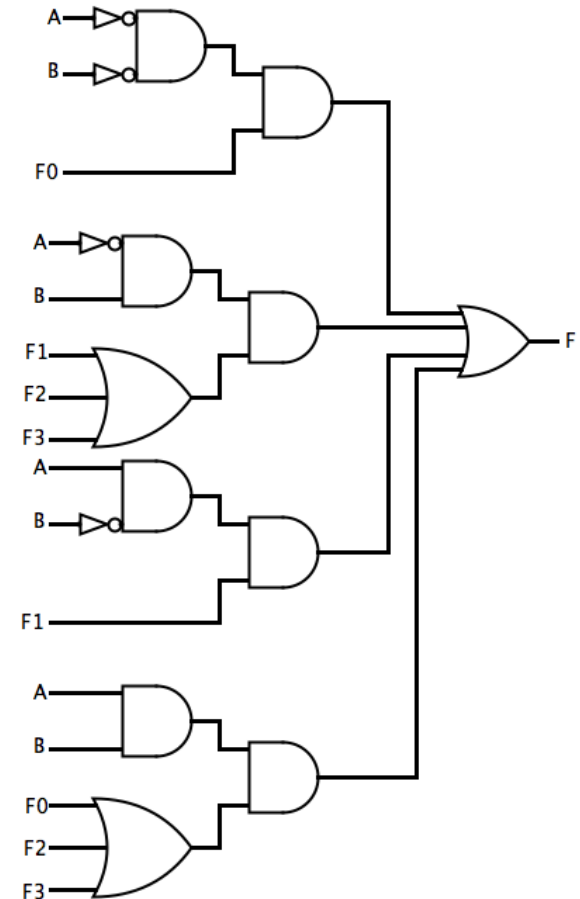
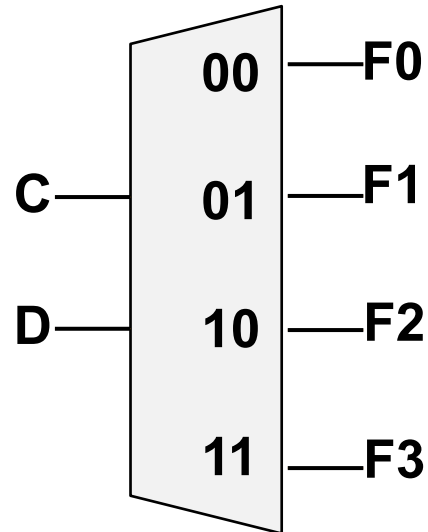


$$F(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{B}(F0) + \overline{A}B(F1 + F2 + F3) + A\overline{B}(F1) + AB(F0 + F2 + F3)$$

Exercício 2 – DECOD 2:4 + MUX 4:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15)$



$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + ABC\bar{D} + ABCD$$

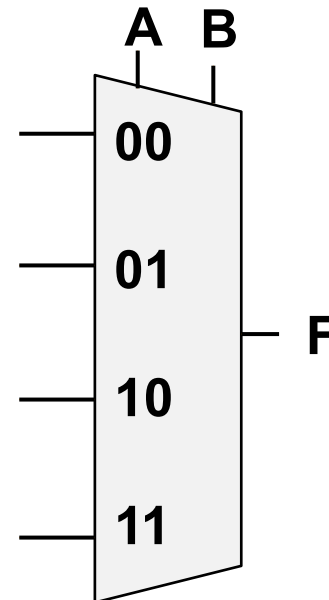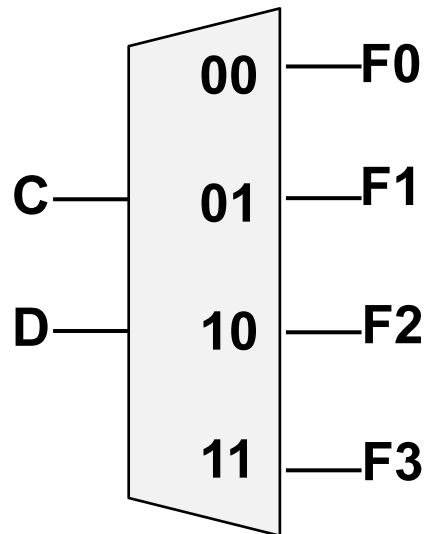

Exercício 2 – DECOD 2:4 + MUX 4:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15)$


$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + ABC\bar{D} + ABCD$$

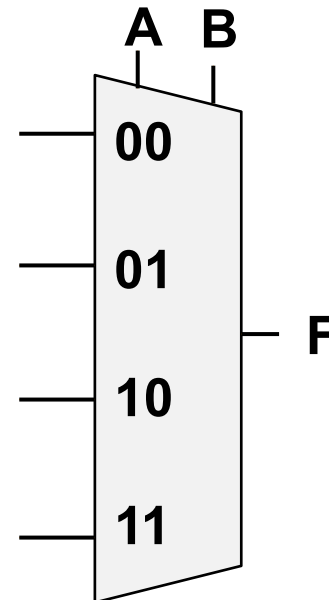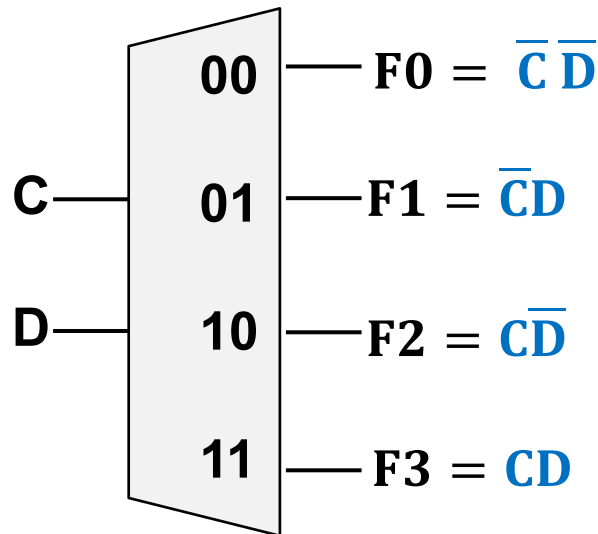

Exercício 2 – DECOD 2:4 + MUX 4:1

□ EXEMPLO: $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15)$



$$F(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}CD + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}D + ABC\overline{D} + ABCD$$

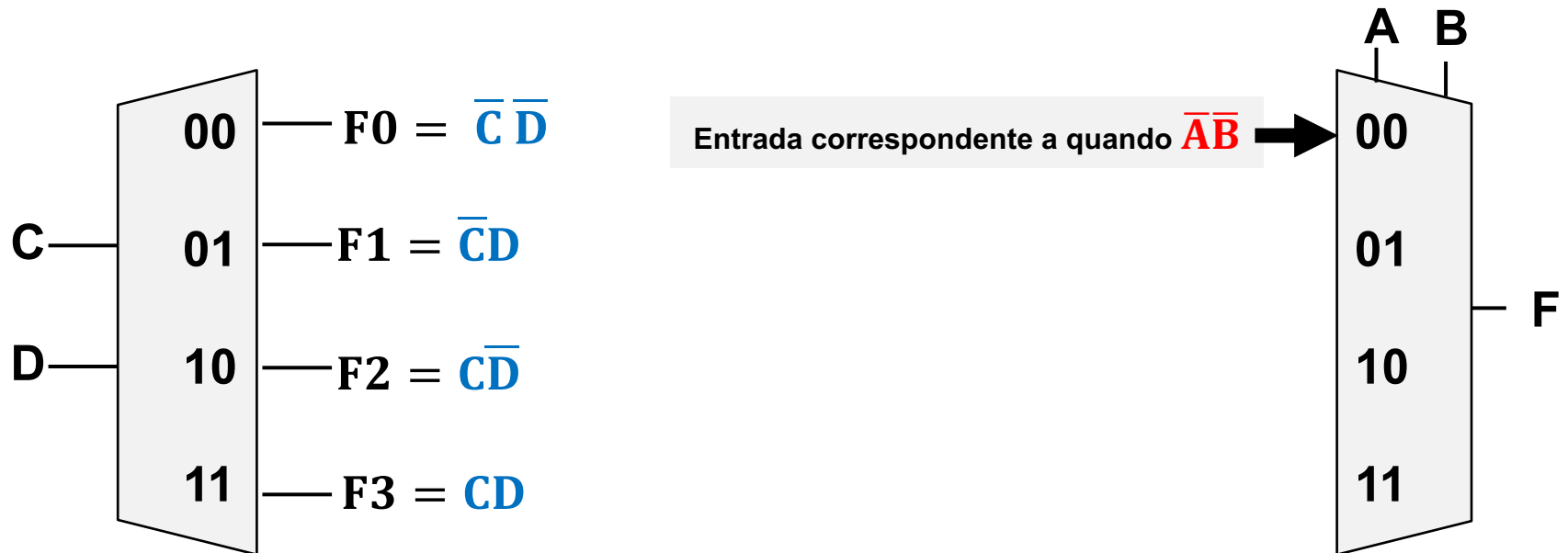

Exercício 2 – DECOD 2:4 + MUX 4:1

□ EXEMPLO: $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15)$


$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + ABC\bar{D} + ABCD$$

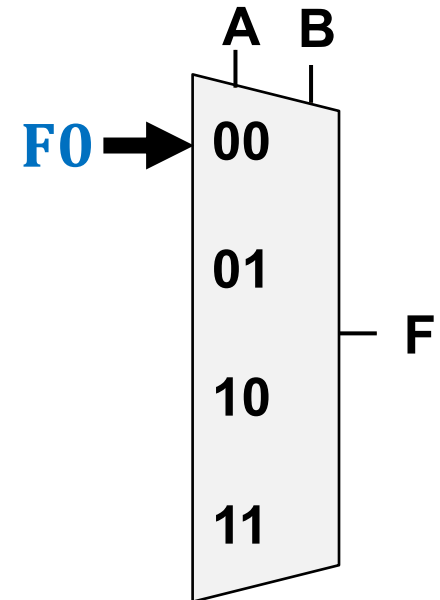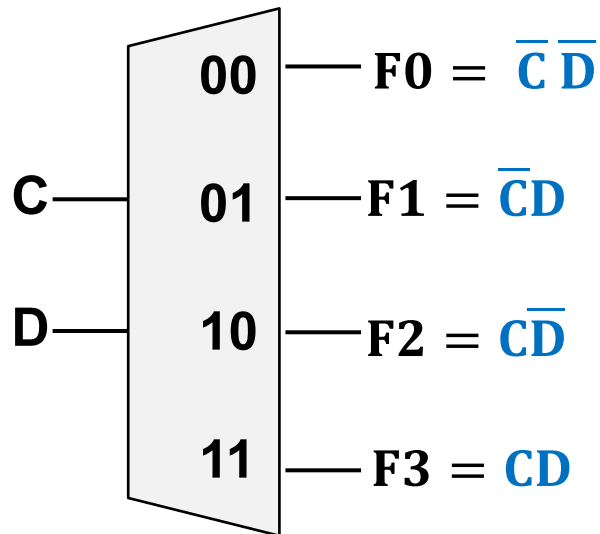

Exercício 2 – DECOD 2:4 + MUX 4:1

□ EXEMPLO: $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15)$


$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + ABC\bar{D} + ABCD$$

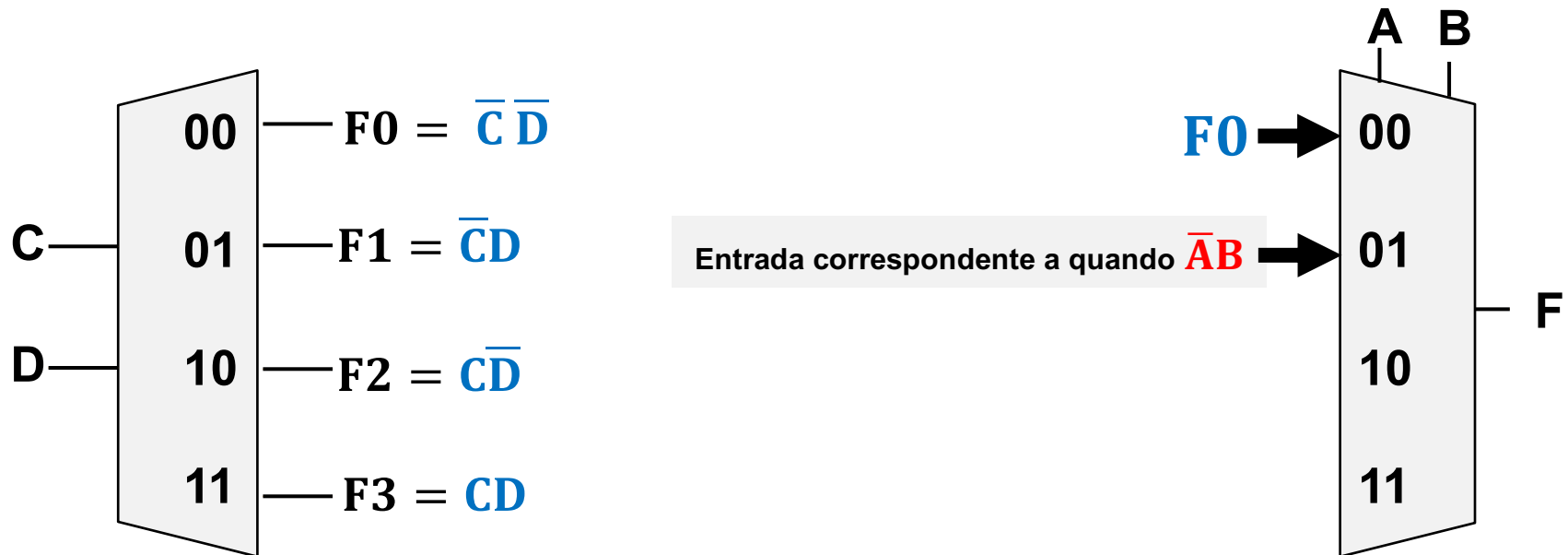

Exercício 2 – DECOD 2:4 + MUX 4:1

□ EXEMPLO: $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15)$


$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}D + AB\bar{C}\bar{D} + ABC\bar{D} + ABCD$$

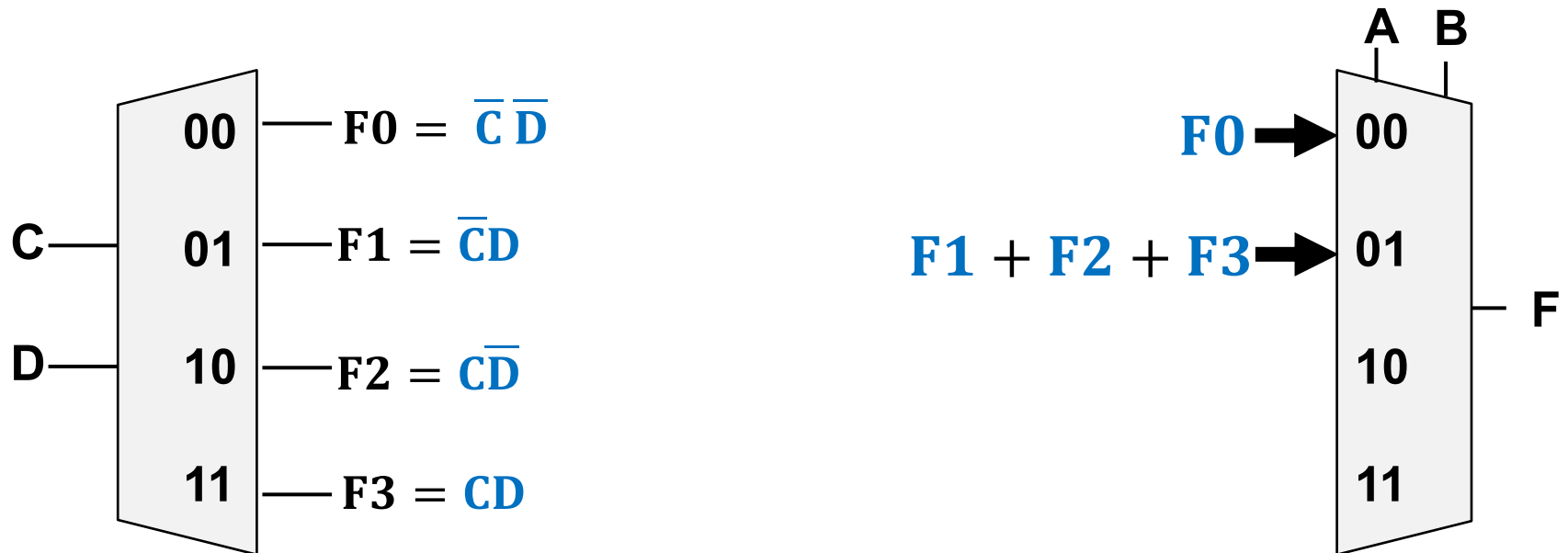

Exercício 2 – DECOD 2:4 + MUX 4:1

□ EXEMPLO: $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15)$


$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \mathbf{A}\bar{B}\bar{C}D + AB\bar{C}\bar{D} + ABC\bar{D} + ABCD$$

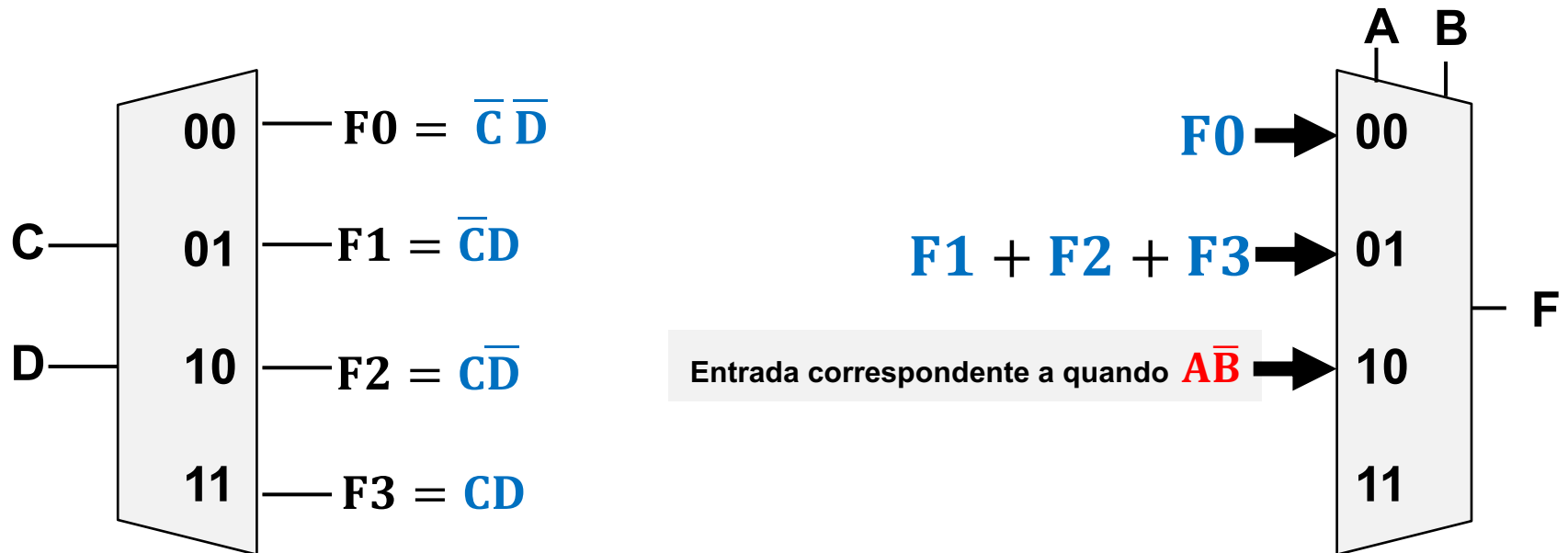

Exercício 2 – DECOD 2:4 + MUX 4:1

■ EXEMPLO: $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15)$


$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \mathbf{A}\bar{B}\bar{C}D + AB\bar{C}\bar{D} + ABC\bar{D} + ABCD$$

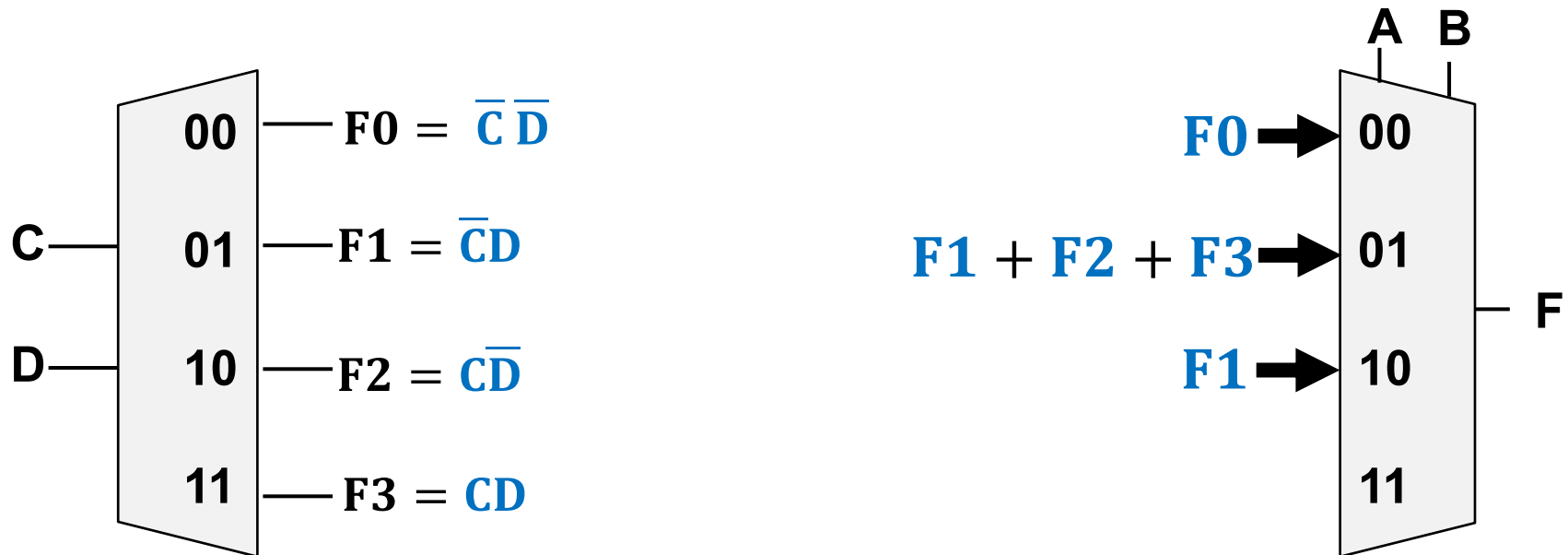

Exercício 2 – DECOD 2:4 + MUX 4:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15)$


$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \textcolor{red}{A}\bar{B}\bar{C}D + \textcolor{red}{A}B\bar{C}\bar{D} + \textcolor{red}{A}BCD$$

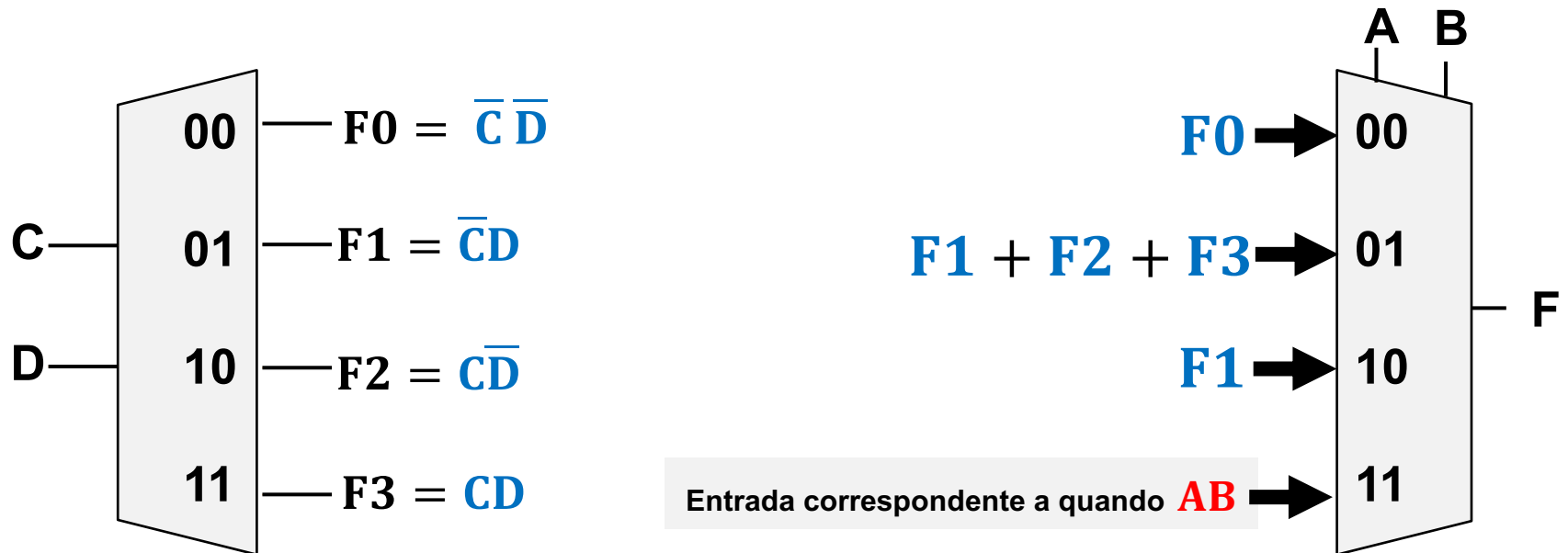

Exercício 2 – DECOD 2:4 + MUX 4:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15)$



$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \textcolor{red}{A}B\bar{C}\bar{D} + \textcolor{red}{A}B\bar{C}D + \textcolor{red}{A}BCD$$

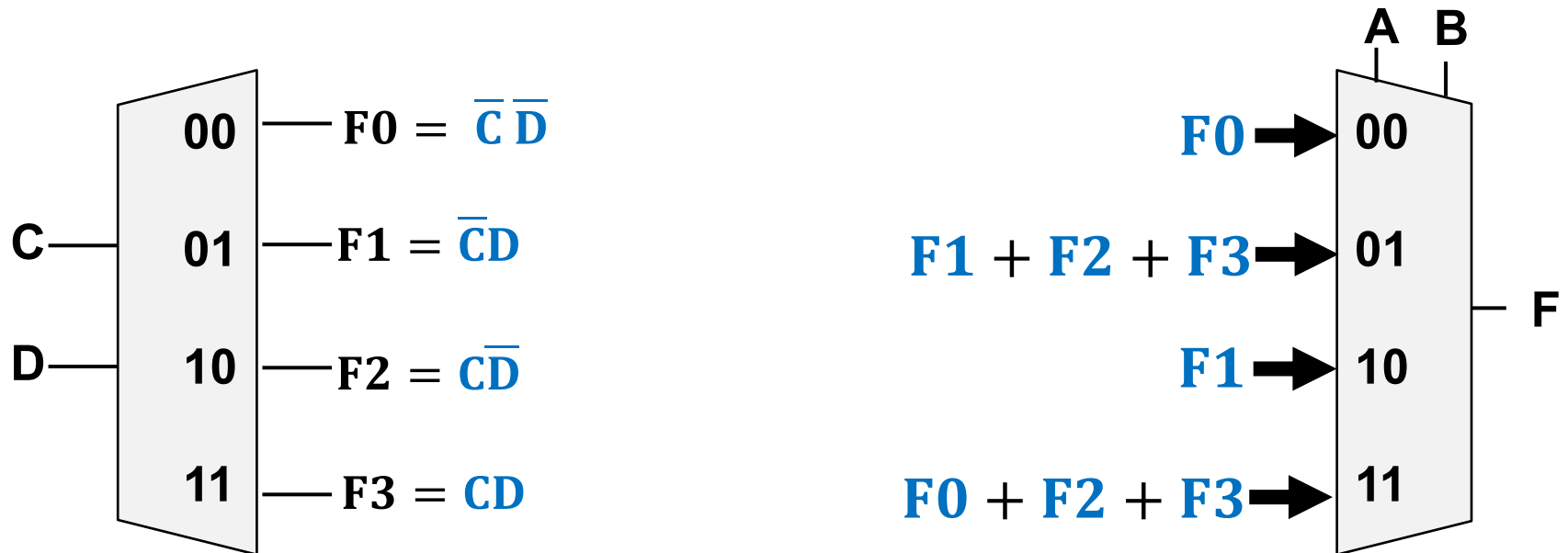

Exercício 2 – DECOD 3:8 + MUX 2:1

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15)$



A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

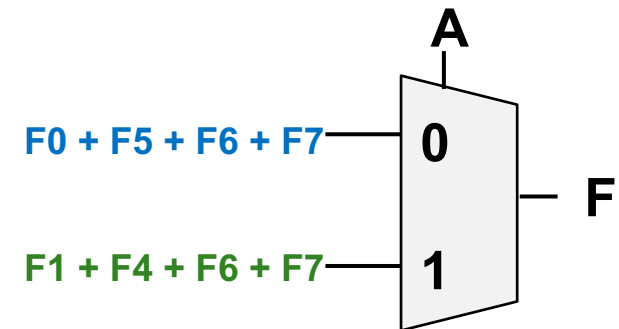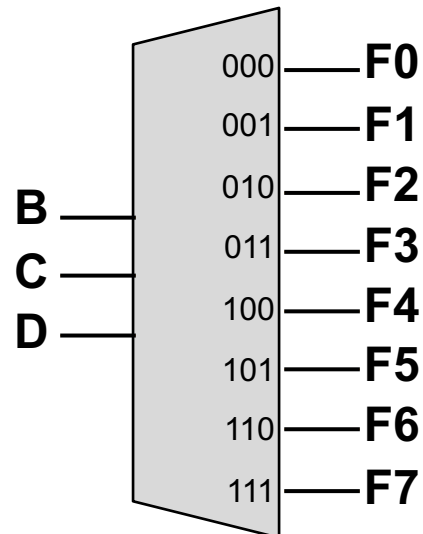

Exercício 2 – DECOD 3:8

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15)$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

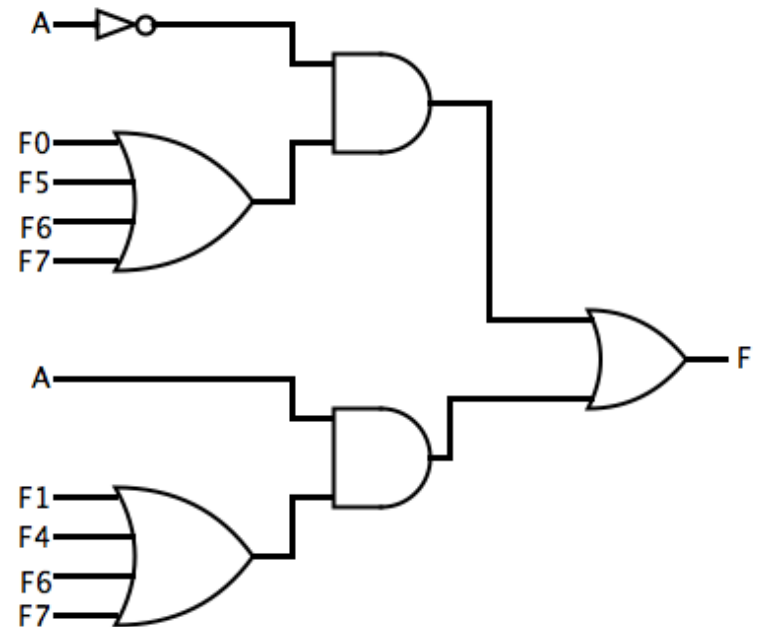
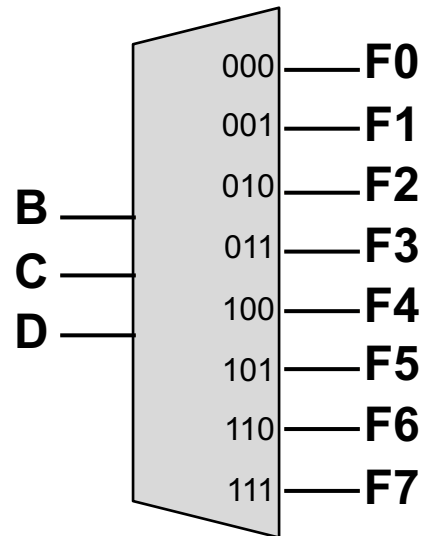


$$F(A, B, C, D) = \bar{A}(F0 + F5 + F6 + F7) + A(F1 + F4 + F6 + F7)$$

Exercício 2 – DECOD 3:8 + MUX 2:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15)$



$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + ABC\bar{D} + ABCD$$

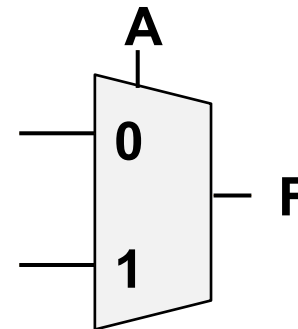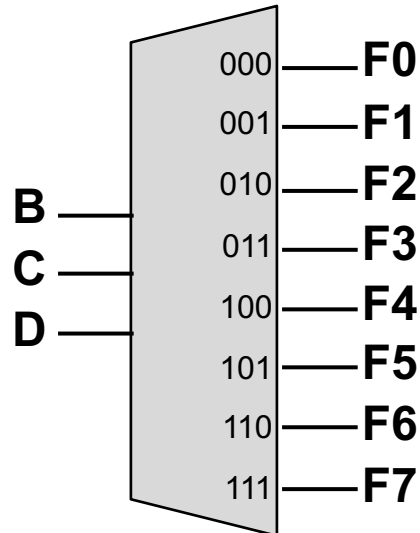

Exercício 2 – DECOD 3:8 + MUX 2:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15)$



$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + ABC\bar{D} + ABCD$$

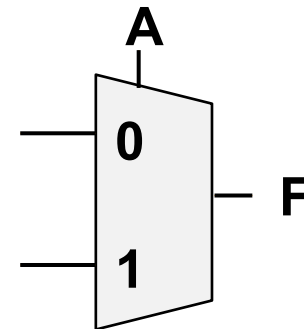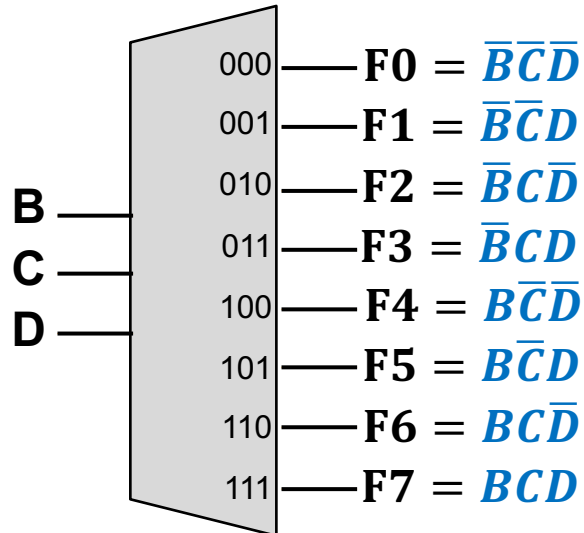

Exercício 2 – DECOD 3:8 + MUX 2:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15)$



$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + ABC\bar{D} + ABCD$$

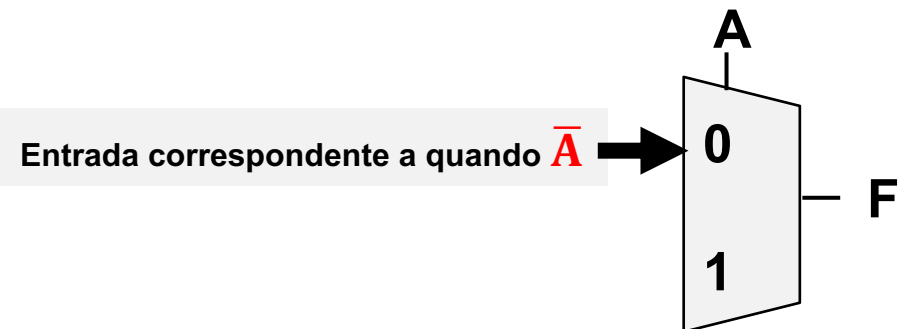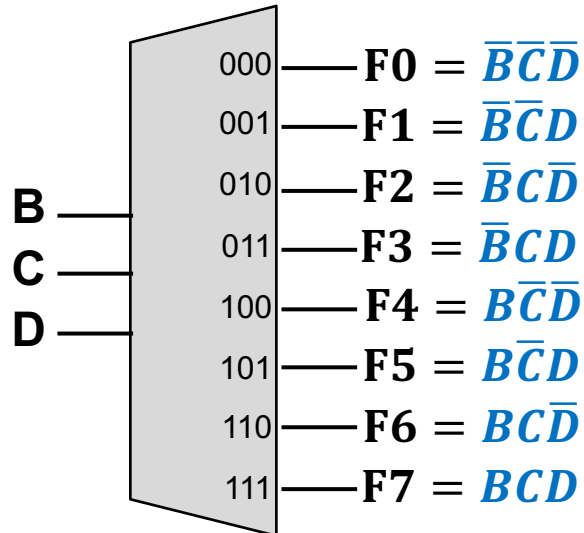

Exercício 2 – DECOD 3:8 + MUX 2:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15)$



$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + ABC\bar{D} + ABCD$$

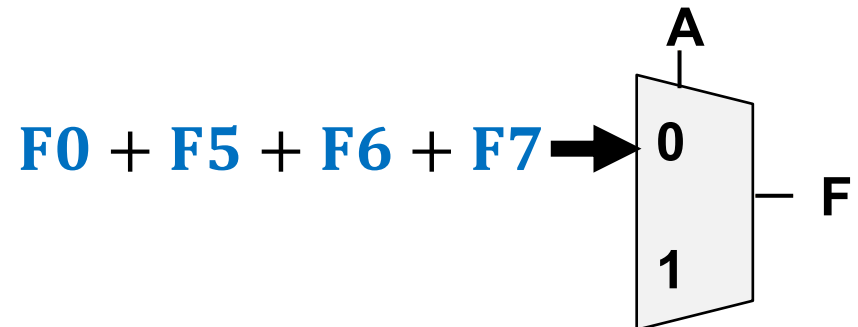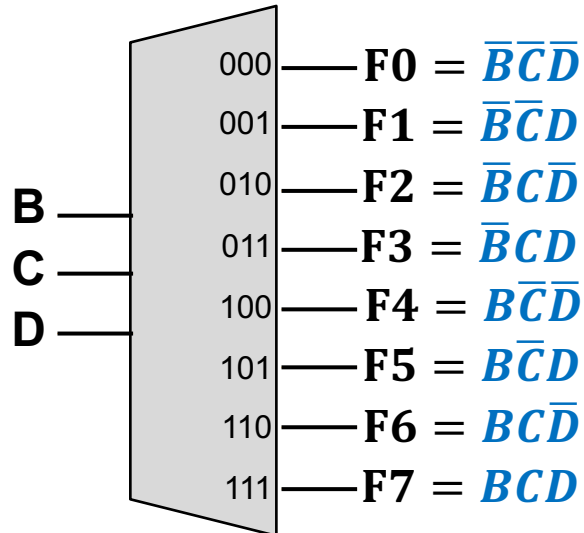

Exercício 2 – DECOD 3:8 + MUX 2:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15)$



$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD$$

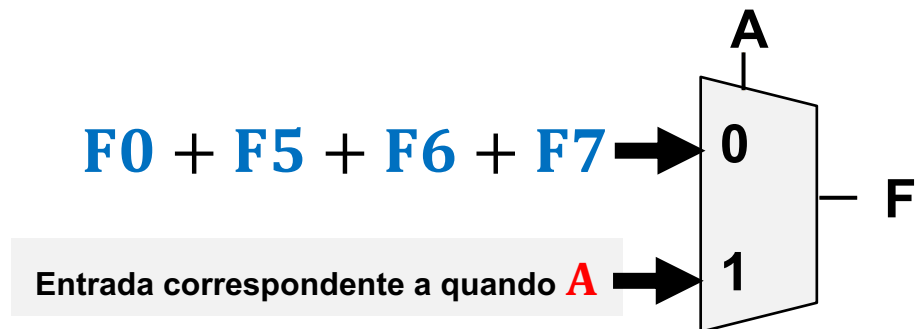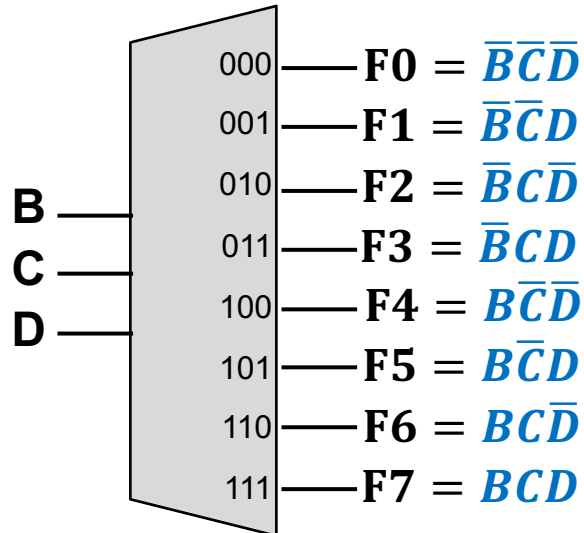

Exercício 2 – DECOD 3:8 + MUX 2:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15)$

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \textcolor{red}{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \textcolor{red}{A}\bar{B}\bar{C}D + \textcolor{red}{A}B\bar{C}\bar{D} + \textcolor{red}{A}BCD$$

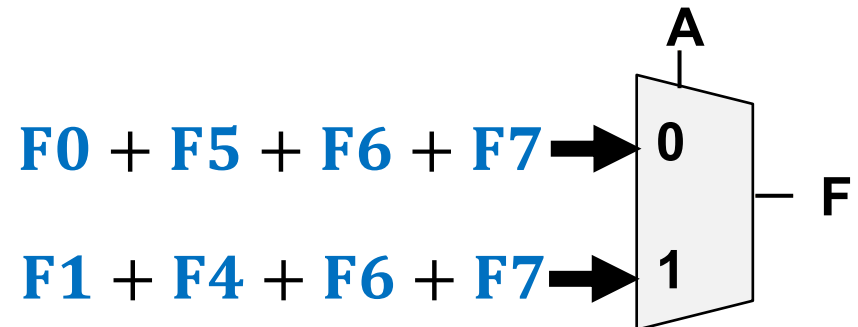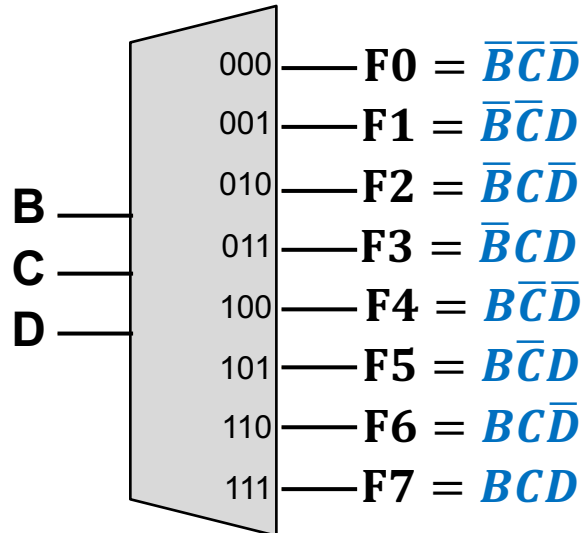


Exercício 3 – MUX 4:1

❑ EXEMPLO: $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15)$

CD \ AB	00	01	11	10
00	0 0	0 1	0 3	1 2
01	1 4	1 5	1 7	1 6
11	1 12	0 13	1 15	1 14
10	0 8	0 9	0 11	1 10

$F = \bar{C}D$

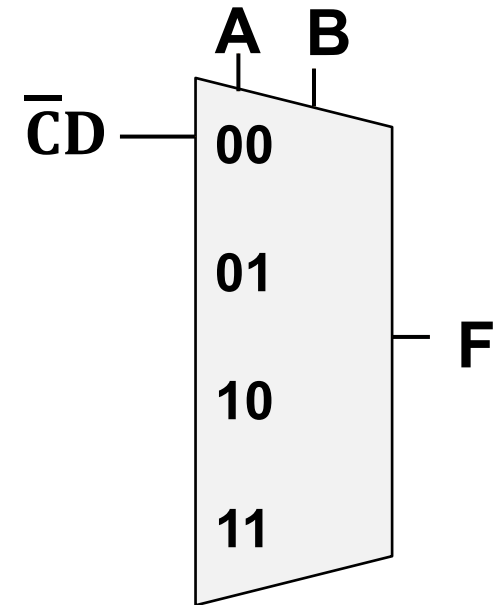


→ VERIFICAR CÍRCULOS NO MAPA **LINHA A LINHA**

Exercício 3 – MUX 4:1

❑ EXEMPLO: $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15)$

CD		00	01	11	10
AB	00	0 0	0 1	0 3	1 2
	01	1 4	1 5	1 7	1 6
	11	1 12	0 13	1 15	1 14
	10	0 8	0 9	0 11	1 10

F = 1

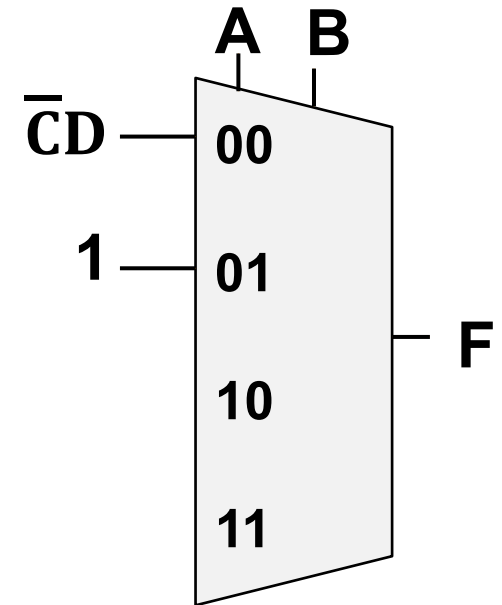


→ VERIFICAR CÍRCULOS NO MAPA **LINHA A LINHA**

Exercício 3 – MUX 4:1

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15)$

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	0 0	0 1	0 3	1 2
01	1 4	1 5	1 7	1 6
11	1 12	0 13	1 15	1 14
10	0 8	0 9	0 11	1 10

$F = C\bar{D}$

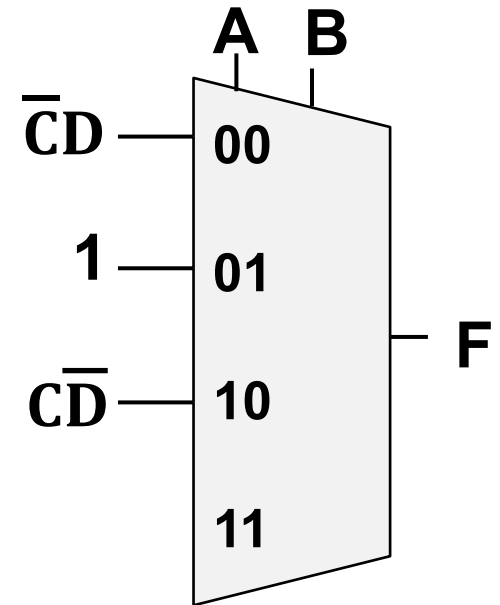


→ VERIFICAR CÍRCULOS NO MAPA **LINHA A LINHA**

Exercício 3 – MUX 4:1

❑ EXEMPLO: $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15)$

AB \ CD				
	00	01	11	10
00	0 0	0 1	0 3	1 2
01	1 4	1 5	1 7	1 6
11	1 12	0 13	1 15	1 14
10	0 8	0 9	0 11	1 10


$$F = C + \bar{D}$$

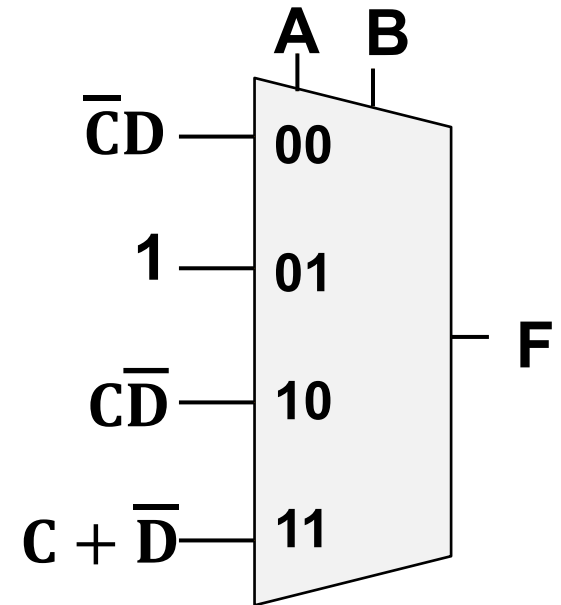

→ VERIFICAR CÍRCULOS NO MAPA **LINHA A LINHA**

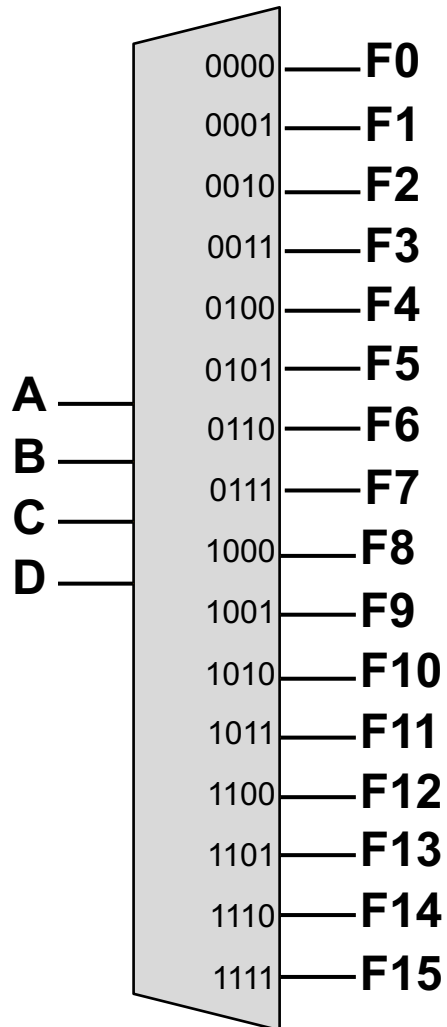Exercício 3 – DECOD 4:16

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15)$




COM DECODIFICADOR 4:16

$$F = F2 + F4 + F5 + F6 + F7 + F10 + F12 + F14 + F15$$

Exercício 3 – DECOD 2:4 + MUX 4:1

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15)$



A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

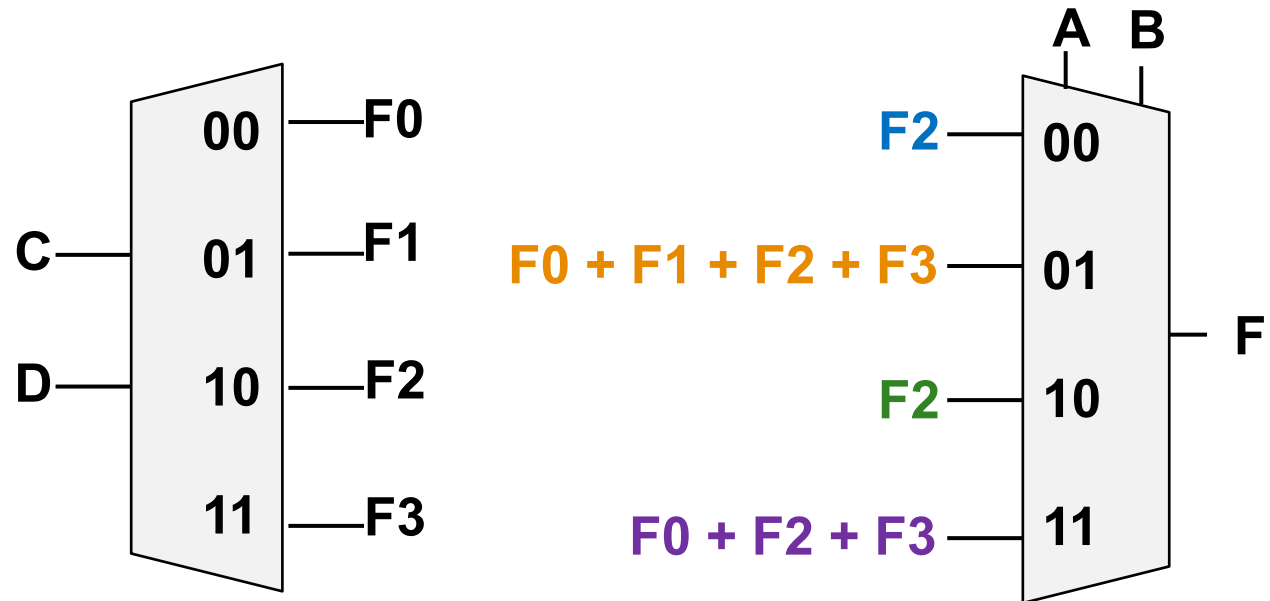

Exercício 3 – DECOD 2:4 + MUX 4:1

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15)$



A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

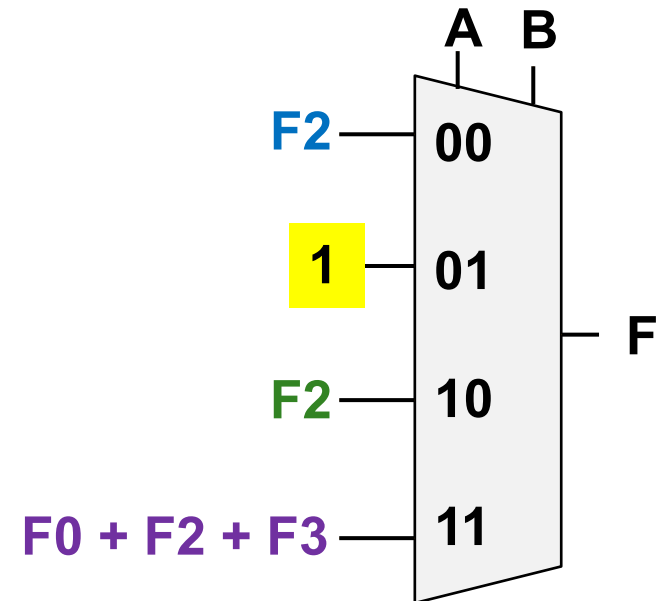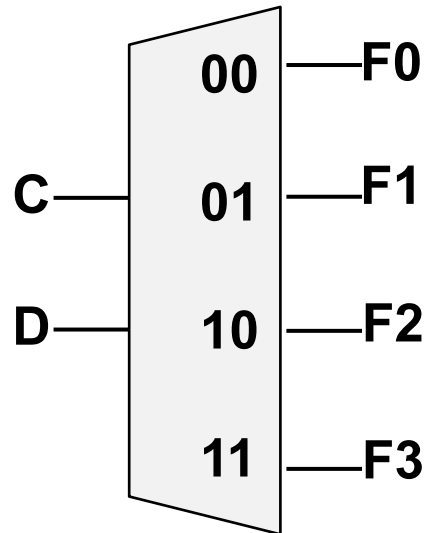

Exercício 3 – DECOD 2:4

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15)$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

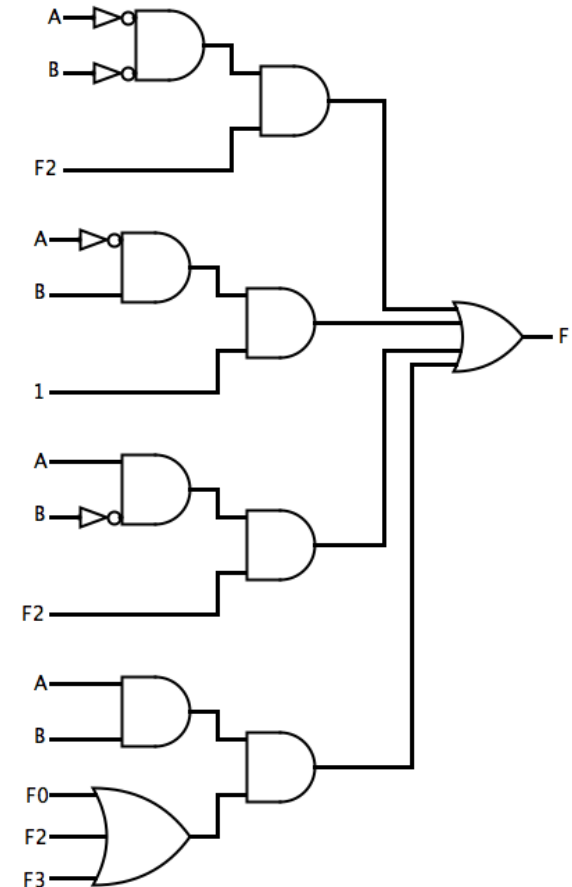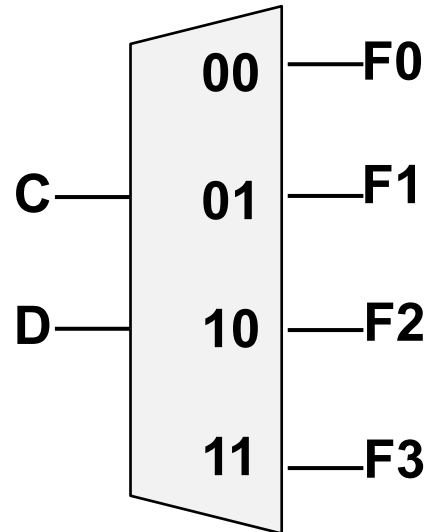



$$F(A, B, C, D) = \overline{A} \overline{B} (F2) + \overline{A} B (F1 + F2 + F3 + F4) + A \overline{B} (F2) + AB (F0 + F2 + F3)$$

$$F(A, B, C, D) = \overline{A} \overline{B} (F2) + \overline{A} B (1) + A \overline{B} (F2) + AB (F0 + F2 + F3)$$

Exercício 3 – DECOD 2:4 + MUX 4:1

■ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15)$



$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + ABC\bar{D} + ABCD$$

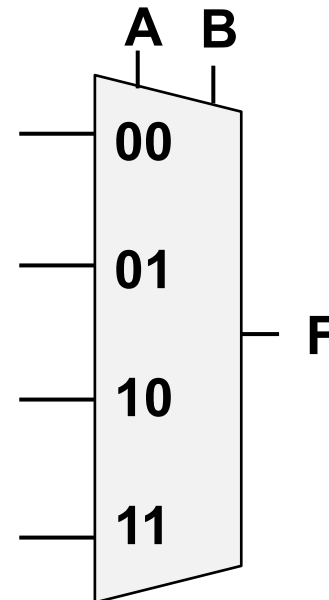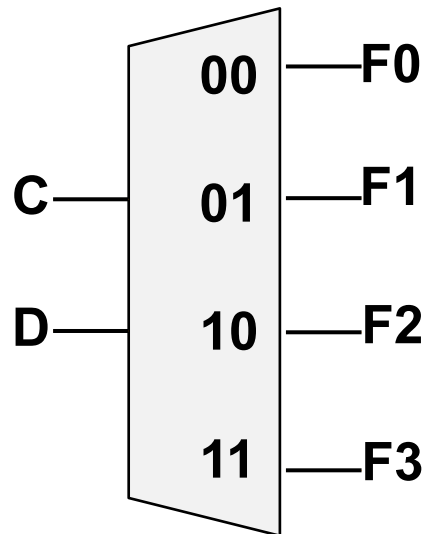

Exercício 3 – DECOD 2:4 + MUX 4:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15)$


$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + ABC\bar{D} + ABCD$$

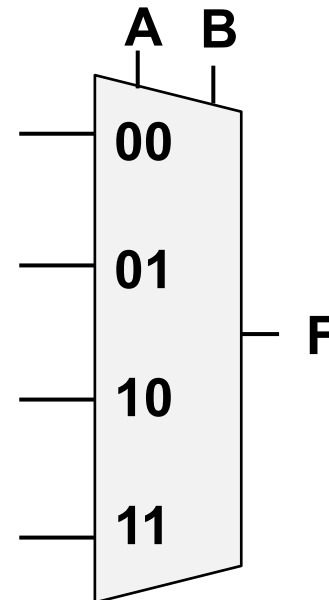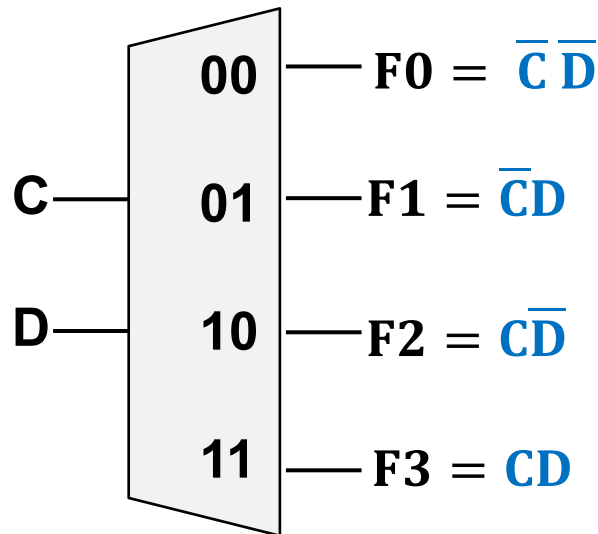

Exercício 3 – DECOD 2:4 + MUX 4:1

■ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15)$



$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + ABC\bar{D} + ABCD$$

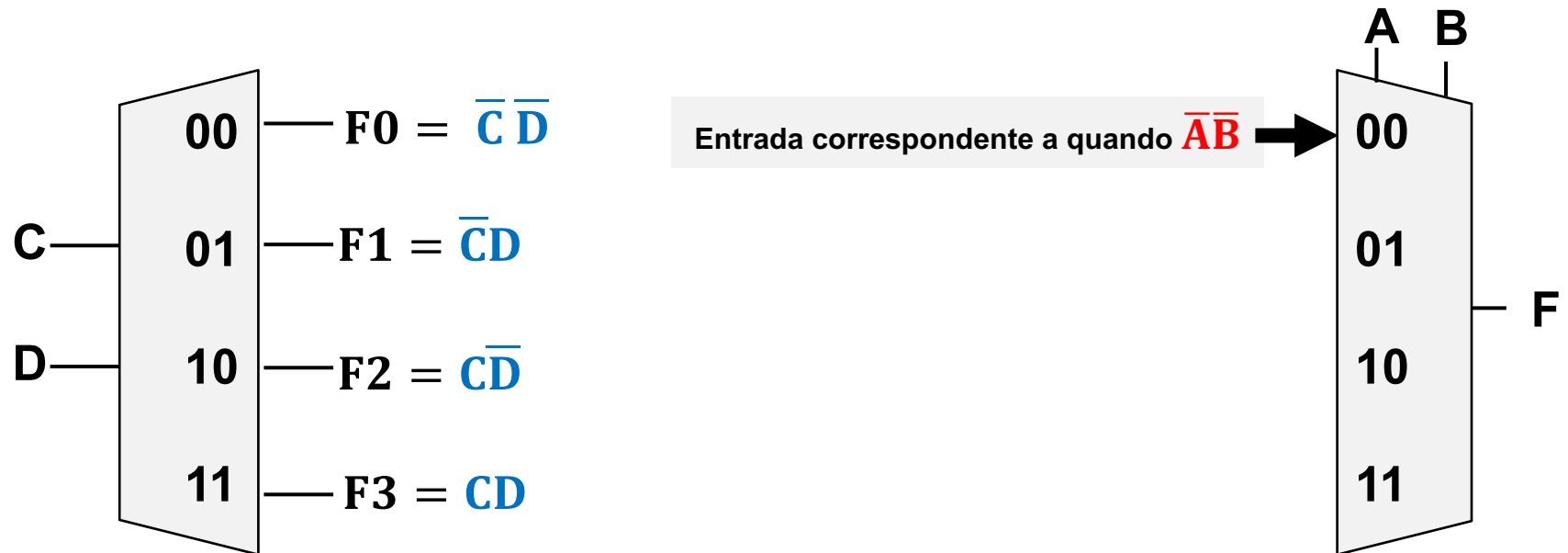

Exercício 3 – DECOD 2:4 + MUX 4:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15)$


$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + ABC\bar{D} + ABCD$$

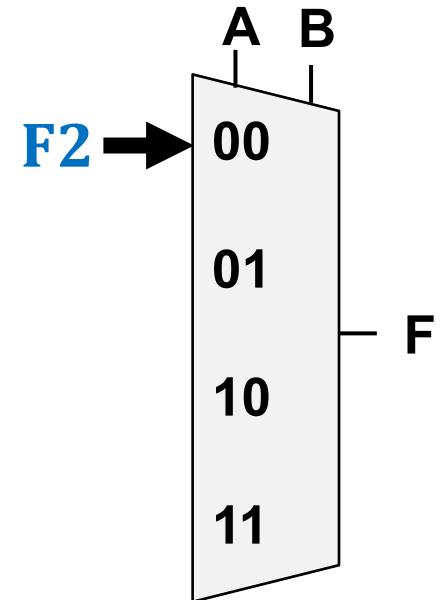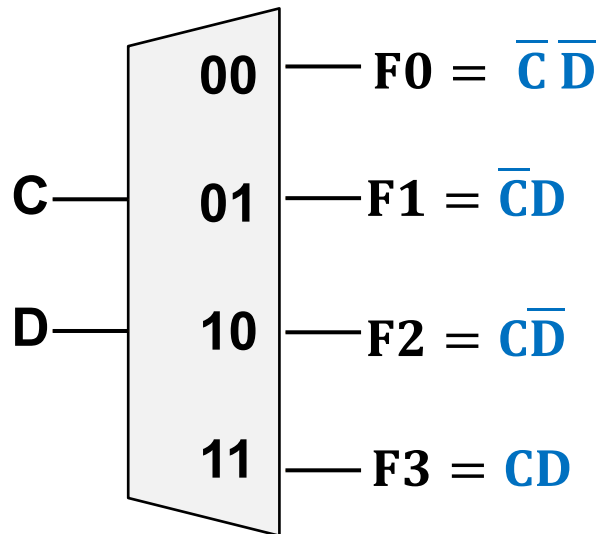

Exercício 3 – DECOD 2:4 + MUX 4:1

■ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15)$


$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + ABC\bar{D} + ABCD$$

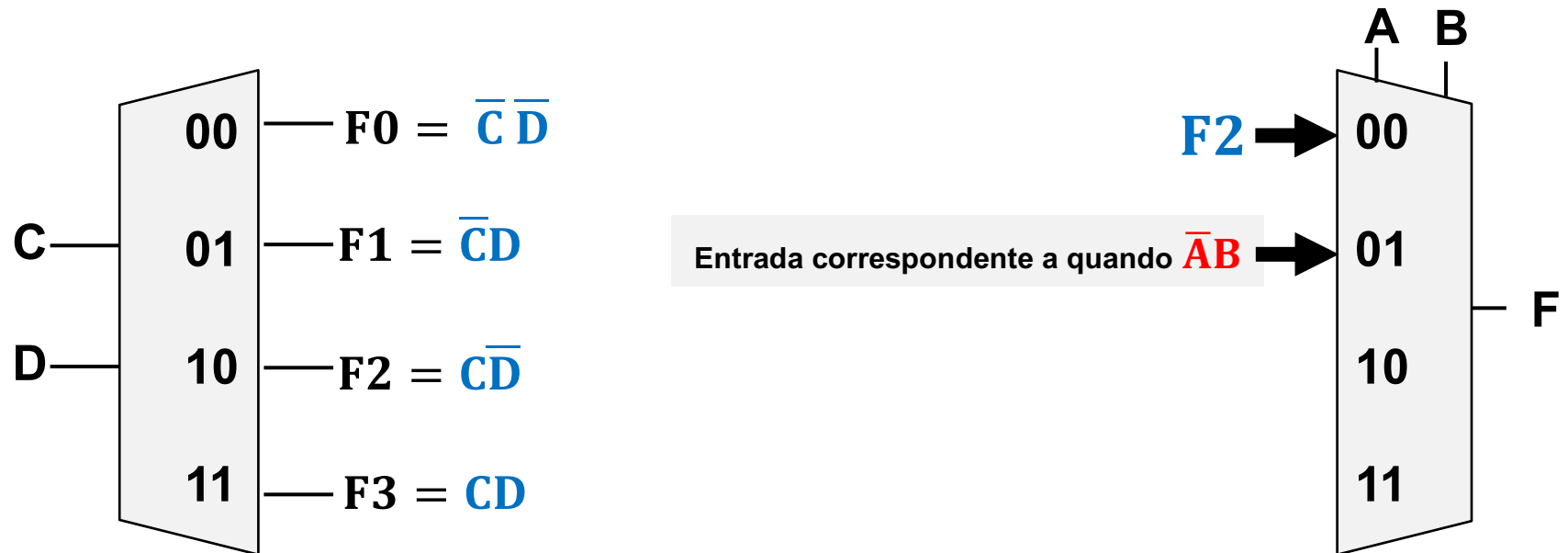

Exercício 3 – DECOD 2:4 + MUX 4:1

■ EXEMPLO: $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15)$


$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + ABC\bar{D} + ABCD$$

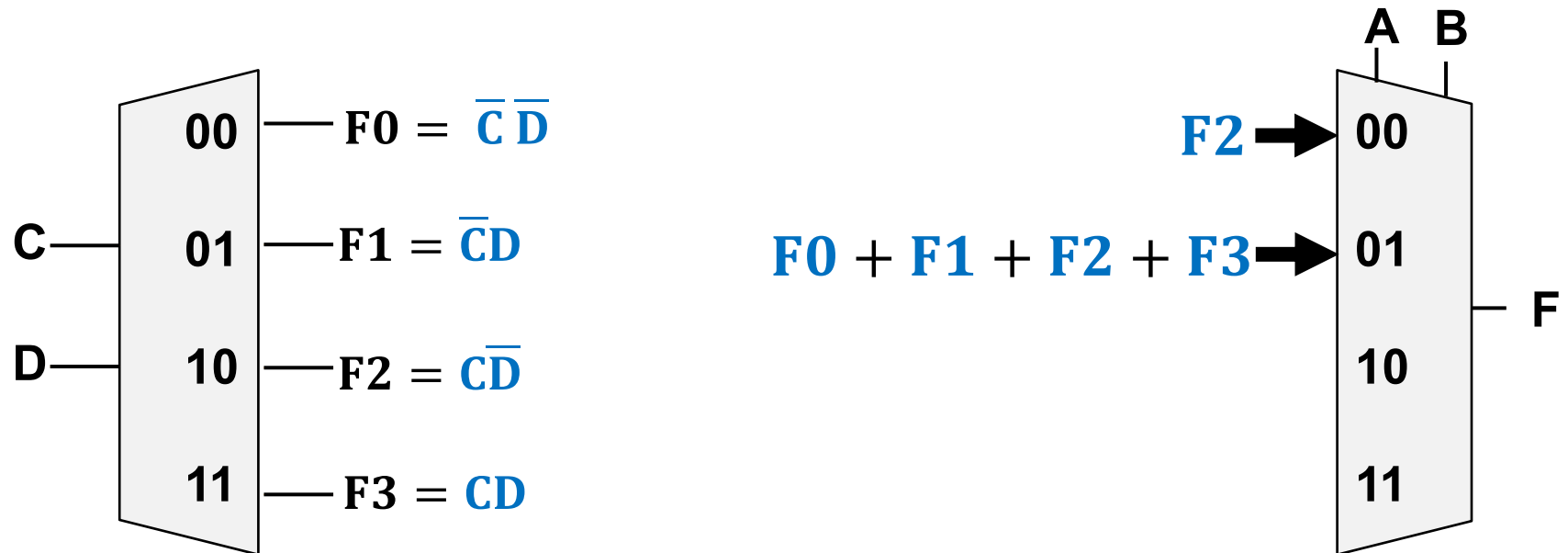

Exercício 3 – DECOD 2:4 + MUX 4:1

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15)$



$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + AB\bar{C}\bar{D} + ABCD$$

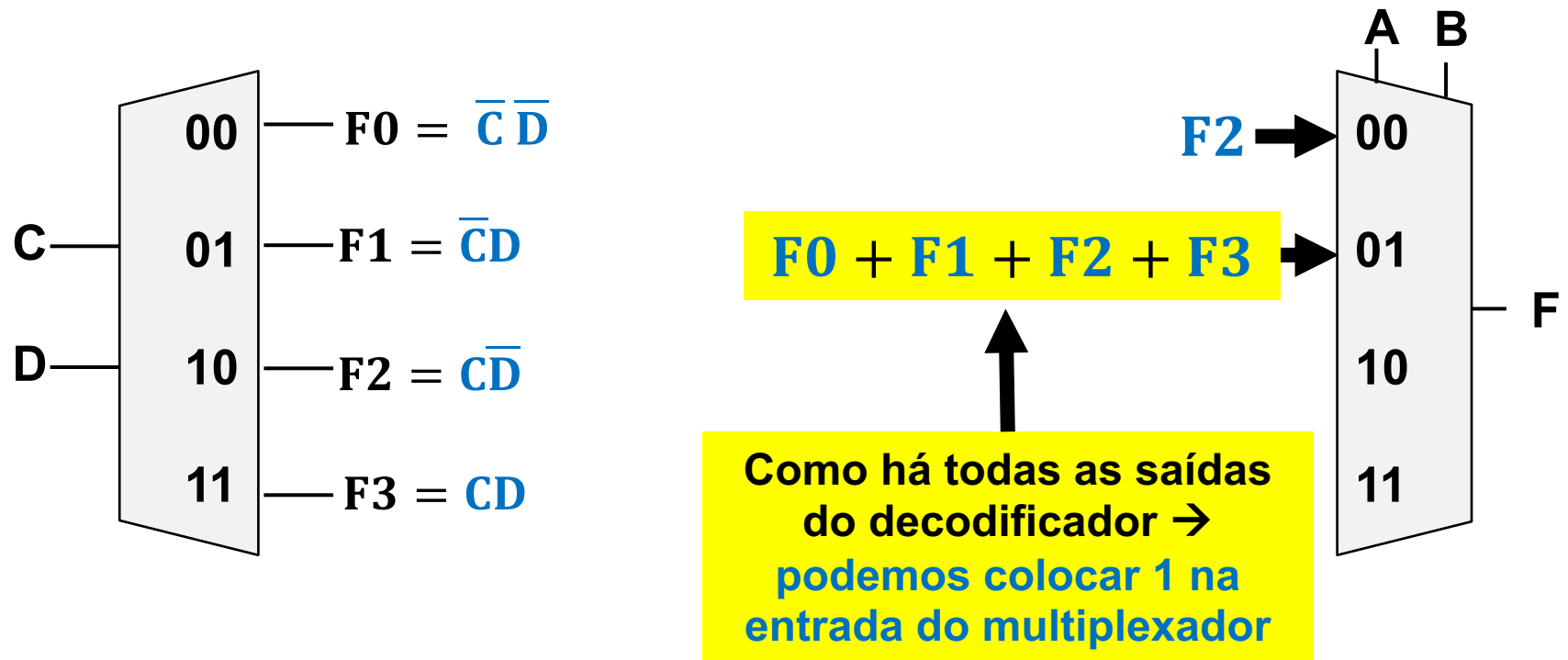

Exercício 3 – DECOD 2:4 + MUX 4:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15)$


$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + ABC\bar{D} + ABCD$$

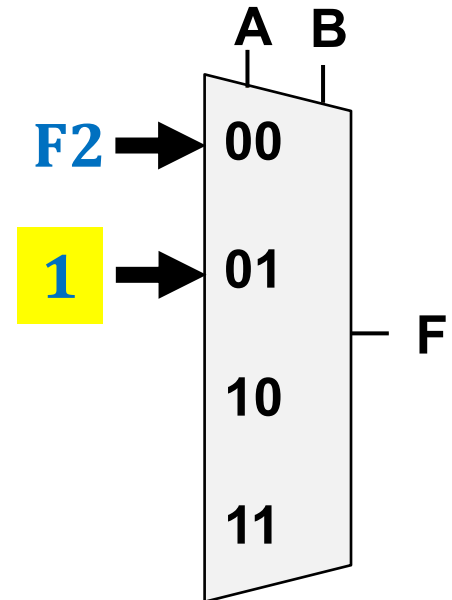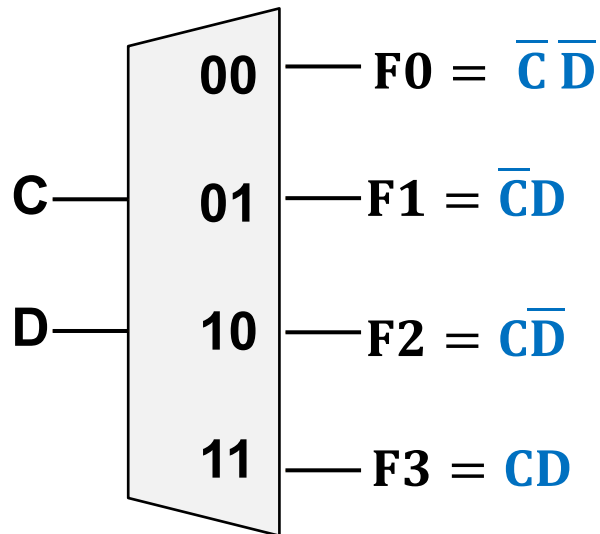

Exercício 3 – DECOD 2:4 + MUX 4:1

■ EXEMPLO: $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15)$



$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + ABC\bar{D} + ABCD$$

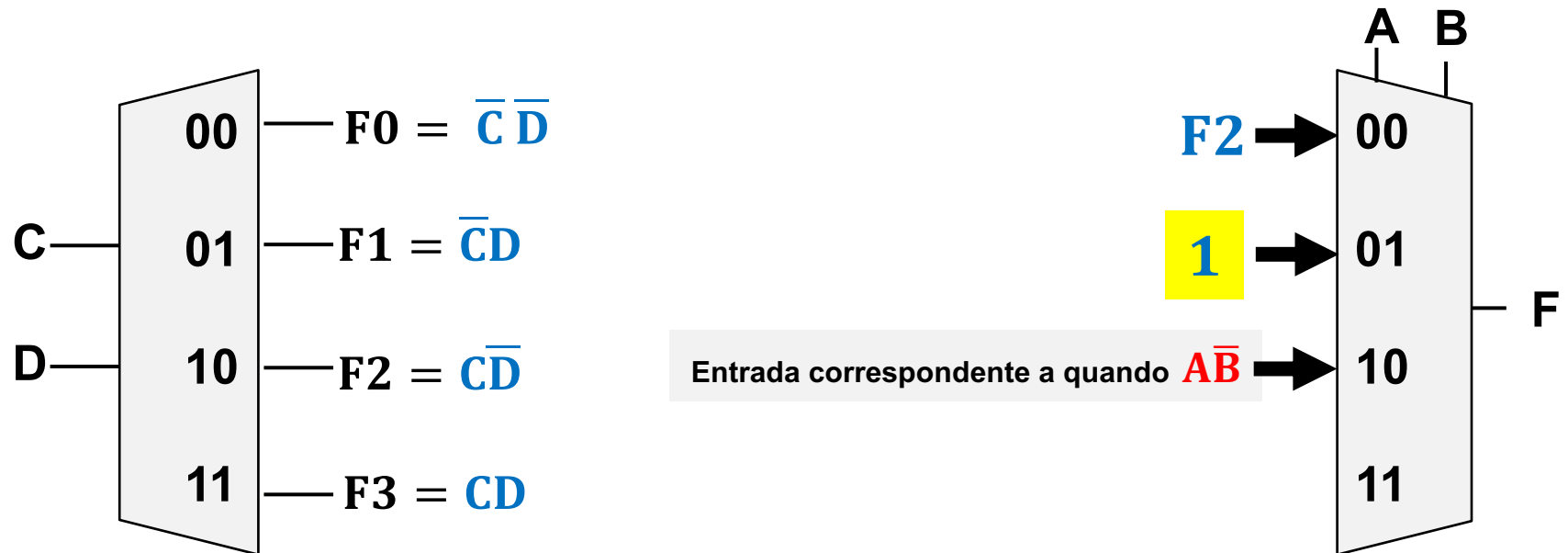

Exercício 3 – DECOD 2:4 + MUX 4:1

■ EXEMPLO: $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15)$


$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + ABC\bar{D} + ABCD$$

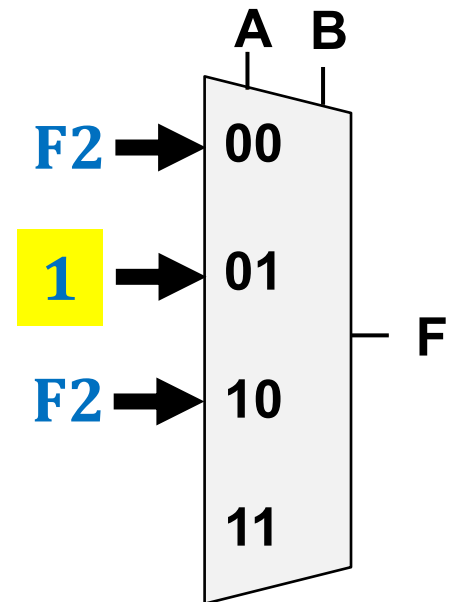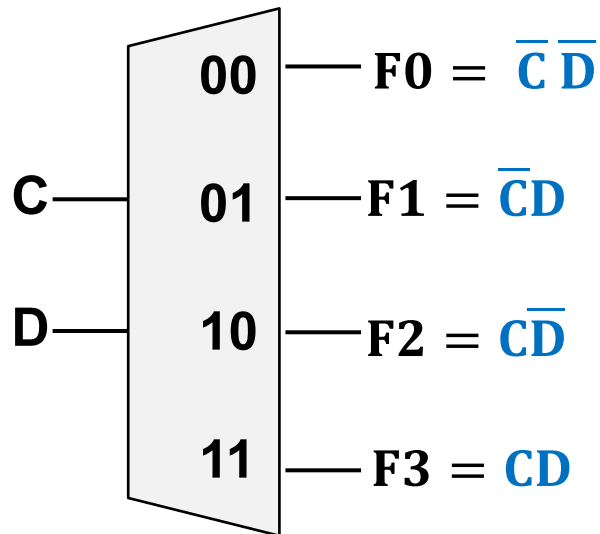

Exercício 3 – DECOD 2:4 + MUX 4:1

■ EXEMPLO: $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15)$


$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + \mathbf{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \mathbf{A}\bar{B}C\bar{D} + \mathbf{A}BCD$$

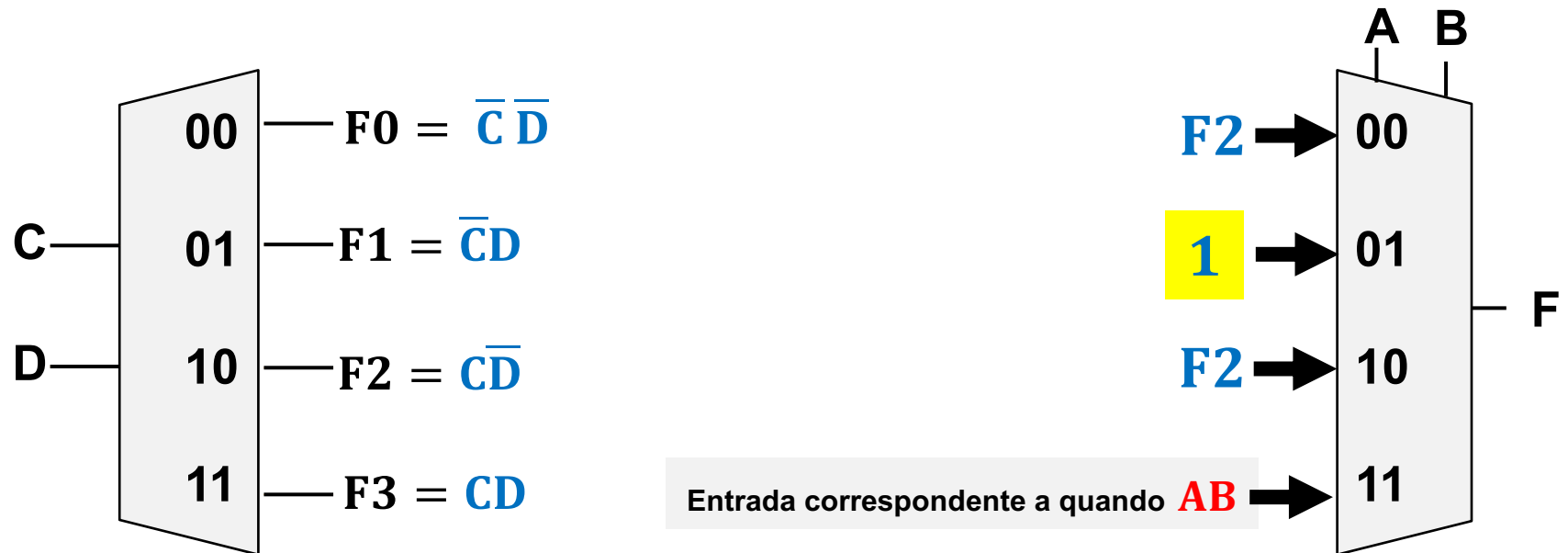

Exercício 3 – DECOD 2:4 + MUX 4:1

■ EXEMPLO: $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15)$



$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + \textcolor{red}{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \textcolor{red}{A}\bar{B}C\bar{D} + \textcolor{red}{A}BCD$$

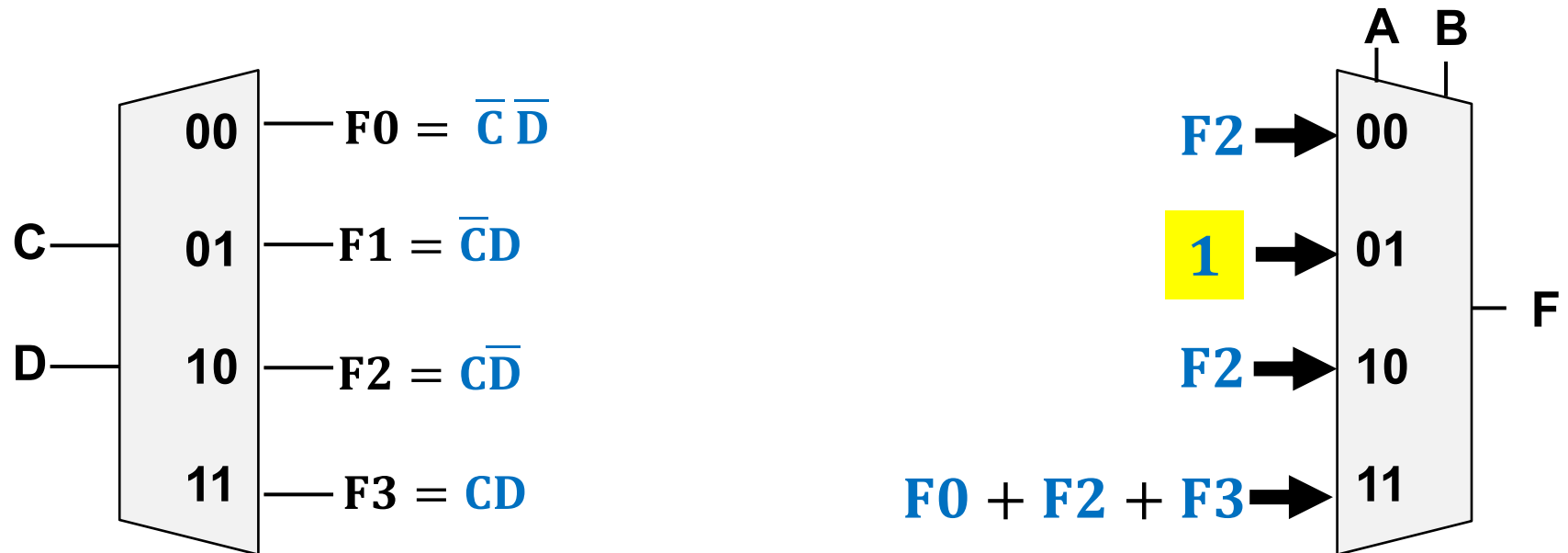

Exercício 3 – DECOD 3:8 + MUX 2:1

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15)$



A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

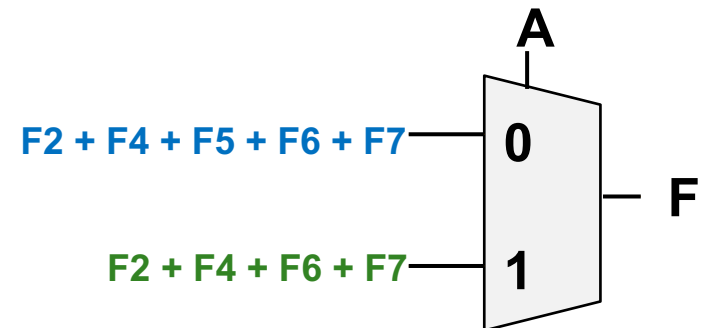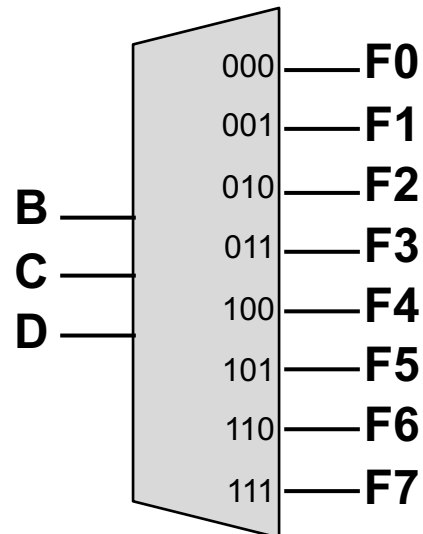

Exercício 3 – DECOD 3:8

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15)$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

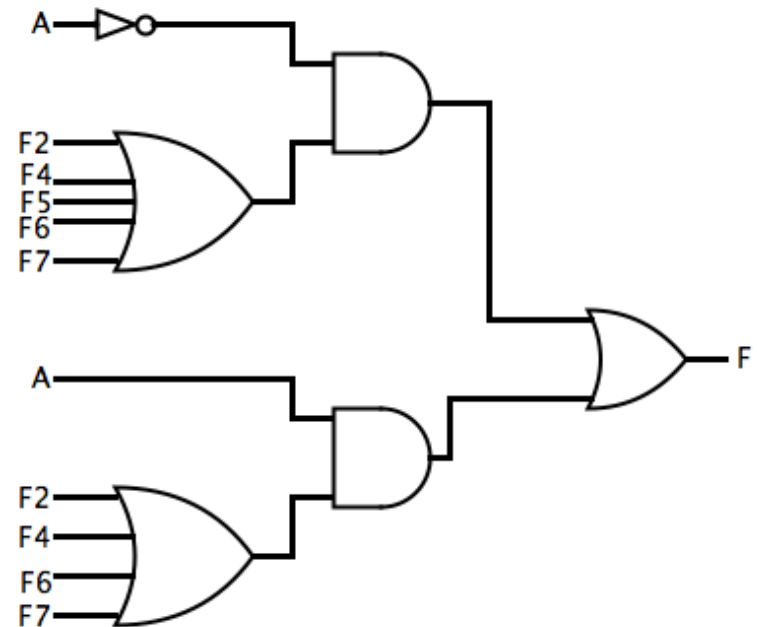
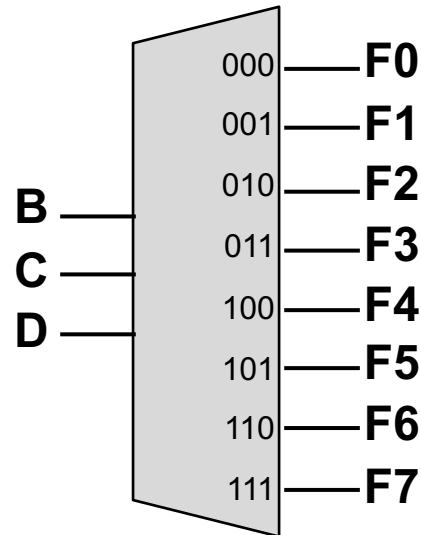


$$F(A, B, C, D) = \overline{A}(F2 + F4 + F5 + F6 + F7) + A(F2 + F4 + F6 + F7)$$

Exercício 3 – DECOD 3:8 + MUX 2:1

■ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15)$



$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D}$$

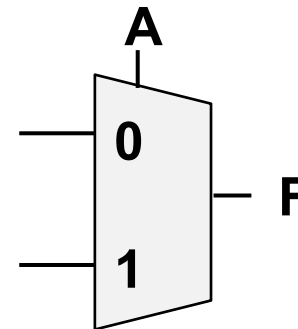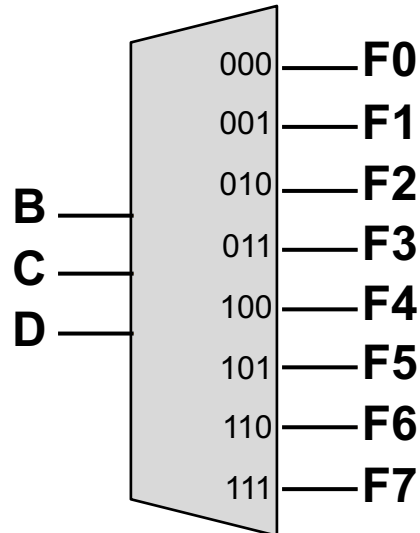

Exercício 3 – DECOD 3:8 + MUX 2:1

■ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15)$



$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + ABC\bar{D} + ABCD$$

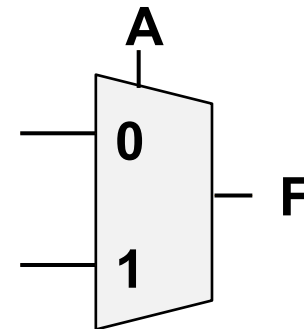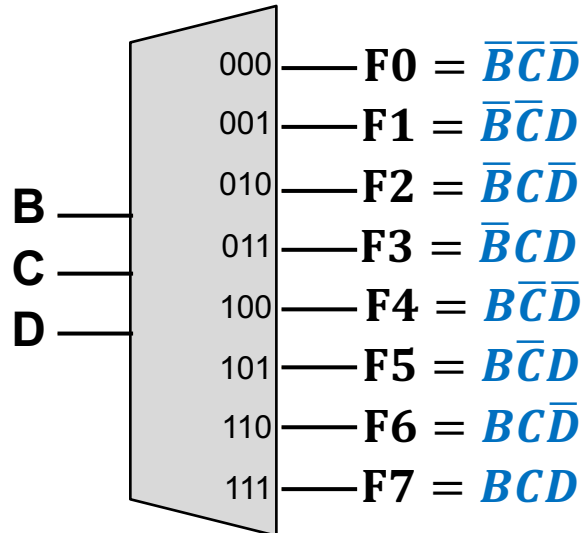

Exercício 3 – DECOD 3:8 + MUX 2:1

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15)$



$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BC\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + ABC\bar{D} + ABCD$$

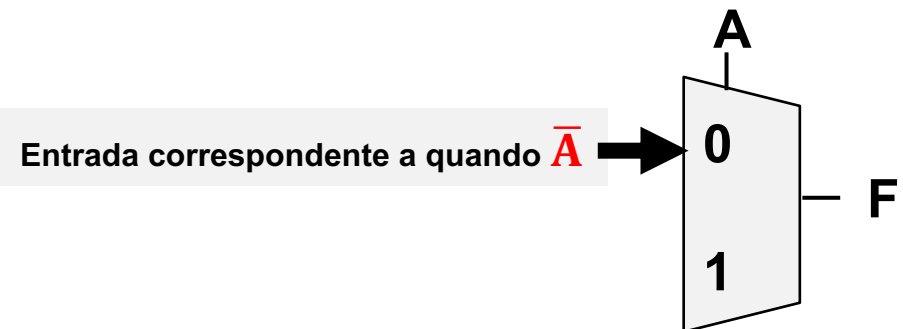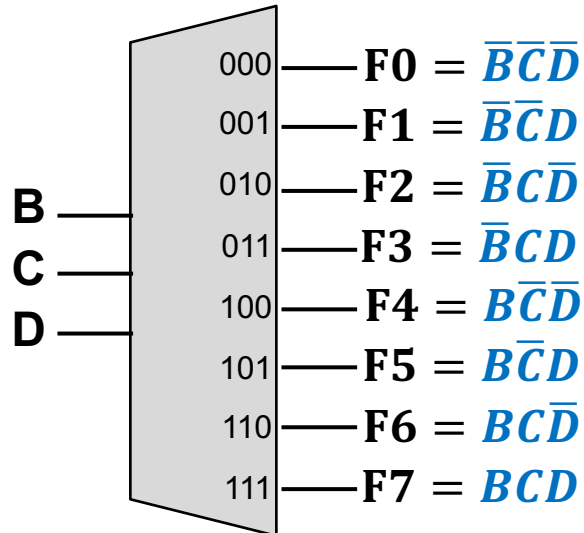

Exercício 3 – DECOD 3:8 + MUX 2:1

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15)$


$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D} + ABC\bar{D} + ABCD$$

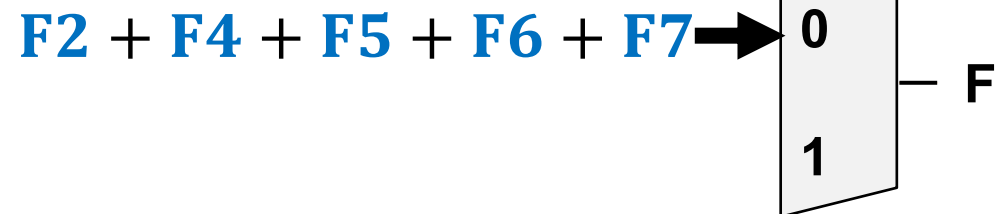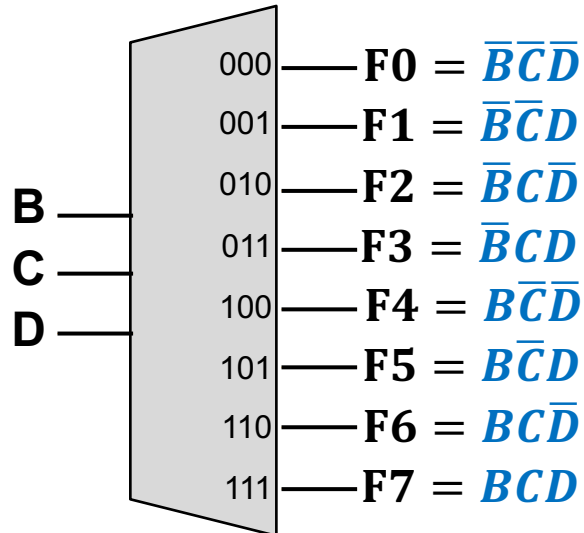

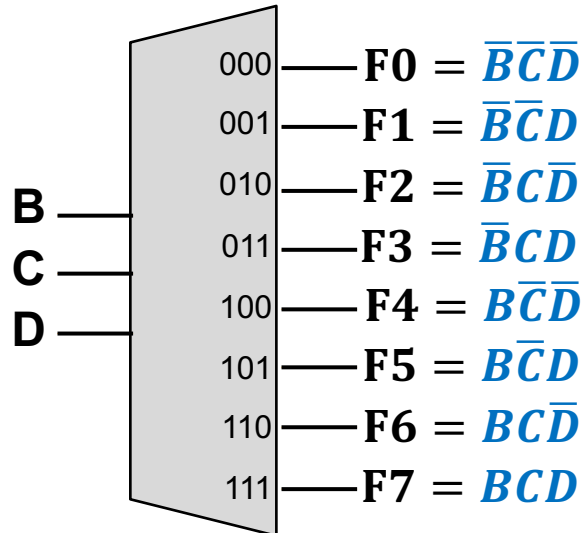Exercício 3 – DECOD 3:8 + MUX 2:1


❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15)$

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD$$



$$F2 + F4 + F5 + F6 + F7$$


Entrada correspondente a quando **A**

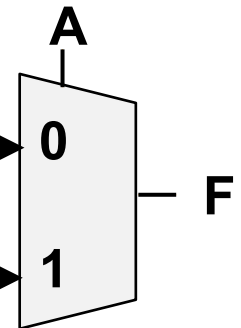

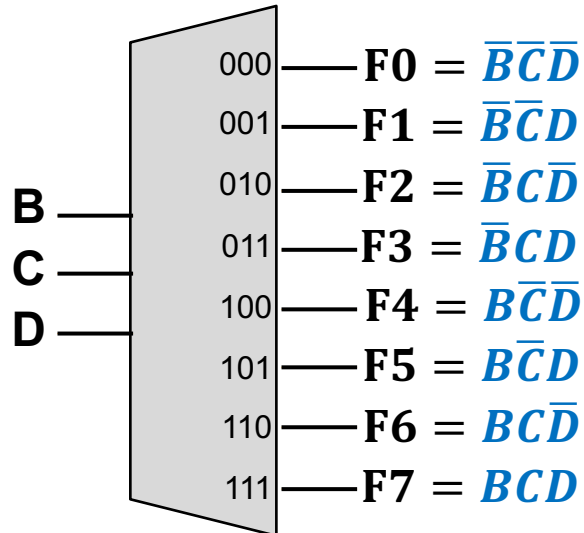Exercício 3 – DECOD 3:8 + MUX 2:1

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15)$

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + \bar{A}BCD + \bar{A}BCD$$



$$F2 + F4 + F5 + F6 + F7 \rightarrow$$

$$F2 + F4 + F6 + F7 \rightarrow$$

