

CIRCUITOS DIGITAIS

MULTIPLEXADORES

Prof. Marcelo Grandi Mandelli

`mgmandelli@unb.br`

Principais diferenças entre C.C. e C.S.

■ Circuitos Combinacionais

- A saída é formada por uma combinação de operações realizadas (unicamente) sobre as entradas.
- Ex.: Somadores, multiplexadores, codificadores, decodificadores, ULAs, etc.

■ Circuitos Sequenciais


- São circuitos capazes de “lembrar” estados anteriores.
- Isso é possível pois esses circuitos permitem realimentação (a saída também serve de entrada)
- Caracteristicamente guiados pelo *clock* (*síncronos* ou *assíncronos*)
- Ex.: latches, flip-flops

Principais diferenças entre C.C. e C.S.

❖ Circuitos combinacionais:



❖ Circuitos sequenciais:

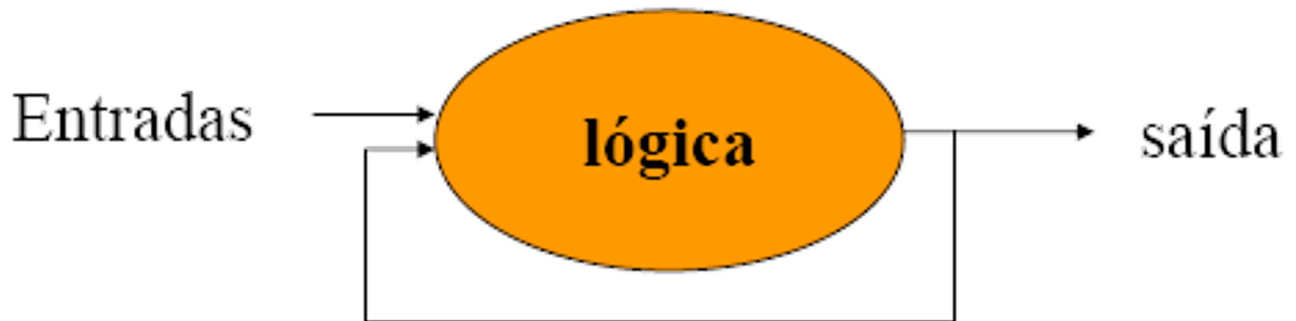

Circuitos Combinacionais


■ Tipos de circuitos combinacionais:

- somadores
- comparadores
- decodificadores
- codificadores
- conversores de código
- multiplexadores (seletores)
- demultiplexadores
- geradores/verificadores de paridade

Circuitos Combinacionais

■ Tipos de circuitos combinacionais:

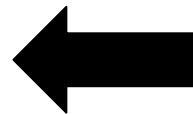
- somadores
- comparadores
- decodificadores
- codificadores
- conversores de código
- **multiplexadores (seletores)**
- demultiplexadores
- geradores/verificadores de paridade



AULA DE HOJE


Multiplexadores (MUX ou Seletores)

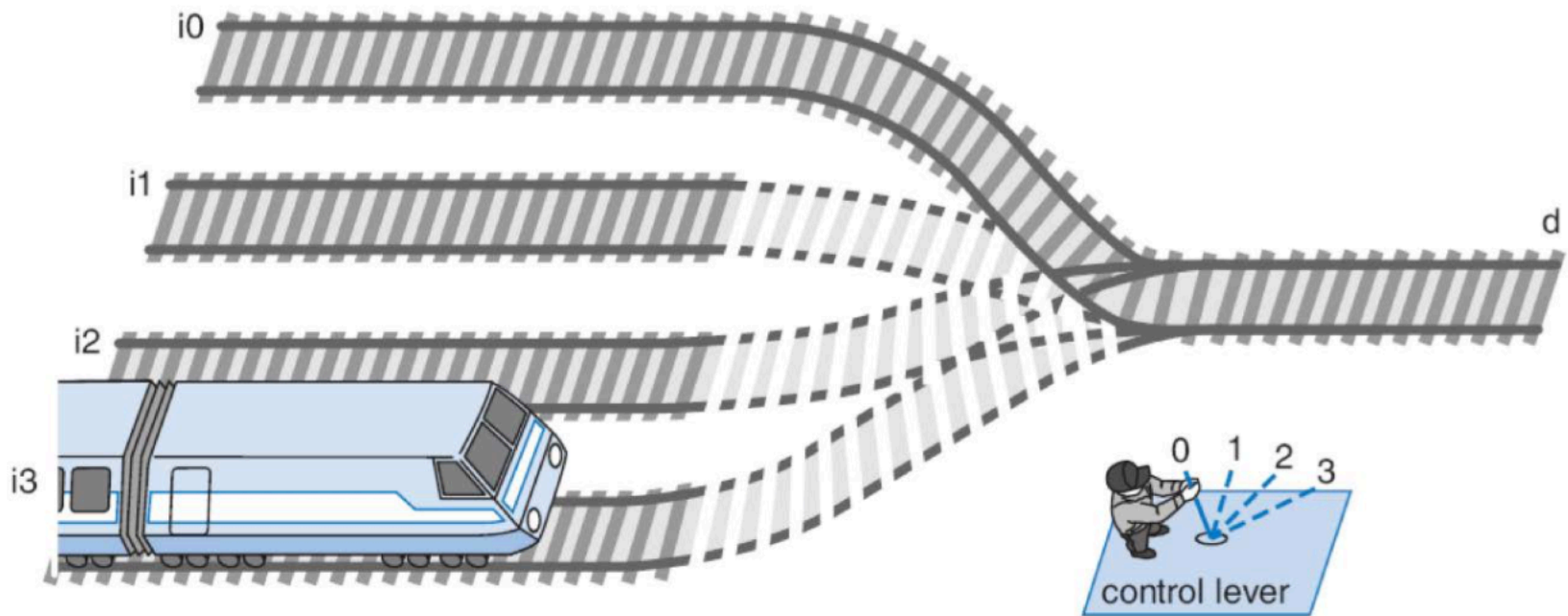- Tem como função selecionar uma dentre as entradas, fazendo a entrada selecionada aparecer na saída




Multiplexadores (MUX ou Seletores)

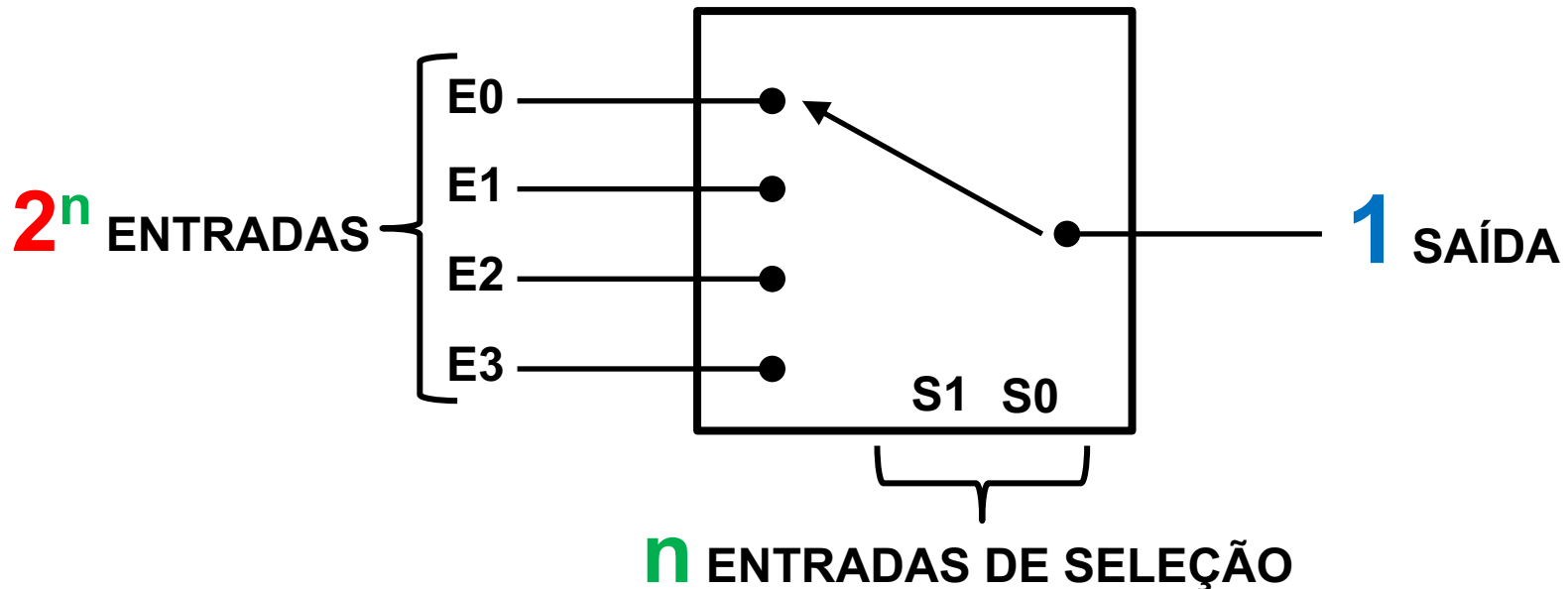- Tem como função selecionar uma dentre as entradas, fazendo a entrada selecionada aparecer na saída




Multiplexadores (MUX ou Seletores)

□ Exemplo: Multiplexador 4:1

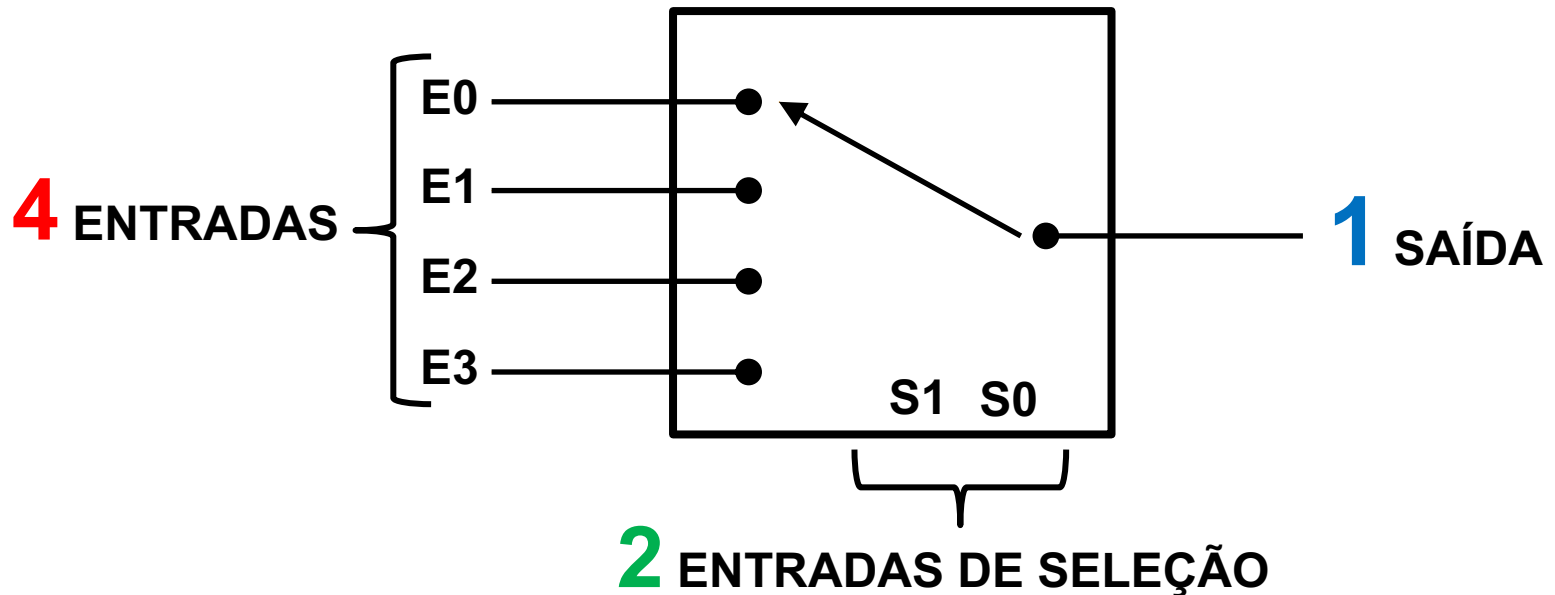


Multiplexadores (MUX ou Seletores)

□ Exemplo: Multiplexador 4:1

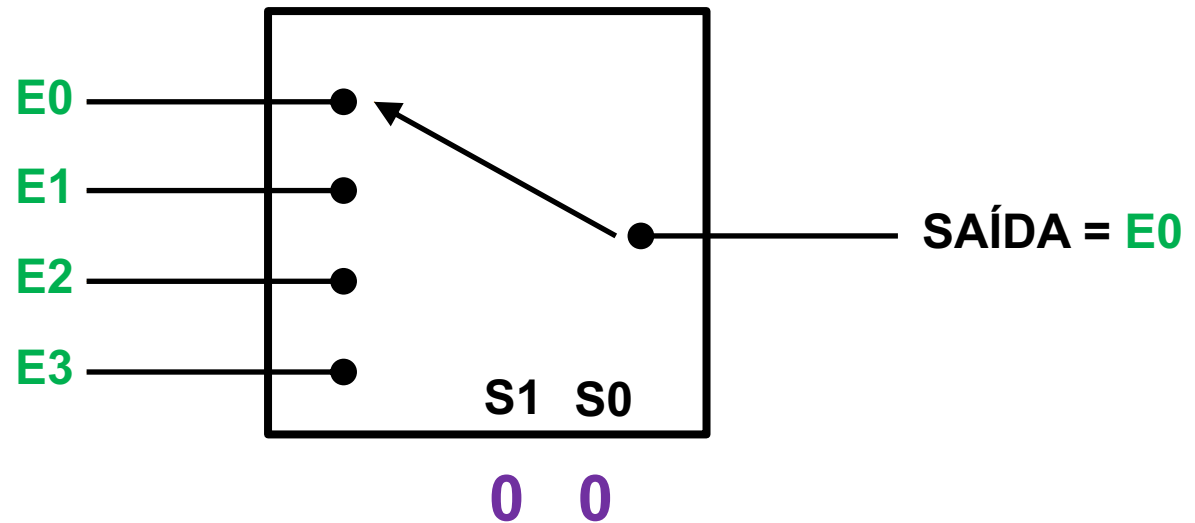


Multiplexadores (MUX ou Seletores)

□ Exemplo: Multiplexador 4:1

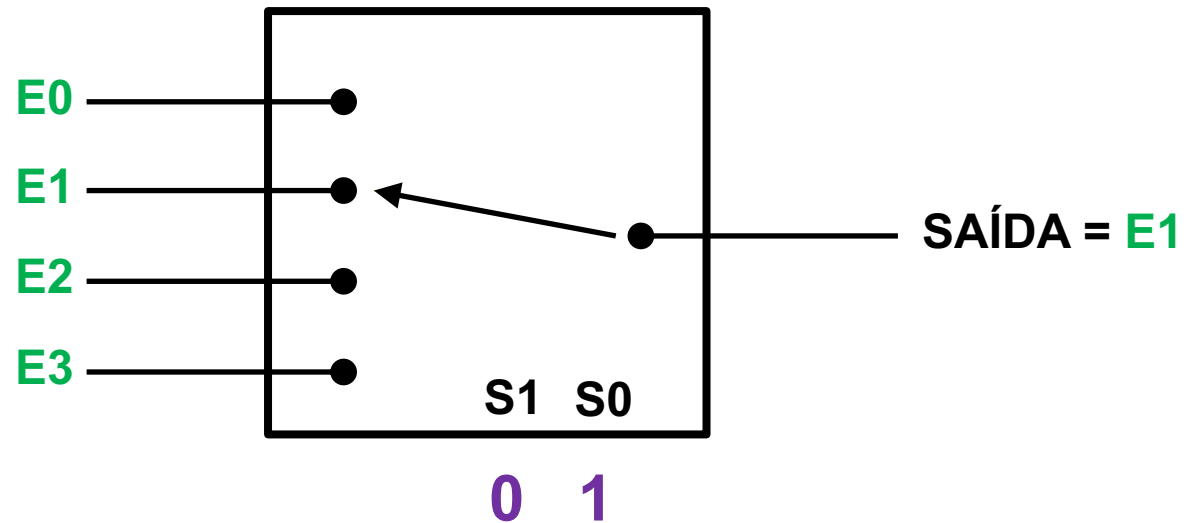


Multiplexadores (MUX ou Seletores)

□ Exemplo: Multiplexador 4:1

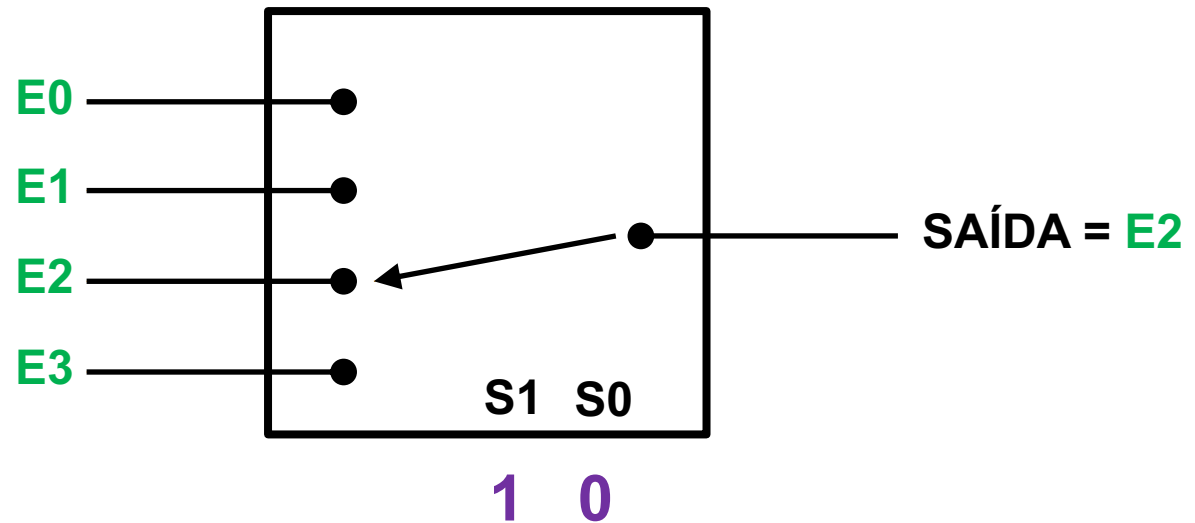


Multiplexadores (MUX ou Seletores)

□ Exemplo: Multiplexador 4:1

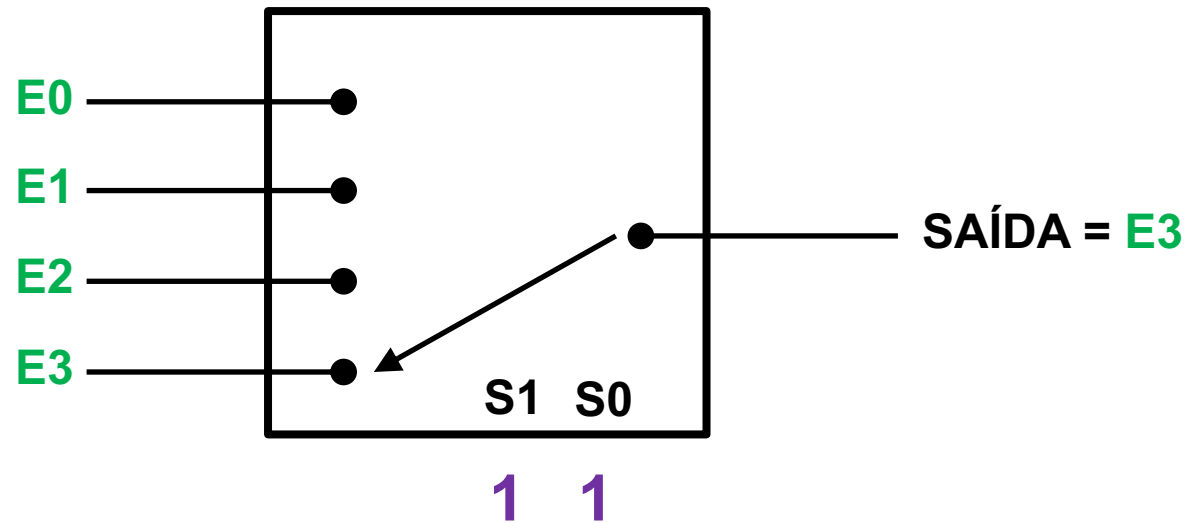



Multiplexadores (MUX ou Seletores)

□ Exemplo: Multiplexador 4:1

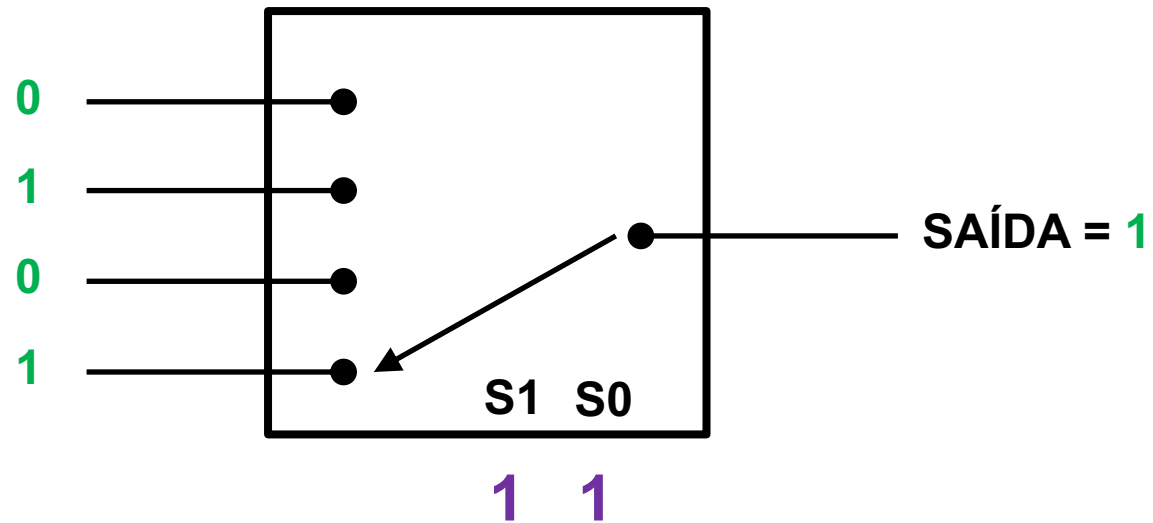

Multiplexadores (MUX ou Seletores)

□ MUX 2:1

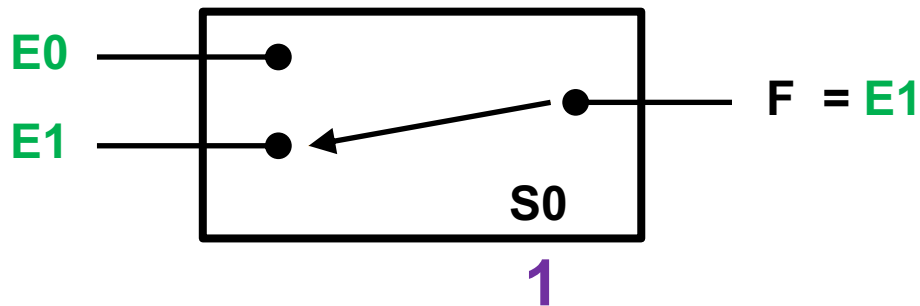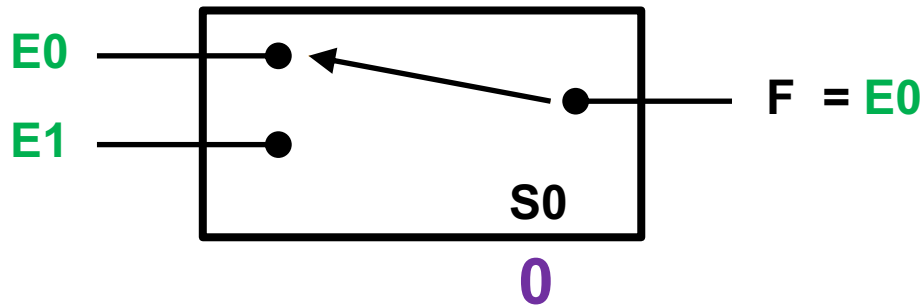

S_0	F
0	E_0
1	E_1




S_0	E_0	E_1	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Multiplexadores (MUX ou Seletores)

□ MUX 2:1



S0	E0	E1	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

S0	E0 E1		00	01	11	10
0			0	0	1	1
1			0	1	1	0

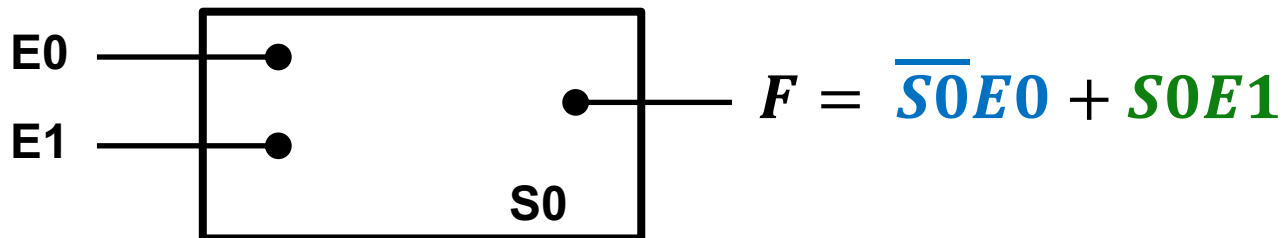


Multiplexadores (MUX ou Seletores)

□ MUX 2:1

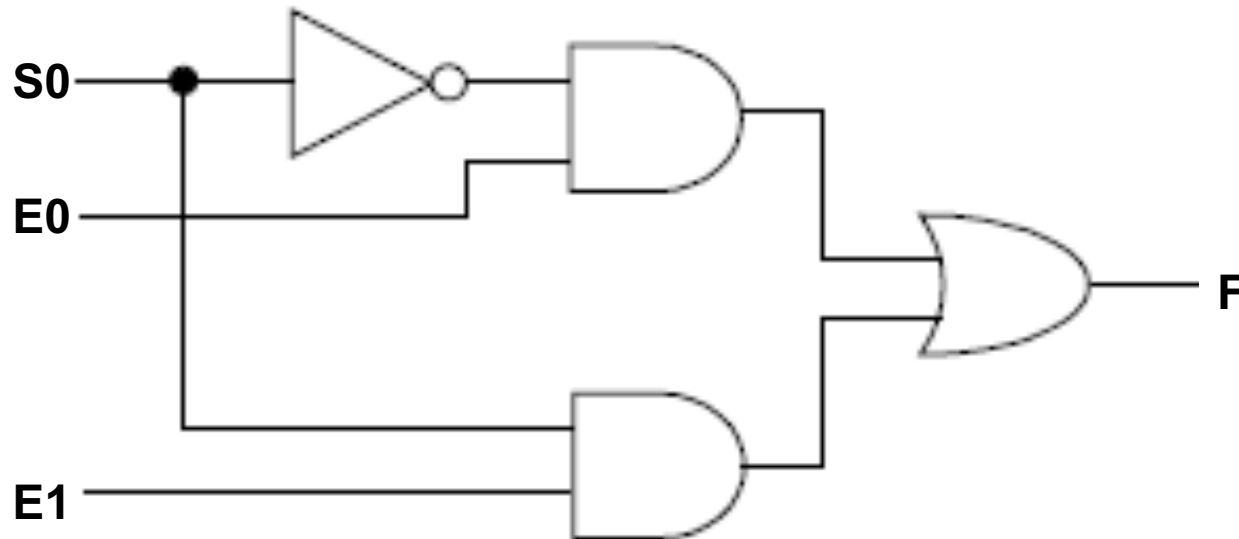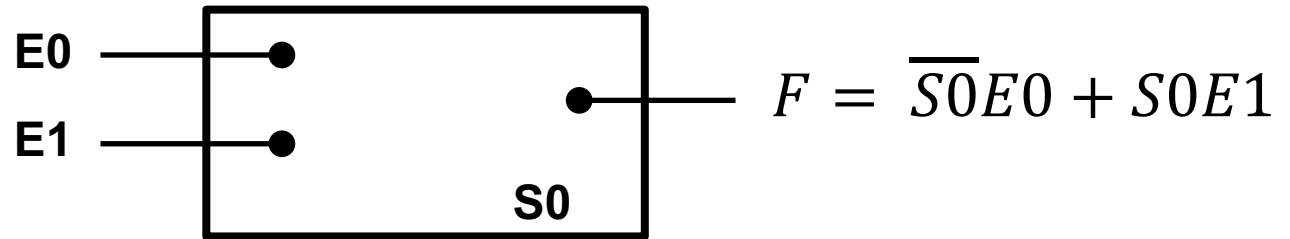

Multiplexadores (MUX ou Seletores)

□ MUX 4:1

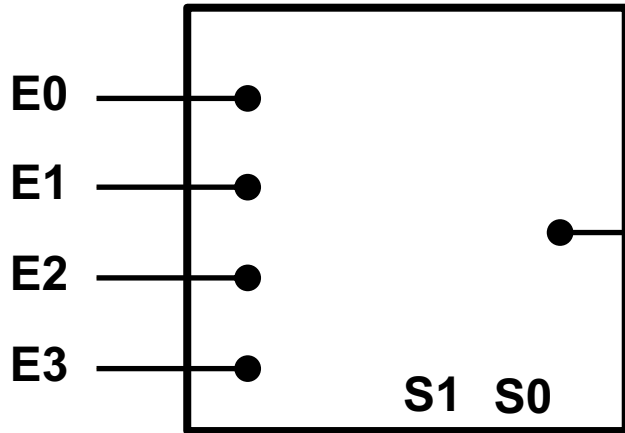


$$F = \overline{S1} \overline{S0} E0 + \overline{S1} S0 E1 + S1 \overline{S0} E2 + S1 S0 E3$$

S1	S0	F
0	0	E0
0	1	E1
1	0	E2
1	1	E3

Multiplexadores (MUX ou Seletores)

□ MUX 4:1
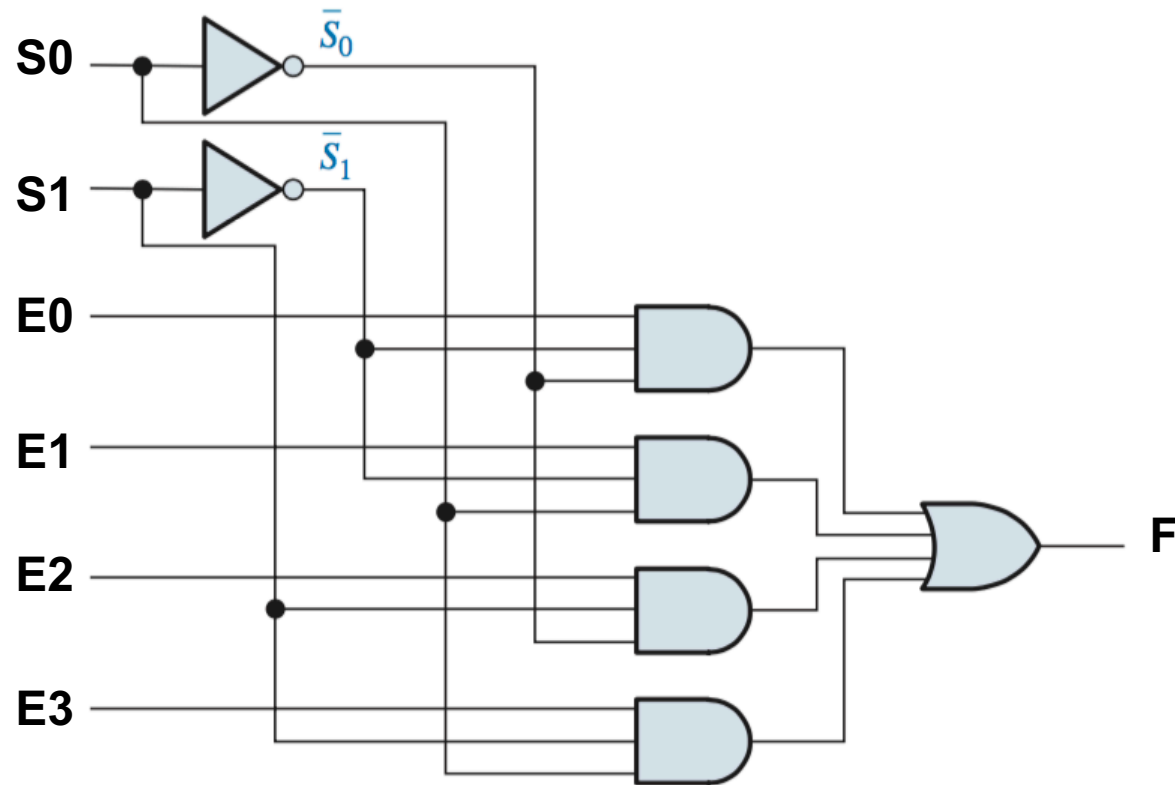
$$F = \overline{S1} \overline{S0} E0 + \overline{S1} S0 E1 + S1 \overline{S0} E2 + S1 S0 E3$$




Multiplexadores (MUX ou Seletores)

□ MUX 4:1 → REPRESENTAÇÃO NA DISCIPLINA

A ENTRADA DE SELEÇÃO MAIS A ESQUERDA (**S1** NO EXEMPLO) É CONVENCIONADA COMO O BIT MAIS SIGNIFICATIVO DAS ENTRADAS DE SELEÇÃO

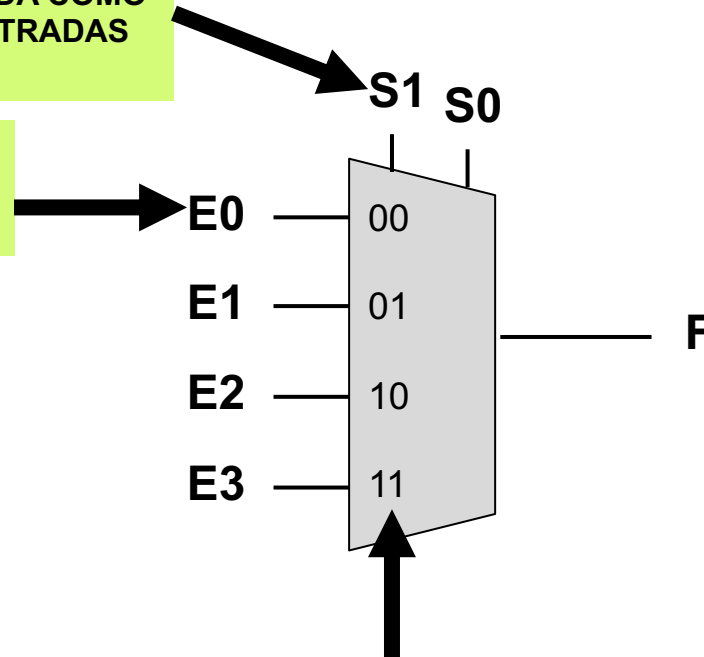
A ENTRADA MAIS ACIMA SERÁ SEMPRE CONVENCIONADA COMO A ENTRADA 0 DO MULTIPLEXADOR



EM CADA ENTRADA DO MULTIPLEXADOR HÁ UM VALOR EM BINÁRIO INDICANDO QUAL É AQUELA ENTRADA. POR EXEMPLO, NA ENTRADA 3 HÁ O VALOR **11** (3 EM BINÁRIO). QUANDO **S1 = 1** E **S0 = 1** O VALOR DA ENTRADA 3 SERÁ COLOCADO NA SAÍDA F.

Multiplexadores (MUX ou Seletores)


❑ MUX 4:1 utilizando MUXES 2:1

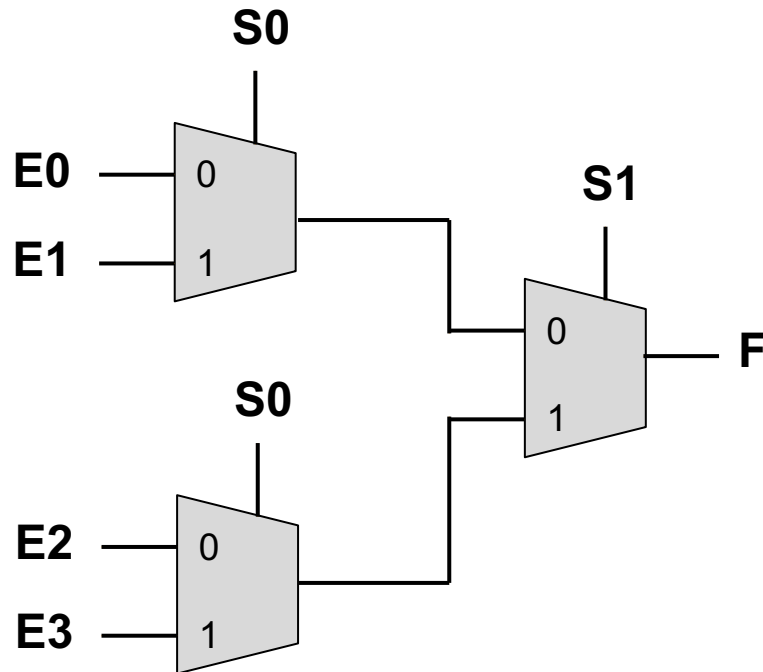

S1	S0	F
0	0	E0
0	1	E1
1	0	E2
1	1	E3

Multiplexadores (MUX ou Seletores)


❑ MUX 4:1 utilizando MUXES 2:1

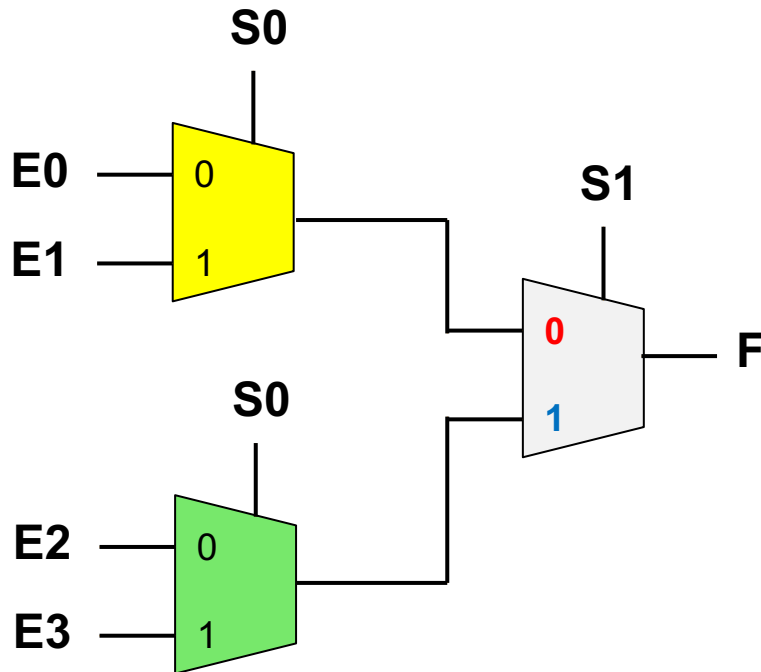

S1	S0	F
0	0	E0
0	1	E1
1	0	E2
1	1	E3


Multiplexadores (MUX ou Seletores)

❑ MUX 4:1 utilizando MUXES 2:1

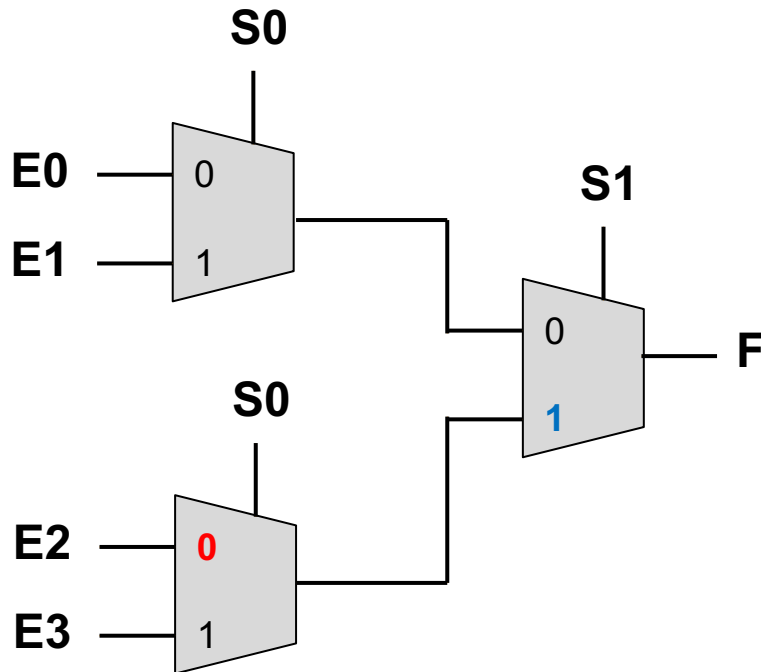


S1	S0	F
0	0	E0
0	1	E1
1	0	E2
1	1	E3

MUX 8:1 utilizando MUXES 2:1

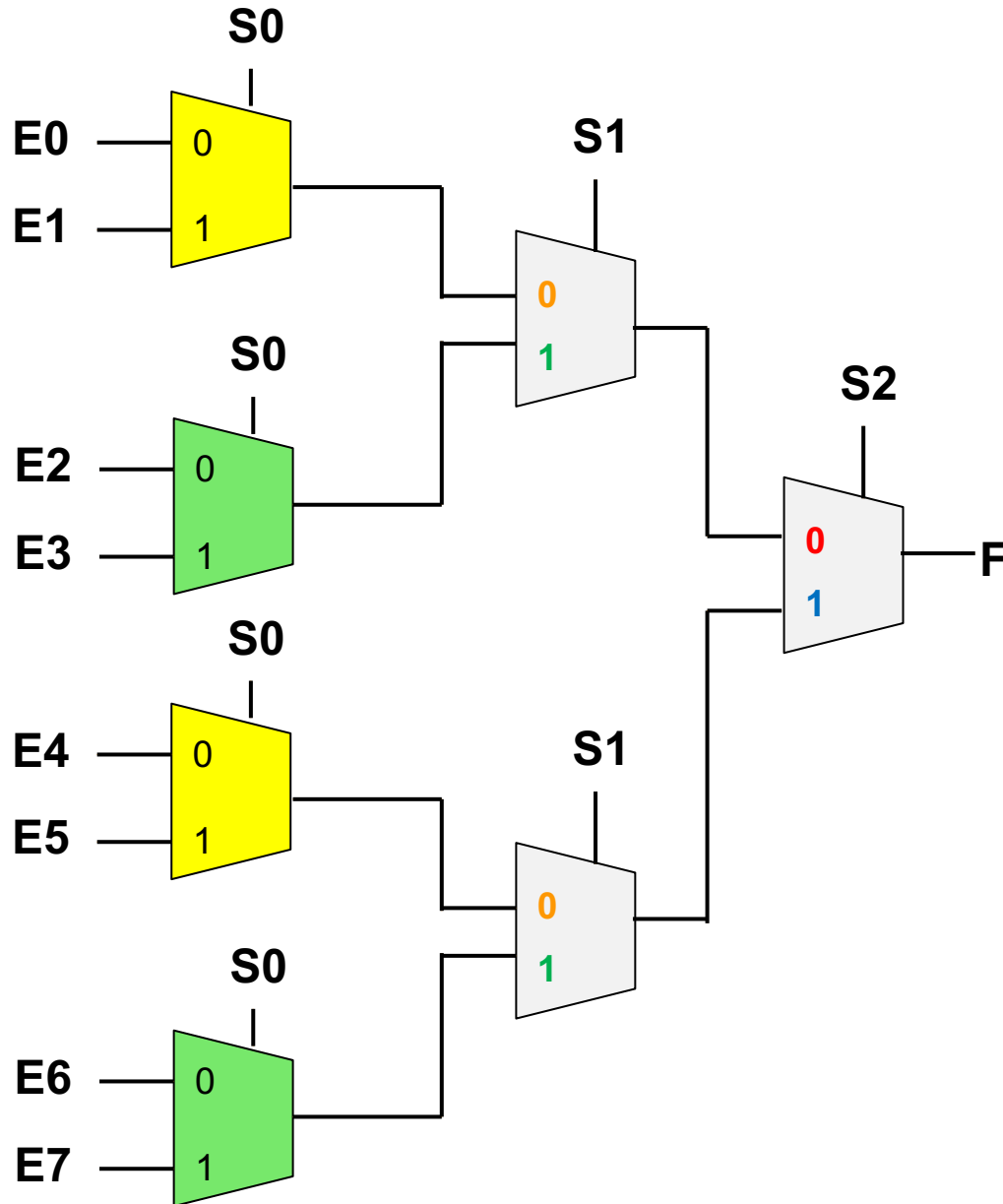


S2	S1	S0	F
0	0	0	E0
0	0	1	E1
0	1	0	E2
0	1	1	E3
1	0	0	E4
1	0	1	E5
1	1	0	E6
1	1	1	E7

MUX 8:1 utilizando MUXES 2:1

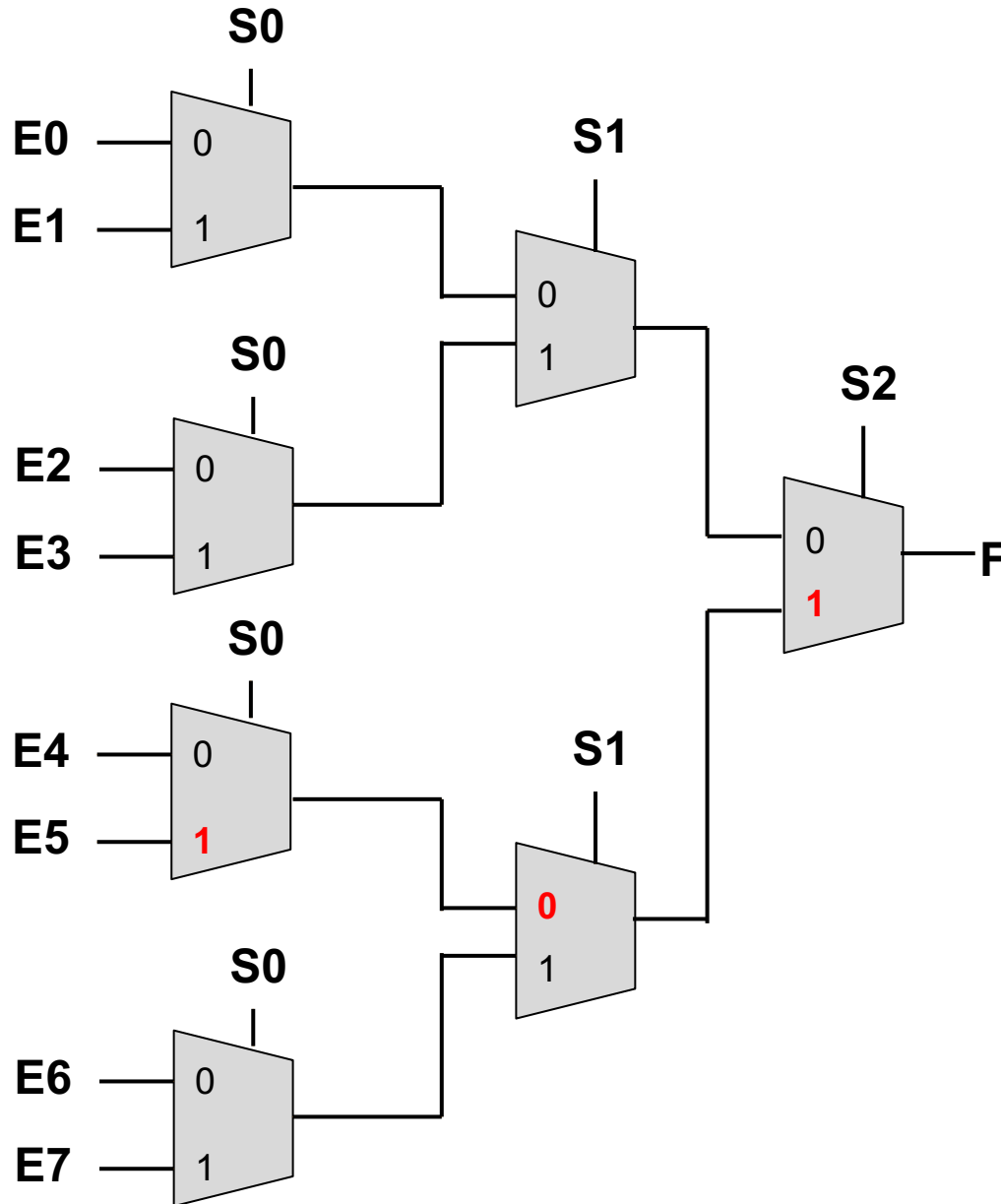

S2	S1	S0	F
0	0	0	E0
0	0	1	E1
0	1	0	E2
0	1	1	E3
1	0	0	E4
1	0	1	E5
1	1	0	E6
1	1	1	E7


MUX 8:1 com MUXES 4:1 e 2:1

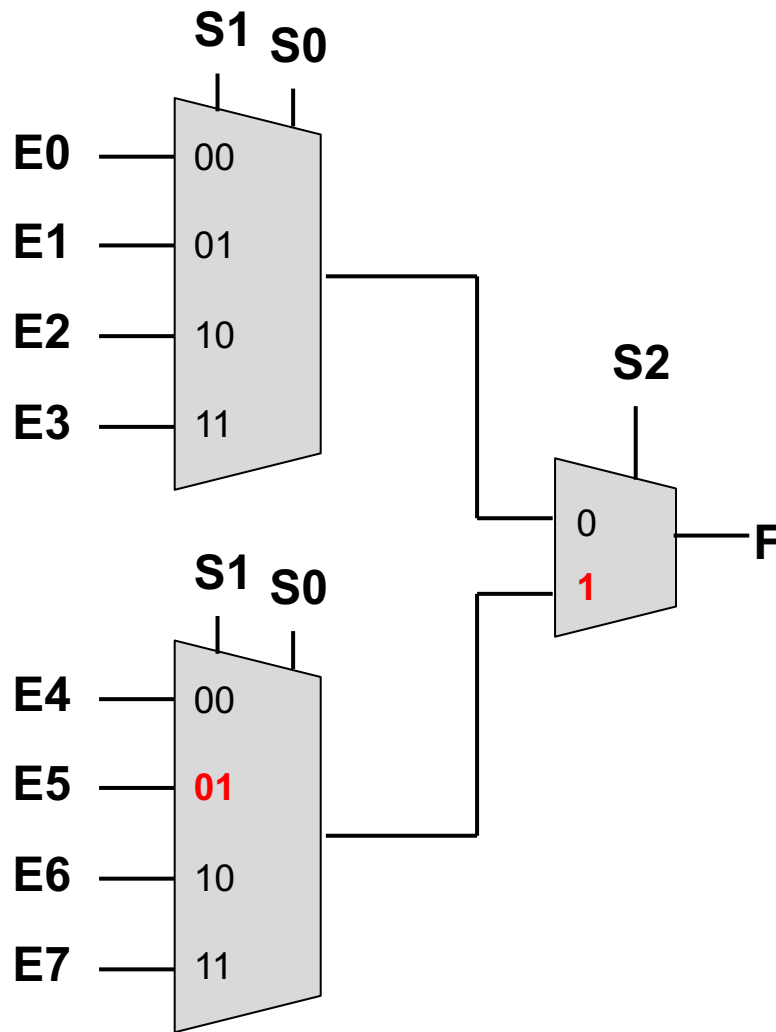

S2	S1	S0	F
0	0	0	E0
0	0	1	E1
0	1	0	E2
0	1	1	E3
1	0	0	E4
1	0	1	E5
1	1	0	E6
1	1	1	E7

Funções booleanas com MUXES

□ $F(S1, S0) =$

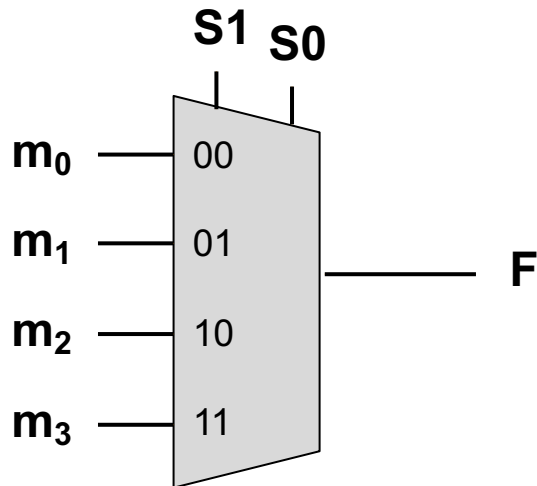

S1	S0	F
0	0	m ₀
0	1	m ₁
1	0	m ₂
1	1	m ₃


$$F = \overline{S1} \overline{S0} m_0 + \overline{S1} S0 m_1 + S1 \overline{S0} m_2 + S1 S0 m_3$$

→ CADA ENTRADA HABILITA UM MINTERMO

Funções booleanas com MUXES

□ EXEMPLO: $F(A, B) = \bar{A}\bar{B} + A\bar{B}$ ou $F(A, B) = \sum m(0, 2)$

A	B	F	mintermo
0	0	1	m_0
0	1	0	m_1
1	0	1	m_2
1	1	0	m_3

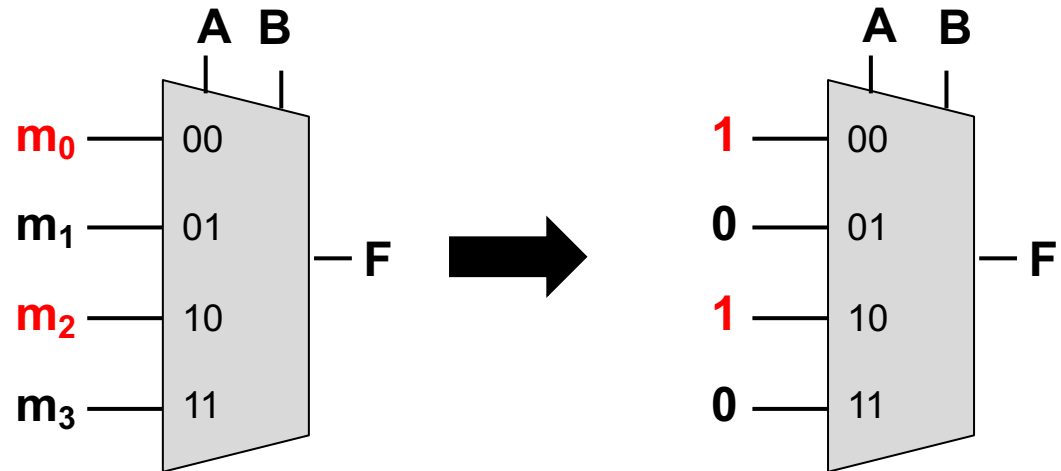

$$F = \bar{A}\bar{B}m_0 + \bar{A}Bm_1 + A\bar{B}m_2 + ABm_3$$


$$F = \bar{A}\bar{B}1 + \bar{A}B0 + A\bar{B}1 + AB0$$

$$F = \bar{A}\bar{B} + A\bar{B}$$

Funções booleanas com MUXES

□ EXEMPLO:

$$F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$$

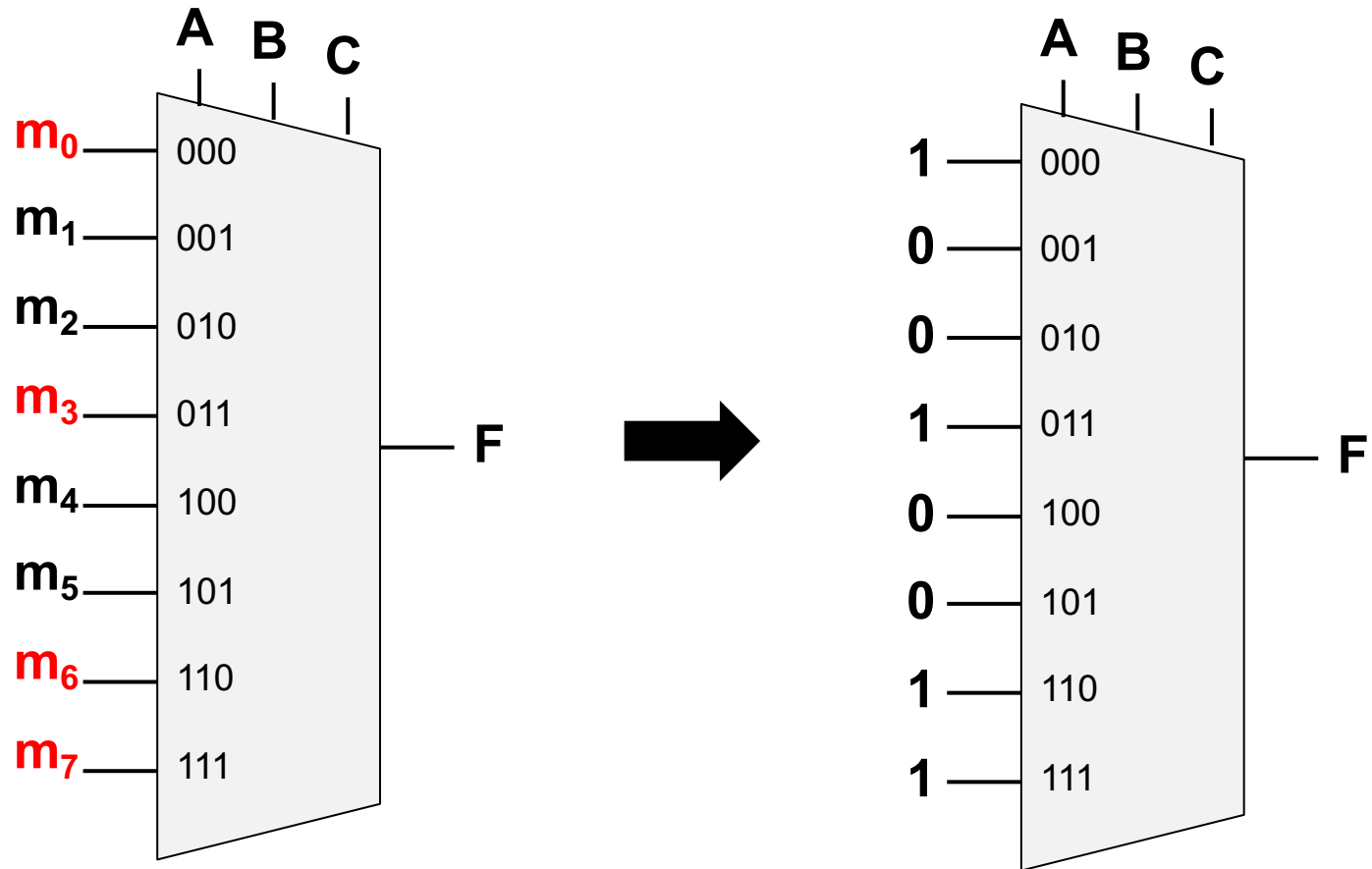


Funções booleanas com MUXES

□ EXEMPLO:

$$F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$$

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

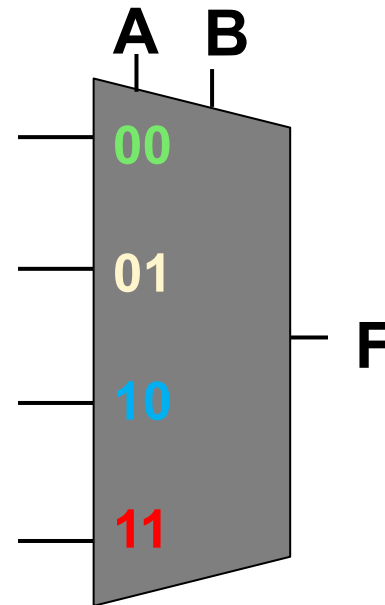


Funções booleanas com MUXES

□ EXEMPLO:

$$F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$$

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

$$F = C'$$

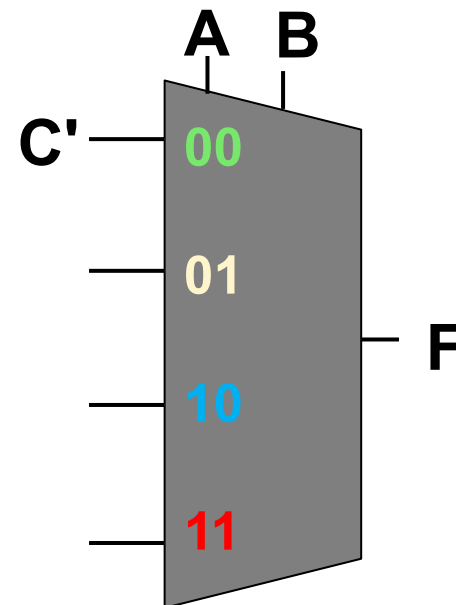


Funções booleanas com MUXES

□ EXEMPLO:

$$F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$$

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

$$F = C$$

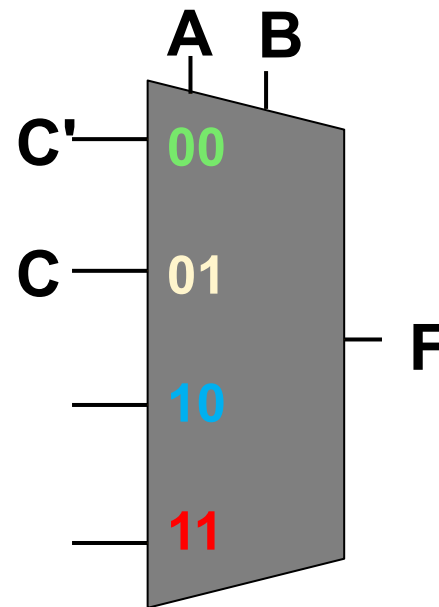


Funções booleanas com MUXES

□ EXEMPLO:

$$F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$$

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

F = 0

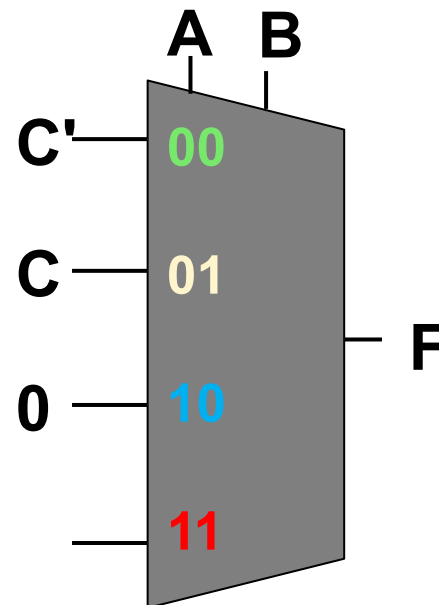


Funções booleanas com MUXES

EXEMPLO:

$$F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$$

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1


F = 1

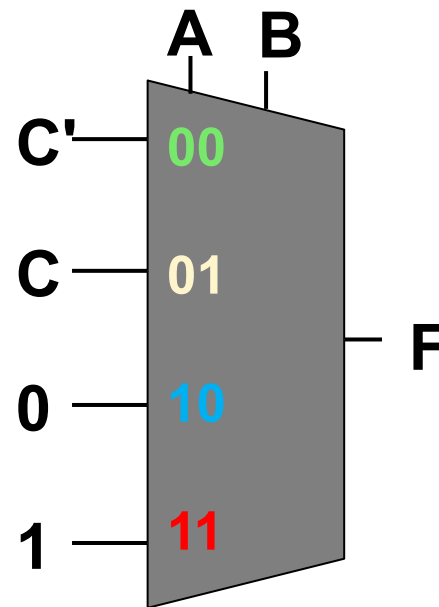

Funções booleanas com MUXES

□ EXEMPLO:

$$F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$$

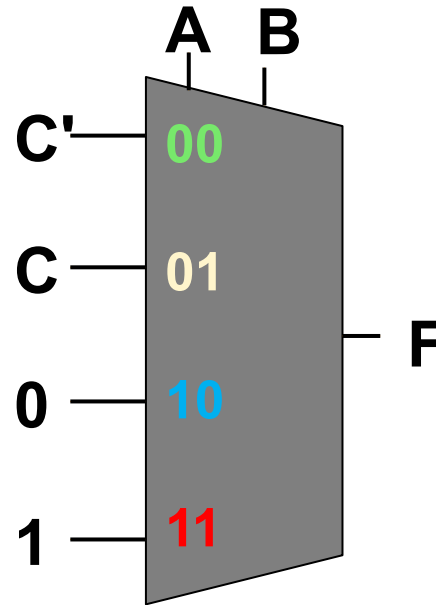

$$F(A, B, C) = \overline{A} \overline{B} (\overline{C}) + \overline{A} B (C) + A \overline{B} (0) + A B (1)$$


$$F(A, B, C) = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} B C + A B$$

Funções booleanas com MUXES

□ EXEMPLO:

$$F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$$

		C	
		0	1
AB	00	1	0
	01	0	1
	11	1	1
	10	0	0

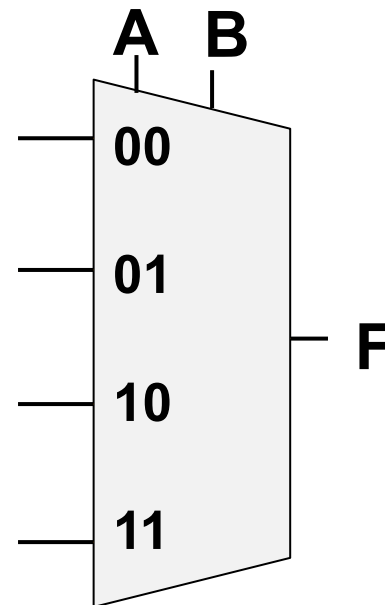

→ VERIFICAR CÍRCULOS NO MAPA **LINHA A LINHA**


Funções booleanas com MUXES

□ EXEMPLO:

$$F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$$

		C	
		0	1
AB	00	1	0
	01	0	1
	11	1	1
	10	0	0

$$F = C'$$

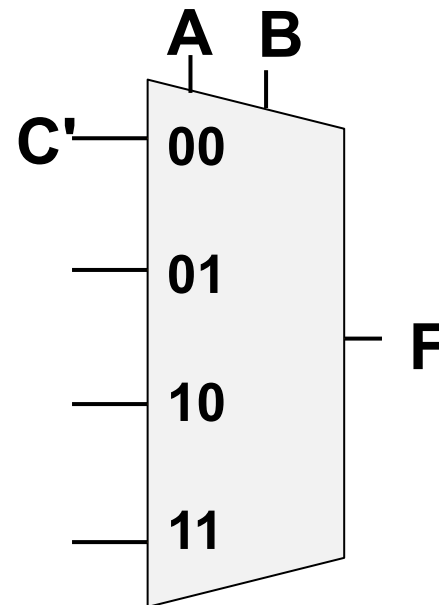

→ VERIFICAR CÍRCULOS NO MAPA **LINHA A LINHA**


Funções booleanas com MUXES

□ EXEMPLO:

$$F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$$

		C	
		0	1
AB	00	1	0
	01	0	1
	11	1	1
	10	0	0

$F = C$

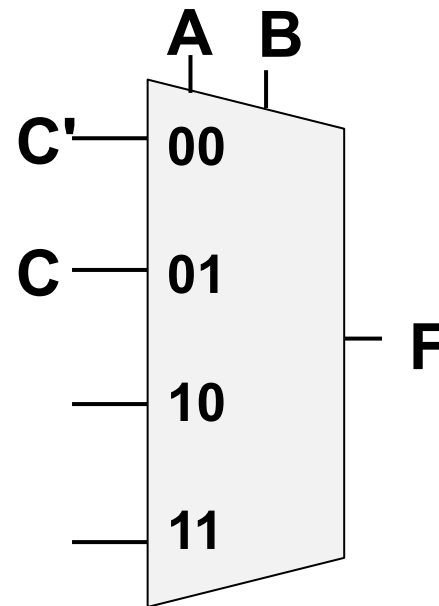

→ VERIFICAR CÍRCULOS NO MAPA **LINHA A LINHA**


Funções booleanas com MUXES

□ EXEMPLO:

$$F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$$

		C	
		0	1
AB	00	1	0
	01	0	1
	11	1	1
	10	0	0

F = 1

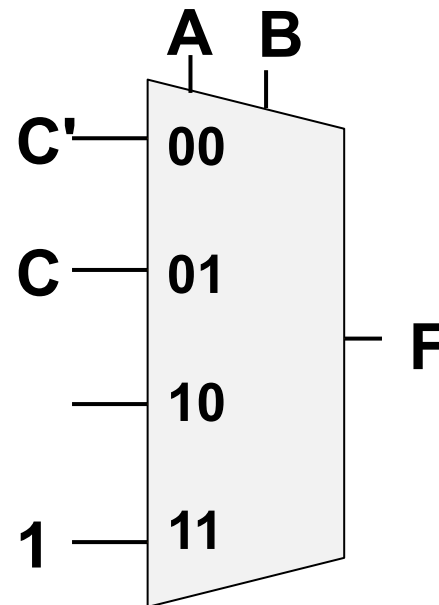

→ VERIFICAR CÍRCULOS NO MAPA **LINHA A LINHA**


Funções booleanas com MUXES

□ EXEMPLO:

$$F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$$

		C	
		0	1
AB	00	1	0
	01	0	1
	11	1	1
	10	0	0

F = 0

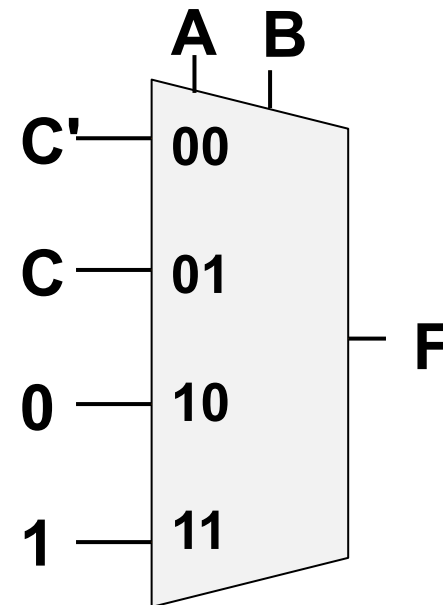


→ VERIFICAR CÍRCULOS NO MAPA **LINHA A LINHA**

Funções booleanas com MUXES

□ EXEMPLO:

$$F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$$

		C	
		0	1
AB	00	1	0
	01	0	1
	11	1	1
	10	0	0

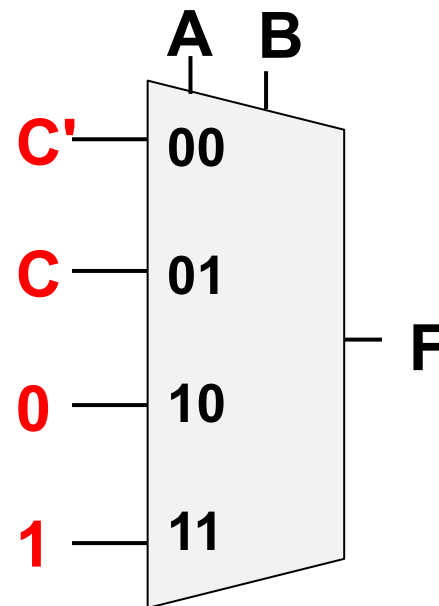

$$F(A, B, C) = A'B'C' + A'BC + AB'(0) + AB(1)$$

$$F(A, B, C) = A'B'C' + A'BC + AB$$

Conversão - Mintermos

$$F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$$

Em binário



000

011

110

111

Convertendo
para variáveis



$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$

$\bar{A}BC$

$AB\bar{C}$


ABC

$$F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + AB\bar{C} + ABC$$

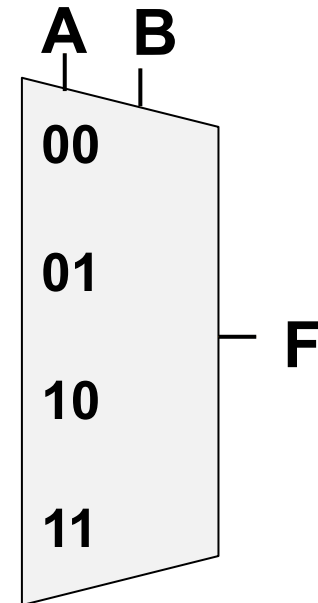Exercício – MUX 4:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$


$$F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + AB\bar{C} + ABC$$



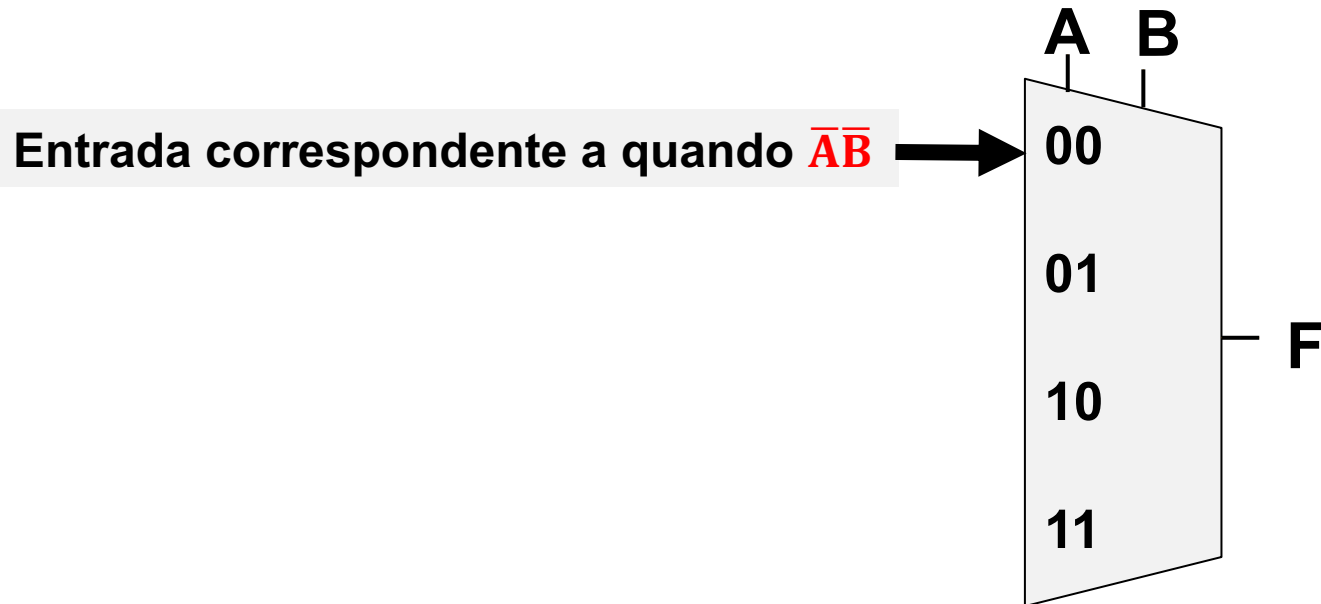Exercício – MUX 4:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$


$$F(A, B, C) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BC + AB\overline{C} + ABC$$



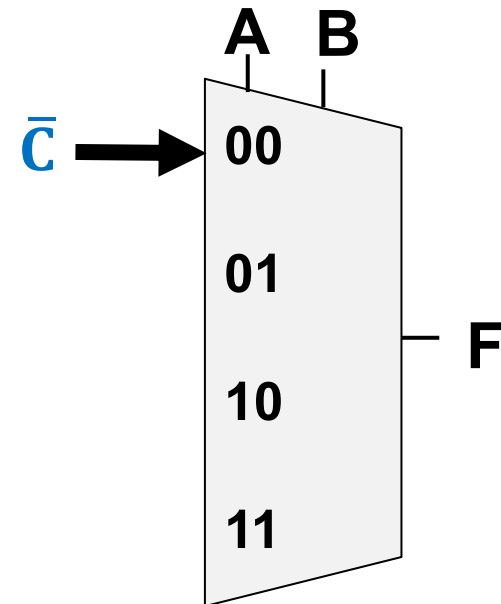Exercício – MUX 4:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$


$$F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + AB\bar{C} + ABC$$



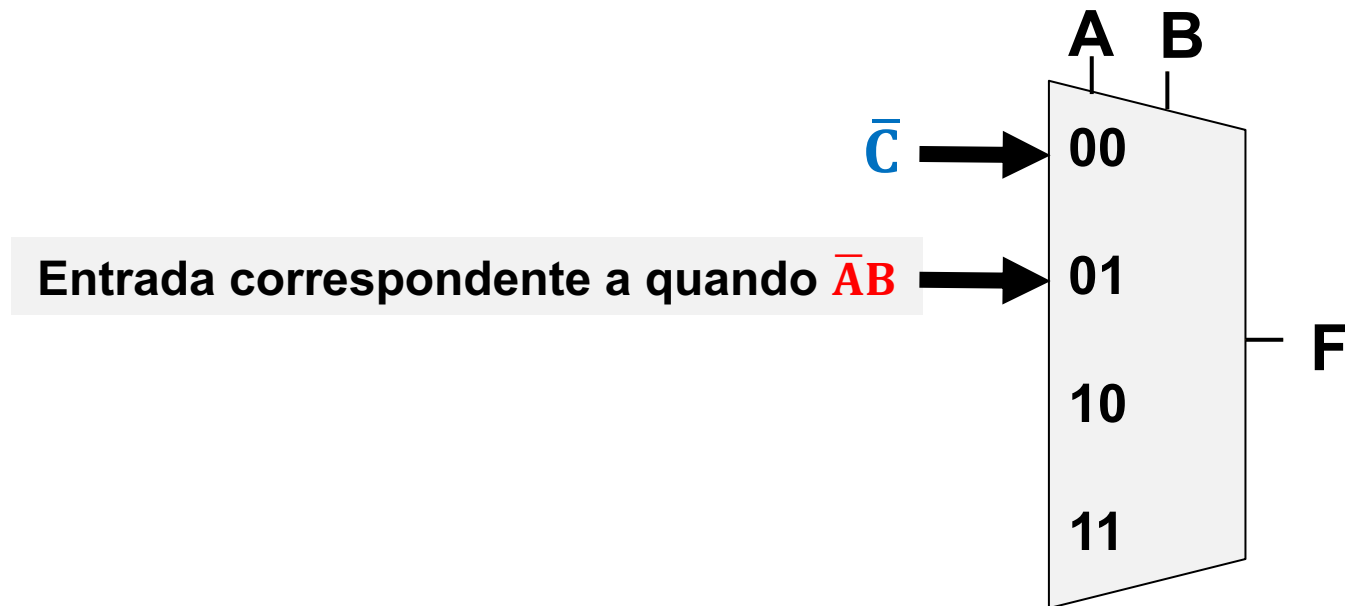Exercício – MUX 4:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$


$$F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + AB\bar{C} + ABC$$



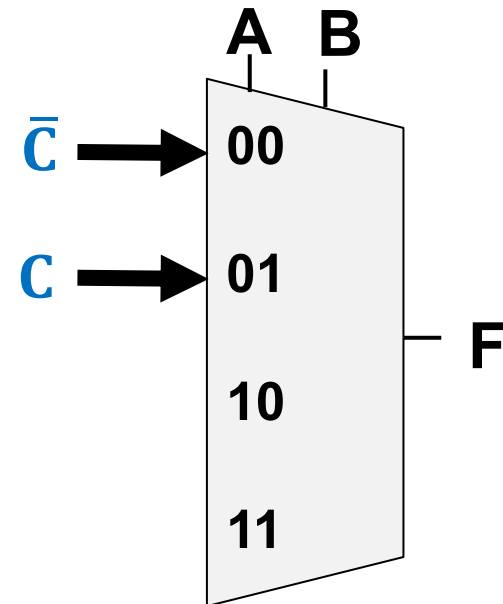Exercício – MUX 4:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$

$$F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + AB\bar{C} + ABC$$




Exercício – MUX 4:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$

$$F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + AB\bar{C} + ABC$$

Não há $A\bar{B}$ na equação!

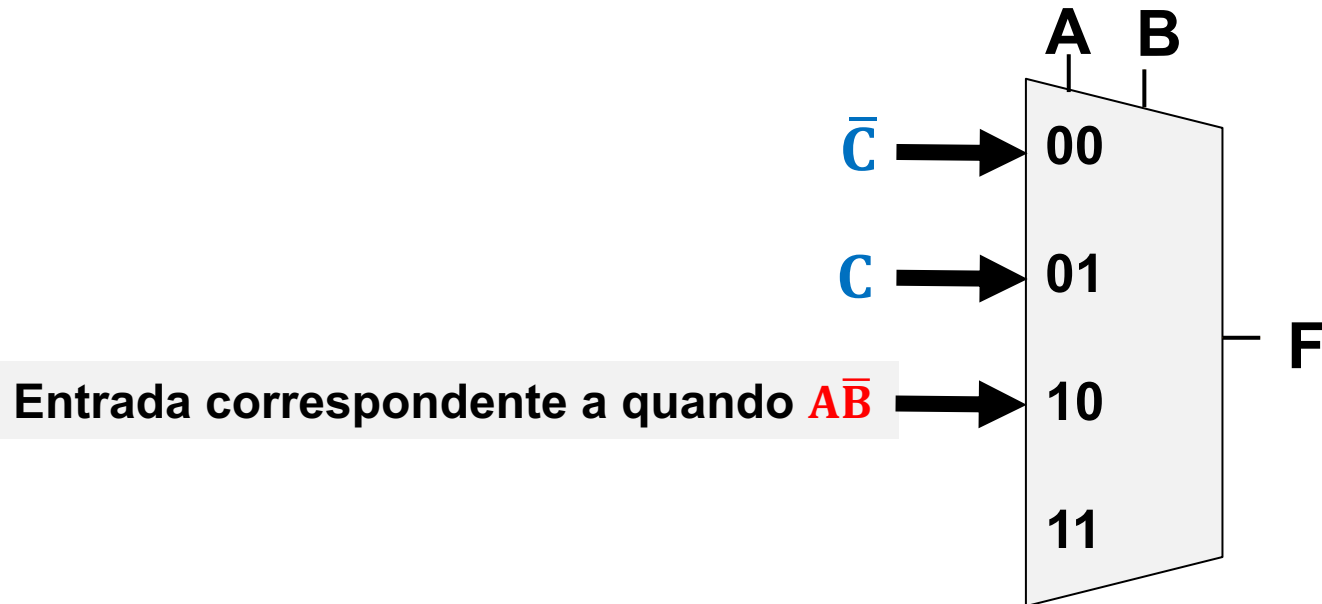


Exercício – MUX 4:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$

$$F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + AB\bar{C} + ABC$$

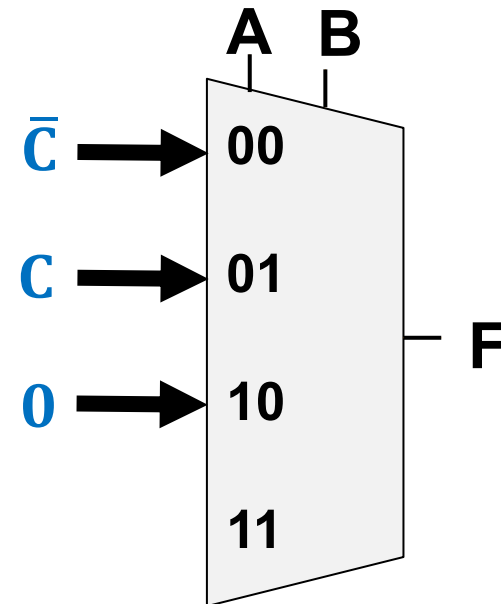
Não há $A\bar{B}$ na equação! → coloca-se 0 na entrada do MUX



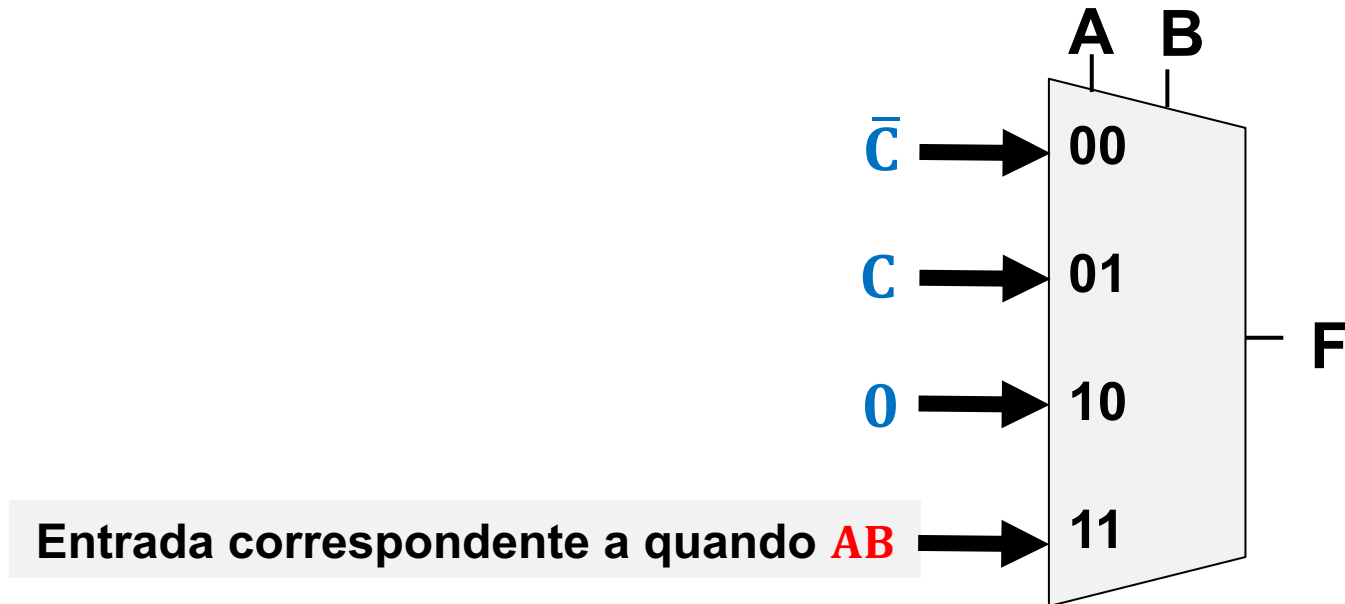Exercício – MUX 4:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$


$$F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + \textcolor{red}{A}B\bar{C} + \textcolor{red}{A}BC$$



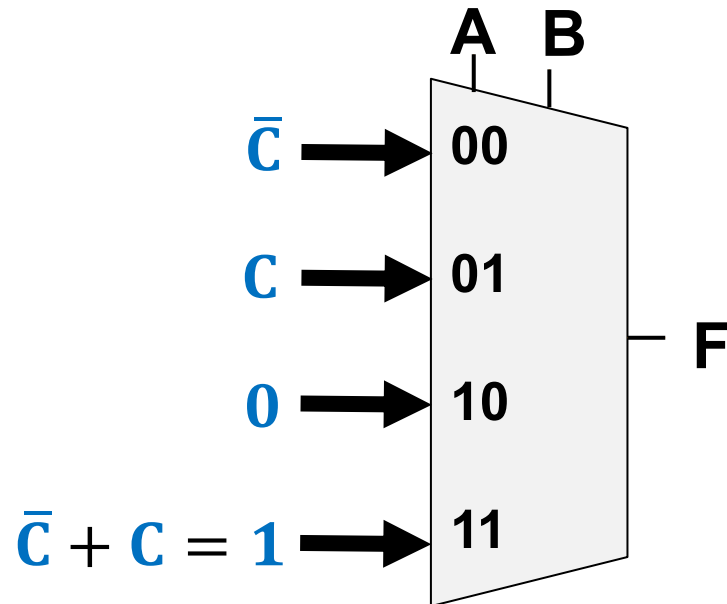Exercício – MUX 4:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$


$$F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + \textcolor{red}{A}\textcolor{blue}{B}\bar{C} + \textcolor{red}{A}\textcolor{blue}{B}C$$



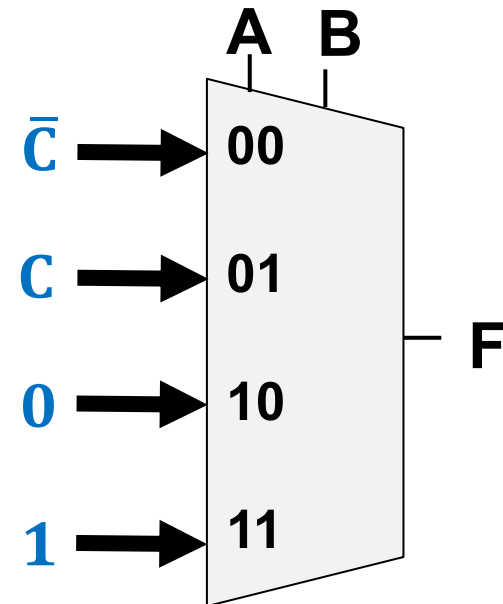Exercício – MUX 4:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$

$$F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + AB\bar{C} + ABC$$




Funções booleanas com MUXES

□ EXEMPLO:

$$F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$$


A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

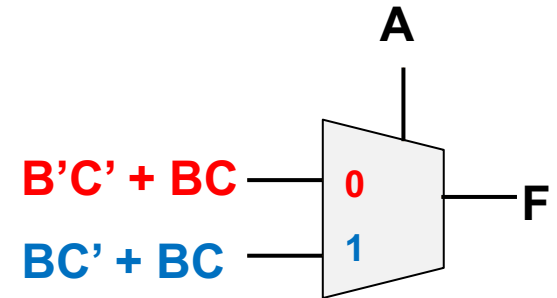

Funções booleanas com MUXES

□ EXEMPLO:

$$F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$$

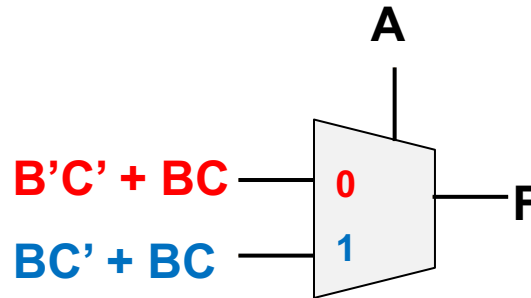


$$F(A, B, C) = \bar{A}(\bar{B}\bar{C} + BC) + A(B\bar{C} + BC)$$

$$F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + AB\bar{C} + ABC$$

Funções booleanas com MUXES

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$

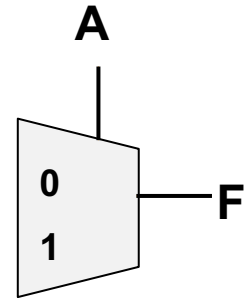
$$F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + AB\bar{C} + ABC$$



Funções booleanas com MUXES

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$

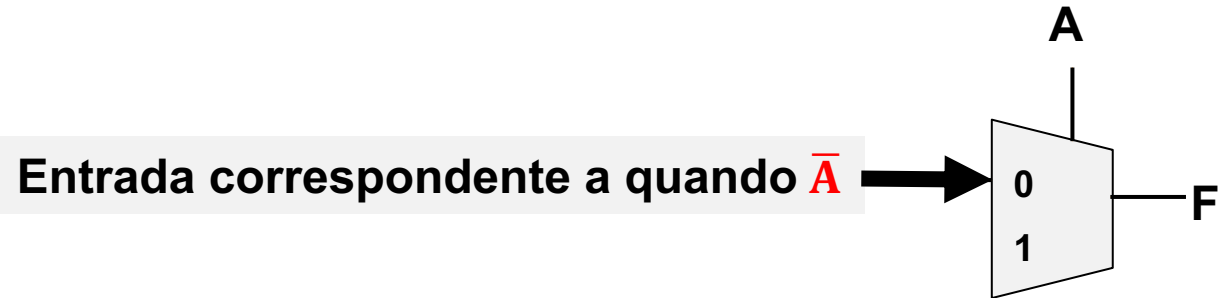
$$F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + AB\bar{C} + ABC$$



Funções booleanas com MUXES

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$

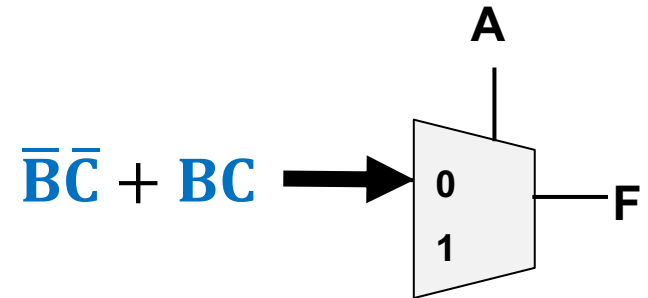
$$F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + AB\bar{C} + ABC$$



Funções booleanas com MUXES

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$

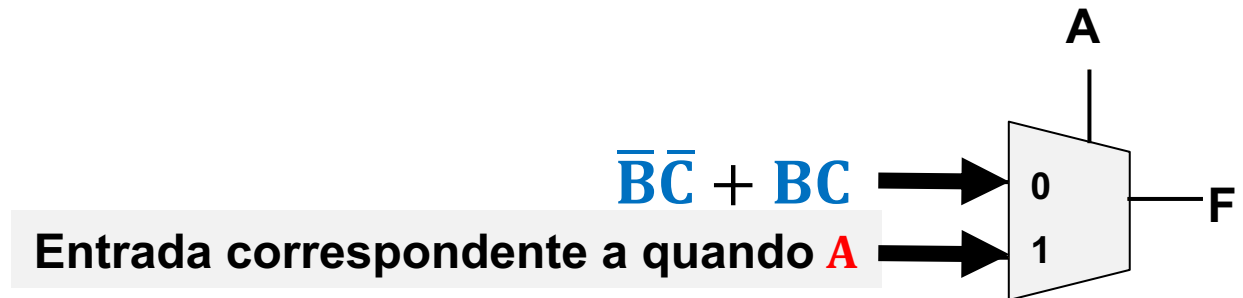
$$F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + \textcolor{red}{A}B\bar{C} + \textcolor{red}{A}BC$$



Funções booleanas com MUXES

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$



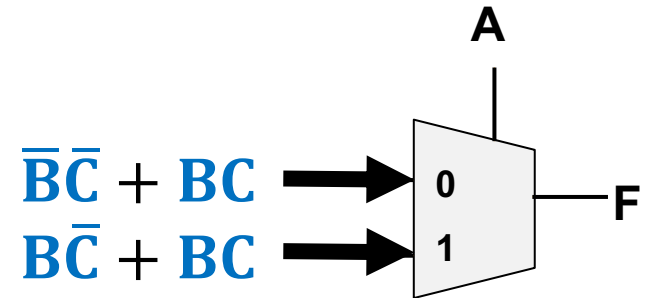
$$F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + \textcolor{red}{A}\textcolor{blue}{B}\bar{C} + \textcolor{red}{A}\textcolor{blue}{B}C$$



Funções booleanas com MUXES

□ EXEMPLO:

$$F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$$

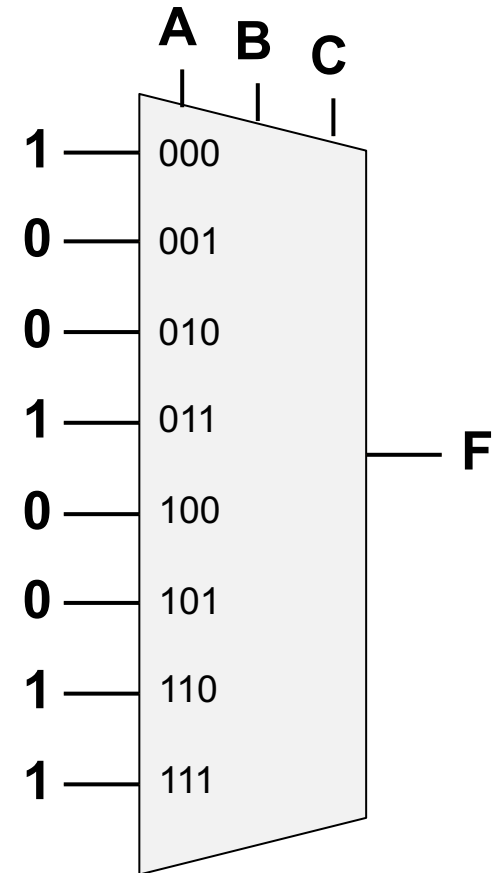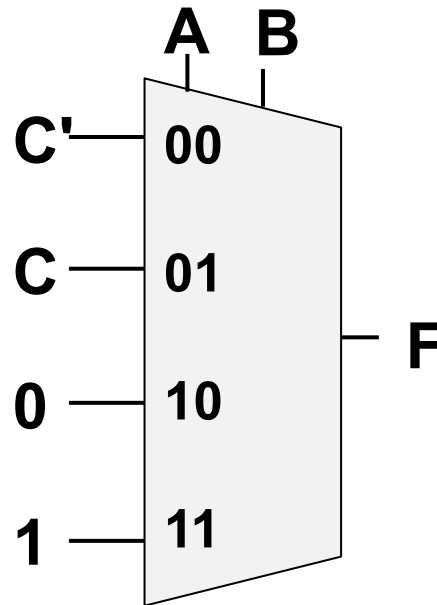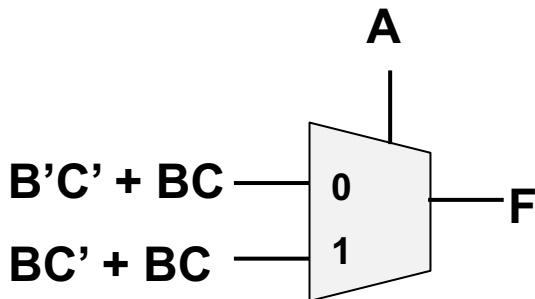


Funções booleanas com MUXES

□ EXEMPLO:

$$F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$$

		A	
		0	1
BC	00	1	0
	01	0	0
	11	1	1
	10	0	1

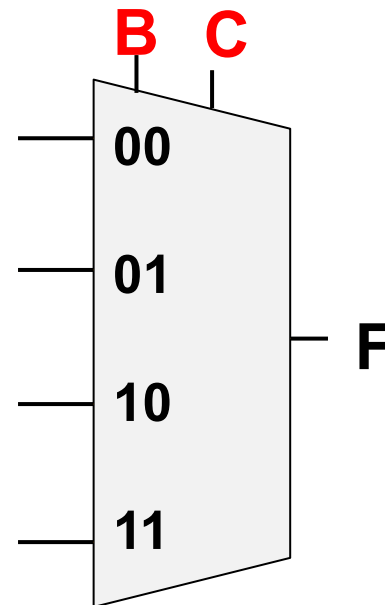


Funções booleanas com MUXES

□ EXEMPLO:

$$F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$$

		A	
		0	1
BC	00	1	0
	01	0	0
	11	1	1
	10	0	1

$$F = A'$$

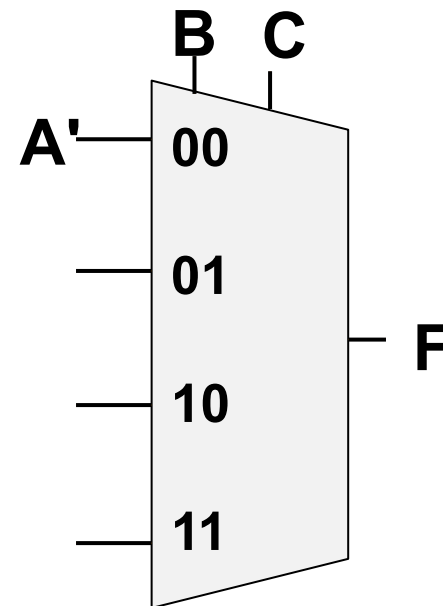

→ VERIFICAR CÍRCULOS NO MAPA **LINHA A LINHA**


Funções booleanas com MUXES

□ EXEMPLO:

$$F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$$

		A	
		0	1
BC	00	1	0
	01	0	0
	11	1	1
	10	0	1

$F = 0$

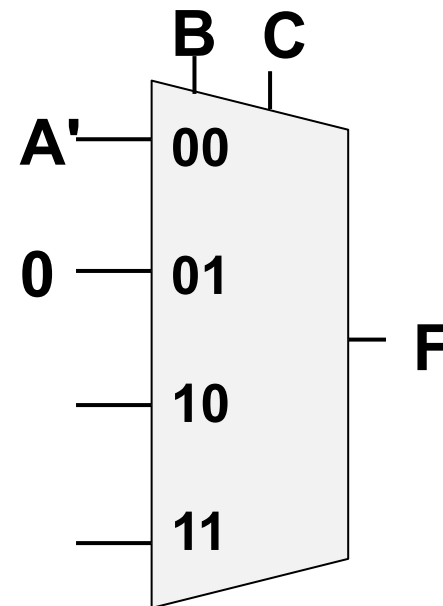

→ VERIFICAR CÍRCULOS NO MAPA **LINHA A LINHA**


Funções booleanas com MUXES

□ EXEMPLO:

$$F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$$

		A	
		0	1
BC	00	1	0
	01	0	0
	11	1	1
	10	0	1

F = 1

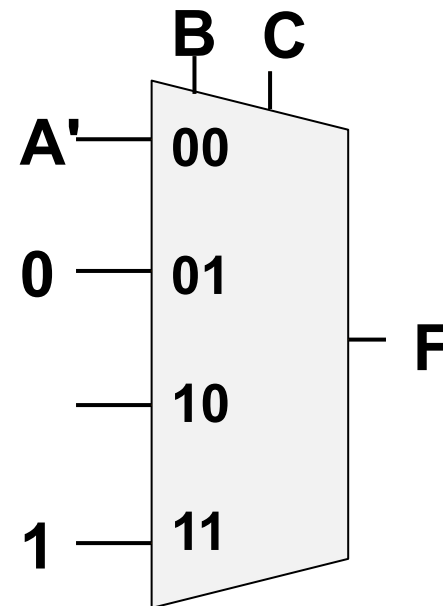

→ VERIFICAR CÍRCULOS NO MAPA **LINHA A LINHA**


Funções booleanas com MUXES

□ EXEMPLO:

$$F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$$

		A	
		0	1
BC	00	1	0
	01	0	0
	11	1	1
	10	0	1

F = A

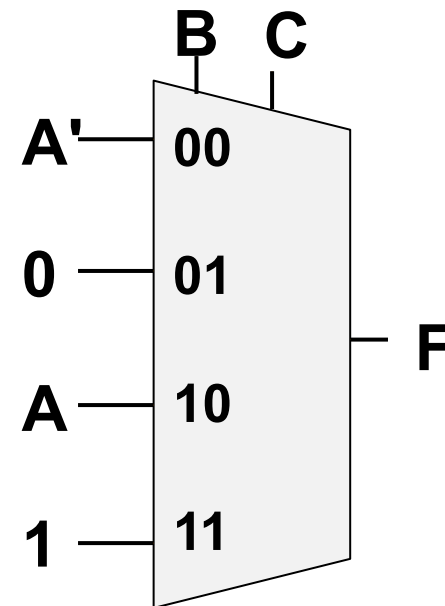


→ VERIFICAR CÍRCULOS NO MAPA **LINHA A LINHA**

Funções booleanas com MUXES

□ EXEMPLO:

$$F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$$

BC \ A	A	
	0	1
00	1	0
01	0	0
11	1	1
10	0	1

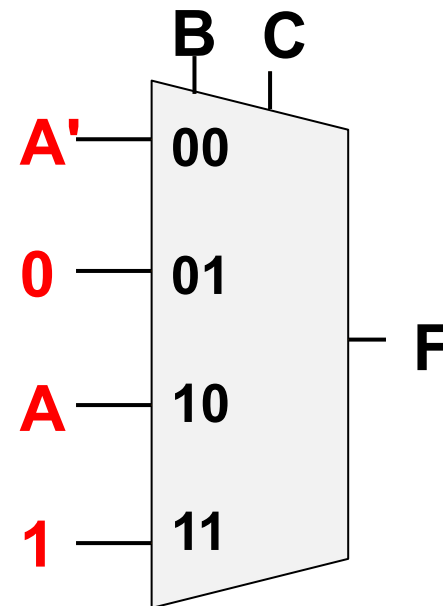


$$F(A, B, C) = A'B'C' + (0)B'C + ABC' + (1)BC$$

$$F(A, B, C) = A'B'C' + ABC' + BC$$

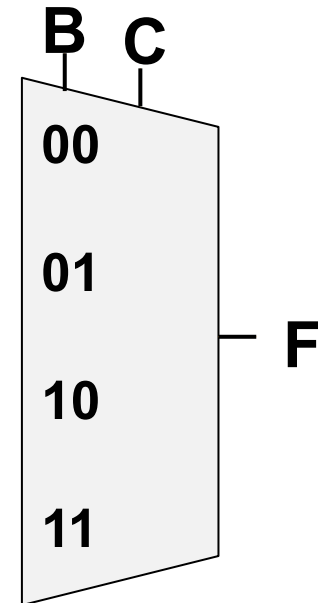Exercício – MUX 4:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$


$$F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + AB\bar{C} + ABC$$



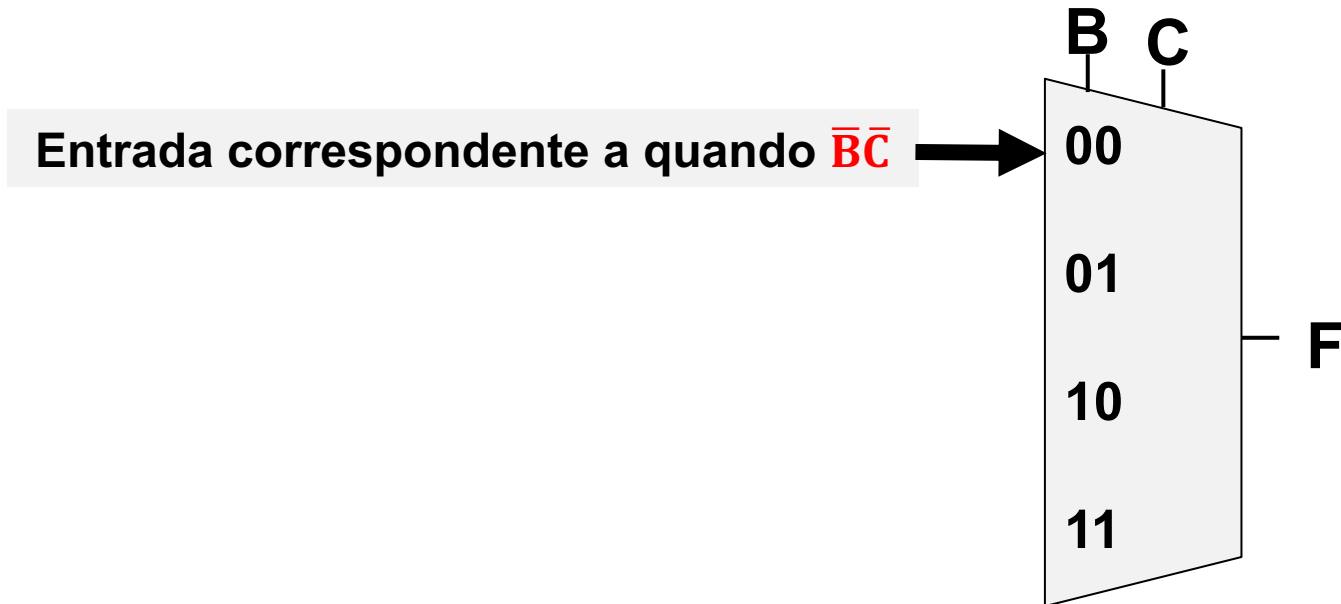Exercício – MUX 4:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$


$$F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + AB\bar{C} + ABC$$



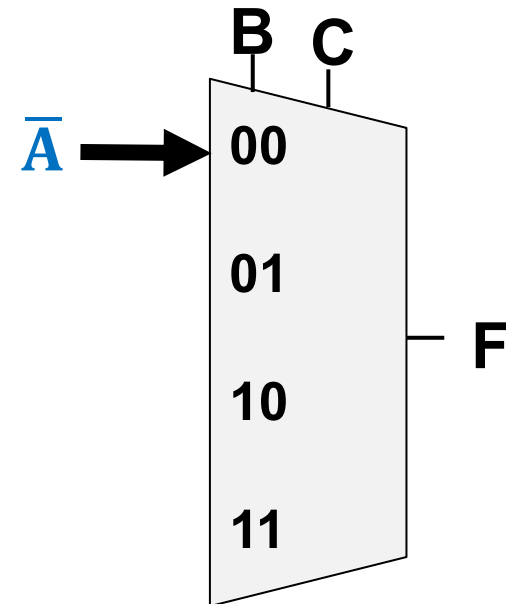Exercício – MUX 4:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$

$$F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + AB\bar{C} + ABC$$




Exercício – MUX 4:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$

$$F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + AB\bar{C} + ABC$$

Não há $\bar{B}C$ na equação!

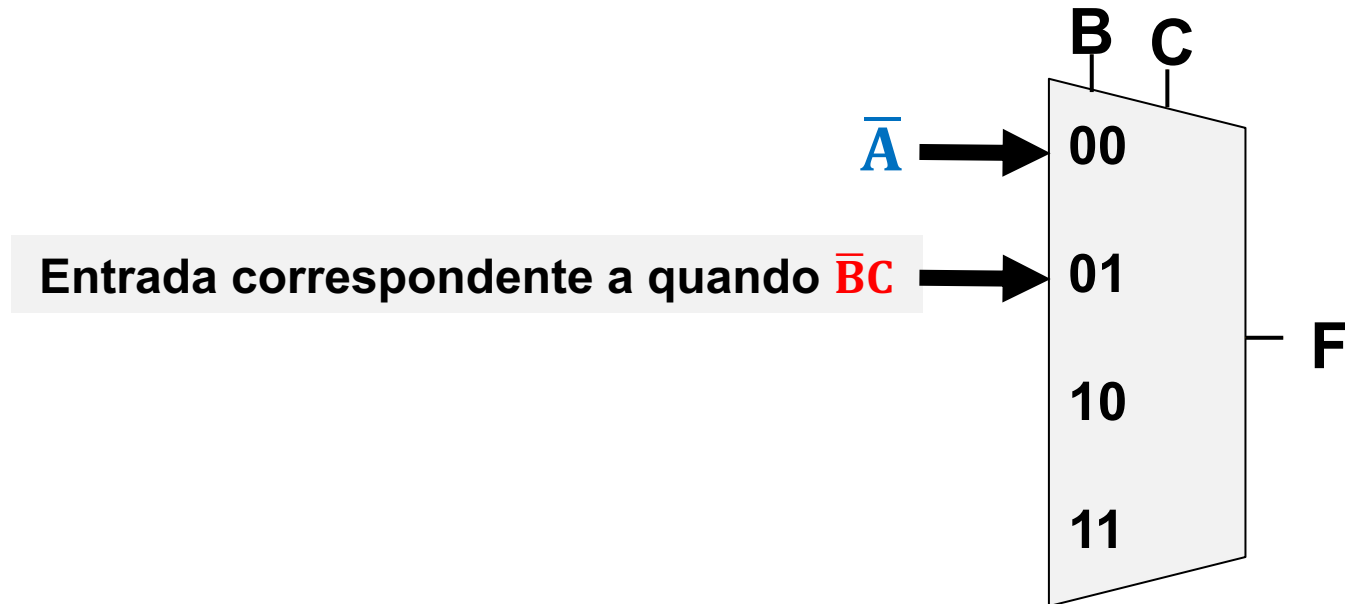


Exercício – MUX 4:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$

$$F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + AB\bar{C} + ABC$$

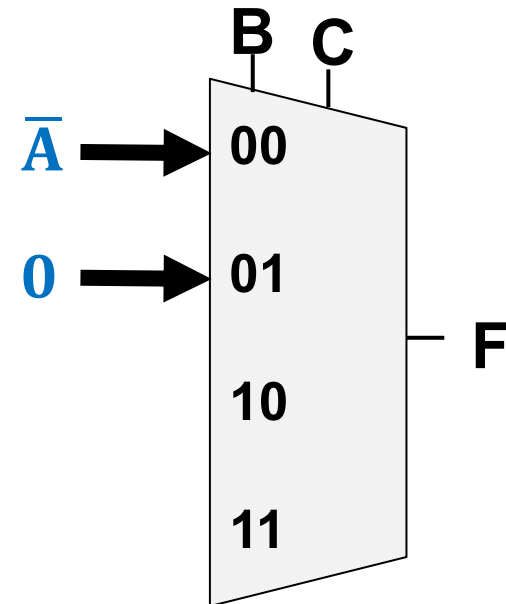
Não há $\bar{B}C$ na equação! → coloca-se 0 na entrada do MUX



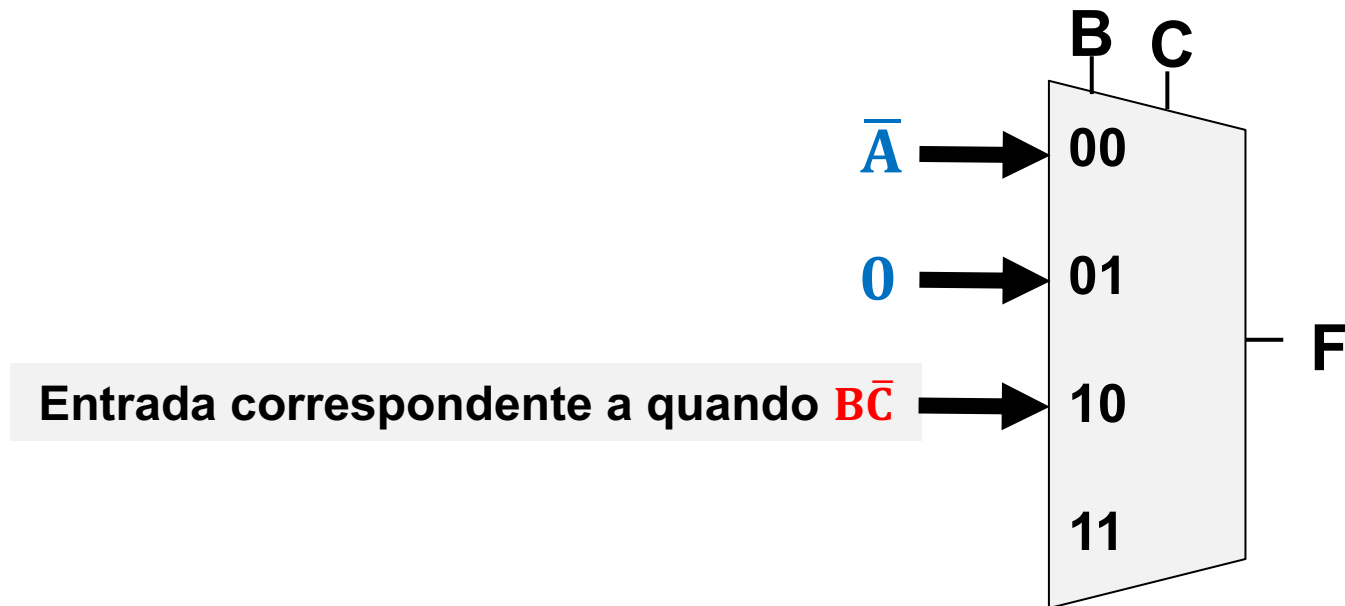Exercício – MUX 4:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$


$$F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + AB\bar{C} + ABC$$



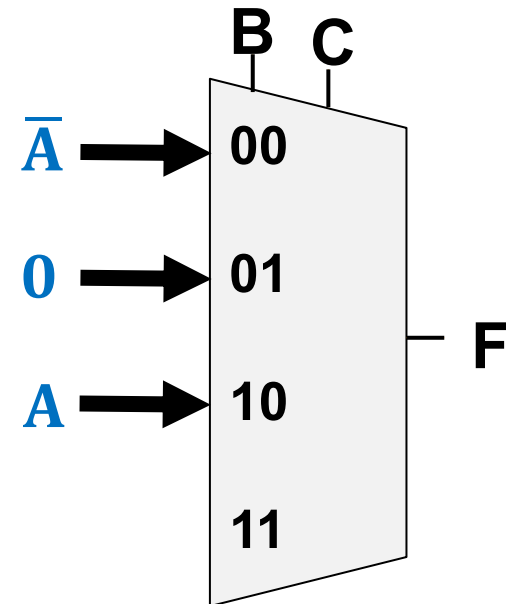Exercício – MUX 4:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$


$$F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + \textcolor{blue}{A}\textcolor{red}{B}\bar{C} + ABC$$



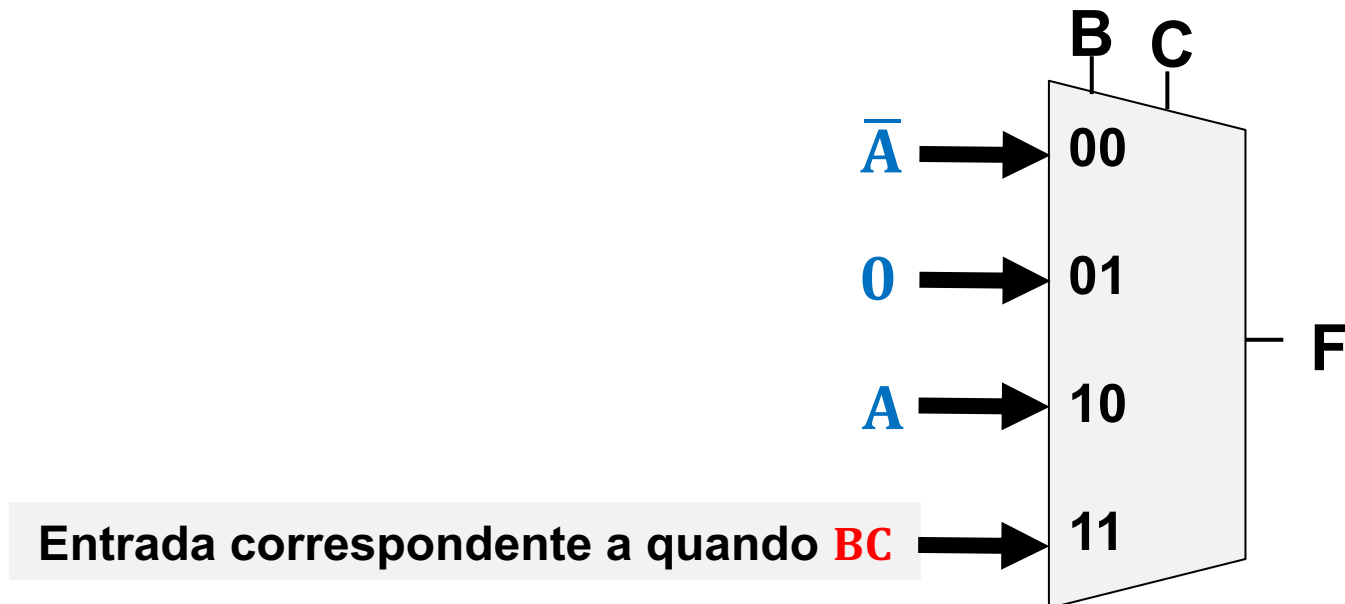Exercício – MUX 4:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$


$$F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\mathbf{B}C + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$



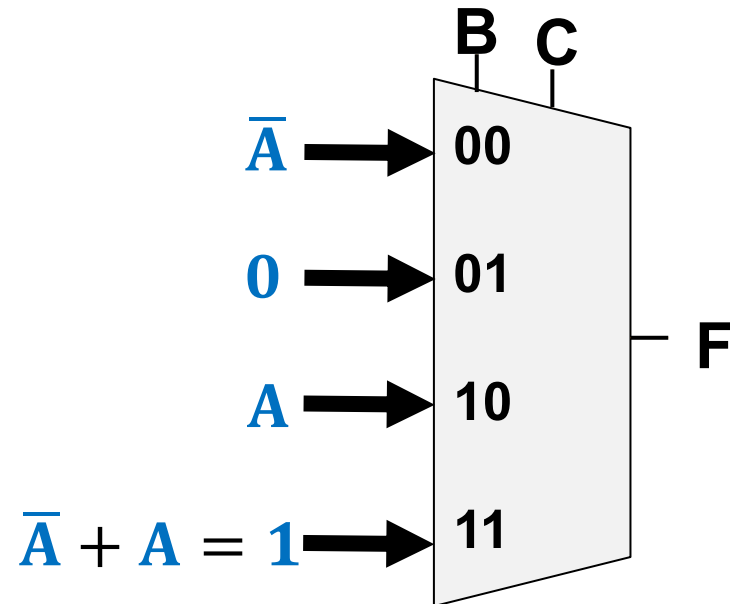Exercício – MUX 4:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$


$$F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + AB\bar{C} + ABC$$



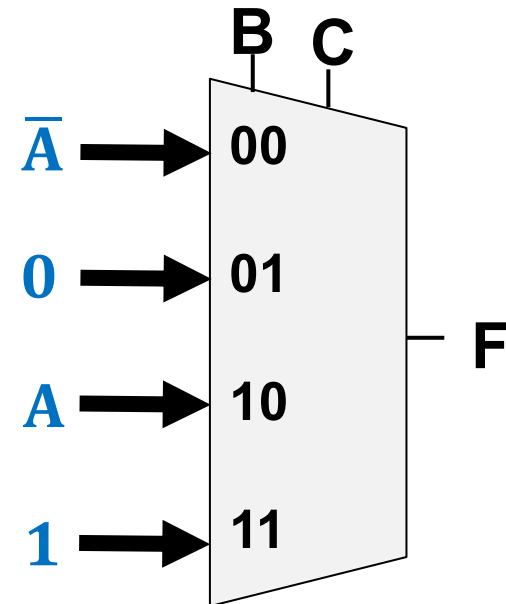Exercício – MUX 4:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 6, 7)$

$$F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + AB\bar{C} + ABC$$




Funções booleanas com MUXES

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 5, 12, 15)$

AB \ CD				
	00	01	11	10
00	0 ₀	1 ₁	1 ₃	1 ₂
01	0 ₄	1 ₅	0 ₇	0 ₆
11	1 ₁₂	0 ₁₃	1 ₁₅	0 ₁₄
10	0 ₈	0 ₉	0 ₁₁	0 ₁₀

$$F = C + D$$

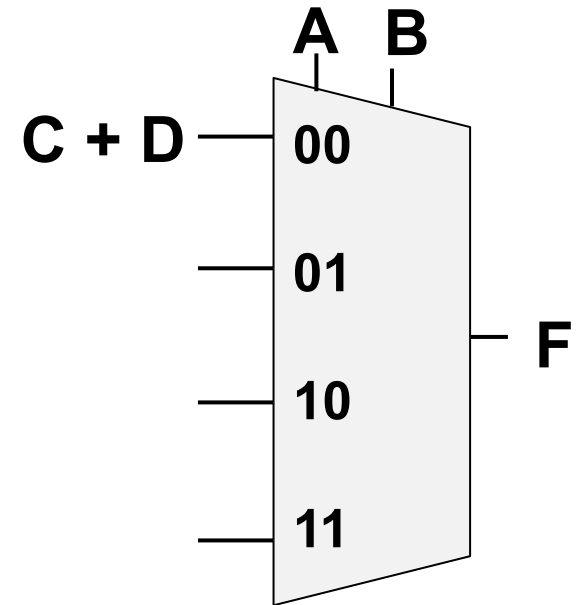


→ VERIFICAR CÍRCULOS NO MAPA **LINHA A LINHA**

Funções booleanas com MUXES

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 5, 12, 15)$

CD \ AB	00	01	11	10
00	0 0	1 1	1 3	1 2
01	0 4	1 5	0 7	0 6
11	1 12	0 13	1 15	0 14
10	0 8	0 9	0 11	0 10

$$F = C'D$$

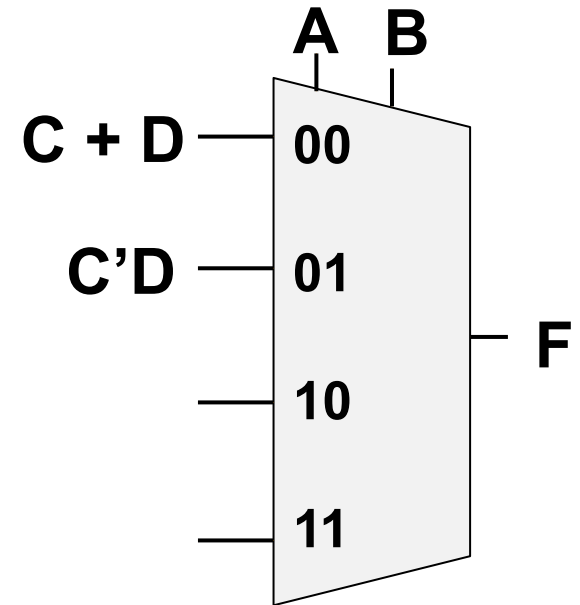


→ VERIFICAR CÍRCULOS NO MAPA **LINHA A LINHA**

Funções booleanas com MUXES

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 5, 12, 15)$

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	0 0	1 1	1 3	1 2
01	0 4	1 5	0 7	0 6
11	1 12	0 13	1 15	0 14
10	0 8	0 9	0 11	0 10

F = 0

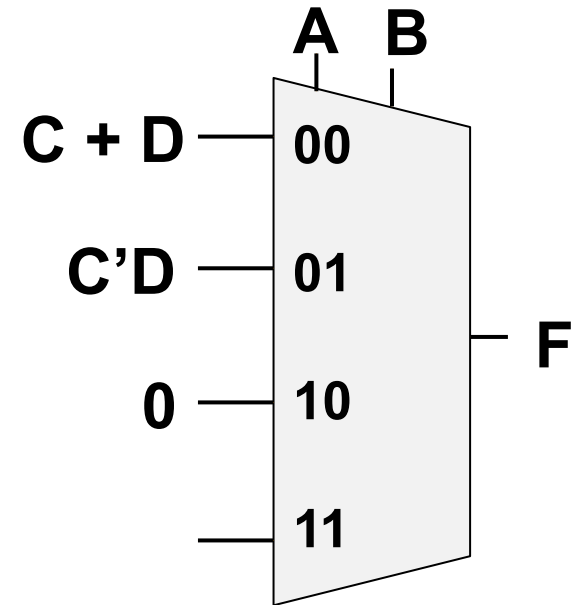


→ VERIFICAR CÍRCULOS NO MAPA **LINHA A LINHA**

Funções booleanas com MUXES

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 5, 12, 15)$

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	0 0	1 1	1 3	1 2
01	0 4	1 5	0 7	0 6
11	1 12	0 13	1 15	0 14
10	0 8	0 9	0 11	0 10

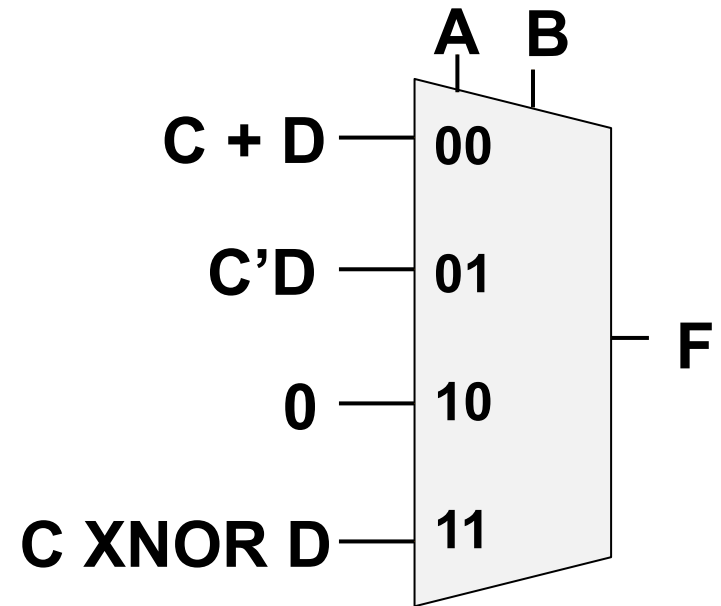
$$F = C'D' + CD$$
$$= C \text{ XNOR } D$$



→ VERIFICAR CÍRCULOS NO MAPA **LINHA A LINHA**

Funções booleanas com MUXES

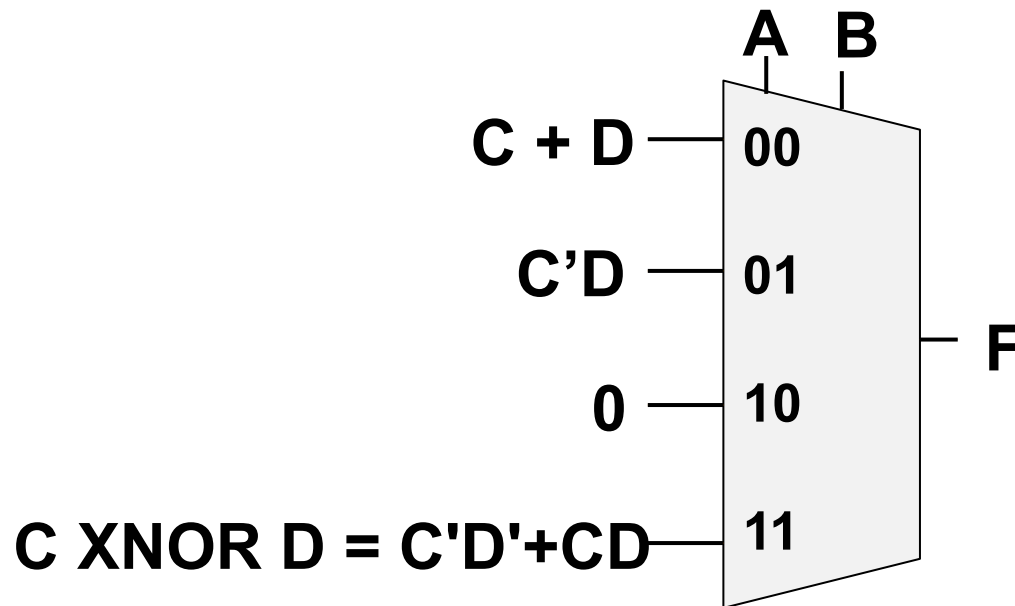□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 5, 12, 15)$



$$F(A, B, C, D) = \overline{A} \overline{B} (C + D) + \overline{A} B (\overline{C} D) + A \overline{B} (0) + AB (\overline{C} \overline{D} + CD)$$

$$F(A, B, C, D) = \overline{A} \overline{B} C + \overline{A} \overline{B} D + \overline{A} B \overline{C} D + AB \overline{C} \overline{D} + ABCD$$

Conversão - Mintermos

$$F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 5, 12, 15)$$

Em binário



0001

0010

0011

0101

1100

1111

Convertendo
para variáveis



$\bar{A}\bar{B}\bar{C}D$

$\bar{A}\bar{B}C\bar{D}$

$\bar{A}\bar{B}CD$

$\bar{A}B\bar{C}D$

$AB\bar{C}\bar{D}$


$ABCD$

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}D + AB\bar{C}\bar{D} + ABCD$$

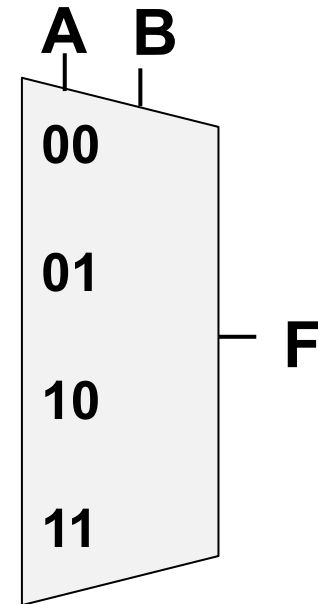Exercício – MUX 4:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 5, 12, 15)$


$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D} + ABCD$$



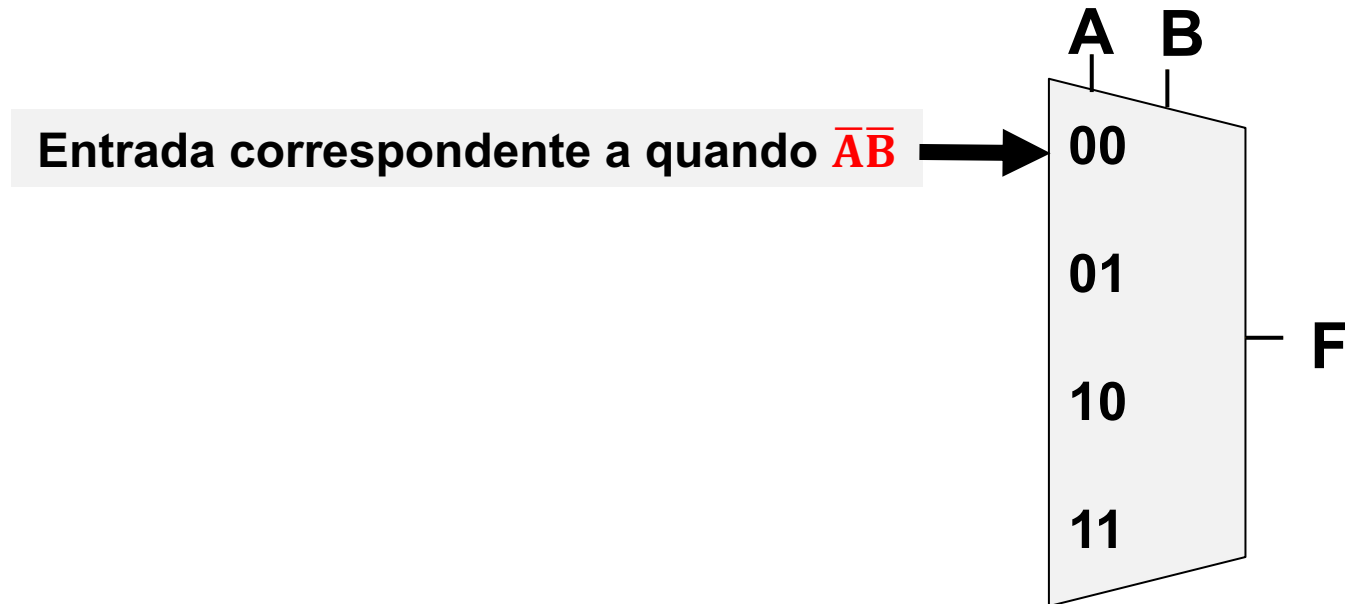Exercício – MUX 4:1

□ EXEMPLO: $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 5, 12, 15)$

$$F(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + AB\overline{C}\overline{D} + ABCD$$




Exercício – MUX 4:1

□ EXEMPLO: $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 5, 12, 15)$

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}D + AB\bar{C}\bar{D} + ABCD$$

$$\bar{C}D + C\bar{D} + CD = C + D \rightarrow$$

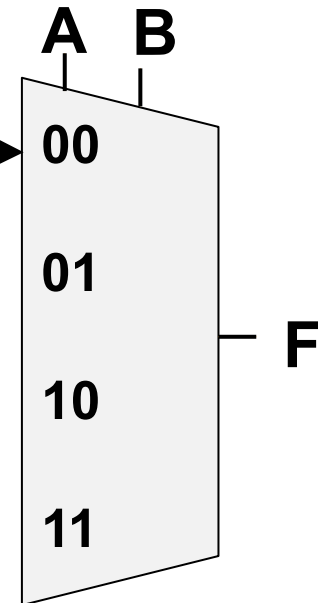
$$\begin{aligned} &\bar{C}D + C\bar{D} + CD \\ &\bar{C}D + C(\bar{D} + D) \\ &\bar{C}D + C \\ &C + D \end{aligned}$$



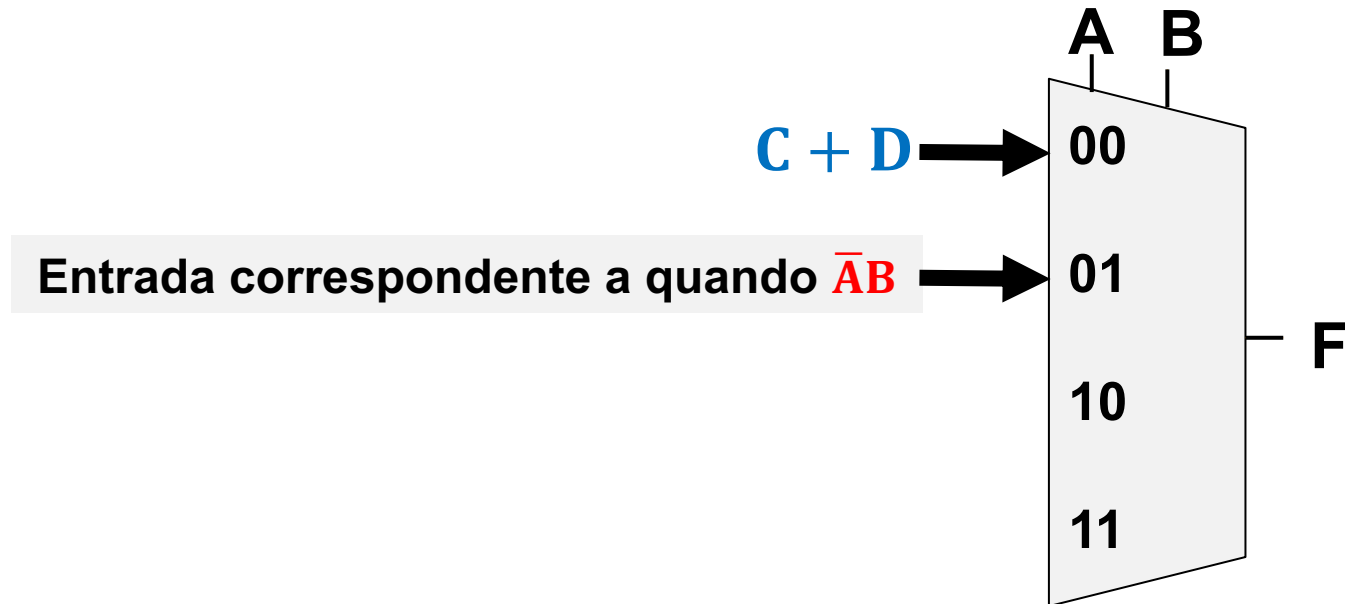Exercício – MUX 4:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 5, 12, 15)$


$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}D + AB\bar{C}\bar{D} + ABCD$$



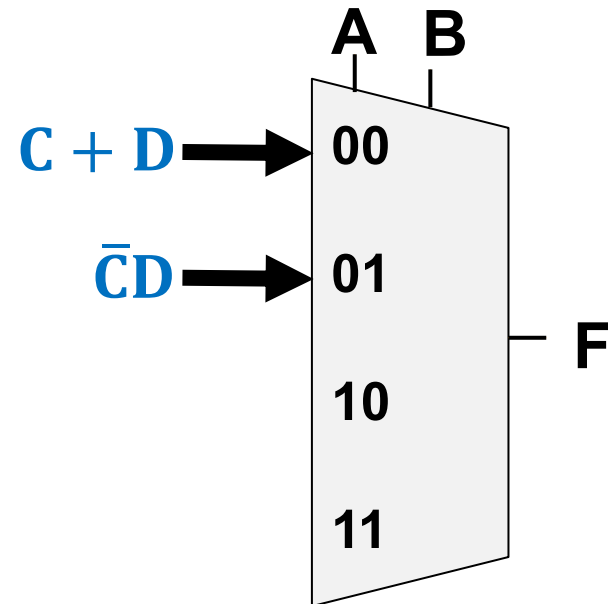Exercício – MUX 4:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 5, 12, 15)$

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}D + AB\bar{C}\bar{D} + ABCD$$




Exercício – MUX 4:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 5, 12, 15)$

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D} + ABCD$$

Não há $A\bar{B}$ na equação!

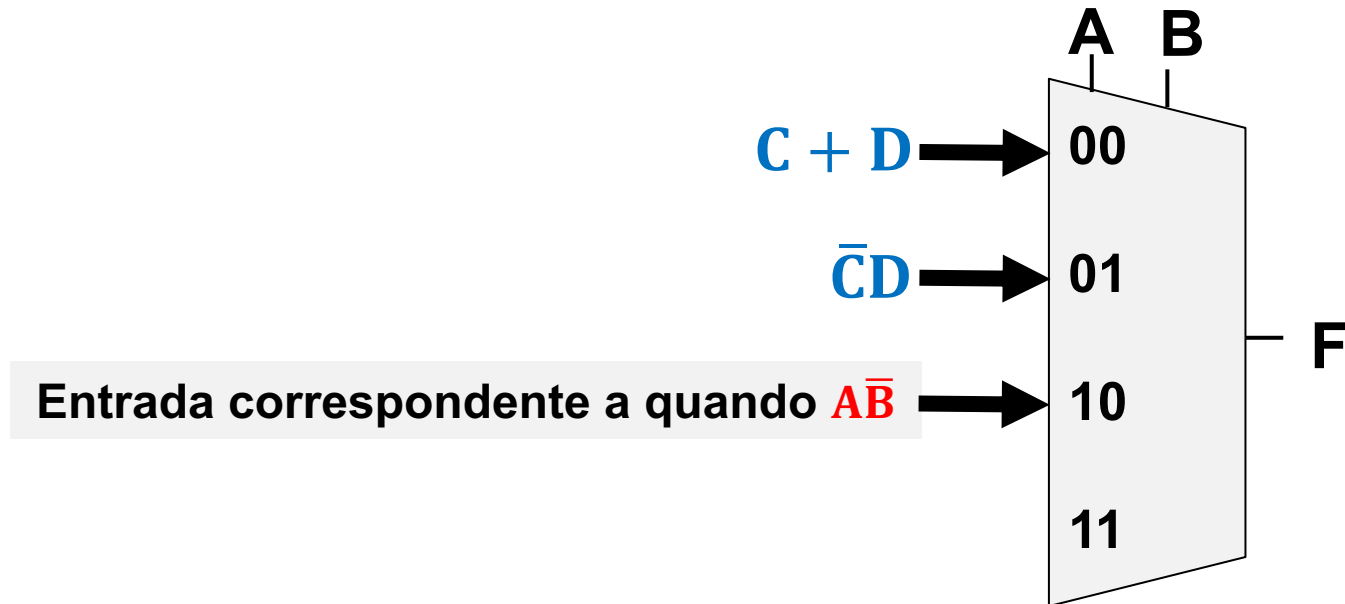


Exercício – MUX 4:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 5, 12, 15)$

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D} + ABCD$$

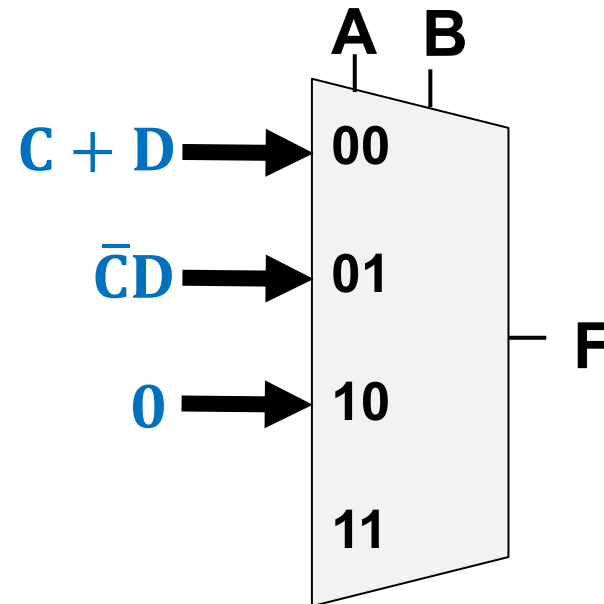
Não há $A\bar{B}$ na equação! → coloca-se 0 na entrada do MUX



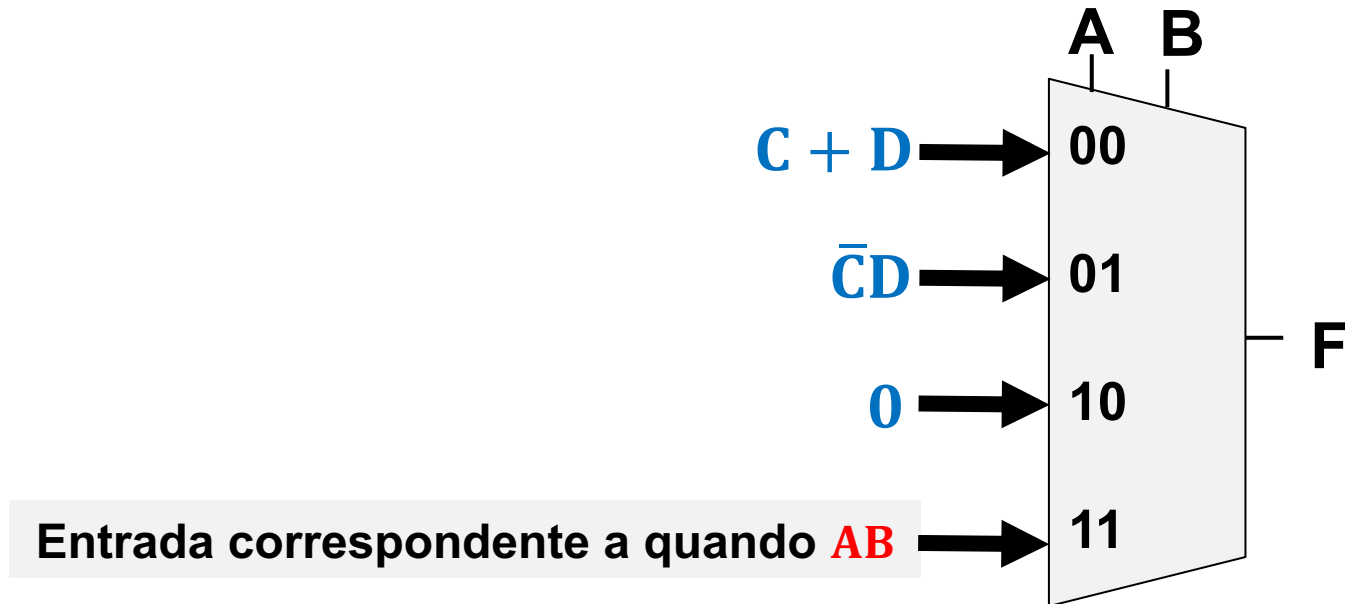Exercício – MUX 4:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 5, 12, 15)$


$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \textcolor{red}{A}B\bar{C}\bar{D} + \textcolor{red}{A}BCD$$



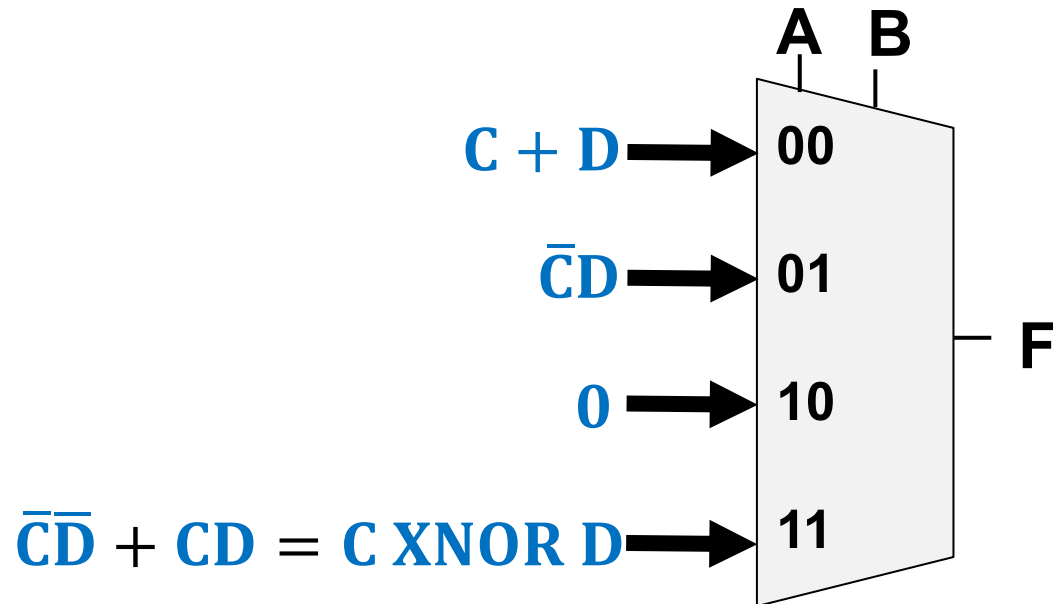Exercício – MUX 4:1

□ EXEMPLO: $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 5, 12, 15)$


$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D} + ABCD$$



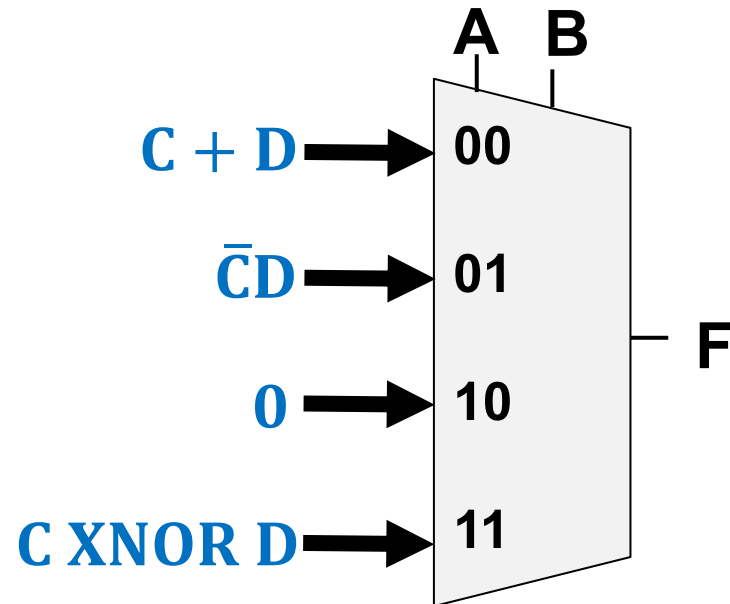Exercício – MUX 4:1

□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 5, 12, 15)$


$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D} + ABCD$$



Funções booleanas com MUXES

■ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 5, 12, 15)$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

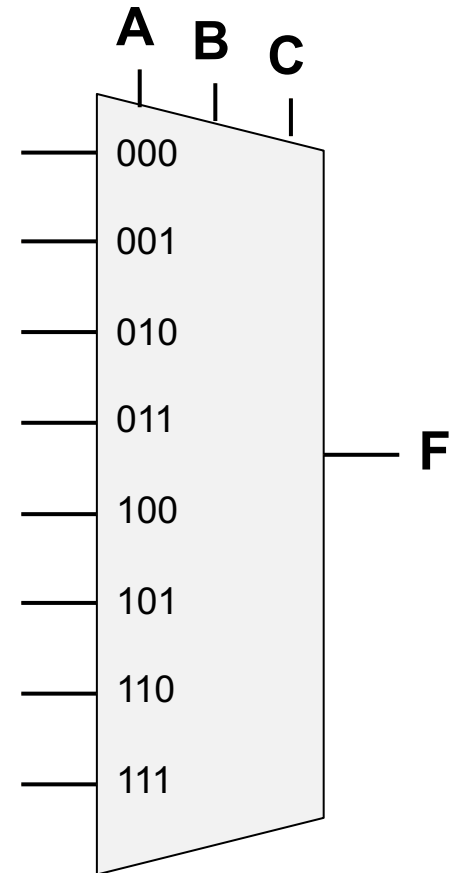


Funções booleanas com MUXES

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 5, 12, 15)$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

F = D

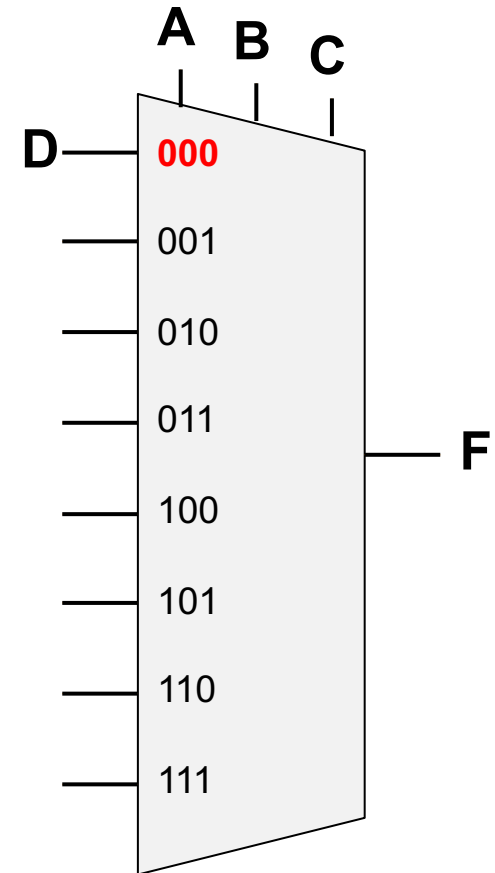


Funções booleanas com MUXES

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 5, 12, 15)$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

F = 1

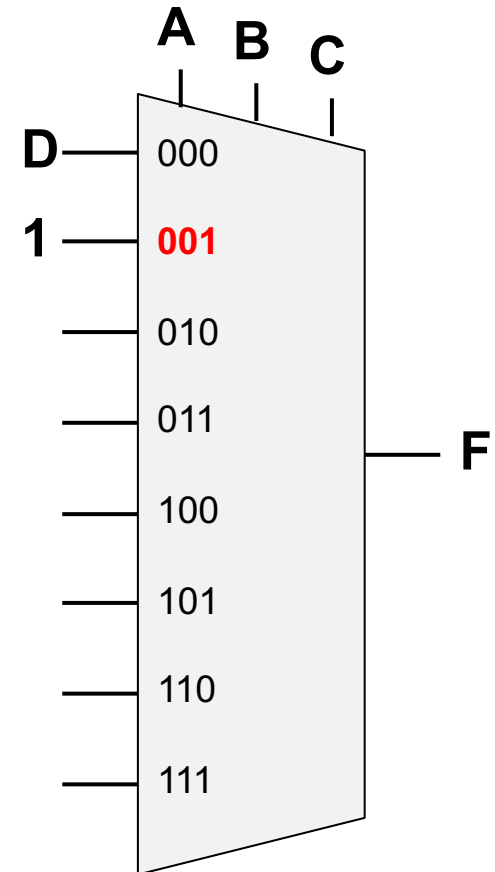


Funções booleanas com MUXES

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 5, 12, 15)$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

F = D

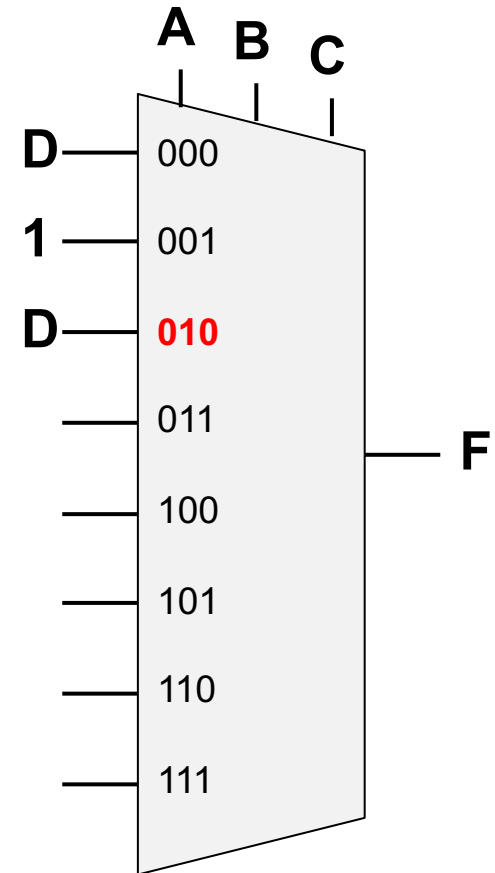


Funções booleanas com MUXES

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 5, 12, 15)$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

F = 0

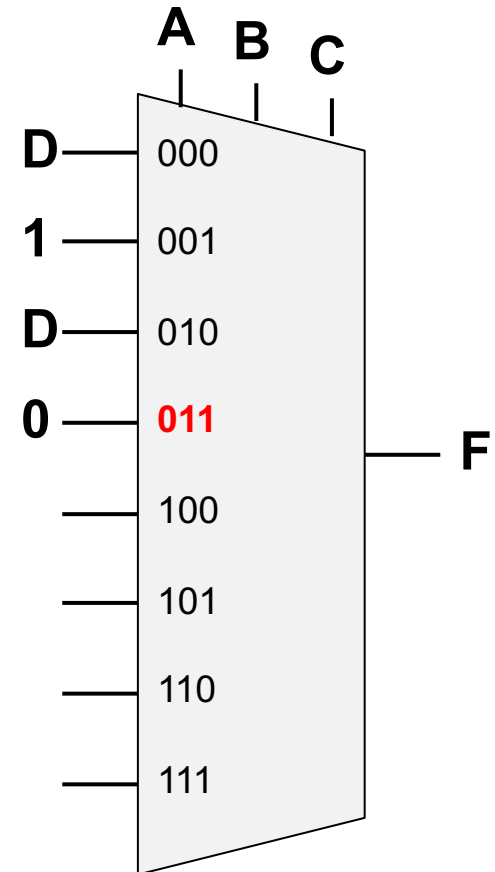


Funções booleanas com MUXES

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 5, 12, 15)$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

F = 0

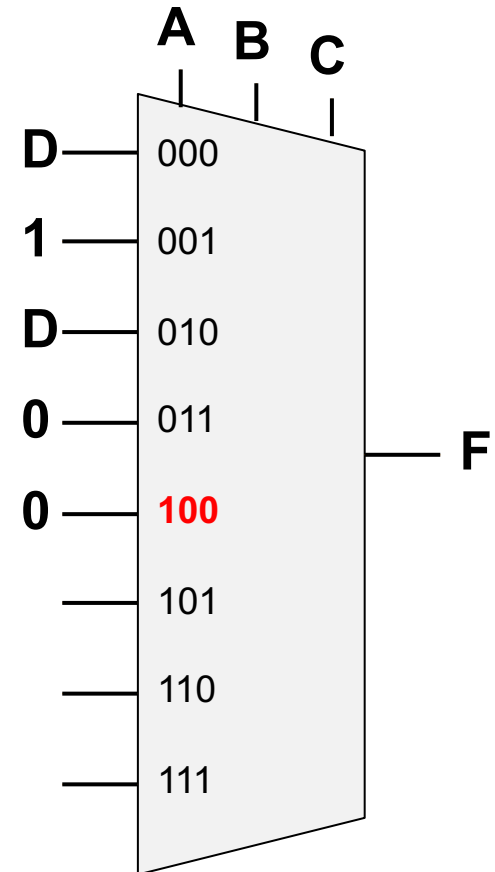


Funções booleanas com MUXES

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 5, 12, 15)$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

F = 0

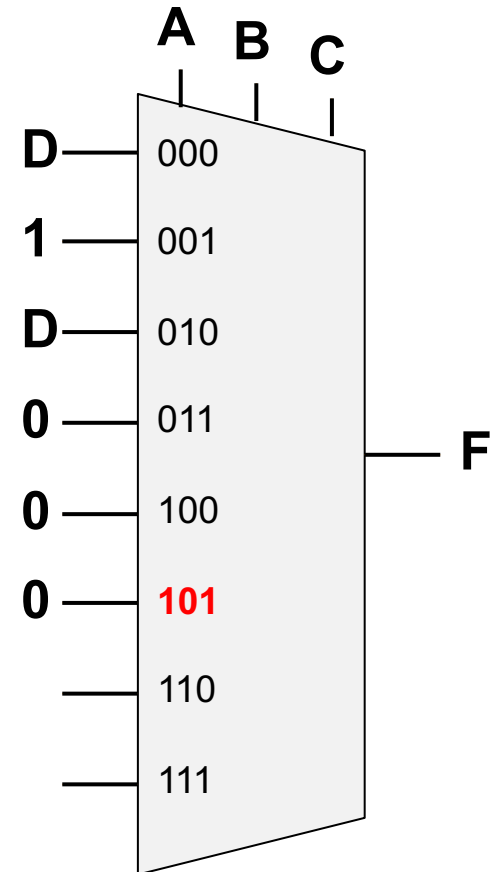


Funções booleanas com MUXES

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 5, 12, 15)$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1


$$F = D'$$

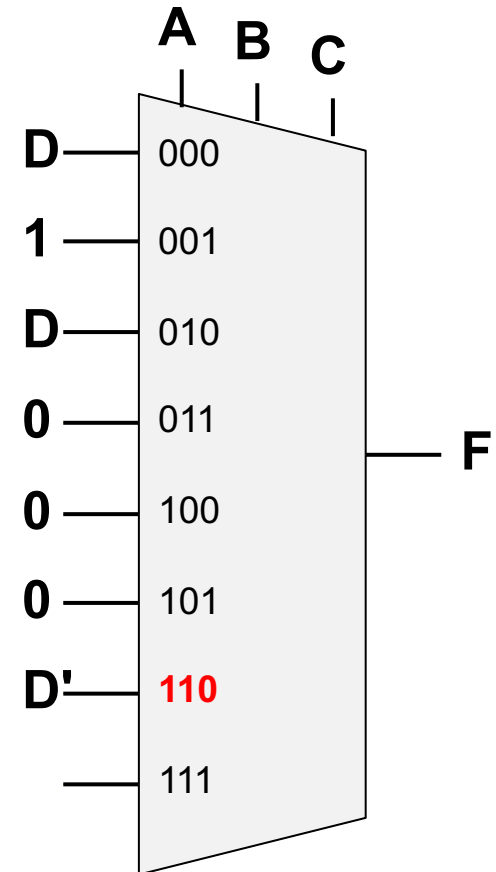

Funções booleanas com MUXES

❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 5, 12, 15)$


A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

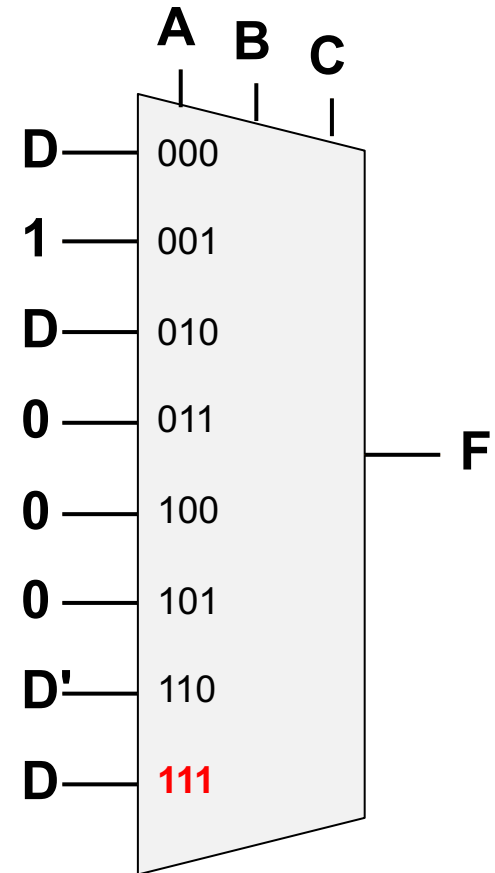

$$F = D$$

Funções booleanas com MUXES

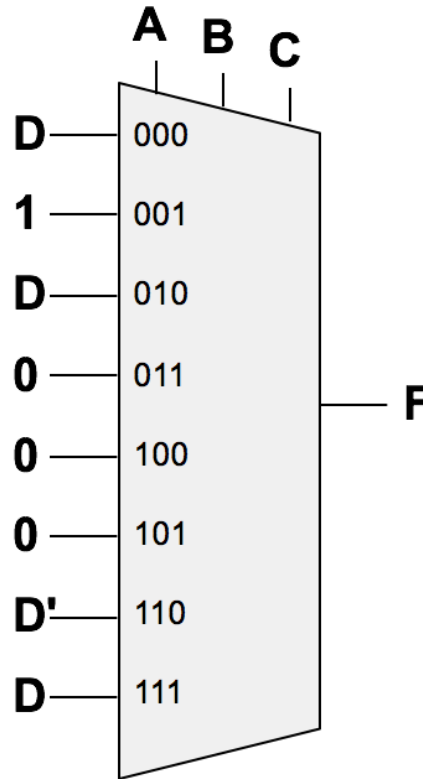□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 5, 12, 15)$




$$F(A, B, C, D) = \bar{A} \bar{B} \bar{C}(\textcolor{red}{D}) + \bar{A} \bar{B} C(\textcolor{red}{1}) + \bar{A} B \bar{C}(\textcolor{red}{D}) + \bar{A} B C(\textcolor{red}{0}) + A \bar{B} \bar{C}(\textcolor{red}{0}) + A \bar{B} C(\textcolor{red}{0}) + A B \bar{C}(\textcolor{red}{\bar{D}}) + A B C(\textcolor{red}{D})$$

$$F(A, B, C, D) = \bar{A} \bar{B} \bar{C} D + \bar{A} \bar{B} C + \bar{A} B \bar{C} D + A \bar{B} \bar{C} \bar{D} + A B C D$$

Funções booleanas com MUXES


❑ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 5, 12, 15)$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

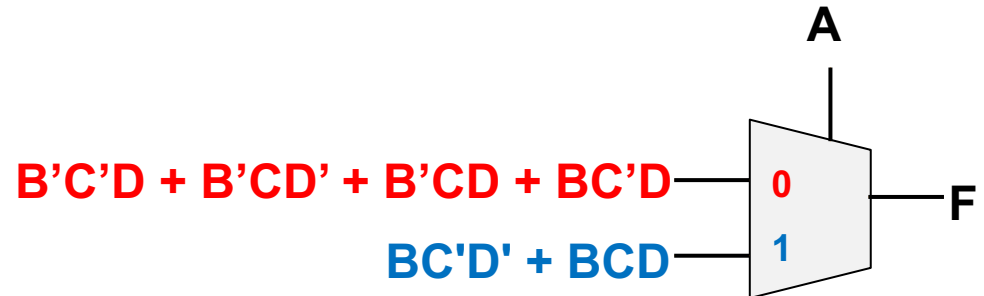

Funções booleanas com MUXES

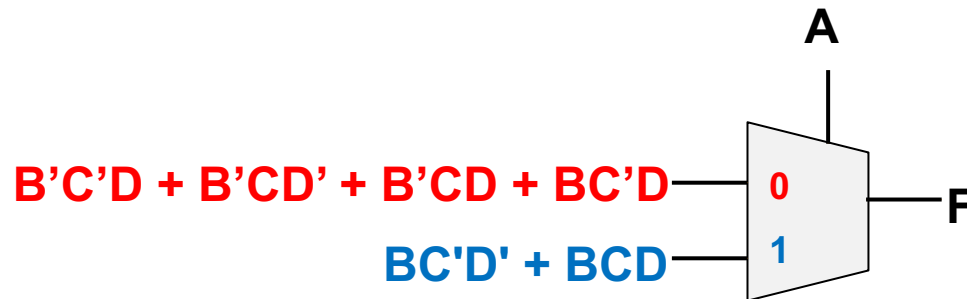□ **EXEMPLO:** $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 5, 12, 15)$



$$F(A, B, C, D) = \bar{A}(\bar{B}\bar{C}D + \bar{B}C\bar{D} + \bar{B}CD + B\bar{C}D) + A(B\bar{C}\bar{D} + BCD)$$

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}D + AB\bar{C}\bar{D} + ABCD$$